

conception de filtres analogiques (2)

Filtres actifs

Alfred Rosenkränzer

Cette deuxième partie de la série d'articles sur la conception de filtres analogiques traite des variantes actives. Les bobines utilisées dans les filtres passifs sont remplacées ici par des composants actifs, généralement des amplificateurs opérationnels. Cela présente des avantages comme on le verra.

Chez beaucoup d'électroniciens, les bobines ne sont pas des composants très appréciés. Pas étonnant, les propriétés des bobines sont loin d'être idéales : constituées d'un fil de grande longueur, elles présentent une résistance ohmique. Celle-ci n'est pas négligeable et dépend de la section et de la longueur du fil utilisé. Sans oublier les inconvénients des capacités de couplage internes qui peuvent conduire à des résonances indésirables. En outre, les basses fréquences nécessitent des inductances fortes et donc des bobines volumineuses, coûteuses et sensibles aux champs magnétiques externes. Dans certaines circonstances, elles produisent elles-mêmes des champs parasites indésirables. Les grosses bobines sont courantes,

en particulier dans les filtres des enceintes passives (fig. 1).

Actifs

Dans les filtres actifs, les bobines sont rares, et le cas échéant elles sont petites. Ce sont évidemment des composants actifs qui rendent un filtre actif : semi-conducteurs sous forme de transistors (rares) ou d'amplificateurs opérationnels (fréquents). Du fait de l'absence de bobines et grâce au recours à des filtres à plusieurs étages, qui ne s'influencent pas mutuellement par la charge, le comportement des filtres actifs se rapproche de l'idéal visé. Dans le cas le plus simple, un transistor (monté en circuit collecteur) suffit comme tampon en tant qu'élément actif. Avec les amplis op cepe-

dant, non seulement la conception est plus simple, mais des amplifications > 1 peuvent facilement être obtenues à certaines fins.

Type de filtre

Comme pour les variantes passives, les filtres actifs peuvent être passe-bas, passe-haut, passe-tout et passe-bande ou encore à réjection de bande. Ces types ont été décrits [1], nous n'y revenons pas ici.

Approximations

Comme les filtres passifs, les filtres actifs peuvent être conçus avec les caractéristiques de Bessel, Butterworth, Tchebychev (et autres). La réalisation de filtres de Cauer et de filtres inverses de Tchebychev avec leurs encoches dans la zone de filtrage



Figure 1. Les filtres de haut-parleurs sont des filtres passifs à bobines volumineuses. Voici le modèle HW3/120NG de Visaton. Photo : Visaton.

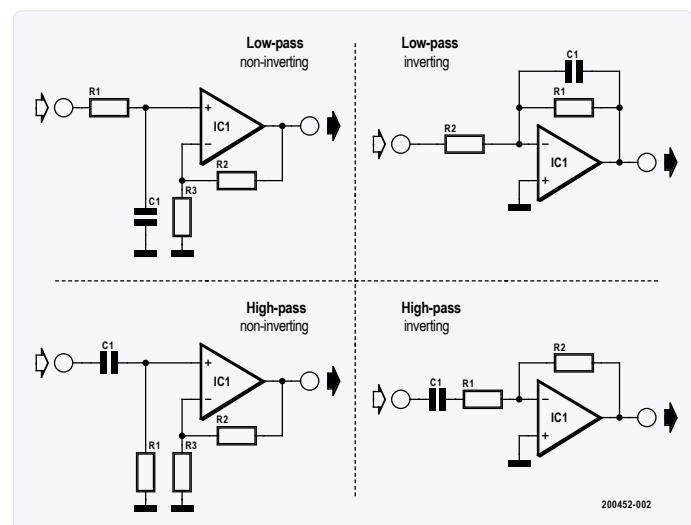


Figure 2. Principaux circuits de passe-haut et passe-bas du 1^{er} ordre en version inverseuse et non-inverseuse.

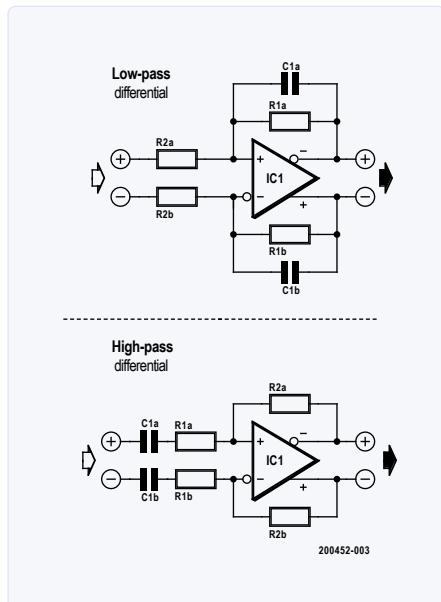


Figure 3. Principaux circuits de passe-haut et passe-bas différentiels du 1^{er} ordre.

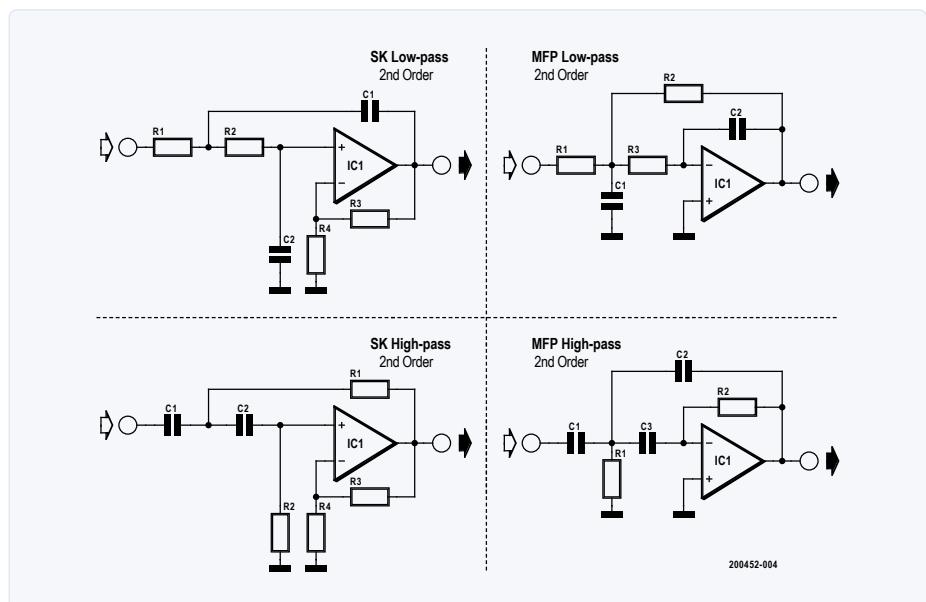


Figure 4. Principaux circuits de passe-haut et de passe-bas du 2^e ordre de type Sallen Key (SK) et Multiple Feedback (MFB).

n'est pas impossible en principe, mais en pratique l'effort requis est trop grand pour un bénéfice limité.

Au lieu de cela, par exemple, un filtre connu sous le nom de son inventeur Siegfried Linkwitz est souvent utilisé pour les filtres séparateurs dans le registre audio. Il permet d'obtenir une réponse en fréquence globale rectiligne des branches passe-bas, passe-moyen et passe-haut d'un filtre séparateur. Un Linkwitz du 4^e ordre consiste en deux filtres Butterworth du 2^e ordre en série – ce n'est pas la même chose qu'un Butterworth du 4^e ordre ! Sur un filtre de Linkwitz, la fréquence de coupure est définie par le point-6 dB, et non -3 dB comme d'habitude. Une réponse en fréquence plate peut être obtenue, mais le retard de groupe est tout sauf plat. Il en résulte de fortes distorsions d'impulsion, notamment avec les signaux carrés.

Structure et ordre

La **figure 2** montre les principaux circuits des filtres passe-bas et passe-haut de 1^{er} ordre avec amplis op. Les deux filtres de gauche sont constitués d'un filtre passe-bas et d'un filtre passe-haut RC, suivis d'un ampli op comme tampon non-inverseur. Les deux résistances R₂ et R₃ définissent le gain de manière traditionnelle. La fonction de filtrage n'est pas influencée par le gain. Dans les deux cas, l'impédance d'entrée est formée par la combinaison R et C.

L'entrée positive d'un ampli op présente une impédance très élevée. Elle peut donc être négligée. La sortie de l'ampli op est également la sortie du filtre et son impédance est donc très faible. Un éventuel deuxième étage de filtrage peut donc être connecté directement à cette sortie au prix d'une faible rétroaction.

Les deux filtres de droite sont basés sur un amplificateur inverseur. Ici, le gain et la fréquence de coupure ne peuvent pas être réglés indépendamment. La fréquence de coupure dépend de R₁ et le gain du rapport des deux résistances. L'outil de filtrage que j'utilise ne permet pas de calculer l'amplificateur inverseur. Cela serait redondant, car les voies passe-haut et passe-bas se comportent de la même manière et la fréquence de coupure est toujours donnée par $f_c = 1 / (2 * \pi * R_1 * C_1)$.

Nous avons déjà mentionné qu'il n'est pas facile de construire un filtre passe-bande ou un coupe-bande de premier ordre. En revanche, une sorte de filtre passe-bande de premier ordre pourrait être réalisée par une connexion en série passe-bas et passe-haut (ou vice versa). Cependant, on ne peut filtrer des bandes étroites avec des filtres qui ne sont pas très raides et dont les fréquences de coupure sont très rapprochées. L'avantage de ces méthodes est le réglage séparé des fréquences de coupure inférieure et supérieure. Attention : si $f_{cPB} > f_{cPH}$, on n'obtient malheureu-

vement pas de réjection de bande, mais un atténuateur à large bande avec une réponse en fréquence pentue.

Filtres différentiels

Les amplificateurs entièrement différentiels (Fully Differential Amps) sont de plus en plus utilisés pour l'audio, mais aussi à des fréquences plus élevées, de plusieurs centaines de MHz. Ils peuvent également faire des filtres actifs (**fig. 3**). Cependant, cela ne fonctionne que dans une seule topologie. Si cela vous intéresse, pour IC1, on pourrait par exemple utiliser l'amplificateur différentiel LME48724.

Il existe deux structures différentes pour les filtres actifs du second ordre : le filtre Sallen-Key (SK), du nom de ses inventeurs, et un arrangement connu sous le nom de *multiple feedback* (MFB) à rétroaction multiple. La **fig. 4** montre les deux structures pour un filtre passe-bas et un filtre passe-haut. Contrairement au filtre SK, un filtre MFB inverse le signal. Le gain dans la bande passante est déterminé par le rapport entre R₃ et R₄ dans les filtres passe-haut et passe-bas SK. Avec le passe-bas MFB, le gain de la bande passante est déterminé par le rapport entre R₁ et R₂ ; avec le passe-haut MFB, cependant, le gain de la bande passante dépend du rapport entre C₁ et C₂. Les filtres différentiels actifs du 2^e ordre ne peuvent être mis en œuvre que sous forme de structure MFB (**fig. 5**). Les principaux

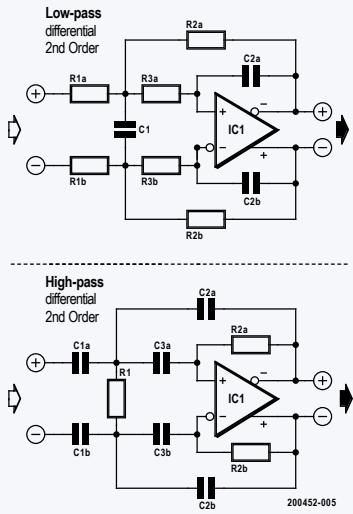


Figure 5. Principaux circuits de passe-haut et passe-bas différentiels du 2^e ordre. Elles ne sont possibles que pour le type MFB.

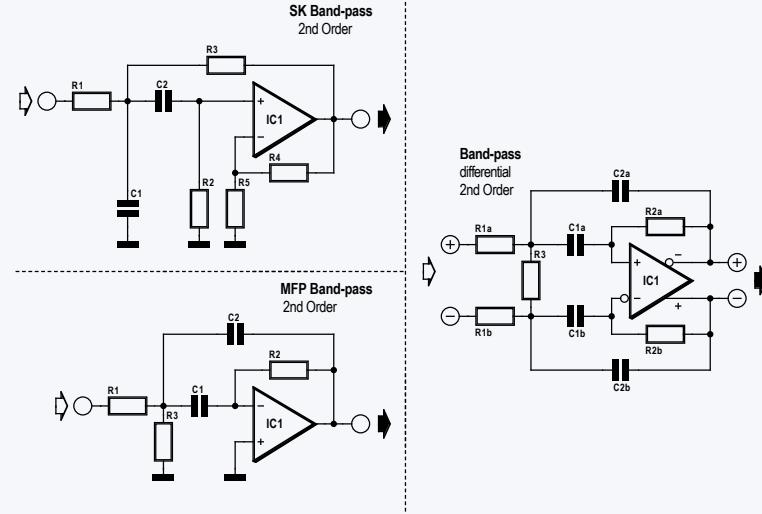


Figure 6. Principaux circuits passe-bande du 2^e ordre.

circuits des filtres passe-bande sont sur la **figure 6**. La bande passante différentielle est de type MFB.

Passe-bande d'ordre supérieur

Les passe-bande à partir du 4^e ordre peuvent être conçus directement comme circuit unique ou comme une combinaison de passe-bas et de passe-haut. Ce dernier présente à nouveau l'avantage que les deux branches du filtre peuvent être réglées séparément.

Avec de tels arrangements en série, il est

même possible de combiner des passe-haut et bas de différents ordres. Cela convient bien aux filtres d'un détecteur de chauves-souris, par exemple : les fréquences „basses“ relativement fortes < 20 kHz peuvent être supprimées avec un passe-haut de 4^e ordre. Un passe-bas de 2^e ordre est suffisant pour bloquer les fréquences > 80 kHz.

Réjection de bande

Pour un filtre coupe-bande de 2^e ordre, il existe, outre SK et MFB (**fig. 7**), la struc-

ture dite bainter. La mise en œuvre de SK s'en sort également avec un seul ampli op et s'adapte à un simple dispositif en double T composé de trois résistances et trois condensateurs. Malheureusement, ce concept est sensible aux tolérances des composants. C'est pourquoi les résistances et surtout les condensateurs doivent provenir d'un même lot. Même le vieillissement peut modifier considérablement la réponse en fréquence.

La réponse en fréquence d'un coupe-bande SK pour 8 kHz est illustrée par la **figure 8**.

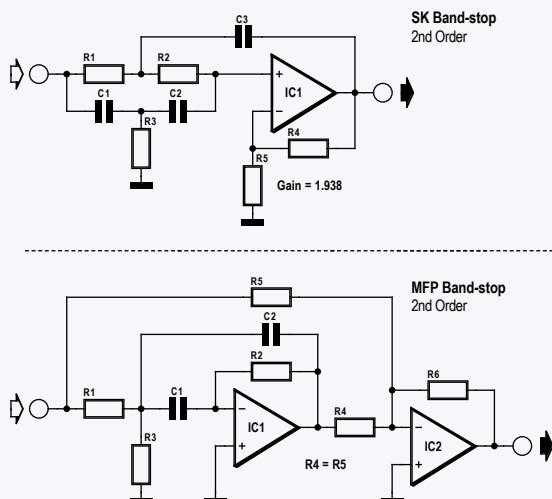


Figure 7. Principaux circuits des réjecteurs de bande du 2^e ordre.

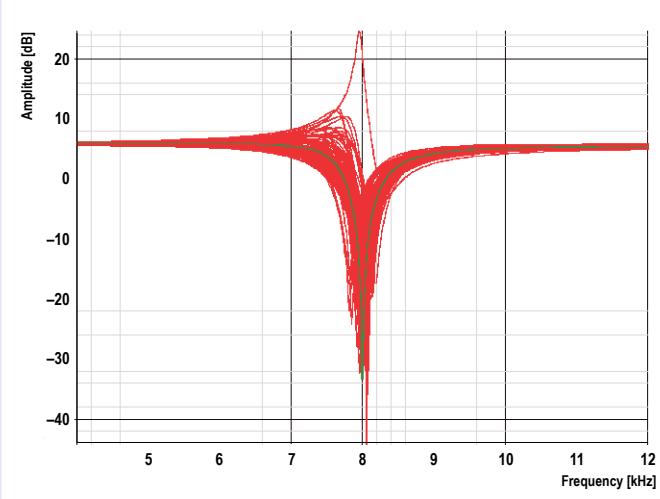


Figure 8. Réponse en fréquence simulée du coupe-bande SK de 2^e ordre. La courbe verte correspond à la réponse idéale. L'essaim de courbes rouges est le résultat de la simulation de Monte Carlo dans les limites des tolérances données des composants.

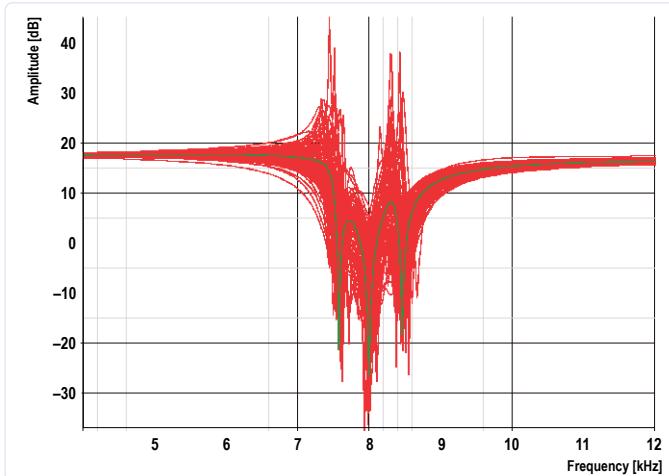


Figure 9. Réponse en fréquence simulée d'un coupe-bande SK du 6^e ordre. Légende : vert = réponse idéale ; rouge = simulation Monte Carlo des tolérances des composants.

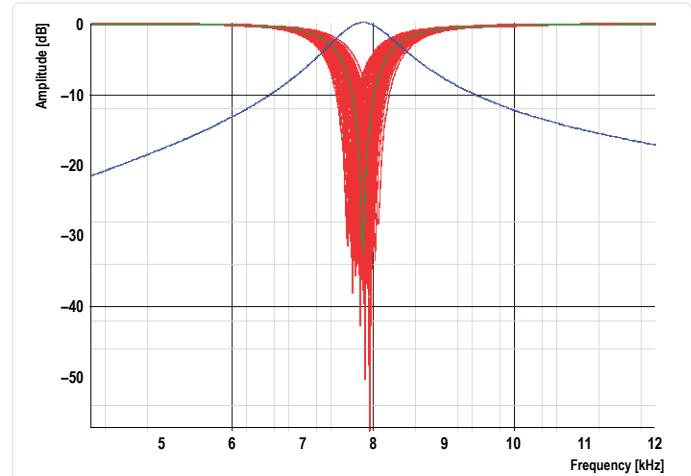


Figure 10. Réponse en fréquence simulée d'un coupe-bande MFB de 2^e ordre. Légende : vert = réponse idéale ; rouge = simulation de Monte Carlo des tolérances des composants ; bleu = courbe passe-bande (voir texte).

La courbe idéale et hypothétique est en vert. Les écarts aléatoires des tolérances des composants de 1 % pour les résistances et de 5 % pour les condensateurs sont particulièrement intéressants. Comme le montre de façon impressionnante la réponse en fréquence de la **figure 9**, les bandes SK d'ordre supérieur y sont encore plus sensibles. En outre, il y a plusieurs vallées dans la bande de réjection. Le gain n'est pas sélectionnable librement. Il est d'un facteur de 2 environ par étage. Dans l'ensemble, on peut dire qu'il vaut mieux choisir un autre type de coupe-bande que la mise en œuvre de Sallen-Key.

Le coupe-bande MFB est en fait un passe-bande dont le signal de sortie est soustrait du signal d'entrée, créant ainsi un coupe-bande de manière quasi indirecte. Cette variante est moins sensible aux tolérances de la valeur des composants, comme le montre la réponse en fréquence d'un coupe-bande MFB de 2^e ordre ainsi construit (**fig. 10**). Ici, la courbe passe-bande idéale est en bleu.

Un filtre Bainter a besoin de trois amplis op à la fois. Vous trouvez de plus amples informations sur cette variante [2][3]. Le circuit de la **figure 11** montre les valeurs concrètes d'une réjection de bande à un peu moins de 8 kHz. La réponse en fréquence correspondante peut être admirée sur la **figure 12**. Les courbes sont plus belles et l'atténuation n'est pas affectée par la dispersion des valeurs des composants.

Il est intéressant de noter que l'ancienne version pour ordinateur de bureau de mon programme de filtrage ne calcule que l'implémentation SK et MFB. Texas Instruments préfère la nouvelle version en ligne [3], qui ne prend en charge que la version Bainter.

Passe-tout

Les filtres examinés jusqu'à présent cherchent une variation d'amplitude en fonction de la fréquence. La dépendance en fréquence de la réponse de phase ou du retard de groupe est plutôt secondaire, voire indésirable (sauf pour le filtre de Bessel).

Dans les filtres passe-tout, l'amplitude du signal ne dépend pas de la fréquence, mais elle est constante. La définition d'une fréquence de coupure liée à l'amplitude n'aurait pas de sens. Au lieu de cela, la caractérisation du filtre est le point auquel le retard de groupe diminue de -3 dB (à 70,7 %).

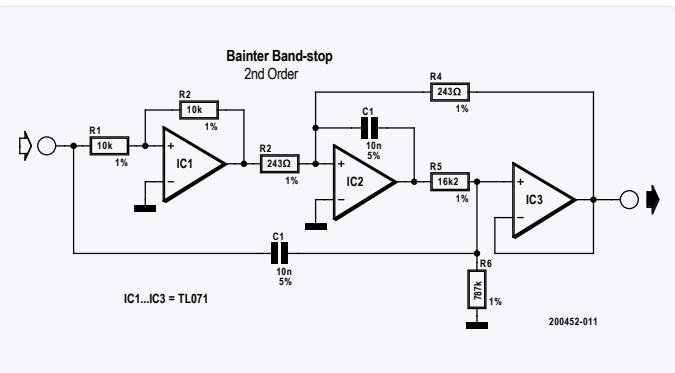


Figure 11. Circuit principal d'un verrouillage de bande de Bainter du 2^e ordre. Trois amplis op sont nécessaires.

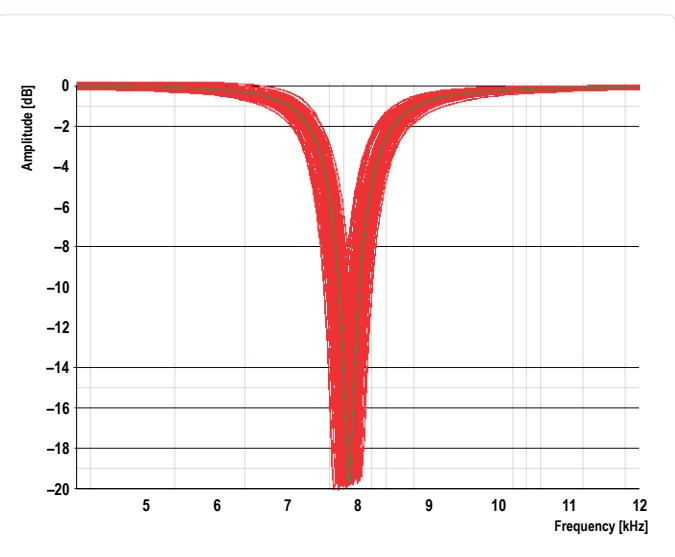


Figure 12. Réponse en fréquence simulée d'un coupe-bande Bainter du 2^e ordre. Légende : vert = réponse idéale ; rouge = simulation Monte Carlo des tolérances des composants.

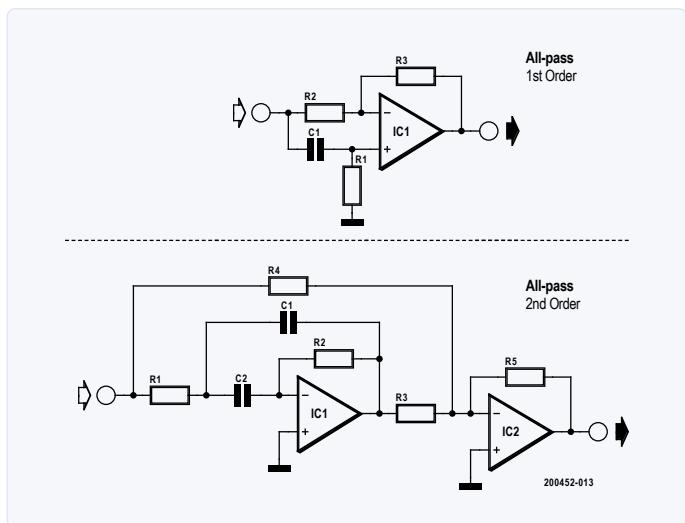


Figure 13. Principaux circuits des passe-tout de 1^{er} et 2^e ordre

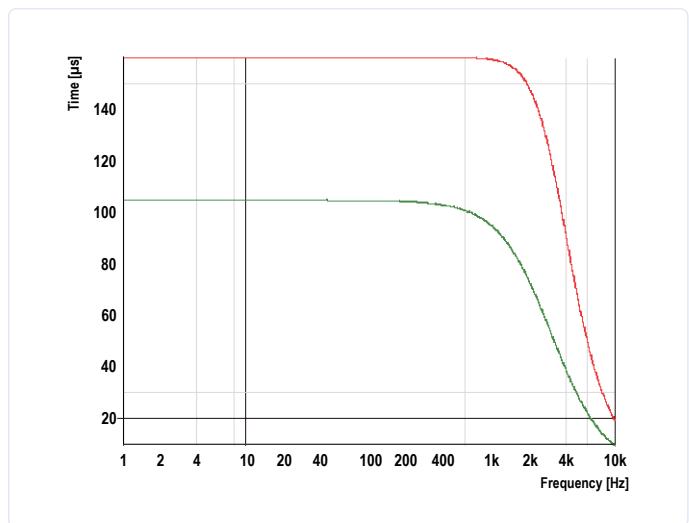


Figure 14. Réponses en fréquence du retard de groupe des passe-tout de 1^{er} (vert) et 2^e ordre (rouge) selon la fig. 13.

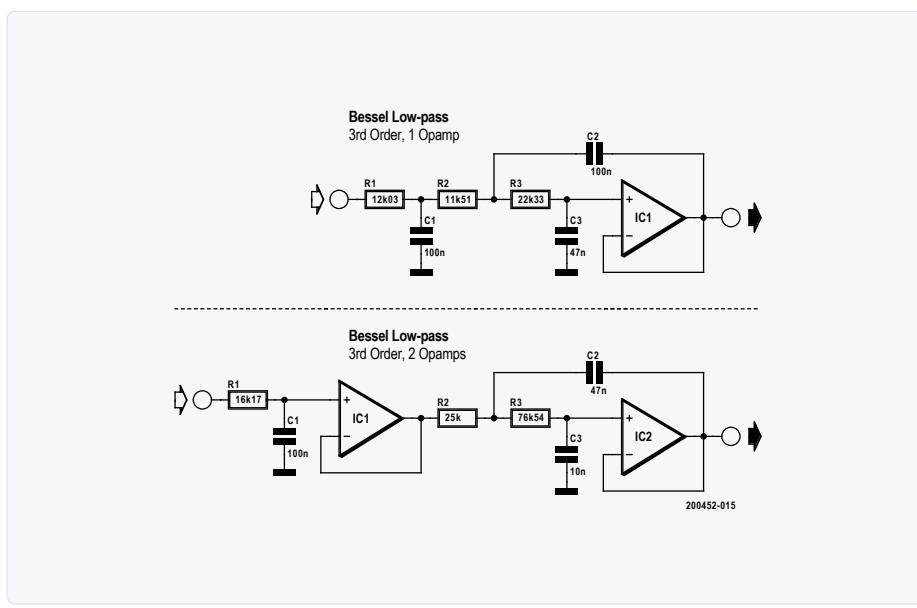


Figure 15. Circuits dimensionnés des filtres passe-bas de Bessel à un et deux amplificateurs opérationnels.

La **figure 13** montre les principaux circuits passe-tout du 1^{er} et du 2^e ordre. La **figure 14** montre les retards de groupes correspondants selon les fréquences.

Ordres supérieurs

Les filtres d'ordre supérieur peuvent généralement aussi être mis en œuvre simplement en connectant deux ou plusieurs filtres de premier et de second ordre en série. Cependant, un filtre Tchebychev de 4^e ordre n'est pas fait de deux filtres Tchebychev identiques du 2^e ordre en série. Le dimensionnement des composants est différent et, logiquement, le comportement du filtre aussi.

Pour chaque étape de filtrage de premier ou de second ordre, vous avez généralement besoin d'un ampli op — c'est du moins ce que suggèrent les outils de calcul de filtre courants. Néanmoins, des filtres de troisième et même de quatrième ordre peuvent être réalisés avec un seul ampli op (avec des limitations). Au moins, la nouvelle version web de l'outil *TI Filter* n'offre plus ces possibilités, car les amplis op sont bon marché et les efforts les plus importants sont récompensés par des filtres moins sensibles. La **figure 15** montre un filtre passe-bas du 3^e ordre avec un et deux amplis op pour comparaison. Les valeurs des composants des deux filtres ont été calculées par l'outil de filtrage pour une fréquence de coupure de 133 Hz. Rien ne s'oppose à rendre hétérogène un filtre d'ordre supérieur en combinant différents filtres tels qu'un filtre passe-bas

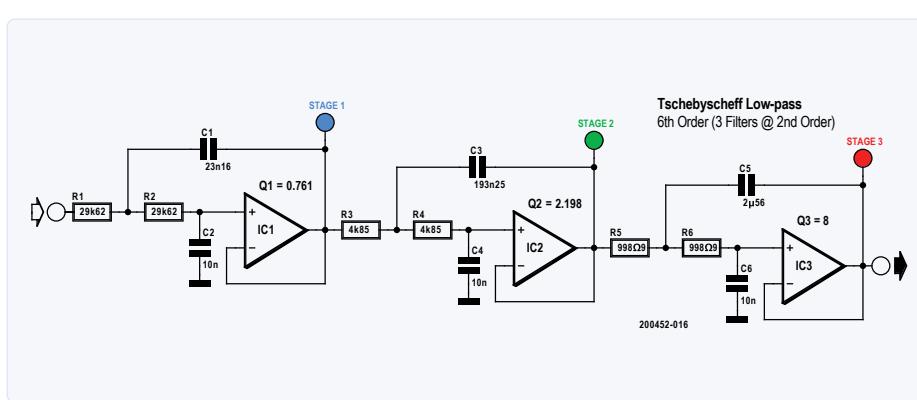


Figure 16. Schéma dimensionné d'un passe-bas Tchebychev du 6^e ordre.

SK et un second filtre passe-bas MFB. Les filtres partiels peuvent également être mis en œuvre de manière inversée ou non inversée, comme c'est le cas des filtres SK et MFB. Les seules limites sont celles de votre imagination. Pour de tels arrangements plutôt exotiques, avant de le construire, la simulation du circuit est recommandée [4]. Vous saurez tout de suite si les propriétés de filtrage souhaitées sont peu ou prou à votre portée.

Pour les filtres d'ordre supérieur, il y a un autre aspect pertinent : Q , le facteur de qualité du filtre. Vous pouvez demander à l'outil de filtrage de le produire séparément pour chaque étape. En principe, vous pouvez choisir librement l'ordre des étages de filtrage, puisque les sorties des filtres sont toutes à faible impédance. Si les étages avec un Q élevé viennent d'abord, les surcharges sont plus susceptibles de se produire que si l'ordre est inversé. L'outil que j'utilise [5] trie les étages par ordre croissant de Q .

La **figure 16** montre un exemple de filtre à plusieurs étages sous la forme d'un passe-bas Tchebychev d'ordre 6 pour une fréquence de coupure de 1 kHz. La **figure 17** montre la réponse en fréquence après chacun des trois stades dans des couleurs différentes. Si les trois étages du filtre sont simulés individuellement, on obtient les réponses en fréquence individuelles hypothétiques de la **figure 18**. Permutons le premier et le troisième étage du circuit de la figure 16, et nous obtiendrons les réponses en fréquence de la **figure 19**. Notez que les couleurs de chaque étage se déplacent avec lui. Le premier étage reste rouge et le signal global à la fin reste bleu. La courbe rouge de la fig. 17 et la courbe bleue de la fig. 19 sont donc presque identiques. Sur la fig. 19 on voit bien qu'à des niveaux élevés autour de la fréquence de coupure, une surmodulation peut facilement survenir dans la première (rouge) et la deuxième phase (verte). C'est pourquoi la disposition de la figure 16 est préférée à l'inverse.

Gain

En plus de la fonction de filtrage (qui est une atténuation), les filtres actifs peuvent introduire un gain >1 . Avec certains filtres, le gain est lié à la valeur de composants déterminant la fréquence de coupure. Par exemple, avec les filtres SK (fig. 4), d'un ordre >1 , vous ne pouvez pas changer R_3 ou R_4 sans influencer également les propriétés du filtre. Avec l'augmentation du gain, la dispersion des valeurs (différence entre la plus petite et la plus grande valeur d'un composant dans la plage de tolérances admises) des résistances et des condensateurs augmente généralement. Ce fait doit être pris en compte lors de la conception, car cette répartition influence à son tour la tolérance requise des composants. Heureusement, la plupart des outils de filtrage répartissent le gain global d'un filtre d'ordre supérieur sur les amplis op disponibles. Une simulation avec les valeurs de tolérance des composants utilisant la méthode aléatoire (mot-clé : Monte Carlo) permet d'évaluer la sensibilité d'un filtre à la propagation des valeurs.

Dimensionnement des composants

La même réponse en fréquence peut être obtenue avec des valeurs différentes des composants. Si vous prenez des valeurs de résistance plus importantes, les valeurs des condensateurs deviennent plus petites et vice versa. Des valeurs de résistance plus élevées augmentent le bruit, mais des valeurs trop faibles peuvent provoquer des distorsions, car les amplis op doivent fournir des courants de plus forte intensité. Pour les filtres audio, des valeurs de 2 à 4 $k\Omega$ sont un bon compromis.

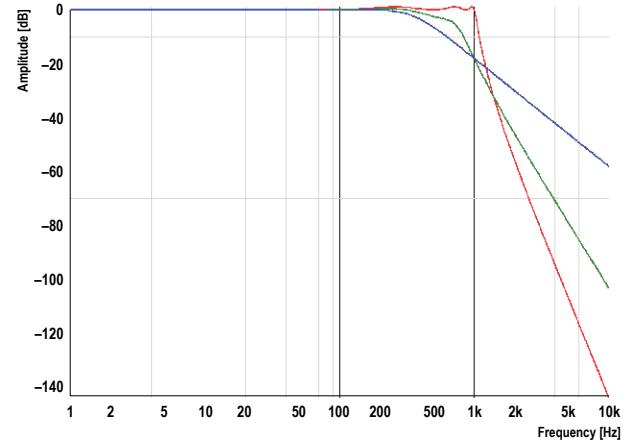


Figure 17. Réponses en fréquence des trois étages du filtre passe-bas de Tchebychev du 6^e ordre de la figure 16. Légende : bleu = étage 1 ; vert = étage 2 ; rouge = étage 3 (sortie).

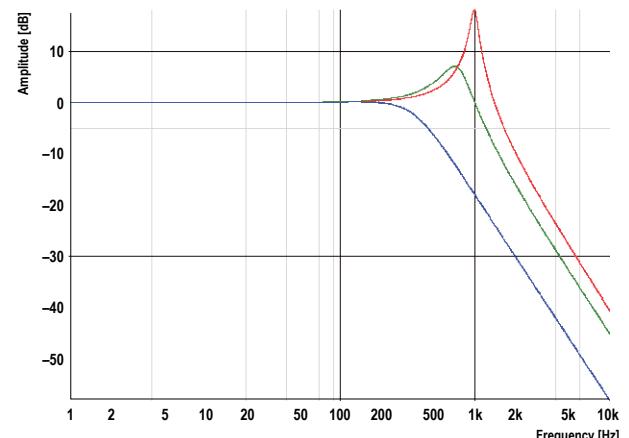


Figure 18. Réponses en fréquence simulées des trois sous-filtres individuels du filtre passe-bas de Tchebychev du 6^e ordre de la figure 16. Légende : bleu = stade 1 ; vert = stade 2 ; rouge = stade 3.

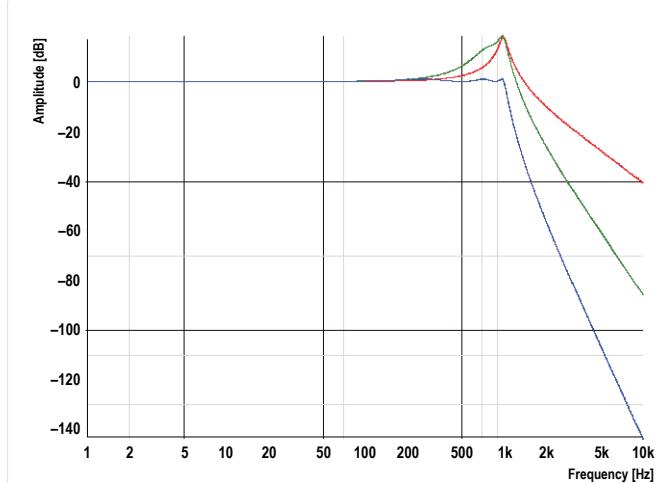


Figure 19. Réponses en fréquence des trois étages du filtre passe-bas de Tchebychev du 6^e ordre avec inversion des 1^{er} et 3^{es} étages par rapport à la figure 16. Légende : rouge = étape 1 ; vert = étape 2 ; bleu = étape 3 (sortie).

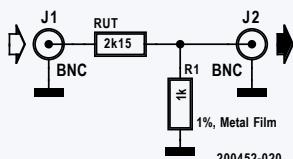


Figure 20. Circuit de test de la distorsion d'une résistance (RUT) avec un analyseur de spectre audio.

Un bon outil de filtrage permet de faire varier les valeurs des composants. Il ne faut pas se contenter de valeurs de composants idéales (fig. 15 et 16), rares notamment pour les condensateurs. Il est agréable de pouvoir spécifier séparément la série E disponible pour les résistances et les condensateurs (fig. 11). Parfois, quand tout cela est vain, vous pouvez essayer de vous rapprocher le plus possible d'une valeur „tordue“ en connectant des valeurs standard en parallèle et/ou en série. L'outil TI montre également l'écart de la courbe réelle du filtre par rapport à l'idéal pour les valeurs des composants sélectionnés. Vous pouvez essayer de réduire les écarts en apportant des modifications.

Une simulation de Monte Carlo prend en compte les tolérances des composants sélectionnés et utilise des ensembles de courbes pour montrer de manière dynamique comment des valeurs aléatoires peuvent altérer la réponse du filtre. Si de grands écarts de la réponse sont détectés, il est recommandé de passer à un filtre moins sensible.

Sélection des composants

Une fois le filtre calculé, il reste à réfléchir au type de composants à utiliser, car il aura un impact sur la qualité et les coûts du filtre. Dans l'exemple d'un détecteur de chauve-souris donné ici, vous n'avez probablement pas besoin de vous soucier de la distorsion des filtres. Si, en revanche, vous souhaitez produire un signal sinusoïdal pur à des fins de mesure audio, il faudra se donner plus de mal.

Résistances :

Lors du tri des composants, il faut tenir compte du fait que telle résistance n'est pas toujours égale à... telle autre résistance de même valeur. Une résistance de bonne facture à film métallique produit nettement moins de distorsion et de bruit qu'un spécimen à couche 0815. La **figure 20** montre un circuit de test qui mesure l'effet d'une certaine résistance (RUT = Resistor Under Test) en la connectant à un analyseur de spectre audio de pointe. R1 doit bien sûr être une

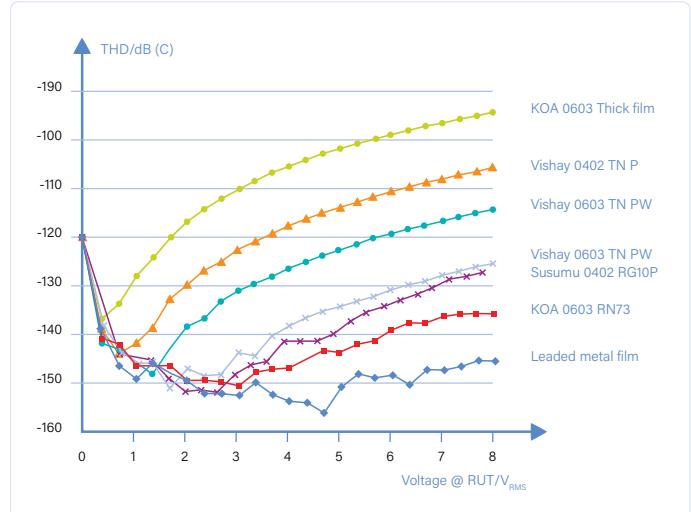


Figure 21. Distorsions des différents types de résistances à 1 kHz en fonction de l'amplitude du signal.

résistance à film métallique avec des données caractéristiques connues et très bonnes.

La **figure 21** montre la distorsion de différents types de résistances en fonction de l'amplitude du signal. Comme vous pouvez le voir, pour la distorsion et le bruit, les résistances SMD à couche épaisse sont certainement un mauvais choix. Pour les résistances CMS à couche mince, des modèles plus grands sont préférables. Les résistances à film de métal au plomb donnent les meilleurs résultats. Devinez quel type de résistance est utilisé dans l'analyseur de précision audio que j'utilise.

Condensateurs :

Des considérations similaires s'appliquent aux condensateurs. Les condensateurs SMD avec $\leq 1 \text{ nF}$ sont principalement constitués de matériau NPo et sont donc très bons. À des valeurs plus élevées, d'autres matériaux courants tels que X7R, X5R etc. ne conviennent pas aux filtres à faible distorsion. Des condensateurs allant de 10 nF à $\leq 1 \mu\text{F}$ sont disponibles en matériau CoG ; malheureusement, les condensateurs plus grands sont très chers. Les types au plomb comme MKT ou Styroflex restent le premier choix pour les condensateurs. Surtout avec les versions SMD et les valeurs élevées, il faut garder un œil sur la rigidité diélectrique.

Amplificateurs opérationnels :

Le choix du bon amplificateur opérationnel n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. D'abord il y a les tensions d'alimenta-

LIENS

- [1] **Conception de filtre analogique (1)**, Elektor sept/oct. 2020 : <http://www.elektormagazine.fr/magazine/elektor-156/58994>
- [2] **Halbleiter-Schaltungs-Technik 13. Auflage**, U. Tietze, Ch. Schenk
- [3] **Bandstop Filters and the Bainter Topology**, Bonnie C. Baker : <http://www.ti.com/lit/an/slyt613/slyt613.pdf>
- [4] **Simetrix** : <http://www.simetrix.co.uk/>
- [5] **Outil de filtrage de TI, version en ligne** : <https://webench.ti.com/filter-design-tool/>

Votre avis, s'il vous plaît...

Vous pouvez contacter l'auteur en allemand ou en anglais par courriel : alfred_rosenkraenzer@gmx.de

tion. La tendance est à la baisse. Au lieu des ± 15 V habituels, vous verrez de plus en plus de ± 5 V, même moins. Plus les tensions sont basses, plus elles limitent le niveau possible du signal et détériorent le rapport signal/bruit. Les niveaux élevés augmentent le risque de distorsion ou d'écrêtage. Ce n'est pas sans raison que ± 15 V reste obligatoire dans l'appareillage audio professionnels.

En général, il convient bien sûr de choisir des circuits intégrés à faible bruit et à faible distorsion. Un autre aspect crucial est le produit gain-bande passante d'un ampli op requis par la conception du filtre. Si vous prenez un ampli op trop lent, vous risquez de ne pas obtenir la courbe de filtrage prévue. Par conséquent, il est préférable de simuler le filtre calculé avant d'en construire un prototype. Et bien sûr, avant



DANS L'E-CHOPPE D'ELEKTOR

- **Oscillo numérique OWON SDS1102 à 2 voies (100 MHz)**
www.elektor.fr/18782
- **Générateur de formes d'ondes arbitraires Siglent SDG2042X (40 MHz)**
www.elektor.fr/17649
- **Analyseur de spectre OWON XSA1015-TG (9 kHz - 1,5 GHz)**
www.elektor.fr/18978

de passer à la production en quantité, non seulement simuler, mais construire et mesurer un prototype. 

200452-03

Une contribution de

Idée, circuits et texte :
Alfred Rosenkränzer

Schémas : **Patrick Wielders**
Rédaction : **Thomas Scherer**

Traduction : **Frédéric Handle**
Maquette : **Giel Dols**

— Publicité

Vous souhaitez publier votre montage dans le magazine ?

Rendez-vous sur la page du labo d'Elektor : www.elektormagazine.fr/labs pour y enregistrer votre projet.

Cliquez sur « Créez un projet ». Connectez-vous (créez un compte gratuit si vous n'en avez pas encore). Remplissez les différents champs du formulaire.

Votre proposition de montage sera examinée par l'ensemble des rédacteurs du magazine. Si votre projet est retenu pour sa publication dans le magazine, un rédacteur prendra contact avec vous pour vous accompagner dans la rédaction de l'article.



Labo d'Elektor :
www.elektormagazine.fr/labs

créer > partager > vendre

