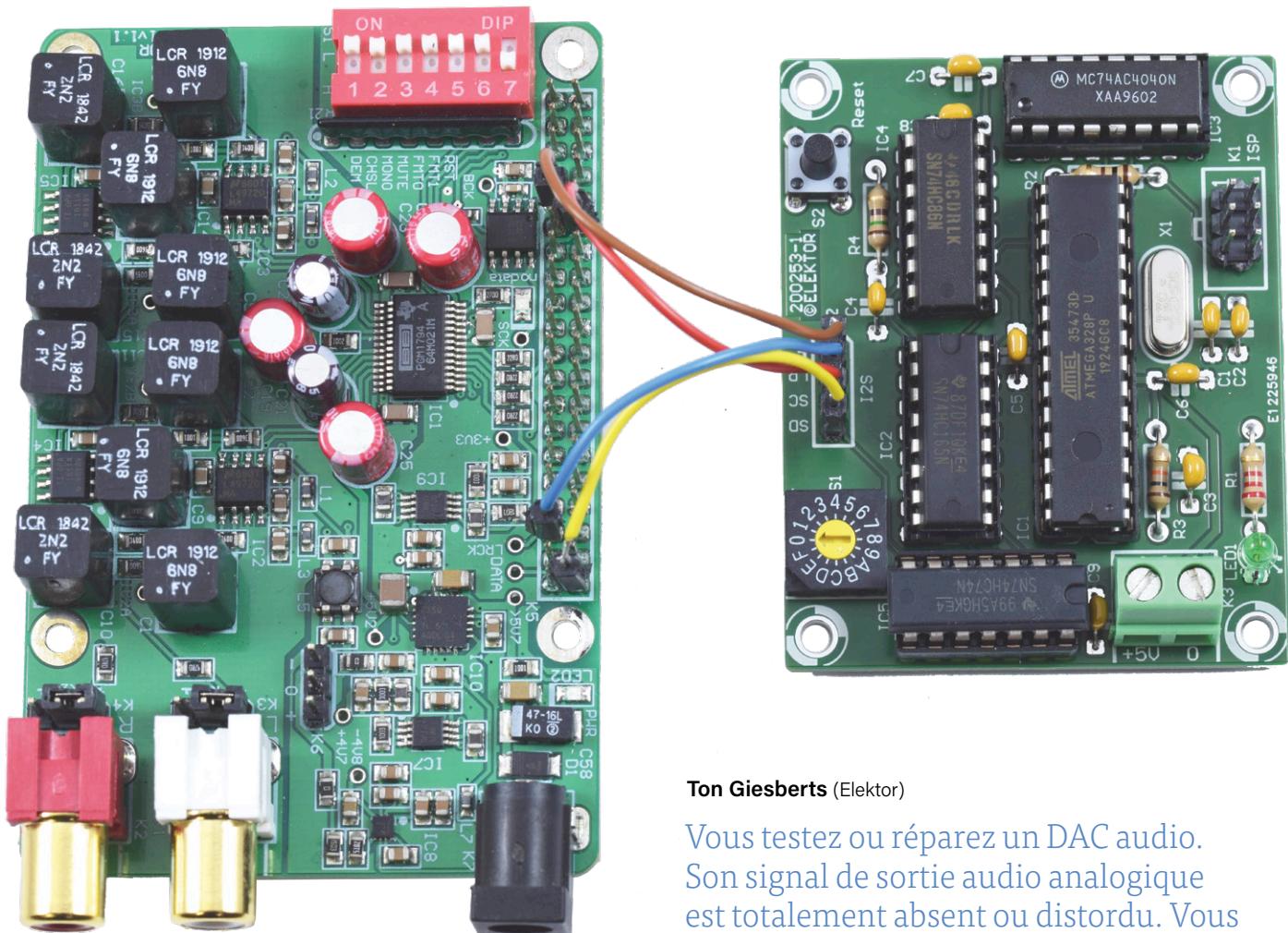


géné audionumérique

de signaux de test I²S

Sinus numérique 1 kHz, à 32 bits, échantillonné à 192 kHz, réglable de 0 à -110 dB



Ton Giesberts (Elektor)

Vous testez ou réparez un DAC audio. Son signal de sortie audio analogique est totalement absent ou distordu. Vous ignorez si c'est la source du signal qui a un problème de logiciel... ou de matériel. Les deux peut-être. Est-ce le DAC lui-même qui déraille ? Ce générateur peut vous aider à trouver la réponse. Il délivre un signal de test numérique sinusoïdal précis, idéal aussi pour mesurer les performances analogiques de convertisseurs numérique-analogique ambitieux.

INFOS SUR LE PROJET

Mots-clés

audionumérique, Raspberry Pi, DAC, I²S

Niveau

Niveau

Durée

Duree
environ 4 h

environ.

Outils

soudur

Cout

Depuis son apparition en 1986, le bus I²S (*Inter-Integrated Circuit Sound*) est la norme de fait pour la transmission sérielle de signaux audionumériques. Au fil de l'étude de mon *Convertisseur numérique-analogique pour le Raspberry Pi* [1], j'ai eu l'idée d'un circuit spécifique qui produise un signal I²S pour tester le CN/A sans avoir besoin de connecter le RPi comme source de signal. Ce circuit peut bien sûr aussi être utilisé pour tester d'autres CN/A audio avec des entrées I²S, à condition qu'ils puissent gérer la fréquence d'échantillonnage de 192 kHz et des données audio codées sur 24 ou 32 bits.

Options de conception

Pour construire un générateur de signaux de test I²S, une option serait d'utiliser un convertisseur analogique-numérique (CA/N) à 24 bits avec des sorties I²S, avec un générateur de signaux (sinusoïdaux) comme entrée. Pour vérifier si les signaux de sortie analogiques du CN/A sont effectivement sans défaut, l'onde sinusoïdale du signal I²S doit être parfaite afin d'obtenir des mesures de distorsion correctes. Le signal de test ne doit en aucun cas être dégradé par une source analogique ou un CA/N médiocre.

Une alternative pour produire le signal I²S serait un microcontrôleur (μC) avec une table d'échan-

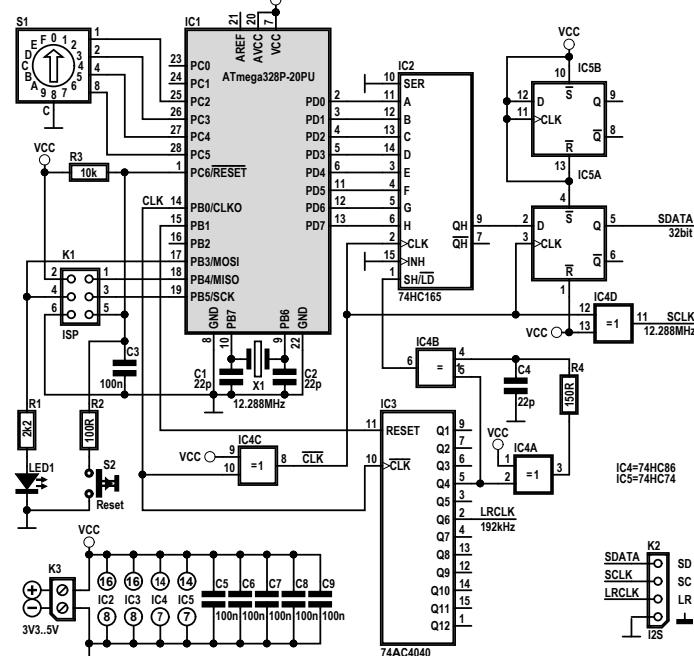


Figure 1. Schéma du générateur de signaux I^2S

tillois de 32 bits, calculés avec précision pour assurer la qualité des données audio. Cela donnerait un signal parfait pour les mesures de distorsion, dans ce cas un sinus de 1 kHz avec une fréquence d'échantillonnage de 192 kHz. Faut-il pour cette tâche un µC avec fonction I²S ou plutôt un µC commun comme l'ATmega328P sans I²S ? C'est un beau défi de construire un générateur de sinus numérique avec sortie I²S en utilisant ce µC et quelques composants, et ce projet montre que c'est possible ! Le micrologiciel de l'ATmega est en BASCOM-AVR.

Un peu de quincaillerie

L'objectif est d'obtenir un signal I²S avec des données de 32 bits à une fréquence

d'échantillonnage de 192 kHz, ce qui est proche de la fréquence maximale d'échantillonnage du PCM1794A utilisé dans notre DAC audio RPi. L'horloge série (SCK ou SCLK) doit être de 12,288 MHz (2 canaux * 192 kHz * 32 bits). Comme la fréquence d'horloge maximale du µC est de 20 MHz, la seule façon de sortir des données série (SD ou SDATA) plus rapidement est d'utiliser un registre à décalage externe à entrée parallèle et sortie série et d'utiliser l'horloge du µC pour cadencer ce registre à décalage. PB0 doit être configuré comme CLKO (*Clock Out*) lors de la programmation des fusibles de l'ATmega328. Le schéma complet du générateur de signaux est sur la **figure 1**. Outre le registre à décalage, un compteur

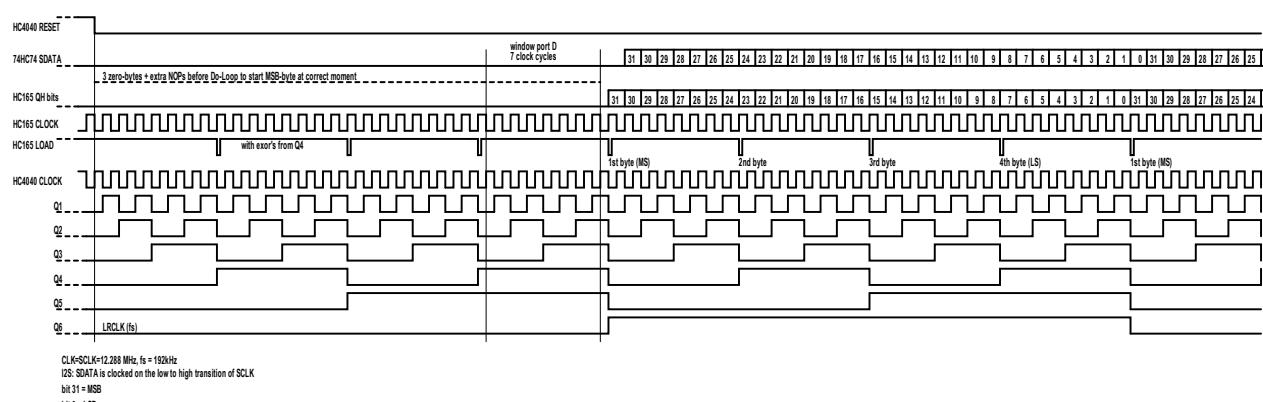


Figure 2. Chronogramme des signaux



LISTE DES COMPOSANTS

Résistances

R1 = 2,2 kΩ
R2 = 100 Ω
R3 = 10 kΩ
R4 = 150 Ω

Condensateurs

C1,C2,C4 = 22 pF, C0G/NP0, pas 5 mm
C3,C5,C6,C7,C8,C9 = 100 nF, X7R, pas 5 mm

Semi-conducteurs

LED1 = LED, verte, 3 mm
IC1 = ATmega328P-PU, 20 MHz, DIP28
IC2 = 74HC165
IC3 = 74AC4040 – éviter la série HC !
IC4 = 74HC86
IC5 = 74HC74

Autres

K1 = embase à 2x3 broches, vertical,
pas 2,54 mm
K2 = embase à 1x4 broches, vertical,
pas 2,54 mm
K3 = bornier 5,08 mm, 2 voies, 630 V
S1 = commutateur rotatif à codage
hexadécimal réel, THT
(p.ex. Nidec Copal Electronics SD-1010)
S2 = poussoir 24 V, 50 mA, 6x6 mm
X1 = quartz 12,288 MHz, charge C 18 pF
10 ppm, HC-49S
circuit imprimé 200253-1 v1.1

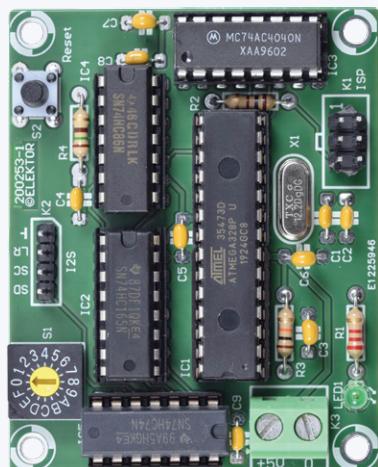
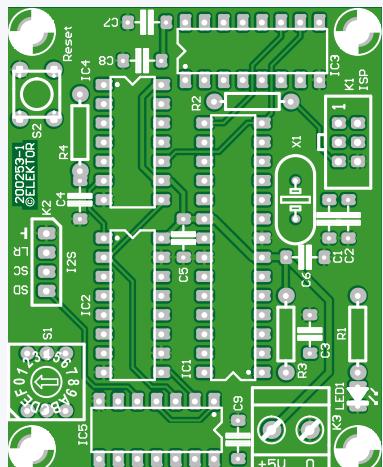


Figure 3. Dessin du circuit imprimé et photo de la carte assemblée.

asynchrone, une bascule et quelques opérateurs OU-exclusif soulagent le µC d'autres tâches (de synchronisation) et lui permettent de ne s'occuper que des octets des échantillons.

Toutes les autres tâches du logiciel, comme le calcul du sinus de 32 bits et la création de la table d'octets d'échantillonnage, doivent être effectuées avant le démarrage de la boucle principale du programme. Les échantillons de 32 bits sont divisés en quatre octets. Cela signifie que la table comportera $4 * 192 = 368$ octets. Les voies gauche et droite utilisent le même signal, donc chaque groupe de quatre octets par échantillon doit être dupliqué. Le nombre de lignes occupées par cette partie de la boucle principale peut être calculé ainsi :

2 canaux * 4 octets * 192 échantillons *

4 lignes – 3 = 6141 lignes

Après le dernier octet d'échantillon de la boucle, les trois NOP sont omis puisque le redémarrage de la boucle dure trois cycles d'horloge, ce qui explique le «-3» dans ce calcul.

Le matériel, en détail

Le diagramme de synchronisation (fig. 2) peut aider à choisir les composants externes. Le bus I²S connaît trois signaux : les données série (SDATA) sont cadencées sur le front montant de l'horloge série (SCLK) et la ligne de sélection de mot (WS ou LRCLK) indique la voie audio (0 pour la gauche, 1 pour la droite). Sa fréquence est égale à la fréquence d'échantillonnage du signal audionumérique (192 kHz) et peut être dérivée de l'horloge série. Les données série et la ligne de sélec-

tion de mots doivent toutes deux changer sur le front descendant (HIGH-to-LOW) de l'horloge série. La famille logique HC est assez rapide en principe pour ces composants externes, bien que le temps de propagation des opérateurs doive être corrigé sur un point : un retard de 12 ns représente presque 15 % de la période d'horloge du µC.

Un 74AC4040 (IC3, compteur asynchrone binaire à 12 étages) est utilisé pour aligner correctement les signaux I²S. Ce compteur avance sur le front descendant de l'entrée d'horloge. Il dispose également d'une broche maîtresse de remise à zéro (11) utilisable pour le synchroniser avec le µC. La sixième bascule (broche 2) divise 12,288 MHz par 64 et produit exactement 192 kHz, la fréquence requise pour la ligne de sélection de mots.

Au début du programme, la la broche de r. à z. du compteur est activée (*high*) puis désactivée juste avant le début de la boucle principale (c'est-à-dire environ un quart de seconde après la mise sous tension, soit le temps de créer la table). Ce signal d'initialisation synchronise les données à la sortie du registre à décalage et de la ligne de sélection de mots. Les trois premiers échantillons de valeur 0 et quelques NOP sont utilisés de sorte que le premier octet est à la sortie SDATA au bon moment. Il y a une fenêtre de sept cycles d'horloge pour cadencer le premier octet de poids fort dans le registre à décalage. Chaque octet au port D est remplacé par le suivant après huit cycles d'horloge. En d'autres termes, le moment où le premier octet de poids fort du port D peut être chargé pourra varier de sept cycles d'horloge par rapport à l'impulsion de chargement du registre à décalage (voir le diagramme de synchronisation). Les données à la sortie du port D changent quelques nanosecondes après le front montant de CLKO (PB0).

Un registre à décalage de 8 bits à entrée parallèle/sortie série 74HC165 (IC2) est utilisé pour les données série. Il possède une broche de chargement parallèle active au niveau bas (broche 1) et une horloge (broche 2) avec inhibition (broche 15, validation par un niveau bas) qui ont la même fonction (toutes deux connectées en interne à un opérateur logique OU). En fonction de l'emplacement des composants, l'interversion des connexions peut simplifier le routage. Les données sont décalées sur le front montant de l'horloge. L'entrée série (broche 10) inutilisée est connectée à la masse. L'impulsion de charge (LD, active au niveau bas) pour le registre à décalage est dérivée de la sortie du compteur Q4 en utilisant un quadrupole

opérateur logique OU exclusif à 2 entrées 74HC86 (IC4). Le signal à la broche 4 de IC4B est inversé et retardé par le temps de propagation de IC4A et supplémentaires dues à quelques nanosecondes par R4/C4. En raison de la fonction OU exclusif, chaque changement de Q4 donne à la sortie de IC4B une courte impulsion active au niveau bas. L'impulsion est suffisamment longue pour charger les nouvelles données dans le registre à décalage, mais suffisamment courte pour être inactive avant le front montant de l'horloge. Pour charger les données du port D dans le registre à décalage au bon moment, l'impulsion doit être active juste après le front montant de l'horloge (broche 1). Cela signifie que l'horloge du registre à décalage doit être inversée, ce que fait IC4C.

Le bit de poids fort des données série du bus I²S arrive une période d'horloge après le changement de sélection de mot. Une bascule D supplémentaire est nécessaire. C'est le 74HC74 (IC5), une double bascule D avec *set* et *reset* et active sur flanc ascendant. Ce faisant, le signal pour SDATA est retardé. Pour compenser cela, le signal d'horloge inversé de IC4C est inversé à nouveau par IC4D pour faire coïncider l'horloge série avec les données série.

Ajuster le niveau de sortie

Au lieu de produire simplement un sinus de 1 kHz avec un niveau fixe, quatre entrées du port C (avec résistance de polarisation interne) sont connectées à un commutateur rotatif à codage hexadécimal (SD-1010) pour ajuster le niveau de sortie. Cette fonction permet de vérifier la linéarité du CN/A. Un micro-interrupteur DIP à quatre voies aurait convenu aussi, mais c'est tout de même plus intuitif avec un sélecteur qui tourne comme un bouton de volume.

Il existe des commutateurs rotatifs à codage dit *réel* ou *complémentaire*. J'utilise le codage *réel*, mais il suffit de modifier le logiciel pour utiliser un autre codage. En position 0, les quatre interrupteurs sont ouverts. Pour modifier le niveau de sortie du signal audio-numérique, le µC doit être initialisé pour qu'il recalculle les valeurs de la table d'échantil-

lons ; c'est le rôle de S2 sur lequel on appuiera quand on a modifié le niveau de sortie. À chaque nouveau réglage de niveau, l'instruction **Select-Case** règle le facteur d'échelle U (type Double) correct. Les valeurs correctes des facteurs d'échelle pour chaque niveau de sortie sont définies comme constantes dans le programme, non seulement pour éviter des calculs supplémentaires, mais aussi par manque de précision des calculs faits avec la fonction **LOG** de BASCOM.

Calcul du sinus

Nous avons vu que le programme calcule la table d'échantillonnage des sinus immédiatement après la mise sous tension ou lors d'une initialisation, en tenant compte du réglage du niveau du commutateur S1. Nous ne nous contenterons pas d'un générateur de signaux I²S quelconque, mais voulons une sinusoïde de test parfaite de 1 kHz avec une résolution de 32 bits. Dans un premier temps, pour les calculs j'ai utilisé l'instruction **SIN(x)** de BASCOM-AVR, mais gare à l'imprécision ! Exemple :

```
DIM Pi,A,X As Single
Pi = 3,1415926535897932384626433
X = Pi / 2
A = NAS(X)
Imprimer "Sin(Pi/2) = " ; A
```

Voici le résultat de ce calcul :

Sin(Pi/2) = 0,99999332 au lieu de 1.

Pour X = Pi/6, le résultat obtenu est 0,499993796, au lieu de 0,5. Ça ne convient pas pour calculer un sinus précis. La seule option est de calculer l'onde sinusoïdale en utilisant le polynôme de Taylor pour **SIN(X)** avec un nombre suffisant de termes :

```
SIN(X) = X-(X^3)/3!+(X^5)/5!-
(X^7)/7!+(X^9)/9!-
(X^11)/11!+(X^13)/13!-
(X^15)/15 !
```

Les calculs dans BASCOM-AVR ne peuvent être effectués que sur deux opérandes ; le polynôme sera donc calculé sur plusieurs lignes de code, comme vous le constaterez

dans le code source.

Pour accélérer le calcul, au lieu de factoriser on utilise des constantes (F3 = 6 ... F15 = 1307674368000). Toutes les variables des calculs sont de type Double, des nombres binaires signés de 64 bits (8 octets, 5 x 10⁻³²⁴ à 3,4 x 10³⁰⁸). Avec le polynôme de Taylor, nous obtenons les résultats suivants, plus précis :

```
Sin(Pi/6) = 500E-3
Sin(Pi/2) = 999.99999993977E-3
```

Pour diviser le résultat du calcul de **SIN(X)** en quatre octets, il doit d'abord être converti en variable de type Long, signée, nombres binaires de 32 bits (-2147483648 à 2147483647). Le résultat du calcul de **SIN(X)** est compris entre -1 et 1. Si nous voulons que les données de 32 bits aient un niveau de pleine échelle, la valeur de **SIN(X)** doit être multipliée par (2³²)/2 - 1 :

```
SINX = SINX * U
```

où U = 2147483647

La conversion en Long peut être faite en une seule ligne, la variable Long prend la valeur d'une variable Double. Le résultat du calcul est alors disponible sous la forme d'une valeur signée de 32 bits :

```
SINXlong = SINX
```

Pour coder cette valeur sur quatre octets, il suffit de décaler les bits de SINXlong et de les stocker dans quatre variables de type Byte. Une routine appelée **SampleX** effectue tous ces calculs pour toute valeur de X. Le calcul n'est vraiment précis que pour X = -π/2 à +π/2. Ainsi, le sinus est d'abord calculé de -π/2 à +π/2, en prenant 97 échantillons (quatre octets par échantillon). Le reste de la table est complété par copie symétrique des éléments de la première table par groupe de quatre octets, en prélevant 95 échantillons supplémentaires. L'échantillon 193 est le même que le premier de la table (quatre octets). D'où repart la boucle **Do**. J'aurais pu créer une table avec seulement des

LIENS

- [1] **Audio DAC for Raspberry Pi** : www.elektormagazine.com/labs/audio-dac-for-rpi-networked-audio-player-using-volumio
- [2] **Téléchargement (logiciel et Gerber)** : www.elektormagazine.fr/200253-02
- [3] **La page de ce projet sur Elektor Labs** : www.elektormagazine.com/labs/32-bit-i2s-sine-wave-generator-200253

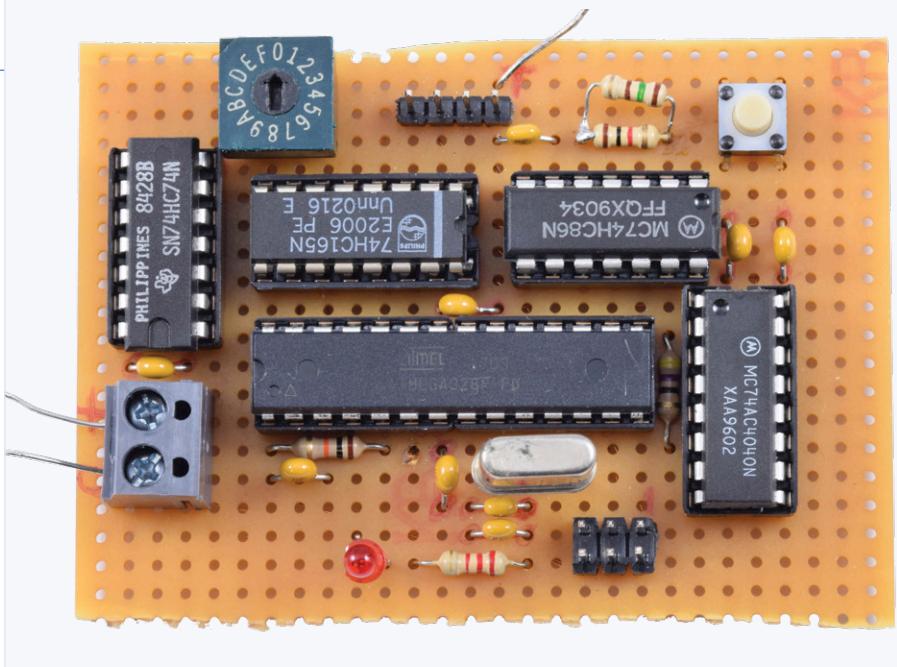


Figure 4. Le prototype du générateur sur plaque d'essai.

échantillons de sinus de l'intervalle de $-\pi/2$ à $+\pi/2$ puis sélectionner les éléments corrects de la table dans la boucle principale pour compléter les données pour une période complète du sinus sur le port D. Un signal asymétrique plus complexe qu'une onde sinusoïdale aurait pu être intéressant, mais à d'autres fins. Ici l'utilisation d'une table complète donne une boucle principale plus lisible.

Grâce au registre à décalage, le µC dispose de huit cycles d'horloge pour traiter chaque octet. En BASCOM-AVR, dans une boucle **Do**, l'instruction **PORTD = A(n)**, où A(n) est un élément d'une table d'octets, ne prend que cinq cycles d'horloge, ce qui est étonnamment rapide. Pour que chaque octet prenne huit cycles d'horloge, il faut rajouter trois **NOP** après chaque octet. Il faut compter trois cycles d'horloge pour le redémarrage de la boucle **Do**, pile ce qu'il faut pour une période complète des 192 échantillons du sinus de 1 kHz. La boucle principale du programme n'a donc rien d'autre à faire que d'émettre les octets de la table sur le port D.

Assemblage du circuit

Le dessin de circuit imprimé et le plan d'implantation de la **fig. 3** sont disponibles en téléchargement avec les fichiers Gerber pour les PCB. Vous pouvez également utiliser un morceau de circuit d'expérimentation comme moi pour mon prototype (**fig. 4**).

comme moi pour mon prototype (**fig. 4**). Si vous ne trouvez pas de fournisseur pour le 74AC4040, il est possible de couper la piste entre les broches 13 et 14 de IC4 ; puis, en mettant la broche 13 à la masse avec un fil,

vous pouvez utiliser un 74HC4040, mais la chronologie des signaux devient critique et pourrait poser un problème avec le CN/A à tester. Chez moi, avec le CN/A pour Raspberry Pi, ça a marché. La connexion entre K2 du générateur au CN/A sera aussi courte que possible.

La tension d'alimentation de ce générateur doit correspondre à celle du CN/A testé. À VCC = 3,3 V, sa consommation dépasse à peine 20 mA.

Modifier le logiciel...

Le programme occupe 77 % de la mémoire flash. Le calcul du sinus décrit dans cet article représente environ 10 %. Il reste donc un peu de place pour des fonctions supplémentaires. Notez que la version gratuite de BASCOM-AVR *ne convient pas* pour compiler le logiciel en raison des limitations de mémoire du programme. Pour modifier le programme, il vous faudra la version complète.

Le logiciel téléchargeable [2] contient le fichier HEX original. Ce circuit peut donc être construit sans licence de la version complète.

Votre avis, s'il vous plaît ?

Adressez vos questions ou vos commentaires (en anglais) à l'auteur t.giesberts@elektor.com

de BASCOM-AVR, il suffit d'une interface de programmation AVR-ISP et d'un logiciel de programmation comme Atmel AVR Studio ou AVRDUDE pour mettre en marche votre ATmega128.

...ou le matériel

Quelques broches d'E/S inutilisées du μ C peuvent être mises à contribution pour des fonctions supplémentaires : autres formes d'onde, autres fréquences. Pour cela il faudra modifier le logiciel. Les broches PB2, PC0 et PC1 du μ C peuvent être utilisées, mais PB4 et PB5 sont réservées à la programmation *in situ* (ISP). Les composants que vous rajouterez ne doivent pas interférer avec cette interface de programmation.

La LED1 indique que le processeur calcule les données de l'échantillon audio, mais comme cela ne dure qu'un quart de seconde, PB3 pourrait servir aussi pour d'autres fonctions. Dans ce cas, R1 peut être connectée à l'alimentation comme témoin de mise sous tension. Si vous ajoutez des fonctions à ce générateur de signaux I²S, faites-le-moi savoir. Partagez aussi vos remarques ou suggestions sur la page de ce projet Elektor Labs [3] ! 

200253-02

Ont contribué à cet article

Auteur : **Ton Giesberts**

Illustrations:

Top Giesberts Patrick Wielders

Rédaction : **Luc Lemmens**

Redaction : Euc Lemi
Maquette : Giel Dels

Maquette : **Gérard Bois**
Traduction : **Alice Coper**



PRODUITS

- **RPi High End Audio DAC - PCB nu (160198-1)**
www.elektor.fr/rpi-high-end-audio-dac-pcb-160198
 - **Raspberry Pi High End Audio DAC - Module (160198-91)**
www.elektor.fr/raspberry-pi-high-end-audio-dac-module-160198-91