



elektor

electronics worldwide



Surround Light

pour PC et TV

L'enseignement & l'électronique

Quel avenir à court et moyen terme ?

- ✓ **Projet : CAN Bus Explorer**
- ✓ **Photo : Flash annulaire à LED**
- ✓ **R.S.I. : Explorer les cartes à puce**

L 19624 - 356 - F: 6,15 €



Quoi de **Neuf** chez **Selectronic** ...

La révolution numérique **AUDIOPHILE** est en marche... avec



DCX-2496: Ce processeur numérique remarquable combine 2 éléments essentiels:



- 1 DAC exceptionnel
- 1 processeur numérique 2 x 3 voies permettant de gérer tous les paramètres de vos enceintes....


La partie audio analogique du DCX ayant été négligée par les ingénieurs de BEHRINGER, nous avons développé une série de kits permettant de transformer votre DCX en véritable PROCESSEUR NUMÉRIQUE AUDIOPHILE.

Tous renseignements sur : www.dcx2496.fr


→ Les **Kits d'optimisation** du **DCX2496**



Carte alimentation à ultra faible bruit

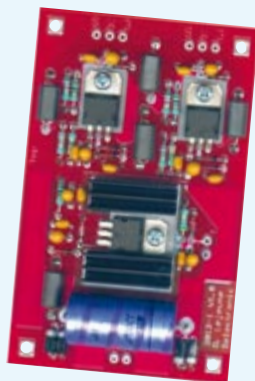

Commande de volume 6 voies

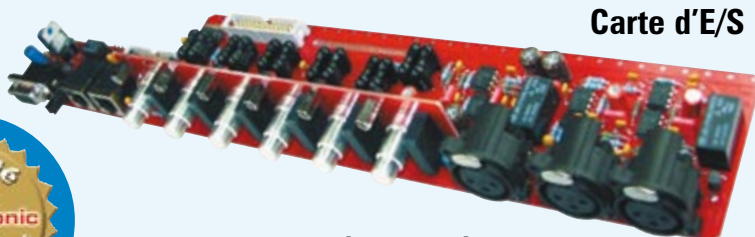

Carte d'E/S

Module d'ENTRÉE NUMÉRIQUE + horloge ultra low jitter

NOUVEAU




Plus d'Infos sur : www.selectronic.fr/dcx2496.asp

HAUT-PARLEURS **Fostex**

- Haut-parleurs HI-FI large-bande et pour système multi-voies
- Précision et qualité japonaise


BOOMER FW405

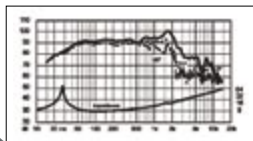

TWEETER T250D



Toute la gamme **en stock**

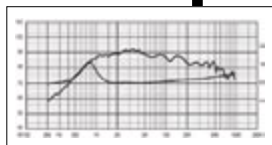

GRANDMOS



Allez les écouter à PARIS chez

Premier Audio

Contact : Michel PETIT

Tel.: **01.56.24.10.92**

Amplificateur **2 x 50W / 8 ohms en classe D**

ProFet UHT



NOUVEAU

Avec cet ampli, vous n'avez jamais entendu vos CD comme cela auparavant...
L'amplificateur des vrais AUDIOPHILES qui ont du discernement !

Plus d'information sur : www.profet.fr



B.P 10050 59891 LILLE Cedex 9

Tél. **0 328 550 328** - Fax : 0 328 550 329

www.selectronic.fr



Nouveau Catalogue Général 2008

Envoi contre 10 timbres-poste au tarif "lettre" en vigueur ou 6,00€ en chèque

NOS MAGASINS :

PARIS : 11 Place de la Nation 75011 (Métro Nation)
Tél. 01.55.25.88.00
Fax : 01.55.25.88.01

LILLE (Ronchin) :
ZAC de l'Orée du Golf
16, rue Jules Verne 59790 RONCHIN



Conditions générales de vente : Règlement à la commande : frais de port et d'emballage 6,00€, **FRANCO** à partir de 130,00€. Contre-remboursement : + 10,00€. Livraison par transporteur : supplément de port de 15,00€. **Tous nos prix sont TTC.**

La bidouille c'est foireux...

Elektor c'est pas pour les blaireaux

**Prenez de l'avance,
prenez un abonnement !**

Les avantages exclusifs de l'abonné :

- ✓ **11%** d'économie sur le prix de vente au numéro
- ✓ jusqu'à **40% de remise** sur certains produits d'Elektor
- ✓ beau baladeur MP3 1 Go (valeur marchande : 50 €) **en cadeau de bienvenue**
- ✓ collection complète, livraison ponctuelle à domicile
- ✓ toujours à jour, toujours une longueur d'avance



Notre cadeau de bienvenue : Baladeur MP3, clé USB & Fonction dictaphone en un

www.elektor.fr/abo • Tél. +33 (0)1 49 19 26 19

Veuillez utiliser le bon encarté à la fin de la revue.

elektor
electronics worldwide

Que la lumière soit !

Un coup d'œil à la couverture et au sommaire, il ne vous en aura pas fallu plus pour découvrir quel(s) étai(en)t le(s) thème(s) de ce numéro : Lumière et Universités.

À l'écriture de ces lignes, Noël est passé, les jours se rallongent et la Saint-Sylvestre 2007 avec son Réveillon est à nos portes.

S'il est un domaine dans lequel des développements marquants ont été réalisés dans les tous derniers mois, c'est bien celui des LED de puissance. Les LED ont fait une percée dans la domotique. On les retrouve partout, dans l'éclairage principalement, mais aussi dans la création d'ambiance, comme en témoignent les téléviseurs Ambilight™ de Philips. La douceur « angevine » due à ce mode d'éclairage nous a amené à vous proposer deux projets de ce type, l'un en analogique, l'autre en numérique, baptisés respectivement Surround Light et TV Light.

Un autre projet à base de LED, un flash annulaire ne manquera pas d'intéresser le nombre de plus en plus grand - le développement de la photo numérique et la chute de prix des appareils qui la permettent obligent - d'amateurs de photos qui ne se contentent plus de photographier qui des paysages qui des « personnages ».

Nous avons, dans ce numéro, un autre projet d'éclairage haut de gamme à vous proposer, le système LEDBUS. Mérite, à notre avis, que l'on s'y intéresse de plus près.

Qui dit LED dit lumière, témoin la fameuse LivingColors de Philips. Nous en avons prise une sous le tournevis pour voir ce qu'elle avait, littéralement, « dans le ventre ».

Nous avons cependant pensé également à aborder d'autres aspects de l'électronique, en vous proposant, par exemple, d'aller voir de plus près ce qui se cache au cœur des cartes à puce de la nouvelle génération ou à vous essayer aux E-blocks.

Si le premier thème éclate de partout dans le magazine de février, le second, L'Enseignement de l'Électronique dans les Universités et les Grandes Écoles n'en est pas moins important lui aussi. Il en va en effet de l'avenir de notre violon d'Ingres, profession, passion (Ndlr : rayez, si nécessaire, la (ou les) mention(s) superflue(s)), si nous tenons à garder les rênes de notre destinée en mains propres.

Guy Raedersdorf
Rédacteur en Chef Elektor

Surround Light & TV Light 26

Il nous est arrivé deux montages ayant trait à ce sujet d'actualité qu'est l'« ambiance TV » et vu que, qui plus est, la lumière est l'un des thèmes de ce numéro, nous avons tenté une expérience inédite et sans doute unique dans Elektor, essayer d'associer deux articles. Nous aimerions montrer qu'il est possible d'essayer plusieurs approches pour un résultat... pour le moins très semblable. L'un des deux auteurs, a opté pour une approche analogique, le second s'étant, lui, attaqué à une solution numérique.




54 L'électronique est morte – vive l'électronique !

Personne n'en doute, l'électronique a été le moteur de notre société et de notre industrie depuis plus d'un demi-siècle, donnant du travail à des millions de personnes dans les pays développés. Depuis une bonne décennie les choses ont beaucoup (en bien ?) évolué. Les pays émergents en Asie ont pris les rênes en main en ce qui concerne la production de masse, ne laissant que des secteurs extrêmement « pointus » aux mains de l'Occident.



40 CAN Explorer

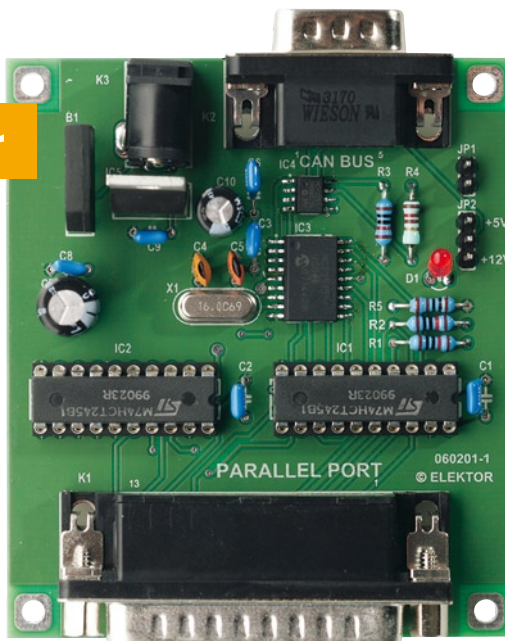

Le bus CAN n'est pas réservé aux véhicules et à l'automation, il peut aussi faire merveille à la maison. L'ennui, c'est que réussir à le faire marcher n'est pas une mince affaire. C'est ici qu'intervient notre carte CAN qui établit la liaison entre votre PC et un bus CAN. Un logiciel convivial et gratuit et vous voilà en mesure de gérer le bus et d'aller y questionner les autres noeuds.

Avec la démocratisation des cartes USIM dans les téléphones portables 3G et le basculement définitif des cartes bancaires vers l'EMV, 2007 inaugure une nouvelle ère pour les adeptes de l'exploration des cartes circulant dans le grand public. Pas question de rater le coche... Concevoir ses propres logiciels de pilotage de lecteurs « génériques » (autrement dit PC/SC), imaginer des applications originales autour des cartes bancaires ou de téléphonie mobile, ce sera bientôt banal et même encouragé !

18 Explorer les nouvelles cartes à puce



pratique

- 26** Surround Light
- 34** TV-Light
- 40** CAN Explorer
- 52** Flash annulaire à LED
- 58** E-blocks
- 61** Secrets du concepteur
- 62** Le système LEDBUS
- 68** Lumière d'ambiance par DEL RGB
- 75** Secrets du concepteur
- 76** Mini-projet :
« Pimpez » vos pompes

technologie

- 17** AM et stéréo quand même
- 18** Explorer les cartes à puce
- 25** Bruits du labo
- 78** La LivingColors de Philips

info & marché

- 6** Ours
- 8** Courrier
- 10** Infos & Actualités
- 14** Cartes 2007
- 44** L'électronique est morte
– vive l'électronique !
- 84** Avant-première

récréation

- 67** Rétronique
- 83** Hexadoku

elektor international media

Elektor International Media propose une plateforme multimédia et interactive destinée à tous les électroniciens.

Du professionnel passionné par son métier à l'amateur aux ambitions professionnelles.

Du débutant à l'expert, de l'étudiant au professeur. Information, éducation, inspiration et récréation.

Analogique et numérique. Théorie et pratique.

English
German
Dutch
French
Chinese

Greek
Spanish
Swedish
Finnish

elektor
electronics worldwide

Surround Light
pour PC et TV

L'enseignement & l'électronique
Quel avenir à court et moyen terme?

✓ Projet : CAN Bus Explorer
✓ Photo : Flash annulaire à LED
✓ R.S.I. : Explorer les cartes à puce

CO₂
Banc d'essai
J/I/W météo

Four à reflux
EXTRA
The 100% Collection

Sus aux données
carte d'acquisition
Tivo

ElekTrack
par GPS

31^{ème} année, N° 356 février 2008

ISSN 0181-7450

CPPAP 1108 U 83713

ELEKTOR / PUBLITRONIC SARL

c/o Regus Roissy CDG - 1, rue de la Haye - BP 12910

95731 Roissy CDG Cedex - France

Tél. : (+33) 01.49.19.26.19 - Fax : (+33) 01.49.19.22.37

Internet : www.elektor.fr

Numéro de compte : 002-007-69-901

IBAN : FR76 1873 9000 0100 2007 6990 192

BIC : ABNAFRPP

Monnaie : Euro - Branche ABN AMRO : Paris, France

Elektor désire être une source d'inspiration pour ses lecteurs, les intéresser à l'électronique, par la description de projets à faire soi-même, et les tenir au courant des développements en électronique et en micro-informatique.

Elektor paraît 11 fois, le numéro de juillet/août est un numéro double. Il existe, sous le nom Elektor, des éditions anglaises, allemande, espagnole, française et néerlandaise. Elektor est vendu dans plus de 50 pays.

Conformément à la loi "Informatique et Liberté", vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Sauf refus écrit de votre part auprès du service abonnement, ces informations pourront être utilisées par des tiers.

Rédacteur en chef international : Wisse Hettinga

Rédacteur en chef France : Guy Raedersdorf (redaction@elektor.fr)

Rédaction internationale : Harry Baggen, Thijs Beckers, Jan Buiting, Ernst Krempelsauer, Jens Nickel

Secrétariat de rédaction : Hedwig Hennekens

Rédaction technique : Antoine Authier (chef labo), Ton Giesberts, Paul Goossens, Luc Lemmens, Jan Visser, Christian Vossen

Elex revient sur DVD

NOUVEAU



Quad, console, manga, rat, portable, MP3...
vous cherchez des idées de cadeaux pour vos
enfants ou vos petits-enfants ?



ISBN 978-2-86661-156-9
44,50 €

Inoculez-leur le virus de l'électronique avant qu'il soit trop tard

- Collection complète des 58 numéros du mensuel d'initiation à l'électronique publiés par Elektor d'avril 1988 à sept. 1993
- Format PDF imprimable
- Livret de 16 pages en couleur
- Bonus : vidéo d'initiation avec les personnages de la bande dessinée Rési & Transi

elektor
CHOPPE

Commandez tranquillement sur www.elektor.fr/e-choppe ou à l'aide du bon de commande encarté à la fin de la revue.

Retrouvez page 80 les autres produits de l'e-choppe d'Elektor.

Maquette et graphisme : Giel Dols, Mart Schroijen

Directeur/éditeur : Paul Snakkers

Responsable du marketing : Carlo van Nistelrooy

Responsable des ventes : Anouska van Ginkel

Administration des ventes : ventes@elektor.fr

Publicité : SL Régie - Sophie Lallonder
Tél : 01.53.41.07.55 - Fax : 01.42.52.20.80
E-mail : sophie.lallonder@wanadoo.fr

DROITS D'AUTEUR : © 2008 Elektor International Media B.V.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente publication, faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et, d'autre part, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle elles sont incorporées (Loi du 11 mars 1957 - art. 40 et 41 et Code Pénal art. 425).

Certains circuits, dispositifs, composants, etc. décrits dans cette revue peuvent bénéficier de droits propres aux brevets; la Société éditrice n'accepte aucune responsabilité du fait de l'absence de mention à ce sujet. Conformément à l'art. 30 de la Loi sur les Brevets, les circuits et schémas publiés dans Elektor ne peuvent être réalisés que dans des buts privés ou scientifiques et non commerciaux. L'utilisation des schémas n'implique aucune responsabilité

de la part de la Société éditrice. La Société éditrice n'est pas tenue de renvoyer des articles qui lui parviennent sans demande de sa part et qu'elle n'accepte pas pour publication. Si la Société éditrice accepte pour publication un article qui lui est envoyé, elle est en droit de l'amender et/ou de le faire amender à ses frais; la Société éditrice est de même en droit de traduire et/ou de faire traduire un article et de l'utiliser pour ses autres éditions et activités, contre la rémunération en usage chez elle.

Elektor est édité par Elektor International Media B.V.
Siège social : Allée 1 - 6141 AV Limbricht, Pays-Bas

Imprimé aux Pays-Bas par Senefelder Misset — Doetinchem

Distribué en France par M.L.P. et en Belgique par A.M.P.

Un Fluke en référence, ... pourquoi pas un Chauvin-Arnoux ?

Merci pour vos informations, et votre article en avant première que je découvre avec intérêt. Je constate cependant

qu'un produit « analyseur de réseau » est présent dans votre article de la marque Fluke, alors même que nous avons de notre côté un produit phare le Qualistar (que vous connaissez certainement) qui

aurait également complètement pu s'intégrer à votre étude pour tester vos appareils. Avez-vous la possibilité d'en faire référence dans un souci d'équité, en le mettant à côté de celui de l'autre mar-

que par exemple ? Ci-joint une photo de notre appareil et note d'application des diagrammes de phase.

Service Commercial Chauvin-Arnoux

Cher Service de Presse de Chauvin-Arnoux, l'article en question étant imprimé, il nous est impossible d'y modifier quoi que ce soit même en dernière minute. Notons cependant que le sujet de cet article est un

Thermoplongeur de voyage à 2N3055

Des thermoplongeurs qui fonctionnent sous 12 V, j'en ai bousillé au moins sept en quelques années. La plupart ne tenaient même pas le temps du voyage en auto entre le midi de la France et les Pays-Bas.

Après quelques expériences avec des résistances, des ampoules à incandescence et autres composants électroniques capables de fournir de la chaleur, en plus des espoirs que j'avais mis à trouver comment faire durer la spirale d'un plongeur, j'ai trouvé une solution avec un bon vieux 2N3055 en boîtier TO-3. Voilà un composant qui peut endurer jusqu'à 200 °C et tenir le coup à dissiper quelque 115 W en chaleur.

La puissance fournie se règle à l'aide d'une unique résistance entre base et collecteur, si bien que le circuit ne compte en tout que deux composants, si l'on excepte le cordon et la fiche.

À son actif, on peut inscrire que le 2N3055 est disponible facilement partout à très bon compte. À son passif, soulignons son gain tristement faible et très variable d'un exemplaire à l'autre. En conséquence de quoi, la résistance de réglage doit être choisie individuellement et risque de devenir brûlante. Si le 2N3055 est ajusté pour dissiper à peu près 50 W et si son h_{FE} est de 20, la résistance devra facilement transformer 2,5 W en chaleur.

On peut y remédier en sélectionnant un transistor à gain plus élevé ou bien utiliser une combinaison en Darlington.

Construction

On fore quatre trous dans un pot à eau, deux pour les vis de fixation du transistor et deux pour laisser passage aux broches de base et d'émetteur. Sur la surface de contact entre le fond du pot et le transistor, on dépose une fine feuille de silicone ménager pour cuisson au four, du genre de celles que l'on utilise pour y déposer la tarte. Ce maté-



riau est adapté au contact avec les aliments et les boissons et soutient des températures proches de 200 degrés. Le chrome du boîtier du 2N3055 ne semble pas donner d'inquiétude pour la santé non plus, vu que les plongeurs sont eux aussi chromés.

Manifestement, la couche de silicone assure une étanchéité suffisante.


La résistance de polarisation se place sous le pot, lequel doit dès lors être pourvu de pattes.

Ce thermoplongeur à 2N3055 donne toute satisfaction depuis un certain temps. Finies les spirales brûlées. Le silicium du 2N3055 est assurément plus résistant à la chaleur que le matériau dont sont faits les filaments.

Le même principe peut s'appliquer aux aquariums ou à d'autres appareils dans lesquels il faut faire chauffer un liquide. Une sonde thermométrique et la possibilité de régler la dissipation par la base du transistor permettent également de maintenir la température à une valeur précise.

Jaap Gestman Geradts

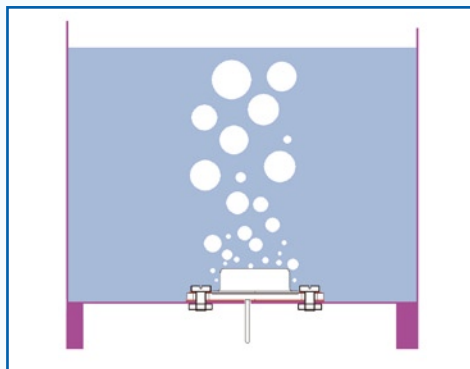Une astuce bien pratique pour différents usages. Assurez-vous toutefois que le modèle de 2N3055 que vous utilisez est bien celui recouvert de chrome si vous voulez chauffer des aliments ou de l'eau potable. Refusez tout boîtier en métal mat.



banc d'essai d'énergimètres domestiques, catégorie d'appareils que Chauvin-Arnoux ne propose pas, pour autant que nous le sachions, dans son catalogue. Nous voulions utiliser un appareil de référence pour éviter toute discussion quant aux valeurs mesurées et n'avions pas l'intention d'attirer l'attention de nos lecteurs sur l'appareil de référence mais sur les énergimètres. L'article a été écrit par nos collègues néerlandais, d'où l'utilisation d'un appareil de marque Fluke plutôt que Chauvin-Arnoux. Nous vous remercions de l'information additionnelle mise à notre disposition sous la forme d'une note d'application des diagrammes de phase que nous mettons à notre tour à la disposition de nos lecteurs sous la forme d'un fichier .pdf qu'ils peuvent télécharger depuis notre site (www.elektor.fr).

Diodes varicap

J'envisage de réaliser l'émetteur de test RDS décrit dans le numéro de mai 2007. Tous les composants utilisés sont disponibles exception faite de la varicap BB909B qui ne serait plus, dit son fabricant, fabriquée. Existe-t-il une diode ou un circuit de substitution pouvant remplacer cette diode ?

Achim Hoffmann

La BB909A aux caractéristiques pratiquement identiques peut fort bien la remplacer. Nous en avons trouvé mention dans le catalogue 2008 d'ELV (www.elv.de) à un prix classique de 0,72 €. On trouve, sur le site www.hinkel-elektronik.de, une jolie sélection de diodes varicap encore qu'elles soient assujetties à un supplément (composants rares). Il vous faudra déboursier là quelques euros par diode.

i-TRIXX : Tout dans la main !

Chère rédaction, les élèves de ma classe de science ont beaucoup aimé le supplément intitulé « i-TRIXX Collection » de votre numéro de décembre non seulement en raison de sa gratuité mais aussi, puis-je le dire, de son caractère non conventionnel, vu la présentation colorée et la mise en page « sauvage ». Deux de mes élèves ont été intrigués par la main de robot en pièces de récupération visible sur la page de couverture du sup-

plément, en page 45. Ils se sont mis en tête de la réaliser et on commencer à collectionner les composants électroniques nécessaires. Disposez-vous d'un prototype de cette main ?

Dwayne Houseman (USA)

Elle existe vraiment cette main de robot comme le montre la photo de son auteur et créateur, Aart Vroegop.

Calibration de l'inductancemètre

Lors de la calibration de l'impédancemètre du numéro de juin l'article dit qu'il faut deux selfs de référence, l'une de 22 μ F, l'autre de 220 nH. Lors de l'implantation de cette dernière, j'obtenais à chaque fois un message « Out of range ». La self de 22 μ F, ne posait pas de problème elle. Pour voir ce qui se passait, j'ai mis la main sur une paire de selfs de référence précises (tolérance inférieure à 1% comme le confirmait un LRC-mètre de HP appelé à la rescousse).

Il apparut en outre que lors d'une tentative de mesure d'une self de valeur inférieure à 180 nH, j'avais apparition d'un message « No value » (l'oscillateur ne fonctionnant pas).

Après avoir remplacé C6 et C7 par des condensateurs CMS de meilleure qualité, la calibration avec les condensateurs de référence se fit brusquement bien ! À noter en

MISES AU POINT


Carte d'acquisition de données USB

Elektor n°353, novembre 2007, page 42 et suivantes (070148-I)

La moindre modification d'un dessin saisi sur ordinateur peut avoir des conséquences imprévues. Sur le schéma de ce projet les deux lignes reliant l'embase USB K2 au microcontrôleur ont été interverties. Voici le schéma correct.


La broche 2 de K2 va à la broche 23 (RC4) de IC1 et la broche 3 de K2 va elle à la broche 24 (RC5) de ce même circuit intégré.

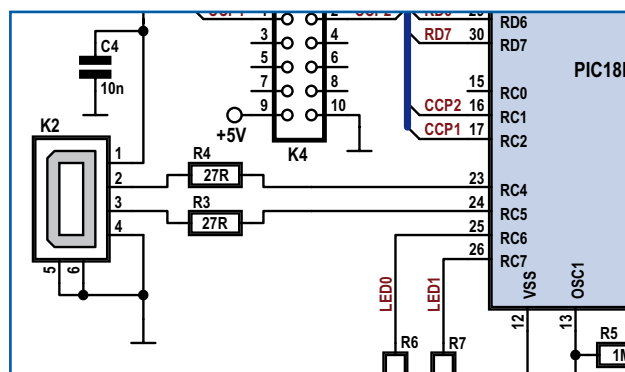À noter que la platine proposée par Elektor est déjà à jour de ces modifications de sorte qu'il n'y a rien à y modifier.



LTC4357 Contrôleur à fonction OU à diodes idéales forte tension

Le LTC4357 est un contrôleur simple, à circuit OU à diodes idéales, de Linear Technology, qui permet le remplacement, à moindre pertes, des circuits OU à diodes Schottky, dans de nombreuses alimentations à redondance N+1 et de systèmes à grande disponibilité. Le LTC4357 pilote un MOSFET canal N pour réaliser la fonction d'une diode à faible tension directe. Ceci procure une solution à moins de pertes en comparaison à une diode Schottky qui, dans les applications de forte puissance, non seulement est une meilleure solution, mais encore permet d'économiser de la surface précieuse de carte en supprimant le besoin d'un radiateur. Le LTC4357 contrôle la tension directe du MOSFET pour assurer une commutation souple

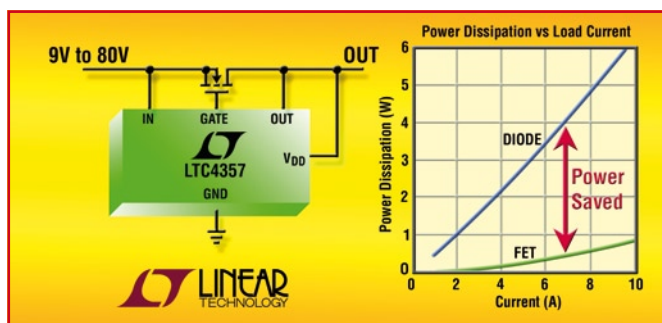

d'une ligne à l'autre, sans oscillation ni courant continu inverse. Le LTC4357, circuit simple à fonction OU à diodes, peut être utilisé dans les applications où plusieurs alimentations sont mises en parallèle pour assurer une répartition dans la charge. Dans les systèmes redondants N+1, une alimentation supplémentaire est ajoutée pour

la sauvegarde du système, dans le cas où une des N alimentations serait défaillante. Il est nécessaire de commander les alimentations par une fonction OU pour assurer une isolation, lors de l'insertion ou le retrait à chaud des convertisseurs sur le bus d'alimentation, et une isolation à partir du bus en cas de court-circuit important. Si

l'alimentation est en panne ou est en court-circuit, le LTC4357 assure un arrêt rapide en 0,5 μ s pour limiter les surintensités en courant inverse. Le LTC4357 peut aussi être utilisé pour assurer une protection contre les surtensions inverses, réalisant une protection en entrée pour les systèmes électroniques à flux descendants. De plus, il peut être associé à un contrôleur Hot Swap™ et à un condensateur réservoir pour réaliser une alimentation d'entrée de maintien de brève durée après une perte de l'alimentation d'entrée.

Ceci permet le fonctionnement continu du système sans réinitialisation ou redémarrage dus à de courtes interruptions de l'alimentation d'entrée.

(070828-VIII)

PIC18F4XK20/2XK20 Nouvelle famille de microcontrôleurs 8 bits



Microchip annonce huit nouveaux membres dans la famille PIC18F, microcontrôleurs 8 bits de haute performance qui bénéficient des plus récents développements technologiques de

Microchip. Ils combinent faible consommation, haute performance et un excellent rapport coût/intégration. Ces nouveaux circuits s'appuient sur la technologie nanoWatt in-

cluant des modes de gestion de la consommation, une plage de tension en fonctionnement de 1,8 à 3,6 V et des périphériques intégrés améliorés. Ces circuits se caractérisent aussi par l'intégration d'un nouvel oscillateur interne de précision qui autorise le fonctionnement à la fréquence maximum (16 MIPS) à 3 V. En outre, cette nouvelle famille est totalement compatible avec les microcontrôleurs 8 bits tant au niveau du code, que du brochage et des outils.

Les huit membres de la famille de microcontrôleurs PIC18F4xK20/2xK20 sont supportés par les systèmes de développement haute performance de Microchip, incluant l'environnement de développement intégré gratuit (IDE) MPLAB® avec l'initialiseur visuel de circuit, le compilateur C MPLAB C18, le débogueur

in-situ MPLAB ICD2, et le programmeur économique / débogueur simplifié PICKit™ 2 Debug Express.

Les circuits 32 Ko (PIC18F45K20, PIC18F25K20) et 16 Ko (PIC18F44K20 et PIC18F24K20) sont disponibles en échantillon. Leur production en volume est prévue pour le 4^{ème} trimestre 2007. Les versions 64 Ko (PIC18F46K20, PIC18F26K20) sont disponibles en échantillon. Quant aux circuits plus petits à 8 Ko (PIC18F43K20 et PIC18F23K20), ils seront disponibles en échantillons plus tard dans l'année.

Pour plus d'informations, visitez le site de Microchip :
www.microchip.com/PIC18K.

(070828-XI)

MCPI703 Régulateur à faible chute de tension (16 V, 250 mA)

Microchip annonce le régulateur à faible chute de tension (LDO) MCPI703 - un LDO à 250 mA à faible courant de veille - allant jusqu'à 2 μ A- pour

une tension d'entrée élevée allant jusqu'à 16 V. Ce nouveau régulateur inclut une protection contre la surtension et une disjonction thermique. Avec

sa régulation de tension de sortie très précise, incluant une précision de $\pm 2\%$ en fonction de la température de surchauffe, le MCPI703 assure aussi un fonctionnement du

système stable et fiable. Ce nouveau circuit à 3 broches est disponible en boîtiers SOT-223, SOT-23A et SOT-89. Il est idéal pour les applications exi-

geant une longue autonomie de la batterie et une forte tolérance aux variations de la tension

d'entrée, telles que les détecteurs de fumée, les alarmes incendies et les thermostats.

Le MCP1703 est disponible en échantillon sur sample.microchip.com.

www.microchip.com/MCP1703

(070646-VIII)


LTM4605 Régulateur élévateur/abaisseur

Le LTM4605 est le premier produit d'une nouvelle famille de régulateurs élévateurs – abaisseurs, il fonctionne à partir de 4,5 V_{entrée} jusqu'à 20 V_{entrée} et régule une tension de sortie qui peut être dans la plage de 0,8 à 16 V, il délivre une puissance de sortie de 150 W. Le LTM4605 intègre un contrôleur DC/DC abaisseur - élévateur, quatre MOSFET N, les condensateurs de traversée d'entrée et de sortie et le circuit de compensation, le tout dans un boîtier plastique LGA (Land Grid Array) de 15 x 15 mm. Seuls les condensateurs de filtrage, l'inductance et les résistances de boucle et de détection de courant sont requises pour une application à très faible profil, compacte et de rendement élevé. Le LTM4605 conduit à la réalisation d'un régulateur compact pour des utilisations dans les réseaux, dans les électroniques pour l'auto-

mobile, l'industrie et dans les produits fonctionnant sur des batteries forte puissance.

Avec la carte propriétaire du LTM4605, comprenant quatre commutateurs MOSFET synchrones, le rendement en mode élévateur atteint 97,3% et en mode abaisseur 97,7% (pour une tension d'entrée de 4,5 à 20 V, une tension de sortie de 12 V et une intensité de sortie de 5 A).

Alors que d'autres topologies comme SEPIC (Single Ended Primary Inductor Converter) nécessitent 20 composants et composants magnétiques spécifiques, ce µModule abaisseur - élévateur n'utilise que huit composants et une inductance standard. De plus, le rendement d'un convertisseur SEPIC comparable est approximativement compris entre 76 et 84%. Ajoutons que pour réduire les fréquences harmoniques indésirables, le

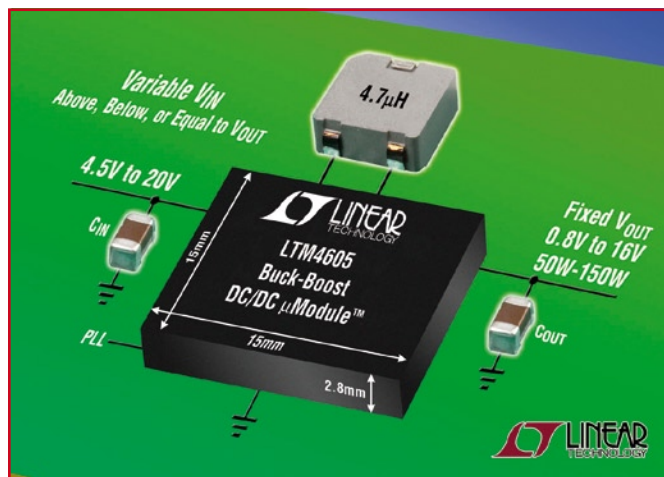

LTM4605 peut être synchronisé en phase sur une horloge extérieure, de fréquence comprise entre 200 et 400 kHz. Les circuits de sécurité comprennent la protection contre les surtensions et le repliement de

caractéristique d'intensité.

Le LTM4605 est offert pour une utilisation dans la gamme de températures de -40 à 85 °C.

(070920-III)

WEBENCH LED



National Semiconductor présente aujourd'hui son environnement de conception en ligne WEBENCH® pour diodes électroluminescentes (WEBENCH LED) qui permet aux ingénieurs de choisir parmi plus de 200 LED ultra-lumineuses et de concevoir l'alimentation correspondante en

quelques minutes. Les produits d'Avago Technologies, Cree, Lite-Sur, Nichia, OSRAM et Philips Lumileds sont comparés selon de multiples paramètres, parmi lesquels la luminosité, la couleur, l'encombrement, l'angle de vision, le courant et la consommation nominale. La fonction unique

« Build it ! » permet à l'utilisateur de recevoir un kit prototype personnalisé sous 24 heures.

Grâce à la suite d'outils en ligne WEBENCH LED de National, les concepteurs peuvent configurer un système comptant jusqu'à 60 LED en série ou en parallèle. Grâce à une simple pression sur une touche, l'outil WEBENCH LED associe une LED à l'un des drivers de LED haut rendement PowerWise® National pour produire un circuit d'alimentation optimisé. Le concepteur peut facilement entrer ses impératifs d'encombrement et de rendement puis simuler le comportement du circuit en conditions dynamiques, notamment à l'allumage, en extinction graduelle par modulation de largeur d'impulsions ainsi qu'en régime transitoire. Une fois le système peaufiné en quelques minutes, la fonction « Build It ! » fournit une nomenclature complète du circuit LED, et permet l'expédition rapide d'un kit prototype

sur mesures contenant la LED retenue, le circuit imprimé, le driver et les composants passifs.

Paramètres de l'outil WEBENCH LED

Flux lumineux : de 1 à 700 lumens
Couleurs : rouge, orange, ambré, jaune, vert, bleu et blanc
Encombrement : 12 mm à 450 mm
Angle de vision : 60 à 150 degrés
Courant : de 20 mA à 1 A
Puissance : de 12 mW à 27 W


Le jeu d'outils WEBENCH LED fonctionne de façon transparente avec les autres outils WEBENCH de National pour l'alimentation, la conception de circuit, l'audio, les amplificateurs et les filtres actifs, y compris avec le service de formation en ligne Analog University® de National. Pour essayer n'importe lequel des outils de conception WEBENCH National, allez sur www.national.com/webench.

(070920-IV)

LTC2453 Convertisseur analogique-numérique (CAN) Delta Sigma, 16 bits, compatible I²C

Sa petite taille, sa faible consommation et la résolution de 16 bits garantis permettent d'améliorer les performances des instruments portables et des capteurs. Fonctionnant sur une alimentation unique, de 2,7 à 5,5 V, le LTC2453 de Linear Technologies peut mesurer une tension différentielle en entrée de $\pm V_{CC}$. Cette large gamme de tensions d'entrée est idéale pour s'adapter aux tensions unipolaires ou différentielles provenant d'une grande variété de capteurs.

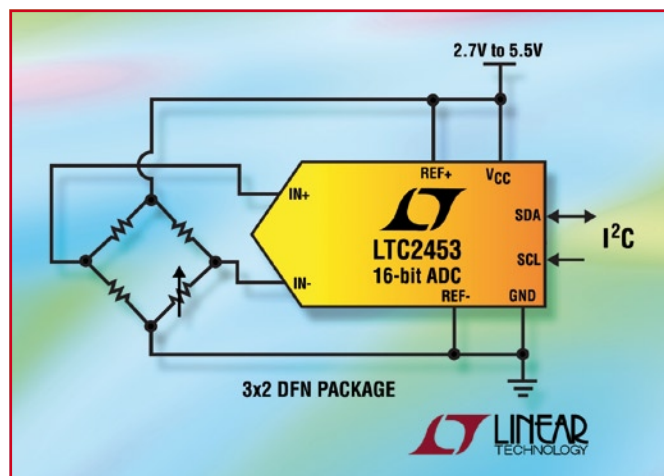Sur une surface de seulement 6 mm², le LTC2453, à usages multiples, réalise d'excellentes performances, en valeurs continues, sur 16 bits avec une erreur de non-linéarité intégrale de 2 LSB, un bruit de transition de 1,4 μV_{eff} et une erreur de gain de 0,01%. Le LTC2453 intègre un oscillateur et autorise jusqu'à 60 conversions par seconde, ce qui rend facile les mesures de



température, de pression, de tension ou sur d'autres sorties de capteurs basse fréquence. Le LTC2453 ne consomme que 800 μA , à la fréquence d'échantillonnage maximum de 60 Hz. Après chaque conversion, la consommation est réduite à

moins de 0,2 μA , pour économiser l'énergie de la batterie. Si l'utilisateur programme un échantillonnage à 1 Hz, le LTC2453 ne consomme que 40 μW sur une alimentation de 3 V.

Le LTC2453 communique via une interface simple 2 fils, compati-

ble I²C, ce qui permet de réduire le nombre de lignes en entrée/sortie requises pour lire les données, ce qui rend le LTC2453 idéal pour les applications de petite taille, à espace restreint. Le LTC2453 possède un circuit de calibrage continu de la tension de décalage de zéro et de la pleine échelle du signal d'entrée, assurant la précision dans le temps et sur toute la gamme de températures de fonctionnement. L'architecture *No Latency Delta Sigma*™ de Linear permet au CAN de multiplexer plusieurs entrées, sans retard dans la lecture des données de sortie. Le LTC2453 intègre un réseau d'échantillonnage propriétaire qui réduit l'intensité dynamique d'entrée à moins de 50 nA, ce qui rend possible une grande variété de protections externes en entrée et de circuits de filtrage.

(070920-X)

OPA369 Amplificateur de précision 1 μA

Texas Instruments annonce la commercialisation de l'amplificateur opérationnel sans distorsion de passage à zéro offrant la consommation la plus faible au monde. S'appuyant sur une architecture innovante à un étage d'entrée, l'amplificateur OPA369 offre des performances rail à rail sans distorsion de croisement des entrées, permettant de résoudre les problèmes que l'on rencontre souvent avec les applications rail à rail basse tension, en raison des variations de tension en mode

commun. Combinant un courant de consommation de 1 μA , un boîtier SC70 et un fonctionnement à seulement 1,8 V, l'amplificateur OPA369 simplifie les conceptions hautes performances des équipements mobiles alimentés par batterie. (Pour en savoir plus, consultez le site à l'adresse: www.ti.com/opa369-pr).

L'architecture à un étage d'entrée offre une tension d'offset exceptionnelle de 750 μV sur l'ensemble de la plage d'entrée rail à rail et un excellent rapport

de réjection en mode commun (CMRR) de 100 dB minimum. La dynamique d'entrée est ainsi maximisée pour les applications basse tension. Cet amplificateur présente également un bruit de seulement 120 nV/ $\sqrt{Hz}$, un produit gain-bande passante de 12 kHz pour 1 μA , une faible intensité du courant de polarisation des entrées de 50 pA maximum, une dérive de la tension d'offset ne dépassant pas 1,75 $\mu V/^{\circ}C$, un rapport de réjection d'alimentation (PSRR) de

94 dB et un faible bruit en 1/f de 3,6 μV_{pp} (0,1 à 10 Hz). L'amplificateur OPA369 offre la précision, la faible consommation et la taille de boîtier requises par un grand nombre d'applications mobiles, telles que les appareils médicaux (glucomètres, oxygène-mètres), les instruments (détection/surveillance de gaz, matériels de test), les dispositifs de traitement du signal et les équipements grand public.

(070920-IX)

LTC3811 Contrôleur DC/DC abaisseur, synchrone, à sortie double

Linear Technologies présente un nouveau contrôleur DC/DC abaisseur, synchrone, à sortie double, mode de fonctionnement multiphase, détection de tension sur la sortie différentielle et synchronisation par boucle de verrouillage de phase intégrée (PLL). Jusqu'à 12 composants peuvent être mis en parallèle, synchronisés en opposition de phase pour


réduire les besoins en filtrage d'entrée et de sortie, dans les applications de forte intensité (jusqu'à 200 A). L'amplificateur différentiel permet une détection vraie de la tension déportée, ce qui permet une régulation de grande précision là où les chutes de tension se produisent, dans les vias, les lignes, et les interconnexions. Les applications

incluent les alimentations de forte intensité pour ASIC, les bus à alimentation distribuée, les amplificateurs audio de forte puissance et les serveurs de réseaux.

Le LTC3811 utilise des MOSFET canal N en transistors commutateurs internes et fonctionne à partir d'une tension d'entrée comprise entre 4,5 et 30 V ; il est optimisé pour des tensions de sortie

basses, de 0,6 à 3,3 V. Les pilotes de grille des MOSFET de puissance, intégrés, à résistance de sortie de 0,9 Ω permettent de réduire les pertes de commutation dans les MOSFET et de mettre plusieurs MOSFET en parallèle pour les applications de très forte intensité. La fréquence de fonctionnement peut être programmée de 250 kHz à 750 kHz,

ou peut être synchronisée à une horloge externe par une boucle à verrouillage de phase interne (PLL), de 150 kHz à 900 kHz. Le LTC3811 utilise un contrôle courant par crête d'intensité, avec un temps d'établissement minimum de 65 ns et répond presque instantanément à un événement transitoire. De plus, le seuil de tension lié à la limite d'intensité, peut être programmé de 24 à 85 mV, ce qui autorise la détec-

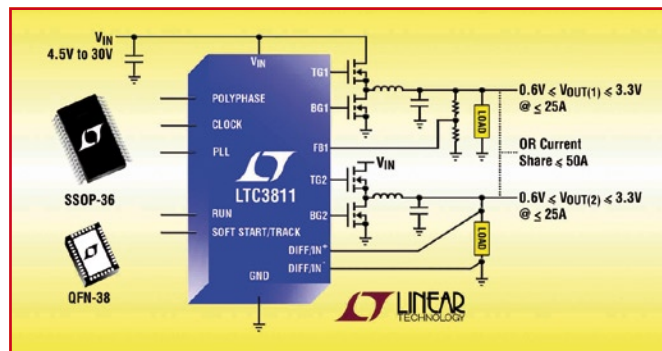

tion de la chute de tension dans la résistance, en continu, des inductances de sortie ou avec une résistance discrète externe. Dans les autres cas, la limite de courant est programmable par l'utilisateur, ce qui assure un rendement optimum du système et un contrôle excellent pour l'intensité de sortie maximum.

(070920-XI)

LTC3568 Convertisseur DC/DC, abaisseur, synchrone, 4 MHz

Délivrant jusqu'à 1,8 A, en boîtier DFN 3 mm x 3 mm, le LTC3568 de Linear Technology, est un régulateur à découpage, synchrone, 4 MHz, de haut rendement, capable de fournir une intensité continue de sortie jusqu'à 1,8 A. Avec une architecture en mode courant et à fréquence fixe, le LTC3568 fonctionne à partir d'une tension d'entrée comprise entre 2,5 et 5,5 V, ce qui le rend idéal pour les applications à nœud de charge, alimentées sur un élément de batterie Li-Ion ou des tensions de 3,3 ou 5 V. Il peut générer des tensions de sortie à partir de 0,8 V, lui permettant d'alimenter la dernière génération de DSP et de microcontrôleurs basse tension. Sa fréquence de commutation est réglable de 850 kHz à 4 MHz, permettant l'emploi de petits condensateurs à diélectrique céramique et d'inductances, peu chers, de profil inférieur à 1 mm, ce qui conduit


à des réalisations d'empreinte très compacte.

Le LTC3568 utilise des transistors commutateurs internes, à résistance $R_{DS(ON)}$ de seulement 0,11 ohm (canal N et canal P), pour un rendement pouvant atteindre 96%. Il utilise aussi un fonctionnement à rapport cyclique de 100%, à faible tension de déchet, pour obtenir des tensions de sortie quasi égales à la tension d'entrée V_{IN} , ce qui augmente l'autonomie sur batterie. Le LTC3568 fonctionne en Burst Mode®, pour un courant de repos, sans charge, de seulement 60 µA. Si l'application est sensible au bruit, le fonctionnement en Burst Mode peut être remplacé par un mode de fonctionnement par saut d'impulsion dont le niveau de bruit est plus faible. Dans les deux modes de fonctionnement, le composant consomme moins de 1 µA à l'ar-

rêt. Pour réduire encore plus le bruit, la fréquence de commutation du LTC3568 peut être également synchronisée à une horloge externe, de 400 kHz à 4 MHz. Les autres caractéristiques incluent une précision de la ten-

sion de sortie de $\pm 2\%$, une protection contre les courts-circuits, un démarrage progressif intégré et une protection contre les dépassements thermiques.

(070646-XV)

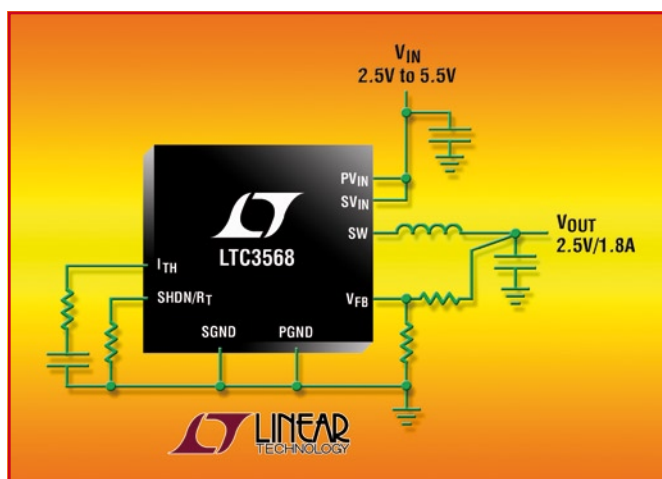

bq24314 Gestion d'énergie améliorée pour une meilleure sécurité de charge



Des circuits de chargeurs « front-end » innovants offrent une pro-

tection, qui accroît sensiblement la protection des téléphones porta-

bles et autres appareils électroniques mobiles lors de leur charge. Ces circuits de sécurité 2 x 2 mm préservent le système d'une surtension d'entrée, d'une surintensité et des conditions de surtension des batteries

Texas Instruments lance aujourd'hui une nouvelle gamme de circuits intégrés « front-end » pour chargeurs de batterie, qui accroît sensiblement la protection des téléphones porta-

bles et autres appareils électroniques mobiles lors de leur charge. Ces circuits de sécurité 2 x 2 mm préservent le système d'une surtension d'entrée, d'une surintensité et des conditions de surtension de la batterie résultant, par exemple, d'une pointe de tension pendant la charge ou d'un adaptateur mural défectueux ou inapproprié.

Le premier modèle de la nouvelle gamme bq243xx de circuits de chargeur « front-end » à FET intégrés, le bq24314, améliore la protection d'une

batterie lithium en cas de panne du circuit d'un chargeur. Ce circuit intégré de protection peut transmettre l'état de la panne au processeur hôte, tel que le nouveau DM355 de TI basé sur la technologie DaVinci™ (voir le site : www.ti.com/dm355pr) ou un processeur d'application de la famille OMAP™ 3, qui peut alors mettre en œuvre des actions correctives.


Pour en savoir plus, consultez le site à l'adresse : www.ti.com/bq24314-pr.

(070828-II)

CARTES 2007

Fini, le rideau de fumée ?

Patrick Gueulle

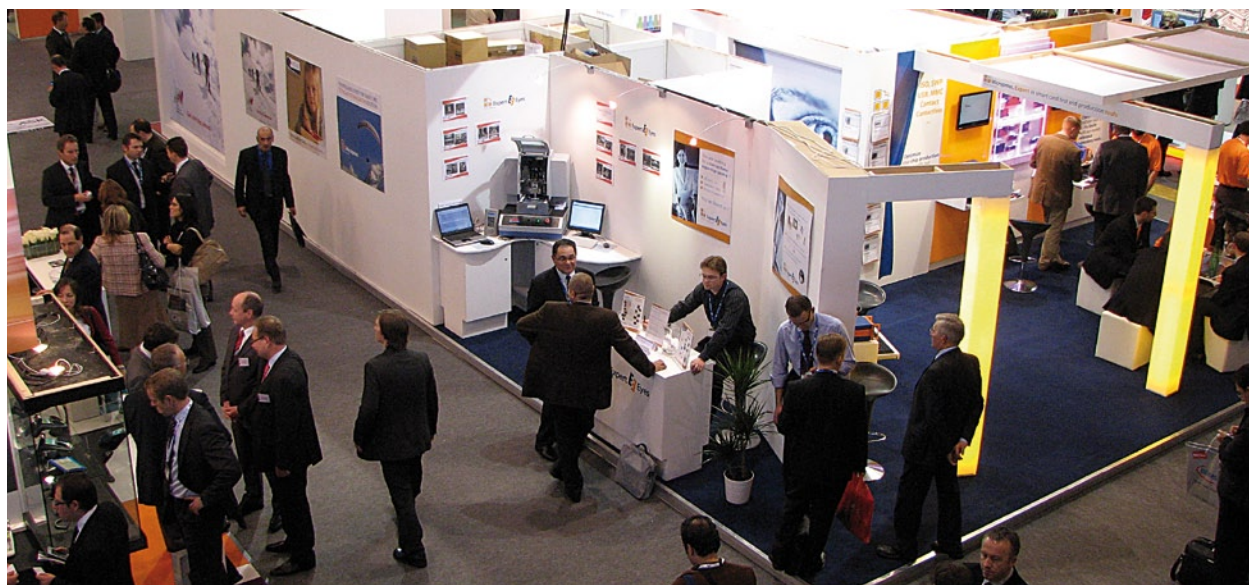

Au fil des années, on repère de moins en moins d'amateurs dans les allées du salon CARTES. Nullement pour cause d'un quelconque désintérêt, mais bien au contraire parce qu'ils se fondent de plus en plus parmi les professionnels !

Démocratisation des outils de développement aidant, les plus motivés de nos lecteurs de la première heure font en effet maintenant carrière dans cette passionnante spécialité, et sont parfois même exposants...

Parallèlement, les mentalités évoluent, et les spécifications des grandes applications « carte » sont désormais ouvertes à la consultation publique, au grand bénéfice des amateurs avertis et des développeurs indépendants.

Ils faisaient fausse route !

Il n'y a encore que peu d'années, le principe de la « sécurité par l'obscurité » semblait être la règle : carte bancaire, carte Vitale, et même Télécarte, la plupart des applications « vitrine » qui ont fait la fierté de la France étaient artificiellement entourées d'un épais mystère.

C'était, paradoxalement, le plus sûr moyen de stimuler la curiosité des informaticiens et électroniciens tenus à l'écart de cette technologie relevant, à l'évidence, de leur métier ou de leur loisir.

Il est alors apparu que ce « rideau de fumée », entretenu laborieusement et pas toujours avec élégance, servait à masquer de très coupables négligences : des applications de prestige auraient-elles donc été développées à la va-vite, sous la pression de calendriers politiques ou électoraux, sans laisser aux ingénieurs le temps matériel de faire convenablement leur travail ?

Aucun doute, les tenants de cette façon de procéder faisaient résolument fausse route, et ils l'ont payé cher, parfois avec les deniers du contribuable !

C'est avec l'avènement de la téléphonie mobile et des cartes SIM que les bonnes pratiques ont commencé à se mettre en place : même si les opérateurs n'ont pas toujours vu cela d'un très bon oeil, les spécifications GSM ont toujours été publiquement consultables, et même finalement offertes en téléchargement gratuit par l'ETSI [1].

À l'heure de la téléphonie mobile 3G et des cartes USIM, cette transparence de bon aloi ne se dément pas, tandis que même la communauté bancaire s'y rallie (à son corps défendant ?) : les spécifications EMV des nouvelles cartes sont intégralement téléchargeables à l'adresse [2] ! Comme la France a (enfin !) définitivement basculé à l'EMV au 1^{er} janvier dernier, il est temps de profiter de l'aubaine...

Même les spécifications d'applications aussi « sensibles » que les « pass » de transport en commun [3] ou les documents d'identité sont assez largement mises en ligne, seules leurs parties les plus confidentielles n'étant communiquées qu'à la condition de « montrer patte blanche » et de prouver sa bonne foi.

Mais avait-on vraiment le choix ? À l'heure où le simple particulier peut acquérir (un peu grâce à nous, soit dit sans fausse modestie !) le savoir-faire lui permettant d'évaluer lui-même le degré de confiance qu'il peut accorder à telle ou telle carte, seule une large et franche ouverture peut mi-

nimiser les risques de coûteux scandales éclatant une fois l'application massivement déployée dans le public. Elle exige, en contrepartie, des développements d'une qualité irréprochable, qui ne peuvent guère être basés que sur une solide cryptographie, mise en oeuvre dans les règles de l'art. Qui s'en plaindra, alors même que d'innombrables exposants du salon proposent chaque année, dans ce domaine, leur expertise largement éprouvée ?

Outils gratuits ou open-source

Jusqu'à une époque pas si ancienne, l'efficacité (très relative) du rideau de fumée était renforcée par le principe de la sélection par l'argent : des lecteurs de cartes et des outils de développement hors de prix, des formations coûtant, par jour, presque un mois de salaire d'un ingénieur, des cartes vierges uniquement vendues par quantités industrielles. Il aura fallu le courage et la clairvoyance, si ce n'est la témérité, de quelques francs-tireurs comme ZeitControl avec sa BasicCard [4] pour que ces pratiques corporatistes voient finalement en éclats.

Des lecteurs PC/SC à quelques euros [5] (www.teobyxiring.com), des SDK complets à moins de 200 € [6], des cartes vendues au détail, et même des outils de développement entièrement gratuits, il n'en fallait pas davantage pour que la tendance s'inverse définitivement.

Depuis, la vague de l'Open-Source a déferlé aussi sur le monde de la carte à puce, rendant de plus en plus incontournable ce concept de moyens logiciels gratuits ou pour le moins abordables.

Un simple exemple qui en dit long sur cette (r)évolution : un outil professionnel d'exploration de cartes EMV, totalement gratuit et diffusé en toute légalité, aurait-on seulement osé imaginer cela hier, à l'époque de la carte bancaire BO' ? C'est chez Solatis [7], une société française qui présentait au salon toute une gamme de logiciels plus spécialisés, dont « Scriptis EMV explorer tool » est en quelque sorte la vitrine.


Même chose en matière de cartes USIM, où les outils d'exploration « freeware » le disputent à des productions commerciales de très haute qualité [8], souvent disponibles en versions d'évaluation utilisables pendant une durée limitée : USIMexplorer pour naviguer dans n'importe quelle carte USIM aussi facilement que dans l'Explorateur Windows, ou encore USIMdetective, spécialement conçu pour les besoins de la police scientifique, longtemps réduite à « bricoler » à l'aide d'outils de hacker obtenus gratuitement sur Internet.

Vers une convergence SIM – Flash ?

Grâce à la photo numérique et au MP3, les cartes mémoire ont le vent en poupe : plusieurs Go de capacité au prix de quelques dizaines de Ko il n'y a que peu d'années, autrement dit irréversiblement moins cher par image que des pellicules argentiques non réutilisables !


Miniaturisation aidant (une carte microSD est encore plus petite que la moitié d'une carte SIM), de colossales augmentations de la capacité mémoire des cartes SIM/USIM (1 Go pour la SIM 5000 de SanDisk !) sont à l'ordre du jour, tant chez les fabricants que chez les opérateurs.

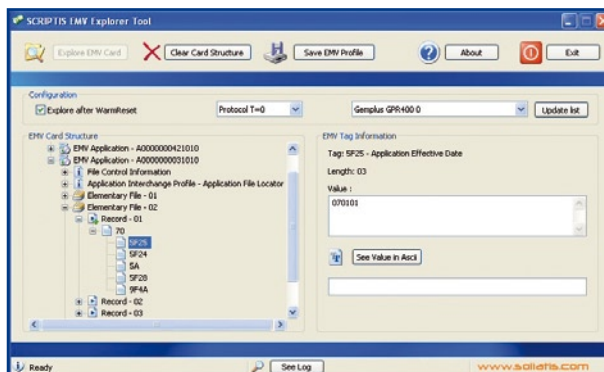Avec une puissance accrue de leur processeur embarqué, cela leur permet d'héberger des fonctionnalités mobiles supplémentaires (par exemple de la géolocalisation cartographique autonome), notamment chez les opérateurs virtuels (MVNO), qui disposent là d'un vaste « domaine privé ». L'idée d'en faire un espace de stockage banalisé pour des



photos ou de la musique nous semblerait, par contre, plutôt saugrenue. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une carte SIM appartient en principe à l'opérateur qui l'émet, et doit passer le plus clair de son temps dans un téléphone, de préférence sous tension !

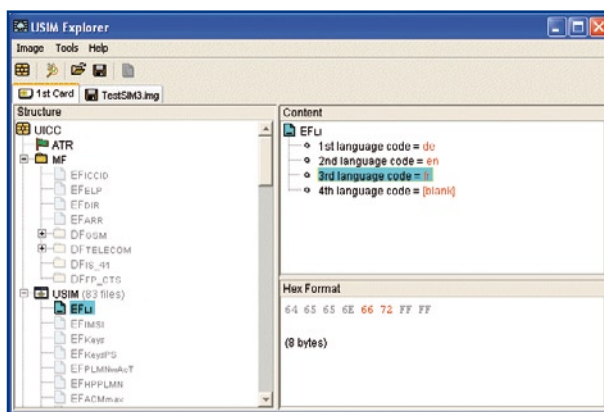Elle n'a donc aucunement vocation, du moins à notre sens, à faire la navette entre un téléphone et un PC, pour transférer des images et des sons comme on le fait habituellement avec une carte Flash.



Certes, lesdits transferts peuvent très bien se faire sans manipulation physique, par cordon USB, Bluetooth, ou mieux par GPRS ou UMTS, rapportant du trafic payant à l'opérateur et lui permettant de « mettre son nez », DRM en prime, dans les images et les sons favoris de ses clients...

Il n'empêche : la carte SIM continue à s'émanciper, et c'est tant mieux : déjà, des lecteurs mixtes SIM/cartes Flash, en



forme de clefs USB, sont commercialisés... jusque dans les agences France Télécom ! Pour peu qu'ils deviennent compatibles PC/SC, voilà une opportunité pour toutes sortes de développements innovants, et surtout un signal fort d'ouverture de la « chasse gardée » des opérateurs.

Un peu dans le même ordre d'idées, l'ACR100 « SIMFlash smart card reader » d'Advanced Card Systems [9] combine, en une seule et même clef USB, 256 Mo de mémoire Flash conventionnelle et un lecteur de cartes à puce au format SIM micro : peut-être le maillon qui manquait pour parachever cette convergence, dont les applications sont, pour une large part, encore à inventer.

Les limites de la RFID

Il aura fallu les exigences draconiennes de certains cahiers des charges (notamment en vue d'applications pharmaceutiques) pour que les inconditionnels de la RFID comprennent enfin que cette technique ne peut en aucun cas garantir des taux de lecture de 100%.

Les lois de la physique étant ce qu'elles sont, toute transmission radio peut voir ses performances varier sensiblement d'un instant à l'autre, ce qui n'est pas très favorable à une lecture « au vol » dans un laps de temps très court.

À tout prendre, les codes à barres, dont il existe maintenant des versions « 2D » extrêmement perfectionnées, sont sans doute préférables dans certains cas difficiles, tant il est vrai qu'ils peuvent même être scannés sur l'écran d'un téléphone mobile auquel on les a envoyés par GPRS (billets électroniques, par exemple).

Mais si le fonctionnement de la RFID peut se trouver ainsi perturbé, parfois sévèrement, par un environnement défavorable, n'est-il pas à craindre que ce phénomène « naturel » ne soit artificiellement reproduit dans le cadre d'actions de

résistance à la mise en place d'applications liberticides ou de « racket » institutionnalisé ?

Nous avons bien vu, déjà lors du salon de l'an dernier, que des contre-mesures se répandent pour interdire les communications malicieuses, et il est évident que les mêmes dispositifs pourraient servir à entraver le fonctionnement normal de certains systèmes qui ne seraient pas les bienvenus...

Notre intime conviction est que toute transaction « carte », qu'elle concerne ou non un paiement, doit se faire sur la base du volontariat, au vu et au su de l'intéressé et non pas subrepticement ou sans préavis. Devant être physiquement (et donc consciemment) introduite dans un lecteur, la carte à contacts (ou la clef USB !) présente, de ce point de vue, un avantage décisif par rapport au « wireless ».

Là encore, le salut ne pourra venir, pour la RFID, que d'une franche et totale transparence : que l'on ne réédite surtout pas l'erreur historique du « rideau de fumée » avec cette technologie au demeurant très prometteuse...

(070988-1)

Liens Internet

- [1] www.etsi.org
- [2] www.emvco.com
- [3] www.calypsotechnology.net
- [4] www.basiccard.com
- [5] www.teobyxiring.com
- [6] www.hitechtools.com
- [7] www.soliat.com
- [8] www.quantaq.com
- [9] www.acs.com.hk

Publicité

– OFFRE D'EMPLOI –

*Elektor International Media est une plate-forme multimédia interactive pour tous les électroniciens.
Elektor rime avec information, éducation, inspiration et récréation.*

Pour son édition française Elektor recherche son/sa

Rédacteur/trice de l'édition française

Après une période de familiarisation au sein de la rédaction internationale, vous aurez la responsabilité de l'édition française en étroite collaboration avec le laboratoire d'Elektor et vos collègues des autres rédactions nationales, sous la responsabilité du rédacteur en chef international.

Votre profil :

- L'électronique vous passionne.
- Vos connaissances en électronique vous permettent de vivre et de partager cette passion.
- Vous êtes donc rigoureux et exigeant, surtout avec vous-même.
- Vous avez le sens de l'organisation, des délais, de la communication et de la diversité culturelle.
- Vous connaissez le marché de l'électronique en France et dans les pays francophones.
- Vous jouissez d'une bonne expérience de l'édition et d'une plume affûtée.
- Votre français écrit est impeccable, vous parlez et comprenez l'anglais, l'allemand et/ou le néerlandais.

Votre lieu de travail seront les bureaux d'Elektor International Media à Limbricht, dans le Sud des Pays-Bas.

Adressez votre candidature à

Guy Raedersdorf (g.raedersdorf@elektor.fr) ou
Wisse Hettinga (w.hettinga@elektor.com).

Elektor International Media

www.elektor.fr | info@elektor.fr

Adresse :

Allée 1
6141 AV Limbricht
Pays-Bas

Adresse Postale :

Boîte Postale 11
6114 ZG Susteren
Pays-Bas

Téléphone : +31 [0]46 43 89 444



AM en stéréo par RL

Burkhard Kainka

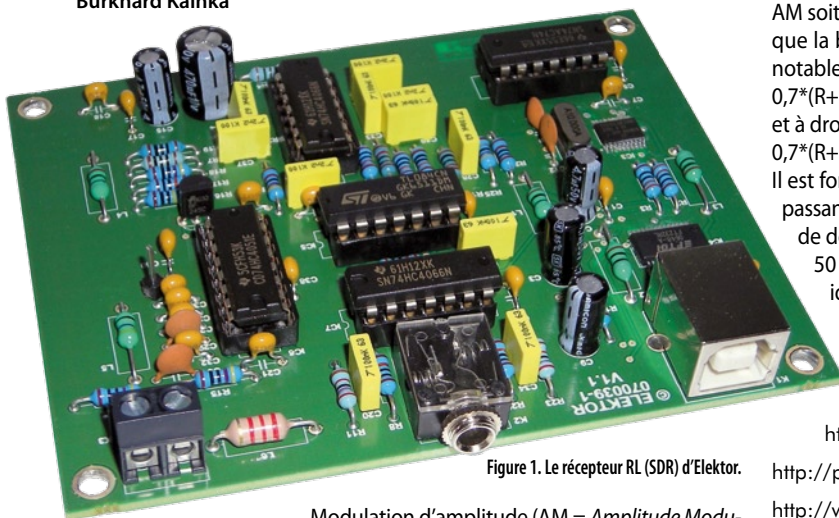


Figure 1. Le récepteur RL (SDR) d'Elektor.

Modulation d'amplitude (AM = *Amplitude Modulation*) et stéréo, ne sont-ce pas là des termes « inconciliables » ? Il est de notoriété publique que la plupart des récepteurs radio ne connaissent, en gamme MA, que la mono, idem pour les stations en Europe. De toute l'Europe ? Non, il existe un petit village tout près de Paris, Villebon sur Yvette dont la station, France Bleu (sic), émet en stéréo MA sur 864 kHz. Le soir, ces émissions sont à recevoir jusqu'au cœur de l'Europe, la puissance de 300 kW de l'émetteur y étant sans doute pour quelque chose. Il faut de plus reconnaître que la musique qu'ils émettent est loin d'être mauvaise ! L'émetteur utilise le format classique aux États-Unis, le C-QUAM de Motorola. Un signal à amplitudes quadrature comporte, sur les bandes latérales réelles l'information de somme D + G et sur le signal quadrature déphasé de 90 degrés, la différence G - D. Il existe un décodeur permettant la réception d'un tel signal, le MC13028. On peut acheter des postes de radio supportant ce mode de fonctionnement. Mais pourquoi ne pas le faire soi-même, c'est plus passionnant !

Ce qui est neuf est qu'il est devenu possible de démoduler la MA stéréo par logiciel. Bernd Reiser vient d'intégrer ce mode de fonctionnement dans son programme SoDiRA. On voit en **figure 2** le spectre du signal C-QUAM. Il est heureusement facile d'identifier des différences évidentes entre les bandes latérales supérieure et inférieure. Il a été possible, à l'aide d'une antenne filaire, de recevoir un bon signal, décodé à l'aide de la Radio Logicielle (SDR = *Software Defined Radio*) à interface USB décrite dans le numéro de mai 2007 d'Elektor, dans les environs d'Essen en RFA. Il y a de l'espoir !

On choisit le Mode Stéréo dans le Menu de Dialogue. Il est important que la syntonisation (accord) soit suffisamment précise et que la porteuse soit synchronisée. Le son stéréo est très agréable. Même lorsque dans le cas de signaux plus faibles on ne remarque pas de distorsion additionnelle ou de passage brutal en monophonie, ce qui est bien le cas en FM. Il est sans importance que la fréquence pilote stéréo à 25 kHz soit ou non reconnue, puisqu'il suffit, pour le décodage, que la porteuse AM soit stable.

Si, dans le cas d'une station AM ordinaire, on passe en mode stéréo, il devrait, normalement, rien se passer, si ce n'est qu'il puisse se produire une légère augmentation du bruit. On obtient des effets stéréo intéressants avec des stations AM trafiquant en Ondes Courtes subissant une réception multiple et connaissant de ce fait un fading sélectif. Le son change alors, en raison du fading, dans le domaine d'écoute.

Vous n'avez pas de poste radio AM stéréo ni de récepteur RL mais souhaitez quand même vous faire une idée de ce que donne Radio Bleu en stéréo ? Il vous suffit pour cela d'utiliser deux postes radio AM standard (même s'ils sont à tubes). Commencez par syntoniser les deux récepteurs sur 864 kHz. Désaccordez ensuite l'un des postes légèrement vers le haut, l'autre légèrement vers le bas. Si les niveaux produits sont pratiquement identiques et que la disposition est bonne vous devriez vraiment entendre la stéréo ! Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Par une désyntonisation des récepteurs sur les flancs du filtre de FI on peut arriver à obtenir que la phase de la porteuse

AM soit déphasée de -45 et +45 degrés. Si l'on suppose, dans de cas idéal, que la bande latérale résiduelle dans chaque cas passe sans déphasage notable, on obtient à gauche, pratiquement,

$$0,7*(R+L)+0,7*(L-R)=1,4 *L$$

et à droite

$$0,7*(R+L)+0,7*(L-R)=1,4*R.$$

Il est fort probable qu'il y ait de petites erreurs de phase dans le domaine passant et donc une séparation des canaux imparfaite. Ceci n'empêche pas de détecter de la stéréo et cela même avec des postes vieux de plus de 50 ans, époque à laquelle leurs concepteurs n'avaient pas la moindre idée de ce que pouvait être la stéréo.

(070926-1)

Liens Internet :

<http://www.radiofrance.fr/>

<http://pagesperso-orange.fr/tvignaud/am/rbleue/rbleue.htm>

<http://www.dsp4swls.de/sodira/sodira.html>

<http://www.fading.de/german/amstereo.html>

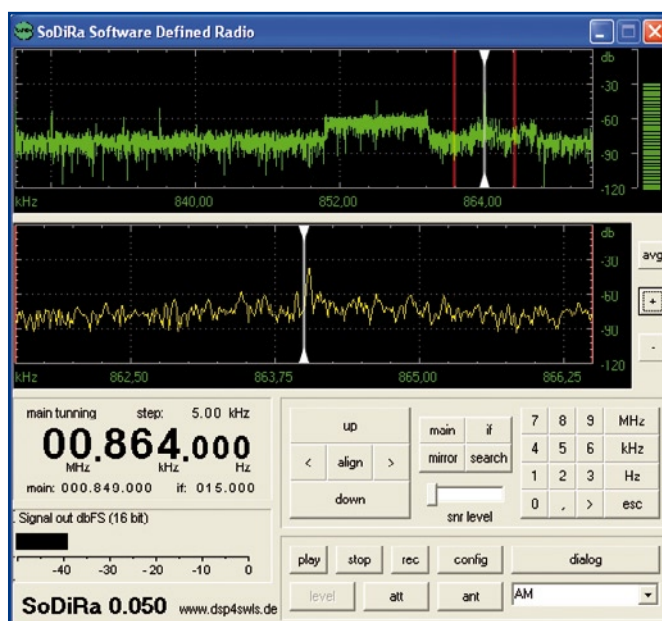


Figure 2. SoDiRa au travail.

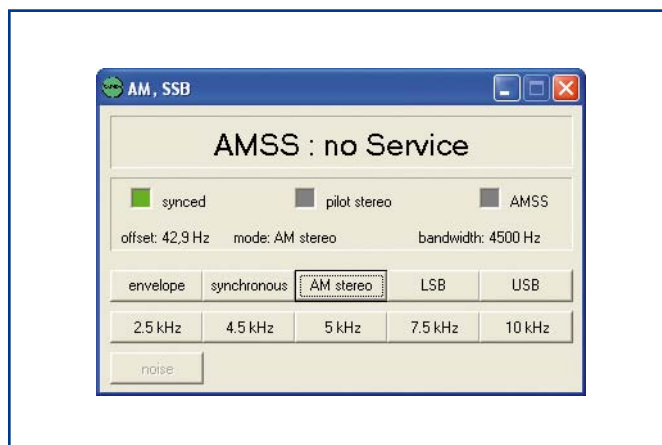


Figure 3. Choix du mode de fonctionnement AM (Modulation d'Amplitude).

Explore

Technologie « sensible » par excellence, la carte à puce a longtemps été entourée d'un épais mystère, mais aujourd'hui, les spécifications détaillées des grandes applications « carte » sont librement ouvertes à la consultation publique, stimulant l'imagination des développeurs indépendants pour la bonne cause et non plus par défi.

Concevoir ses propres logiciels de pilotage de lecteurs « génériques » (autrement dit PC/SC), imaginer des applications originales autour des cartes bancaires ou de téléphonie mobile, ce sera bientôt banal et même encouragé !

Entre-temps, la normalisation a progressé, et la plupart des cartes récentes sont conformes à ISO 7816-4, voire multi-applications.

Le moment est donc venu d'apprendre à dialoguer avec les cartes d'une façon largement nouvelle, que ce soit dans le cadre d'investigations motivées par la curiosité, ou en vue du développement de véritables applications pratiques.

Des cartes multi-applications

On nous promet, depuis déjà des années, une seule et unique carte censée remplacer toutes celles qui encombrant (ou encombreront bientôt) nos portefeuilles. Mais en fait, les réticences ne manquent pas pour faire cohabiter ainsi, sur un même support physique, des applications souvent plus ou moins concurrentes.

Pourtant, tout serait techniquement prêt : la plupart des cartes monétiques, de téléphonie, ou de transport en commun ont maintenant la capacité d'accueillir plusieurs applications totalement indépendantes, même si elles n'en hébergent pour le moment qu'une ou deux.

C'est là que réside le changement le plus radical au niveau de l'exploration d'une carte inconnue : il faut, en tout premier lieu, déterminer quelle(s) application(s) y réside(nt) puis en sélectionner une avant d'aller plus loin.

Souvent, une application « par défaut » est active dès la mise sous tension de la carte, les autres (si elles existent) restant « dormantes » jusqu'à ce que l'on fasse le nécessaire pour les activer chacune à leur tour, jamais simultanément.

Et avec la technologie Java, on sait ajouter et retirer des applications dans une carte tout au long de sa vie utile, parfois même à l'insu de son porteur (téléchargement « *over the air* » dans un téléphone portable, par exemple).

En pratique, la sélection d'une application se fait par le biais d'une commande « Select », analogue à celle qui permet de sélectionner un fichier dans une carte mono-application.

Il importe, en effet, de ne pas confondre une application au sens « carte » du terme avec un exécutable au sens

r les cartes à puce

De nouvelle génération

Patrick Gueulle

23 ans après le choix de la technologie CP8 par les banques françaises, 15 ans après la commercialisation des premiers téléphones GSM, la carte à puce est en train de faire peau neuve en France !

Avec la démocratisation des cartes USIM dans les téléphones portables 3G et le basculement définitif des cartes bancaires vers l'EMV, 2007 inaugure une nouvelle ère pour les adeptes de l'exploration des cartes circulant dans le grand public. Pas question de rater le coche...

de l'informatique générale : elle est surtout visible sous la forme d'un ensemble de fichiers, pouvant bénéficier d'une stricte « étanchéité » par rapport à ceux dépendant d'une autre application.

Une autre particularité fondamentale, c'est que selon l'application sélectionnée, la carte ne reconnaît pas forcément le même jeu de commandes (classes ISO et codes opérateurs).

Entrons donc dans le vif du sujet !

SIM OU USIM ?

Par souci de compatibilité « ascendante », une carte de téléphonie mobile 3G (autrement dit UMTS) doit pouvoir fonctionner dans tout GSM des générations précédentes. Rien ne ressemble donc plus à une carte SIM qu'une carte USIM, avec laquelle il demeure possible d'utiliser tous les outils d'exploration dont nous avons l'habitude.

Pour pousser plus loin les investigations, il faut ouvrir une nouvelle porte, c'est-à-dire quitter l'application SIM (active par défaut) en sélectionnant « l'application USIM ».

Mais sélectionner une application suppose de connaître son AID ou « *Application Identifier* » : la clef de la porte, en quelque sorte !

Selon les émetteurs de cartes, les AID des applications peuvent aussi bien être publiquement diffusés que tenus confi-

identiels. Dans ce dernier cas, toutefois, des moyens relativement simples peuvent arriver à faire parler une carte inconnue (interception de son dialogue avec son lecteur attitré, émulation partielle, etc.)

En matière de téléphonie mobile, les spécifications 3GPP révèlent les AID actuellement en vigueur, ou réservés pour un usage ultérieur.

D'après la norme ISO 7816-4 (voir www.cardwerk.com), un AID se compose de deux parties concaténées : un RID (*Registered application provider Identifier*) de 5 octets, et un PIX (*Proprietary application Identifier eXtension*) de 11 octets au maximum.

La spécification TS 101 220 de l'ETSI (www.etsi.org) révèle que le RID affecté au 3GPP pour la téléphonie mobile de troisième génération est A0 00 00 00 87. En principe, le PIX de l'application USIM commence par 10 02, mais comme il est souvent possible de sélectionner une application par « nom partiel », on est censé pouvoir envoyer, tant que cela ne crée pas de doute, l'une ou l'autre des commandes suivantes :

00 A4 04 04 07 A0 00 00 00 87 10 02 ou seulement 00 A4 04 05 05 A0 00 00 00 87

Pour peu que l'on dispose d'un lecteur PC/SC de marque quelconque, un utilitaire courant d'envoi de commandes

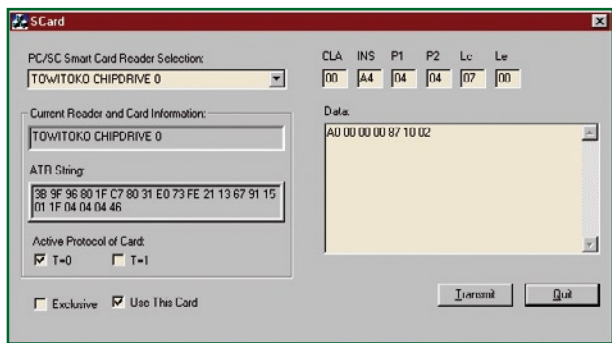


Figure 1.
Sélection de l'application
USIM avec SCARD.EXE.

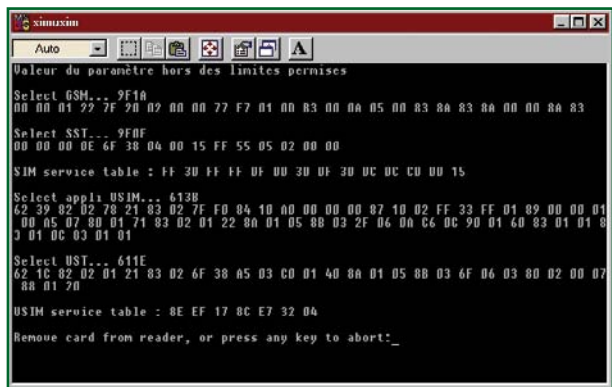


Figure 2.
Exploration, sous ZCBasic,
des applications SIM et
USIM.

T=0 suffira pour nouer le dialogue : l'écran de la **figure 1** illustre ainsi l'utilisation, avec un « vieux » lecteur Towitoko, du petit logiciel SCARD.EXE aimablement fourni par Advanced Card Systems [2].

On remarquera que la classe ISO de cette commande est déjà 00h, et non plus A0h comme dans le cas des cartes SIM.

Supposons que nous obtenions un compte-rendu SW1 SW2 = 61 3B : cela signifie que 3Bh octets de réponse sont à notre disposition, par le biais d'une commande « Get response ». Émettons donc la commande 00 C0 00 00 3B, et nous entrerons dans un monde totalement différent de celui des cartes SIM, avec lequel nous allons devoir nous familiariser de toute urgence : celui des structures TLV (Tag, Length, Value).

Une application ZCBasic

On sait bien que le kit BasicCard (dont la partie logicielle est téléchargeable gratuitement sur www.basiccard.com) permet de programmer des cartes à « système d'exploitation ouvert », comme nous l'avons démontré l'an dernier en réalisant une « carte SIM de secours » [A].

Mais le langage ZCBasic utilisé permet aussi de développer des applications capables de piloter n'importe quel lecteur PC/SC, possibilité que nous allons mettre à contribution pour aller plus loin dans notre découverte des cartes USIM.

Dans la première partie de notre code source SIMUSIM.BAS, nous sommes en terrain connu : au moyen de commandes T=0 utilisant la « classe ISO » A0h, nous sélectionnons le dossier GSM (A0 A4 00 00 02 7F 20), puis le fichier SIM Service Table (A0 A4 00 00 02 6F 38). Chacune de ces commandes retourne un compte-rendu (SW1 SW2) de la forme 9F XX, indiquant qu'une réponse de XX octets attend que nous en prenions connaissance, si nous le souhaitons, par une commande A0 C0 00 00 XX.

L'écran de la **figure 2** fait apparaître deux variantes (de 26 ou 15 octets) de cette réponse, où la position et la signification de chaque bit sont rigidelement fixées par la spécification GSM 11.11 [3].

Dans le second volet de notre petit programme, nous commençons (après un reset) par sélectionner l'application USIM comme nous l'avons déjà vu, puis directement le fichier USIM Service Table (00 A4 00 04 02 6F 38). Si le répertoire de numéros hérite d'une organisation plus complexe, bon nombre de fichiers intéressants à inspecter sont, en effet, accessibles dès le niveau « racine » de l'application USIM.

Parmi ceux-ci, beaucoup partagent le même identifiant que leur homologue dans l'application SIM. Si de surcroît leur contenu peut être commun (en tout ou partie), ils figurent en *italiques* dans le **tableau 1**.

L'intérêt d'un tel « mapping » est évident : retrouver ses SMS ou ses réseaux préférés, par exemple, que la carte soit insérée dans un téléphone 2G ou 3G !

Dans le cas de la « Service Table », il en va bien sûr autrement, car une carte USIM supporte des services différents de ceux d'une simple SIM : le contenu du fichier 6F 38 varie donc profondément entre l'application SIM et l'application USIM, ce que notre petit logiciel met précisément en évidence.

Autre grande différence, la structure de la réponse que retourne une carte USIM aux commandes Select.

Nous voyons bien, sur l'écran de la **figure 2**, que la carte répond SW1 SW2 = 61 11 au lieu de 9F 0F, conséquence directe de l'adhésion à la norme ISO 7816-4.

Cela signifie toujours que 11h (et non plus 0Fh) octets attendent que nous en prenions connaissance, mais du coup, plus besoin de programmer explicitement une commande



Tableau 1. Les principaux fichiers de l'application USIM

6F05	Language indication	6F60	User controlled PLMN selector with Access Technology
6F07	IMSI	6F61	Operator controlled PLMN selector with Access Technology
6F08	Ciphering and integrity keys	6F62	HPLMN selector with Access Technology
6F09	Ciphering and integrity keys for packet switched domain	6F73	Packet switched location information
6F2C	De-personalization Control Keys	6F78	Access control class
6F31	HPLMN search period	6F7B	Forbidden PLMNs
6F32	Co-operative network control list	6F7E	Location information
6F37	ACM maximum value	6F80	Incoming call information
6F38	USIM service table	6F81	Outgoing call information
6F39	Accumulated call meter	6F82	Incoming call timer
6F3B	Fixed dialing numbers	6F83	Outgoing call timer
6F3C	Short messages	6FAD	Administrative data
6F3E	Group identifier level 1	6FB5	Enhanced Multi Level Pre-emption and Priority
6F3F	Group identifier level 2	6FB6	Automatic Answer for eMLPP Service
6F40	MSISDN storage	6FB7	Emergency Call Codes
6F41	PUCT	6FC2	Group identity
6F42	SMS parameters	6FC3	Key for hidden phone book entries
6F43	SMS status	6FC4	Network Parameters
6F45	CBMI	6FC5	PLMN Network Name
6F46	Service provider name	6FC6	Operator Network List
6F47	Short message status reports	6FC7	Mailbox Dialing Numbers
6F48	CBMID	6FC8	Extension 6
6F49	Service Dialing Numbers	6FC9	Mailbox Identifier
6F4B	Extension 2	6FCA	Message Waiting Indication Status
6F4C	Extension 3	6FCB	Call Forwarding Indication Status
6F4D	Barred dialing numbers	6FCC	Extension 7
6F4E	Extension 5	6FCD	Service Provider Display Information
6F50	CBMIR	6FCE	MMS Notification
6F56	Enabled services table	6FCF	Extension 8
6F57	Access point name control list	6FD0	MMS Connectivity Parameters
6F58	Comparison method information	6FD1	MMS User Preferences
6F5B	Initialisation value for Hyperframe number		
6F5C	Maximum value of START		

de « *Get response* » : le ZCBasic récupère automatiquement ces 17 octets dans le cadre d'une commande T=0 à la fois « entrante » et « sortante » (un peu comme en protocole T=1) !

Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises : le contenu même de cette réponse est organisé d'une façon entièrement différente...

Selon ISO 7816-4, on se trouve désormais en présence d'une suite de champs de données dont la nature, la longueur, et l'ordre peuvent varier dans une large mesure.

Chaque champ commence par un octet (*Tag*) précisant sa signification, suivi d'un octet (*Length*) indiquant la longueur du bloc de données utiles qui le suit (*Value*).

Pour une application donnée, le « dictionnaire » des tags susceptibles d'être rencontrés figure dans les spécifications, et malgré un certain consensus, il est bien évident qu'il ne s'invente pas...

Parlez vous TLV ?

Interpréter valablement une telle réponse en format TLV suppose de faire appel à une routine informatique assez complexe communément appelée « *parser* », autrement dit à un « analyseur » au sens grammatical du terme.

Bien entendu, cela peut également se faire à la main, comme sur cet exemple de la réponse à la commande de sélection de l'application USIM :

```
62 1C 82 02 01 21 83 02 6F 38 A5 03 C0 01
40 8A 01 05 8B 03 6F 06 03 80 02 00 07 88
01 20
```

Les deux premiers octets indiquent que nous sommes en présence d'un « *FCP template* » (un lot de *File Control Parameters*), et que la longueur de ce qui va suivre est de

28 octets (1Ch).

Le tag 82 introduit un « *file descriptor* » de 2 octets : 01 est un « *file descriptor byte* » codé selon le tableau 3 [4] de la norme ISO 7816-4, tandis que 21 est un « *data coding byte* » codé selon le tableau 86 du même document [5].

On peut en déduire que nous sommes en présence d'un fichier élémentaire (EF) codé en mode transparent, le plus simple à exploiter (lecture directe d'un nombre quelconque d'octets consécutifs, avec ou sans offset).

Le tag 83 signale un identifiant de fichier tenant sur 2 octets, ici très logiquement 6F 38.

Les tags A5 et 8A annoncent respectivement 3 octets de données propriétaires et un octet (05h) précisant la phase de vie (*life cycle*) de la carte.

Le tag 8B est plus instructif, dans la mesure où il précède 3 octets décrivant les attributs de sécurité du fichier : protection ou non par code PIN, conditions d'accès en lecture et écriture, etc. Dans le cas présent, on doit comprendre que ces indications figurent dans l'enregistrement N° 3 du fichier 6F 06, ce qui permet de les partager avec un nombre quelconque d'autres fichiers, sans les répéter à chaque fois *in-extenso*.

Ces grands principes étant maintenant posés, il serait hors-sujet de pousser plus loin l'exploration : il existe des logiciels du commerce ou open-source pour le faire en détail, tandis que les spécifications applicables étant publiquement accessibles, chacun pourra facilement adapter notre code-source aux opérations précises qu'il souhaite effectuer.

De BO' à EMV

Cela fait des années que la communauté bancaire s'efforce d'imposer le standard EMV aux cartes de crédit du monde entier, mais handicapée par sa technologie pionnière BO', la France a pris beaucoup de retard.

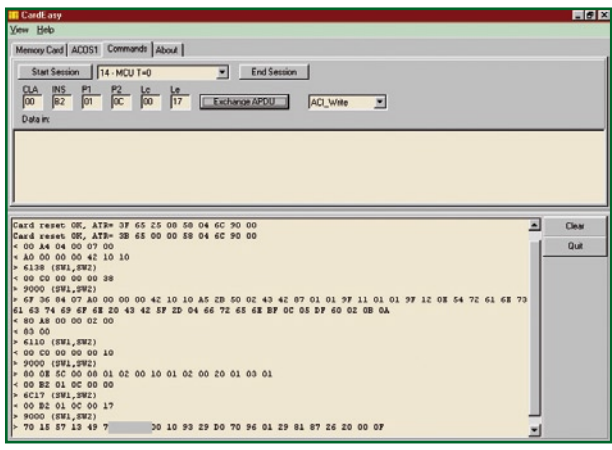


Figure 3. Passage en mode EMV avec un CyberMouse piloté par CardEasy.

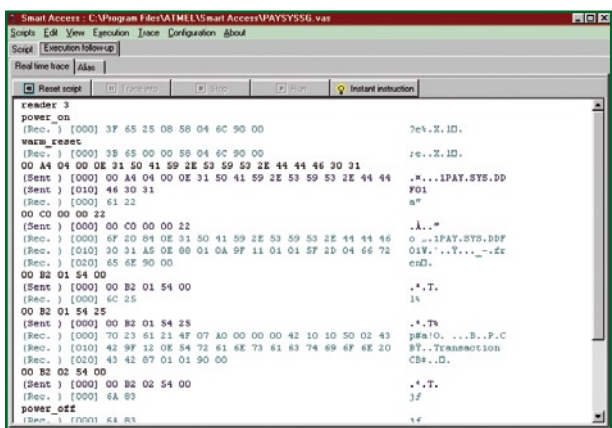


Figure 4. Accès à l'environnement de paiement avec Smart Access.

En août 2007, des cartes mixtes BO'-EMV étaient toujours émises, alors même que le basculement définitif à l'EMV était censé avoir enfin eu lieu au 1^{er} janvier ! Il est donc encore temps de faire jouer le curieux mécanisme permettant de placer une carte bancaire franco-française en mode EMV. Par défaut, une carte BO'-EMV fonctionne en mode BO' lors de sa mise sous tension, mais un observateur attentif aura noté que la plupart des terminaux de paiement n'en font plus usage (historique des transactions figé, nouveau libellé du ticket, changement du message d'accueil sur l'écran, etc.) En effet, si une carte BO' est introduite dans un pur terminal EMV, elle n'est pas reconnue. Selon les spécifications EMV [6], le lecteur doit alors tenter un « warm reset », c'est-à-dire appliquer une séquence logique de reset aux contacts

de la carte, mais sans mise hors tension ni interruption de l'horloge, et c'est là que la porte s'ouvre ! Tentons de simuler ce mode opératoire au moyen des utilitaires pilotant nos lecteurs habituels, et nous constaterons vite que tous n'en sont pas capables ! Clairement, le lecteur CyberMouse d'un kit BasicCard ne pourra pas effectuer de warm reset si on le programme en ZCBasic (l'instruction nécessaire n'existant tout simplement pas dans ce langage !), mais on peut obtenir un résultat satisfaisant en pressant deux fois de suite le bouton « Start session » de l'utilitaire CardEasy offert par ACS, son fabricant (pour la France, visiter [7]). L'écran de la figure 3 montre ainsi comment la réponse au reset change du tout au tout (convention directe et non plus inverse, notamment), autorisant un dialogue régi par le « book 3 » de la spécification EMV v4.1. Sachant que l'AID de l'application EMV utilisée en France est A0 00 00 00 42 10 10 (voir n'importe quel ticket de distributeur de billets !), sélectionner celle-ci est immédiat : 00 A4 04 00 07 A0 00 00 00 42 10 10 À noter que le 00 supplémentaire visible sur notre exemple est une exigence du logiciel qui veut (tout comme SCARD.EXE d'ailleurs) qu'un paramètre Lc ou Le inutilisé soit mis à 00 et non pas simplement omis. Si la carte répond SW1 SW2 = 61 38, on peut prendre connaissance des 38h octets qu'elle tient à notre disposition en lui envoyant la commande 00 C0 00 00 38 Là encore, nous sommes en présence d'une structure TLV dont le décodage nécessite de se référer à la spécification, heureusement accessible au public. Un tag 84 introduit 7 octets reprenant l'AID de l'application, soit A0 00 00 00 42 10 10.

Suivent les tags A5 (FCI proprietary template), 50 (Application label), 87 (Application priority), 9F 11 (Issuer code table index), et surtout 9F 12, qui précède les 0Eh octets du texte qu'affichera l'écran du terminal (ici « Transaction CB »). Un tag 5F 2D introduit encore 4 octets indiquant la langue de fonctionnement de la carte (ici « fren » pour le français), et on termine avec un tag BF 0C précédant 5 octets de données discrétionnaires (DF 60 02 0B 0A). Deux remarques : un tag peut être constitué d'un seul octet (84) ou de deux (9F 11), et un objet TLV peut lui-même en contenir d'autres (le tag A5 annonce ainsi 2Bh octets encapsulant les six objets TLV que nous venons de détailler).

Programmer en « script »

Il est évidemment possible de pousser plus loin les investigations en saisissant les commandes appropriées dans CardEasy ou SCARD, mais il serait dommage de dédaigner les outils de programmation en langage « script » qu'utilisent couramment les professionnels ou les amateurs avertis : les essayer, c'est les adopter ! Les habitués de Java et de l'open-source pourront avantageusement visiter le site [8] tandis que pour notre part, nous avons eu le privilège de tester l'excellent Smart Access que fournit Atmel à ses clients. Cette approche consiste à définir une suite de commandes que le logiciel enchaînera automatiquement en affichant, au fur et à mesure, ce que répond la carte, souvent même avec une bien commode équivalence en ASCII. Selon les résultats obtenus, on peut très rapidement modifier le code-source et repartir de zéro sans devoir tout taper à nouveau. Selon les logiciels, des instructions conditionnelles peu-



Tableau 2. Dictionnaire des principaux tags EMV

42	Issuer Identification Number (IIN)	9F0B	Cardholder Name Extended
4F	Application Identifier	9F0D	Issuer Action Code - Default
50	Application Label	9F0E	Issuer Action Code - Denial
52	Command To Perform	9F0F	Issuer Action Code - Online
57	Track 2 Equivalent Data	9F10	Issuer Application Data
5A	Application Primary Account Number (PAN)	9F11	Issuer Code Table Index
5A	Primary Account Number (PAN)	9F12	Application Preferred Name
61	Application Template	9F13	Last Online ATC Register
6F	FCI Template	9F14	Lower Consecutive Offline Limit (EMV Generic)
70	Application Elementary File (AEF) Data Template	9F15	Merchant Category Code
71	Issuer Script Template 1	9F16	Merchant Identifier
72	Issuer Script Template 2	9F17	PIN Try Counter
73	Directory Discretionary Template	9F18	Issuer Script Identifier
77	Response Message Template Format 2	9F1A	Terminal Country Code
80	Response Message Template Format 1	9F1B	Terminal Floor Limit
81	Amount, Authorised (Binary)	9F1C	Terminal Identification
82	Application Interchange Profile	9F1D	Terminal Risk Management Data
83	Command Template	9F1E	Interface Device Serial Number
84	Dedicated File (DF) Name	9F1F	Track 1 Discretionary Data
86	Issuer Script Command	9F20	Track 2 Discretionary Data
87	Application Priority Indicator	9F21	Transaction Time
88	Short File Identifier (SFI)	9F22	Certification Authority Public Key Index
89	Authorisation Code	9F23	Upper Consecutive Offline Limit (EMV Generic)
8A	Authorisation Response Code	9F26	Application Cryptogram (AC)
8C	Card Risk Management Data 1 (CDOL1)	9F27	Cryptogram Information Data (CID)
8D	Card Risk Management Data 2 (CDOL2)	9F2D	ICC PIN Encipherment Public Key Certificate
8E	Cardholder Verification Method (CVM) List	9F2E	ICC PIN Encipherment Public Key Exponent
8F	Certification Authority Public Key Index	9F2F	ICC PIN Encipherment Public Key Remainder
90	Issuer Public Key Certificate	9F32	Issuer Public Key Exponent
91	Issuer Authentication Data	9F33	Terminal Capabilities
92	Issuer Public Key Remainder	9F34	Cardholder Verification Method (CVM) Results
93	Signed Application Data	9F35	Terminal Type
94	Application File Locator (AFL)	9F36	Application Transaction Counter (ATC)
95	Terminal Verification Results	9F37	Unpredictable Number
97	Transaction Certificate Data Object List (TDOL)	9F38	Processing Options Data Object List (PDOL)
98	Transaction Certificate (TC) Hash Value	9F39	POS Entry Mode
99	Transaction PIN Data	9F3A	Amount, Reference Currency
9A	Transaction Date	9F3B	Application Reference Currency
9B	Transaction Status Information	9F3C	Transaction Reference Currency Code
9C	Transaction Type	9F3D	Transaction Reference Currency Exponent
9D	Directory Definition File (DDF) Name	9F40	Additional Terminal Capabilities
A5	FCI Proprietary Template	9F41	Transaction Status Counter
BF0C	FCI Discretionary Data	9F42	Application Currency Code
5F20	Cardholder Name	9F43	Application Reference Currency Exponent
5F24	Application Expiration Date	9F44	Application Currency Exponent
5F25	Application Effective Date	9F45	Data Authentication Code
5F28	Issuer Country Code	9F46	ICC Public Key Certificate
5F2A	Transaction Currency Code	9F47	ICC Public Key Exponent
5F2D	Language Preference	9F48	ICC Public Key Remainder
5F30	Service Code	9F49	Dynamic Data Authentication Data (DDOL)
5F34	Application PAN Sequence Number	9F4A	Static Data Authentication Tag List
5F36	Transaction Currency Exponent	9F4B	Signed Dynamic Application Data
5F50	Issuer URL	9F4C	ICC Dynamic Number
5F53	International Bank Account Number (IBAN)	9F4D	Log Entry
5F54	Bank Identifier Code (BIC)	9F4E	Merchant Name and Location
5F55	Issuer Country Code (alpha2 format)	9F4F	Log Format
5F56	Issuer Country Code (alpha3 format)	9F52	Application Default Action
9F01	Acquirer Identifier	9F58	Lower Consecutive Offline Limit (Proprietary)
9F02	Amount, Authorized (Numeric)	9F59	Upper Consecutive Offline Limit (Proprietary)
9F03	Amount, Other (Numeric)	9F72	Consecutive Transaction Limit (international - country)
9F04	Amount, Other (Binary)	9F73	Currency Conversion Factor
9F05	Application Discretionary Data	9F75	Cumulative Total Transaction Amount Limit-Dual currency
9F06	Application Identifier (AID) (Terminal)	9F76	Secondary Application Currency Code
9F07	Application Usage Control	9F7F	Card Product Life Cycle History File Identifiers
9F08	Application Version Number		
9F09	Application Version Number (Terminal)		

vent subordonner l'envoi de telle ou telle commande à une réponse particulière : bien qu'il ne soit pas possible de compiler des exécutables comme avec le ZCBasic, il s'agit donc déjà de programmation !

La très simple session reproduite sur l'écran de la **figure 4** illustre une opportunité qu'offrent certaines cartes multi-applications : la consultation d'une liste des applications qu'elles supportent.

Dans le cas d'une carte USIM, on peut aller lire le fichier 2F 00 (baptisé DIR), mais certaines cartes EMV disposent carrément d'une application destinée à cet usage : l'environnement de paiement.

Envoyons ainsi la commande suivante :

```
00 A4 04 00 0E 31 50 41 59 2E 53 59 53 2E
44 44 46 30 31
```


Il s'agit d'une commande Select, transmettant un AID qui, en ASCII, se lit **1PAY.SYS.DDF01**.

Une commande **00 C0 00 00 22** permet alors de prendre connaissance des 22h octets de la réponse, dans lesquels on retrouve ce nom d'AID, et surtout le SFI (*Short File Identifier*) de chaque application supportée par la carte.

Ici (une Carte Bleue nationale), une seule application est signalée par un tag 88 introduisant un octet 0A, le SFI proprement dit.

Une petite manipulation de bits doit encore intervenir pour localiser le fichier décrivant l'application :

En binaire, 0Ah s'écrit **00001010**. Supprimons trois bits à gauche et complétons à droite avec 100, nous obtenons **01010100**, soit 54h.

Reste à extraire le premier enregistrement de ce fichier, mais nous en ignorons la longueur... Qu'à cela ne tienne, une commande « Read record » **00 B2 01 54 00** renverra un compte-rendu 6C 25 (longueur incorrecte) précisant la bonne valeur dans SW2 : 25h !

Corrigeons donc notre commande : **00 B2 01 54 25** et nous pourrons lire l'AID de l'application (**A0 00 00 00 42 10 10**), son nom (CB), et le texte qu'affichera le terminal (*Transaction CB*).

Revenons donc à cette application CB, et à notre écran de la figure 3 : pour prendre connaissance des fichiers qui la composent, il faut exécuter une commande « Get Processing Options » (**80 A8 00 00 02 83 00**).

La réponse, récupérable par une commande **00 C0 00 00 10**, permet de déterminer (dans l'octet 5Ch) que la carte est à authentification statique (SDA) et non pas dynamique (DDA), mais fournit surtout trois AFLs (*Application File Locator*) :

```
08 01 02 00
10 01 02 00
20 01 03 01
```

Pour chacun des fichiers ainsi définis, le second octet donne le rang du premier enregistrement, et le second celui du dernier : nous avons donc ici deux fois deux enregistrements à lire, et une fois trois.

Pour accéder à chaque fichier, il faut là encore faire une manipulation de bits sur le premier octet de chaque AFL :

```
08 : 00001 000 ---> 00001 100 : 0Ch
10 : 00010 000 ---> 00010 100 : 14h
20 : 00100 000 ---> 00100 100 : 24h
```

Nous y sommes enfin : lisons successivement tous les enregistrements de ces trois fichiers 0Ch, 14h, et 24h (soit 7 au total), en commençant par une commande **00 B2 01 0C 00** qui nous révélera la bonne longueur (17h octets) du premier. Rectifions le tir : **00 B2 01 0C 17** et accédons ainsi à un champ de 19 octets (13h) annoncé par un tag 57.

C'est tout bonnement une réplique, enregistrée dans la puce, du contenu de la piste magnétique ISO 2 de la carte, où l'on aperçoit notamment le numéro « PAN » à 16 chiffres.

Les autres enregistrements contiennent des données pas forcément aussi parlantes pour le non-spécialiste, souvent en

rapport avec la sécurité de la carte, et pour l'interprétation desquelles une liste des principaux tags constitue le minimum vital.

Le **tableau 2** en fournit une version pas tout à fait exhaustive, mais suffisamment complète pour opérer sur les cartes courantes, qui sont loin d'en exploiter la totalité.

Tout comme pour les cartes USIM, il existe des progiciels, dont certains sont gratuits, qui permettent de procéder à une exploration intégrale de n'importe quelle carte EMV. Ne cherchons donc pas à réinventer la roue, mais soyons prêts à développer par nos propres moyens toute application répondant à un besoin particulier. Plus rien ne s'y oppose !

(070923-1)

Bibliographie :

[A] Carte SIM de secours, Elektor n° 345, page 68 et suivantes

Liens Internet :

- [1] http://www.cardwerk.com/smartcards/smartcard_standard_ISO7816-4.aspx
- [2] Advanced Card Systems (www.acs.com.hk)
- [3] www.etsi.org
- [4] http://www.cardwerk.com/smartcards/smartcard_standard_ISO7816-4_5_basic_organizations.aspx
- [5] http://www.cardwerk.com/smartcards/smartcard_standard_ISO7816-4_8_historical_bytes.aspx
- [6] www.emvco.com
- [7] www.hitechtools.com
- [8] <http://jaccal.sourceforge.net>

Confrontation Vista - LPT

Coup de grâce pour le port imprimante ?

Paul Goossens

Nous avons, le mois dernier, dans le cadre de cette rubrique, évoqué les problèmes rencontrés par le labo sous Vista, la pierre d'achoppement semblant se situer au niveau du port parallèle. Et c'est tout justement ce port qui est le plus facile à utiliser pour réaliser qui un programmeur bon marché, qui une interface JTAG, et autres projets ô combien intéressants. Il apparaît que sous la houlette du nouveau système d'exploitation de Microsoft, Vista, il devient extrêmement difficile, pour un électronicien, d'utiliser cette interface si pratique.

On ne sera guère surpris d'apprendre que le port parallèle perd, qu'on le veuille ou non, son statut d'interface standard. Nombreux sont les PC dernier cri à ne plus même posséder d'interface Centronics, interface prévue à l'origine pour la commande d'une imprimante. Ce n'est que plus tard qu'apparurent des scanners au prix abordable qui se connectaient eux aussi au port parallèle.

On n'est guère étonné de nos jours de constater que ce type d'appareil est doté d'une connexion USB de sorte que l'utilisateur ne s'inquiètera guère de l'absence d'un port parallèle.

Nombreux sont les membres des rédactions internationales à penser que le port parallèle c'est dépassé. « Tous les périphériques actuels possèdent l'USB n'est-il pas ? » et « le port parallèle date du siècle dernier » furent les remarques les moins acerbes, constatations dont n'a que faire le concepteur pour lequel ce port est on ne peut plus pratique.

Utilisation (abusive ?)

Les électroniciens ont salué l'apparition du port parallèle avec enthousiasme. Cela tenait au fait qu'elle constituait de fait une interface standard pouvant servir d'interface d'E/S rudimentaire. Il est possible, avec cette interface, d'utiliser un certain nombre de lignes d'état et les 8 lignes de données en tant que sorties numériques. On dispose en outre de quelques lignes pouvant servir d'entrées numériques. Il va sans dire que ce n'était pas là la destination d'origine du port parallèle, mais qui pourrait vous interdire de vous en servir à des fins (personnelles) ?

Au cours des années 90, le développement du port parallèle s'est poursuivi, se traduisant par l'apparition du port EPP/ECP. L'avantage principal de ce nouveau développement était la possibilité d'attaquer les lignes de données tant en entrée qu'en sortie, ce qui faisait l'affaire des fabricants de scanners et autres périphériques (lecteurs ZIP entre autres), car le transfert des données pouvait se faire à un débit plus élevé. Ceci offrait également des perspectives intéressantes pour les électroniciens souhaitant utiliser cette interface.

Applications

Nombre de programmeurs et d'interfaces JTAG utilisent encore le port parallèle. Quelques circuits intégrés standard, il n'en faut pas plus pour « pondre » un beau programmeur connectable au port parallèle. Le développement d'un programmeur ou d'une interface JTAG à interface USB prend plus de temps et, surtout, requiert d'y connaître quelque chose.

Elektor a souvent utilisé le port parallèle pour piloter des program-

mateurs et autres appareils. Il serait bien dommage que cela ne soit plus possible sous Vista.

Programme pilote

Comme nous le disions le mois dernier, nous avons rencontré certains problèmes lors de l'installation d'une carte PCI enfichable à port parallèle.

Le logiciel utilisant ce port pour la programmation de toutes sortes de composants n'arrivait pas à communiquer avec ce port. Tant Quartus, le logiciel FPGA, que Altium Designer n'y arrivaient pas non plus. « Pas de port parallèle » nous disait le message et cela bien que, de l'avis de Windows, le pilote était parfaitement installé.

Après quelques recherches sur Internet il apparut que le pilote ne peut servir à rien de plus qu'à la commande d'imprimantes et non pas pour utiliser le port parallèle en tant qu'E/S numérique.

Les possesseurs de PC ayant un port parallèle à même la carte-mère ne se trouvaient pas confrontés à ce problème. Il semblerait donc que Vista supporte bien le port parallèle de ces PC.

Stratégie

Microsoft souhaite (tout comme les fabricants de cartes-mère d'ailleurs) que cesse l'utilisation de ces vieilles interfaces que sont les ports sériel et parallèle et par conséquent d'assurer leur support. Pas moins de deux documents sur le site décrivant leur stratégie révèlent leur intention d'envoyer au musée cette technologie dépassée. Pour permettre ce basculement, Microsoft a décidé de supporter le port parallèle si tant est qu'il soit intégré sur la carte-mère.

Solution

Pour le processeur, peu importe que le port LPT soit piloté au travers d'une carte enfichable ou depuis la carte-mère. Se pourrait-il par conséquent que notre carte soit quand même utilisable ? La réponse est « OUI ».

La solution consiste à, en cours d'installation de la carte enfichable à forcer Windows à accepter le fichier *parport.sys* (qui se trouve en standard dans le dossier Windows) en tant que pilote.

Une fois l'installation faite selon cette procédure, ni Quartus ni Altium Designer ne posèrent plus de problème. Il se pourrait que cette façon de procéder permette l'utilisation de bien d'autres logiciels (pour la programmation ou le débogage de contrôleurs par exemple) sous Windows Vista.

Il me faut, avant de conclure, signaler que l'adresse de base de ce port LPT est inhabituelle, se trouvant à EF00-EF07. Il se pourrait que certains programmes exigent l'attribution au port LPT d'une adresse standard. Si tel n'est pas le cas, rien ne vous empêche de travailler avec votre port parallèle sous Vista !

(070854-I)

Liens Internet :

<http://download.microsoft.com/download/1/6/1/161ba512-40e2-4cc9-843a-923143f3456c/ISAW2.doc>

www.microsoft.com/whdc/archive/legacyIO.mspx

Ambiance S.V.P. !

**2 approches :
en analogique & en numérique**




Comme il nous est arrivé deux montages ayant trait à ce sujet d'actualité qu'est l'« ambiance TV » et qui, de plus, constitue le thème de ce numéro, nous avons tenté une expérience inédite et sans doute unique dans Elektor, essayer d'associer deux articles. Nous voudrions montrer qu'il est possible de tenter plusieurs approches pour un résultat... pour le moins très proche. Alex Vercey, l'auteur français, a opté pour l'approche analogique, son homologue allemand, Steffen Schütte, s'est attaqué lui à une solution numérique, projets intéressants tous les deux.

L'approche analogique Surround Light

Alex Vercey

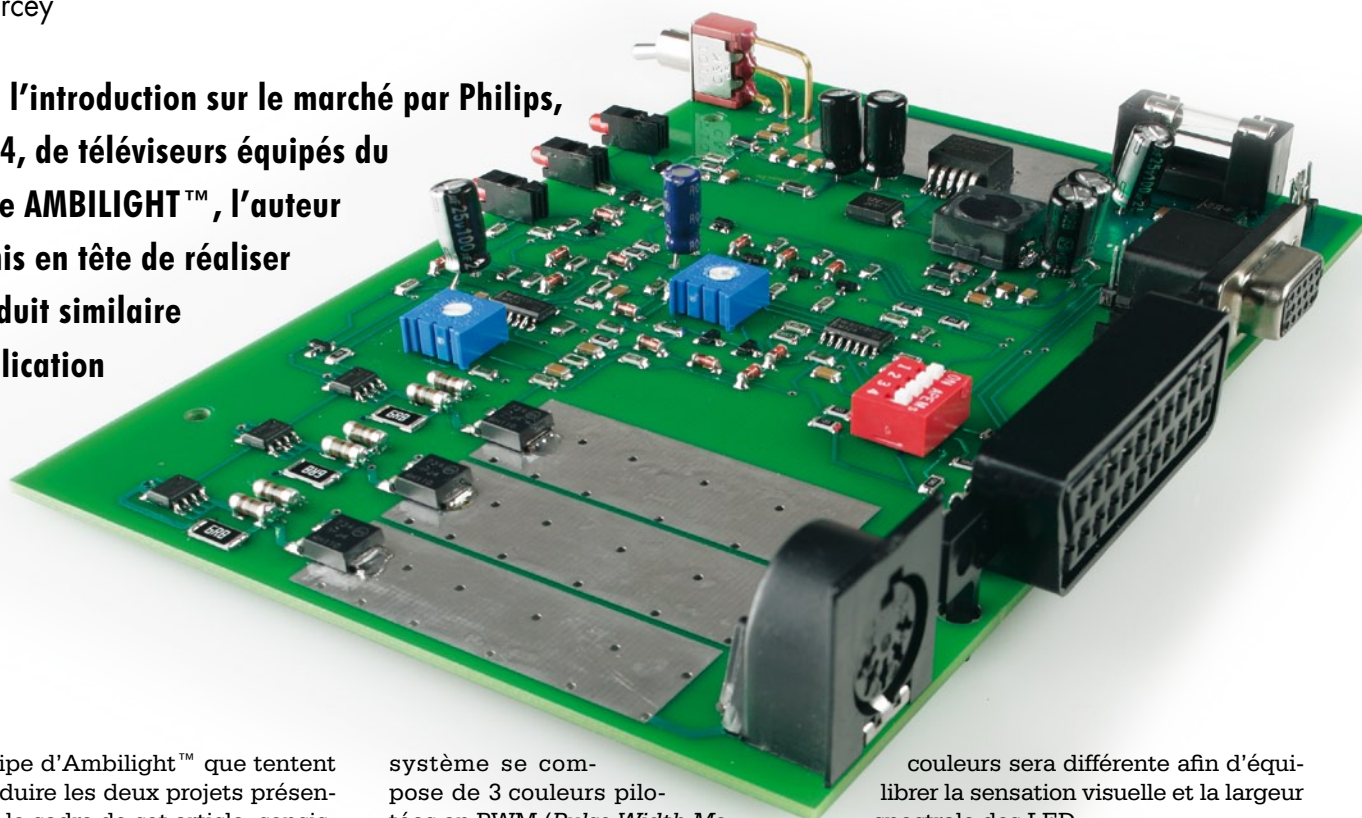Suite à l'introduction sur le marché par Philips, en 2004, de téléviseurs équipés du système AMBILIGHT™, l'auteur s'est mis en tête de réaliser un produit similaire en application PC.



Le principe d'Ambilight™ que tentent de reproduire les deux projets présentés dans le cadre de cet article, consiste à mesurer la couleur moyenne d'une image et à la retransmettre à des LED équilibrées chromatiquement pour « prolonger l'image » sur les surfaces arrières environnantes de l'écran. Le résultat procure une immersion plus intense, un repos visuel ainsi qu'un léger éclairage d'ambiance. La cible visée par ce type de produit sont les cinéphiles et les gamers.

Considérations techniques

Dans son système, Philips utilise un analyseur spectral intégré à son processeur vidéo de matricage (le procédé n'est utilisé que sur les écrans LCD et Plasma). Le pilotage de ce type d'écran sans balayage facilite l'analyse numérique du signal vidéo à partir des zones de la matrice mathématique interne au driver de la dalle. Philips utilise un système au néon à faible dispersion homogénéisé par un plexiglas diffusant à catadioptré mais aussi, dans les versions les plus récentes, à base de LED. Le

système se compose de 3 couleurs pilotées en PWM (*Pulse Width Modulation* = Modulation en Largeur d'Impulsion) sur 4 bits (!!). Le dispositif proposé ici ne sera pas basé sur le même principe en vue d'une meilleure reproductibilité. Il sera en outre adaptable également au PC et aux écrans à balayage (tubes cathodiques). Dans cet article nous allons nous intéresser à la version PC de ce Surround Light uniquement, la version TV étant plus délicate à réaliser pour des raisons tant de sécurité que techniques. Le Surround Light sera composé d'un spot de LED avec 3 couleurs commandées de façon analogique, ce qui permet de faire, à partir de 3 couleurs de base, toutes les couleurs possibles, (14 milliards). Note : La version SOFT est pilotée par un CAN et un générateur de rampe PWM sur 16 bits de quantification (soit 65 536 couleurs possibles). Nous aurons donc 3 structures identiques pour chacune des couleurs. Cependant la calibration de ces différentes

couleurs sera différente afin d'équilibrer la sensation visuelle et la largeur spectrale des LED.

Pour un signal vidéo de PC, la norme CCIR VGA nous donne une amplitude de signal de 700 mV maxi pour un blanc total (valeur confirmée par mesure et examen technique d'une carte GEFORCE FX7300). La possibilité de découpler le signal en entrée par isolation reste possible.

Petit détail : à l'inverse du système de Philips, il n'est pas ici possible de faire des couleurs différentes de chaque côté de l'écran, cela nécessiterait un analyseur de synchro assez complexe à réaliser pour dissocier la partie droite et gauche de l'image.

Rappellerons aussi que la LED est un composant de type semi-conducteur actif, ce qui en d'autres termes signifie qu'il s'agit d'un dipôle ayant une réponse non linéaire face à l'électricité, et par conséquent :

Une LED se commande en courant et non en tension.

Donc inutile de poser l'éternelle question de savoir si l'on peut faire varier la luminosité d'une LED en faisant varier

la tension à ses bornes, la réponse est non, et le restera tant que les LED seront des cristaux semi-conducteurs. Il est quand même vrai que l'on peut utiliser cette méthode « grotesque » pour y arriver, mais cela est périlleux pour la LED (réduction significative de sa durée de vie), et nécessite un placement dans la bonne zone de la droite de charge. Cela ne laisse que peu de marge de manoeuvre et implique une calibration pour chaque type LED pour

Une mesure de niveau blanc est donc faite, associée à une temporisation, qui a pour fonction de baisser la luminosité de la LED en réduisant son courant de commande via la commutation de FETMOS.

Chaque couleur est mesurée, et si un blanc est rencontré, une temporisation définie par une référence et un condensateur se met à compter, et enclenche la sécurité à la fin du temps

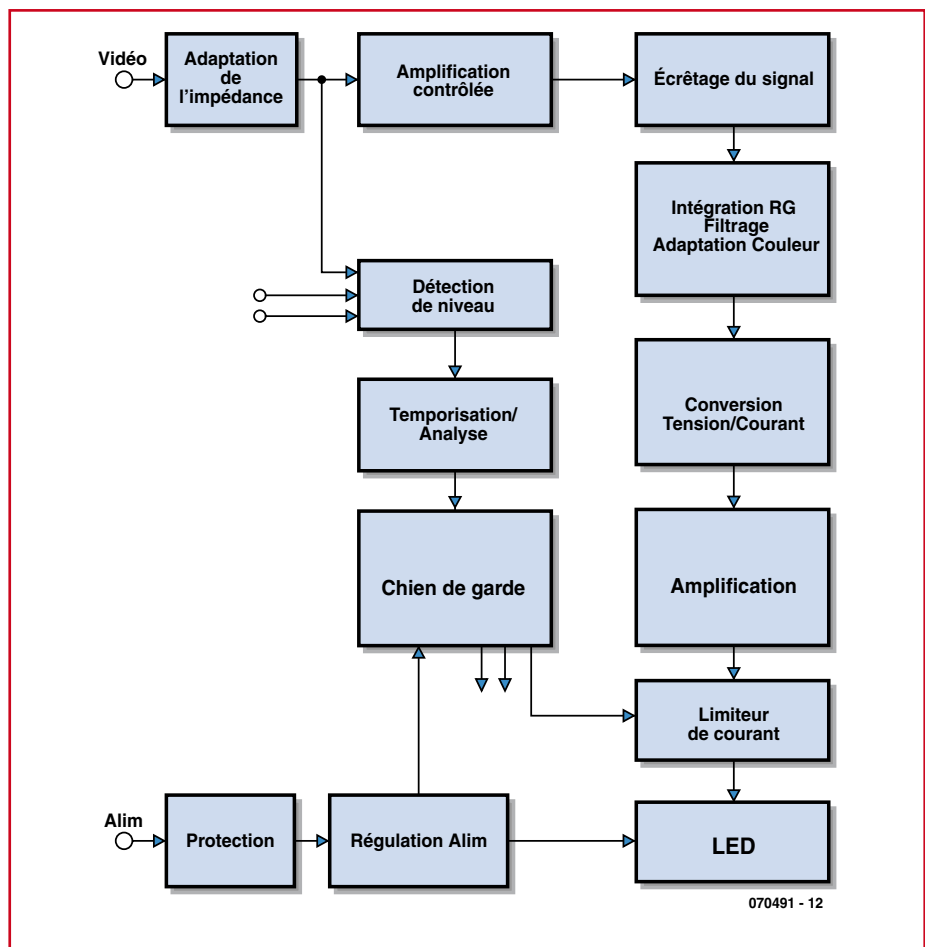


Figure 1. Synoptique de Surround Light. Si le synoptique de l'approche analogique de notre système d'éclairage d'ambiance est plus complexe que celui de son homologue numérique, la réalisation matérielle est plus simple elle.

que le résultat soit efficace. Nous utiliserons donc le pilotage « réglementaire » de la LED, en courant, qui vous permettra d'utiliser n'importe quel type de LED avec une variation de 0 à 100% garantie.

Précautions

Le proto montre un échauffement de la LED sur les plans fixes blanc (traitement de texte, application fenêtre texte ou Internet), où la LED n'a pas grande utilité dans sa fonction, plutôt orienté sur une utilisation dynamique.

imparti. Une approche décidément analogique.

La temporisation n'a d'utilité que pour éviter une limitation systématique dès la rencontre d'une image blanche.

La temporisation est estimée à 20 secondes, valeur permettant d'ignorer les séquences « blanc » d'un film.

La temporisation de décharge (retour à une image non blanche permettant le fonctionnement de Surround Light) est la même (pour une simplification structurelle) et permet d'éviter un papillotement lors de changement de fenêtre sur une application bureautique.

Le synoptique

Le synoptique de la figure 1 est relativement complexe. On a en effet affaire à du traitement de signal vidéo. Ce signal entre au format VGA et X-XGA dans la structure. On commence par une adaptation d'impédance. Le signal est ensuite amplifié d'une valeur précise permettant une proportionnalité dans la suite de l'algorithme. En aval, le signal subit un écrêtage dans un bloc suppression intégrant un semi-conducteur, une diode en l'occurrence. Une fois le signal préparé afin d'éviter les déperditions, un réseau résistif limite les flancs montants (*rising edges*) sur le signal vidéo aux fortes résolutions (1 600x1 200). Un filtre de type RC (résistance/condensateur) intègre la valeur moyenne en tension continue avant que celle-ci ne soit équilibrée (rendu chromatique final) par un diviseur ajustable. Le contrôle des LED est piloté par un convertisseur tension-courant, étage suivi en aval par un limiteur à FETMOS. La sécurité (PROTECTION) pour finir, réagit avec la détection plan fixe d'image et avec la tension d'alimentation. En cas de défaillance ou de mauvaise régulation, la sécurité limite le courant de commande (*driver*) des LED pour prévenir des dommages dus à une tension instable ou à une image inappropriée. La fonction de transfert du système répond à la formule suivante : $(V_{input}/2 \times 18,49 - 1,2 \text{ V}) / 9,33$.

Le schéma


On retrouve sur le schéma de la figure 2 les sous-ensembles du synoptique. Passons en revue les détails techniques de certains d'entre eux.

L'entrée vidéo (A) et écrêtage

L'entrée du signal est adaptée et chargée en impédance à hauteur de 10 à 22 kΩ selon modèle de résistance implantée. Cette valeur offre l'avantage de polariser l'entrée de l'ampli qui suivra, ne chargera pas la carte graphique outre mesure, et ne perturbera pas le signal de l'écran par impédance parallèle trop faible.

Cette entrée divisera le signal par 2, les résistances série et pull-down étant de même valeur.

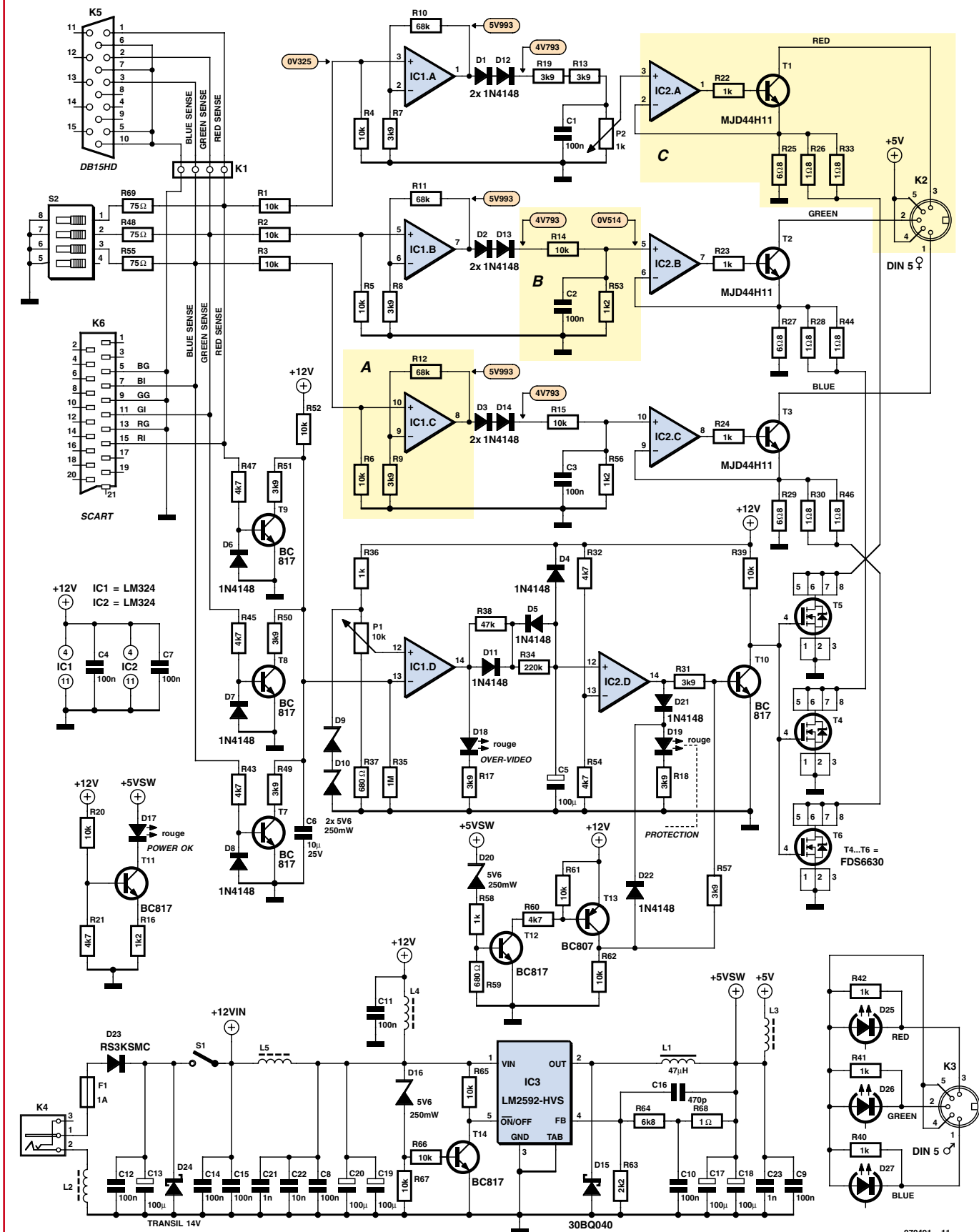Des straps sont implantés à l'entrée de la structure et peuvent le cas échéant être remplacés par des condensateurs série si un clamping est nécessaire. Le clamping est optionnel car incompatible avec un signal vidéo, pouvant être parfois continu.



070491 - 11

Figure 2. Schéma détaillé de Surround-Light. La relation entre les composants et les sous-ensembles fonctionnels du synoptique est évidente.

Tableau 1. Puissance dissipée par la régulation en fonction de la jonction LED						
	Minimum		Typique		Maximum	
	Tension LED	Puissance	Tension LED	Puissance	Tension LED	Puissance
LED rouge	2,31 V	1,254 W	2,95 V	870 mW	3,51 V	534 mW
LED verte	2,79 V	966 mW	3,42 V	588 mW	4,23 V	102 mW
LED bleue	2,79 V	966 mW	3,42 V	588 mW	4,23 V	102 mW

L'amplification (que nous appellerons k_1) est régie par le niveau d'écrêtage (*threshold*) couleur, fixé à 1 210 mV par les diodes série 1N4148 choisies pour leur seuil élevé et stable ; **il doit représenter 15% de la valeur nominale du signal**. C'est ici la clé du fonctionnement du produit : le « seuil d'ignorance » de 15% de la dynamique du signal est capital dans le rendu couleur final. Les calculs nous donnent : 1 210 mV des diodes série = 15% de (350 mV x k_1), ce qui se traduit par un $k_1 = 18,49$. Il faut ajouter à cela les pertes liées aux diodes 1N4448 qui sont choisies pour l'écrêtage. Les sorties SENSE sont en direction du chien de garde (*watchdog*) qui surveille une amplitude moyenne d'entrée de 600 mV maxi. Au-delà, les LED se mettent en sécurité si cette valeur est dépassée trop longtemps.

Intégration (mathématique) et adaptation convertisseur (B)

L'intégration du signal est nécessaire pour l'attaque du convertisseur tension-courant. La temporisation d'intégration est liée au timing des tops ligne, les top trames permettent une rechute du signal pour faire un pseudo courant pulsé, certes de faible envergure, mais réduisant la puissance moyenne des LED. (Les modèles de LED utilisées ne sont pas conçus pour fonctionner en mode pulsé). Pour une valeur 10 kΩ/100 nF, la constante est de 650 μs à 2/3 de charge, valeur suffisante pour gommer les tops ligne de la gamme VGA. Ce temps est rapporté à 100 μs à la

décharge par la présence d'une résistance plus faible (R53) pour le diviseur de tension (R14/R53). Cette valeur ne donne que peu d'inertie aux mesures de colorimétrie (accumulation capacitive de la mesure), la réactivité du système est donc maximale.

Pilotage des LED, modèle LUXEON K2 (C)

Le pilotage est analogique, régulé en courant. L'énergie de fonctionnement des LED est puisée sur le 5 V avec un courant unitaire ne dépassant pas 700 mA (2,1 A absolu si on fait abstraction des pauses observées lors des retours trame du signal vidéo.) Chaque LED est pilotée par un transistor T1 à T3 en émetteur commun, lui-même commandé par l'un des amplis op intégrés dans IC2 lui-même chargé de la régulation en courant. La résistance R22 permet la commande suffisante de T1, et limite le courant de sortie de l'ampli op en cas d'absence de charge (LED) (en raison de la régulation en courant adoptée ; en absence de charge la sortie de l'ampli op sera à tension maximale). Le courant envoyé dans la LED est mesuré par des résistances R25/26/33 placées dans le pied du transistor : le courant de la base est donc mesuré aussi. $I_{LED} = I_C + i_B$, on a donc intérêt à limiter i_B au strict nécessaire pour pas influencer la mesure ($i_B \text{ max} = I_C \text{ max} / \Theta_{min} = 700/60 = 11 \text{ mA}$ maxi (1,57%)). Le transistor choisi possède une faible V_{CE} ce qui permet de ne pas trop chuter le 5 V même en saturation. Nous bénéficions alors d'une tension suffisamment

haute pour commander les LED. Au courant nominal, l'objectif de mesure est une tension image de l'ordre de 500 mV, soit 350 mW de perte nette pour la mesure. Une valeur plus élevée aurait permis plus de précision, mais une dissipation plus importante, ainsi qu'une baisse de tension devenant dangereuse pour un pilotage correct. Les transistors sont couplés thermiquement à un plan de cuivre de près de 7 cm² gravé sur le PCB pour maximiser le refroidissement. La puissance nominale dissipée est fonction de 2 paramètres : le courant direct et la tension de jonction de la LED. Dissipation thermique prévue à 25°C : l'examen des graphiques fabricant permet de prévoir une dissipation à la luminosité maxi d'environ 550 mW par transistor (tension moyenne de 3,75 V pour 650 mA), coef transistor = 6,25°K/W soit 3,5°C d'élévation en considérant un radiateur parfait. La résistance thermique PCB-AIR n'est pas connue, on ne peut donc pas précisément connaître l'élévation de température maximale. Une estimation (surface de cuivre PCB + volume de cuivre ajouté par un pont) la situe à 45°C/W, l'élévation maximale est donc de 24,5°C. (+3,5°C pour la jonction) soit $\Theta_{AMB} + 24,5^\circ\text{C}$. Le *derating* du transistor est négligé de même que l'interaction des dissipations mutuelles. **Puissance dissipée unitaire** Chaque transistor dissipe une puissance P égale au besoin de la régulation de courant : $P = (5 \text{ V} - V_{LED} - V_{REG}) \times i$ Considérant le courant = 600 mA, la tension de 5 V exacte, le $V_{REG} = 500 \text{ mV}$, la puissance dissipée par la régulation en fonction de la tension de jonction LED, répond aux valeurs du **tableau 1**. **Sécurité(s)** Une sécurité en plan fixe est prévue : sur les applications bureautiques, le

Comparatif des LED utilisées					
	LUXEON K2				
Couleur de base	bleu royal	vert	rouge	bleu normal	rouge-orangé
Courant direct max. [mA]	1 500	1 500	700	1 500	700
Tension directe [V]	3,85	3,85	3,4	3,85	3,4
Tension directe réelle [V]	3,2 V @350 mA	3,2 V @310 mA	2,56 V @230 mA	3,5 V @280 mA	2,7 V @190 mA
Longueur d'onde [nm]	455	530	630	470	617
Luminosité [lumens]	250 mW/radians	130	75	46	100
Angle de visualisation [°]	160	140	140	140	140

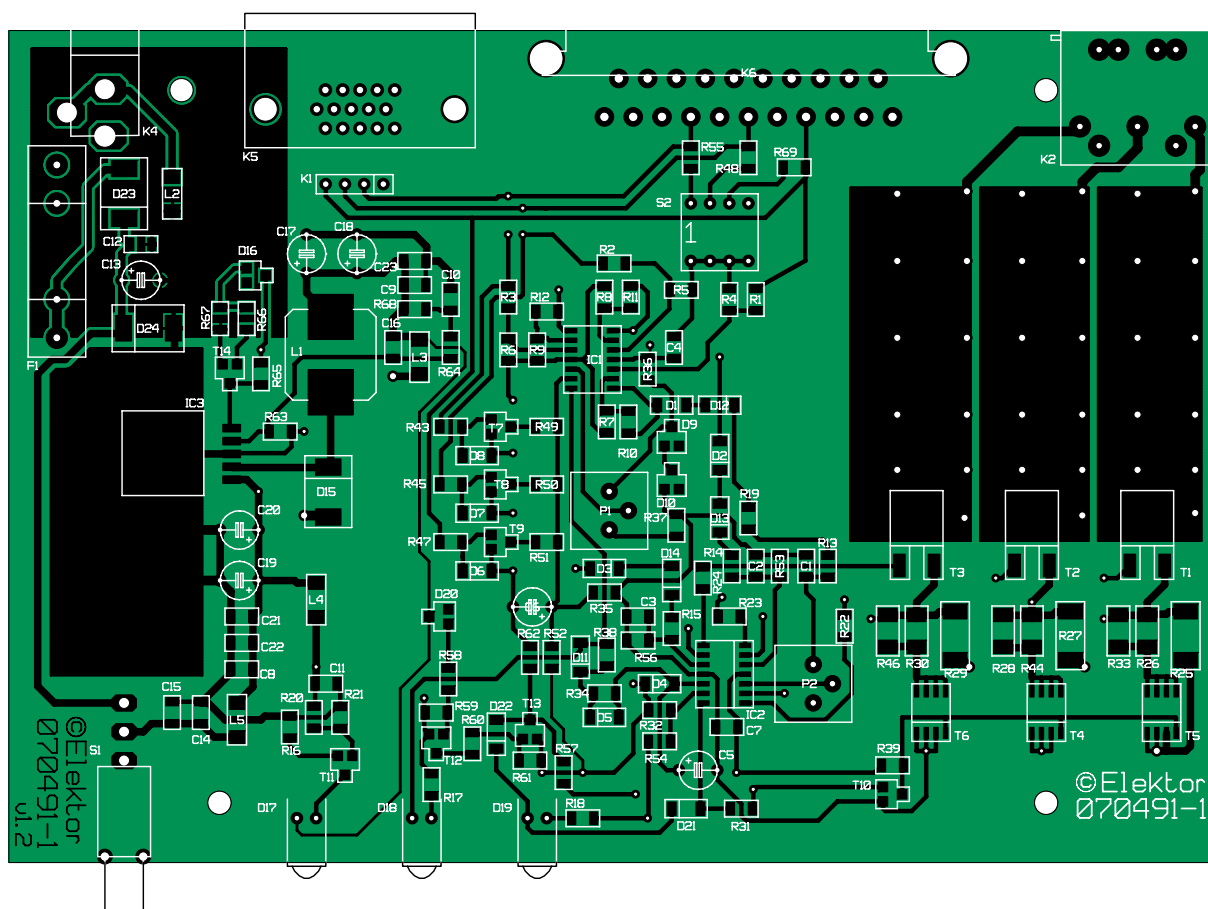


Figure 3. Sérigraphie de l'implantation des composants de la platine principale...

dispositif Surround Light n'a pas une grande utilité, c'est pourquoi dans un but d'économie d'énergie et d'optimi-

sation des LED, le courant est limité. La limitation intervient lorsqu'une image très lumineuse est présente pen-

dant une durée supérieure à la temporisation prévue. Le courant de commande des LED est alors divisé par

Liste des composants

Résistances :

R1 à R6, R14, R15, R20, R39, R52, R61, R62, R65 à R67 = 10 k Ω (CMS 1206)
 R7 à R9, R13, R17 à R19, R31, R49 à R51, R57 = 3k Ω 9 (CMS 1206)
 R10 à R12 = 68 k Ω (CMS 1206)
 R16, R53, R56 = 1k Ω (CMS 1206)
 R21, R32, R43, R45, R47, R54, R60 = 4k Ω 7 (CMS 1206)
 R22 à R24, R36, R40 à R42, R58 = 1 k Ω (CMS 1206)
 R25, R27, R29 = 6R8 (CMS 2512)
 R26, R28, R30, R33, R44, R46 = 1 Ω 8 (MMB 0207)
 R34 = 220 k Ω (CMS 1206)
 R35 = 1 M Ω (CMS 1206)
 R37, R59 = 680 Ω (CMS 1206)
 R38 = 47 k Ω (CMS 1206)
 R63 = 2k Ω 2 (CMS 1206)
 R64 = 6k Ω 8 (CMS 1206)
 R68 = 1 Ω (CMS 1206)
 R48, R55, R69 = 75 Ω (CMS 1206)
 P1 = 10 k Ω
 P2 = 1 k Ω

Condensateurs :

C1 à C4, C7 à C12, C14, C15 = 100 nF (CMS 1206)
 C22 = 10 nF (CMS 1206)
 C21, C23 = 1 nF (CMS 1206)
 C16 = 470 pF (CMS 1206)
 C5, C13, C17 à C19, C20 = 100 μ F/25 V
 C6 = 10 μ F/25 V

Selfs :

L1 = 47 μ H (Würth 12x12)
 L2 à L5 = self 91 Ω @ 100 MHz (CMS 1808)

Semi-conducteurs :

D1 à D8, D11 à D14, D21, D22 = LL4148 (CMS SOD-80)
 D9, D10, D16, D20 = BZX84C5V6 (CMS SOT-23)
 D17 à D19 = LED 3 mm rouge
 D23 = RS3K (CMS SMC)
 D15, D24 = 30BQ040 (CMS SMC)
 T1 à T3 = MJD44H11 (CMS DPAK-N)
 T4 à T6 = FDS6630 (CMS SO-8)
 T7 à T12, T14 = BC817 CMS SOT-23
 T13 = BC807 (CMS SOT-23)

IC1, IC2 = LM324 (CMS SO14)

IC3 = LM2592 (CMS SOT-263)

D25 = LED Luxeon rouge (LXK2-PD12-R00)

D26 = LED Luxeon verte (LXK2-PM14-U00)

D27 = LED Luxeon bleue (LXK2-PB14-N00)

Divers :

S1 = interrupteur unipolaire(Farnell : 9575502)
 S2 = interrupteur DIL quadruple
 K1 = embase autosécable à 1 rangée de 4 contacts
 K2, K3 = embase DIN 5 points
 K4 = embase jack d'alimentation encartable
 K5 = embase VGA encartable femelle en équerre
 K6 = embase SCART encartable femelle en équerre
 F1 = porte-fusible encartable + fusible de 1 A retardé
 boîtier tel que, par exemple VERO 16-3638089
 platines EPS070491-1 et EPS070491-2 disponibles auprès des adresses habituelles

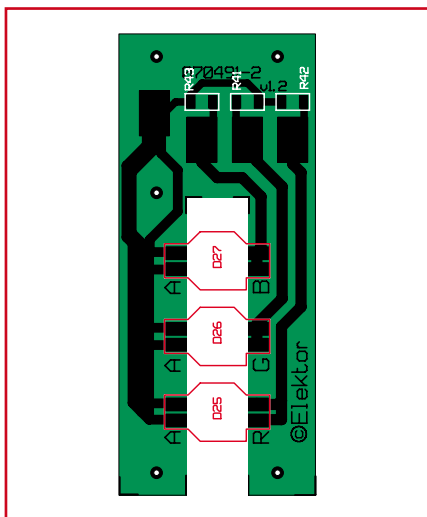


Figure 4. ...et de celle de la platine des LED

10, la consommation totale passant en dessous de 1 W (sous 5 V).

Détection :

Une image considérée comme lumineuse est une image dont les 3 couleurs présentent en même temps des niveaux élevés. Un triple étage à transistor se charge de mesurer ce niveau élevé, de façon assez approximative vu que l'on n'a pas de régulation pour simplifier la structure : la détection n'est pas thermiquement stabilisée.

Un signal binaire est généré lorsqu'une image trop claire est détectée.

Une diode parallèle complète la protection de la jonction B-E du transistor de détection en cas de problème sur la vidéo. (Tension négative par mauvais clamping).

Temporisation :

La temporisation est simple, par une paire R/C associée à un comparateur de tension binaire. Le seuil de déclenchement de la temporisation est réglable par le biais d'un ajustable RV1. La temporisation n'est elle pas réglable.

Il y a un tempo au déclenchement, plus faible qu'à l'enclenchement : c'est-à-dire que si l'image de l'écran redevient fonctionnelle les LED reprennent leurs fonctionnement normal rapidement. Cette tempo de retour à la normale sert uniquement à éviter des clignotements intempestifs sur les changements de fenêtre (application PC).

Noter la présence de D4 pour éviter à la coupure de tension que C5 n'évacue son potentiel de charge dans IC2.D qui se trouverait à ce moment-là non alimenté : il est interdit d'appliquer une tension sur un composant actif non alimenté. Selon les tentes testées, la diode D4 pourra, si besoin, être remplacée par un modèle plus robuste (chute $\frac{V}{Q}$ rapide provoquant un courant de décharge important de C5 s'il est gavé d'énergie à ce moment-là).

Limiteur :

Le limiteur en courant des LED se fait en modifiant la structure de régula-


tion : en mode normal la sécurité est désactivée et provoque la conduction de transistor MOS à faible $R_{DS(on)}$, ce qui induit une mise en parallèle de résistance sur la mesure de courant : le courant est plus élevé de par la faible résistance équivalente de la mesure.

Quand la protection est active, les transistors MOS ne conduisent plus, le courant des LED ne passant plus alors que dans une seule résistance de valeur plus forte, R29, la tension image du courant est plus vite atteinte. Si le fonctionnement se fait en limitation de courant ce ne sera que R29 seule, alors que si l'on travaille à pleine charge ce sera R31 + mise en parallèle de R30 et R46 par le biais du FETMOS (le FETMOS passant est ici considéré comme un conducteur parfait).


Vous pouvez remplacer ces paires parallèles par un seul modèle de 0 Ω 82 de 1 W. L'auteur avait choisi de placer 1 Ω 8//1 Ω 8 pour faire une résistance équivalente de 0 Ω 9, c'était plus commode, mais une seule résistance de 0 Ω 82/1 W ira très bien aussi. (Le courant sera porté à 680 mA@500 mV.... rien de bien méchant, au contraire). La RL733A R82 de chez TYCO sera parfaite.

Protection alim :

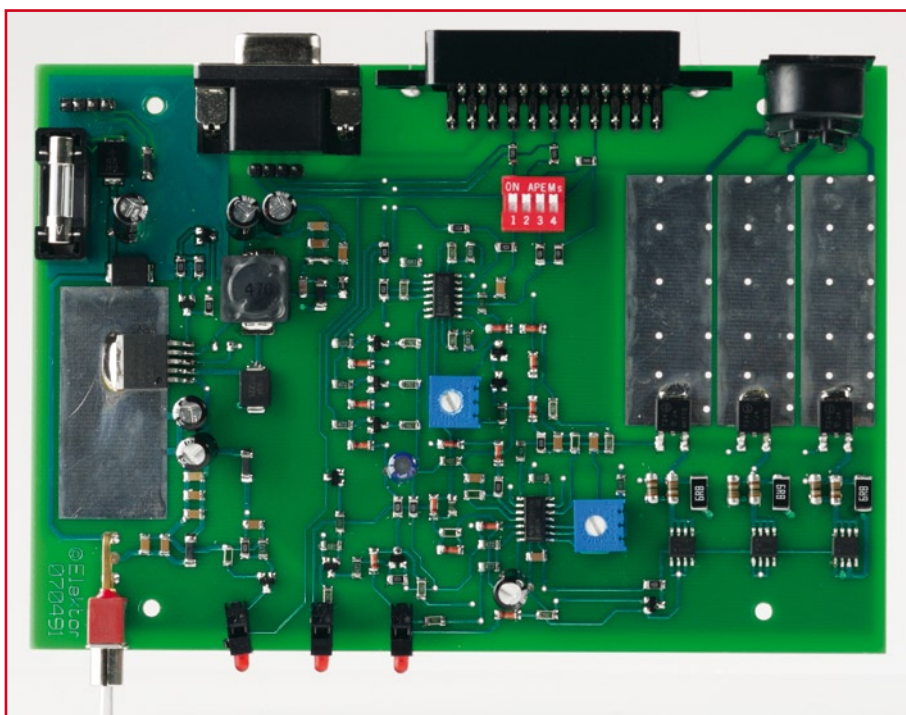En cas de tension d'alimentation trop élevée sur les LED, la protection peut être enclenchée par une structure annexe détectant un 5 V trop haut : pro-



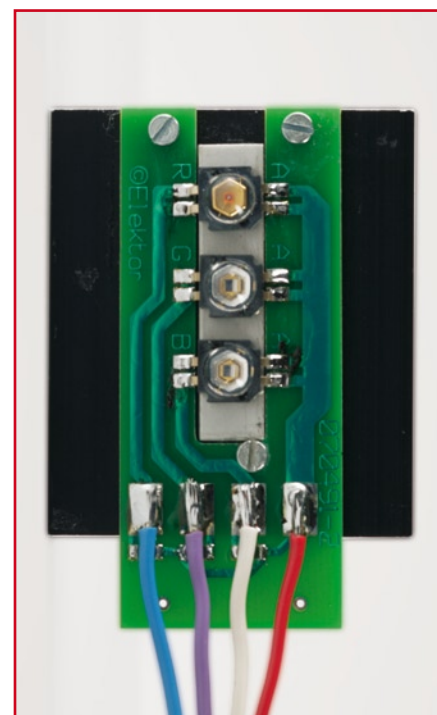Notre premier prototype. Toutes les connexions sont accessibles de l'arrière, Péritel, VGA et DIN-5 pour la connexion des LED.



La platine des 3 LED : l'assemblage est une affaire d'orfèvre.

voquant une dissipation dans le régulateur préjudiciable à la structure. De plus les températures supérieures à 60°C en tout point de la carte sont prohibées (seuil de douleur en cas de contact).

Tension de détection = $V_{Dz20} + 1,2 \text{ V}$
= 6,8 V

La structure de protection alim haute génère une IRQ (IRQ_3) qui vient commuter les MOSFET par l'intermédiaire de la même structure que le limiteur de courant en plan fixe. R58 et R59 n'ont d'utilité que de canaliser les fuites de la zener à proximité du coude de tension.

Alimentation

On distingue 3 types d'alimentation sur la carte, toutes dérivées de la même tension d'entrée appliquée à J4 :

- l'alimentation stabilisée pour les références de tension,
- l'alimentation efficace pour l'alimentation des amplis op,
- l'alimentation de puissance pour les LED.

Les tensions d'alimentation stabilisées sont créées localement par des diodes zener. La plupart du temps il s'agit juste de référence de tension pour des comparateurs : référence de déclenchement de la temporisation de sécurité. L'alimentation efficace en +12 V est fournie par un bloc secteur (ou prise dans le PC directement si l'on prévoit une mise à demeure du montage). Cette tension étant stabilisée dans le bloc (ou la machine), aucune précaution n'est prise si ce n'est un fusible (FU3) et une diode de protection en cas d'inversion de polarité (D23).

L'alimentation des LED se fait à tension plus faible pour minimiser la dissipation des régulateurs vu qu'on travaille en linéaire sur cette version. Dans la version en coffret présentée ici, le choix a été fait d'intégrer une alimentation à découpage qui fabrique cette tension localement et précisément à partir du +12 V. La puissance ainsi transportée dans les câbles d'alimentation est plus faible et mieux maîtrisée. (En cas de mise à l'intérieur d'un PC, le plus commun est d'utiliser le 5 V disponible dans le PC).

L'alimentation est classique autour d'un composant de National Semiconductor, le LM2592. Le rendement avoisine les 80% s'il faut en croire la documentation fabricant.

Un mode veille est fait par une détection de tension constituée de T14 et de D26 : l'alim ne fonctionnera pas si

Utilisation de LED LUXEON K2

Le modèle principal utilise un système à 3 LED discrètes LUXEON modèle K2 POWER.

L'accueil des LED sur les PAD d'aluminium est le même que le modèle précédent car la platine métallique est versatile (étudiée pour accueillir les 2 systèmes de LED).

Seul le courant de commande des LED est modifié, porté de 300 à 700 mA (par LED), la puce PHILIPS-LUXEON acceptant ce courant et fournissant une lumière très intense (3x75 lumens).

Un rééquilibrage chromatique sera peut être envisageable après essais, les valeurs initiales sont celles issue des essais de la LED triple (PROLIGHT).

Caractéristiques des LED de puissance PROLIGHT LUXEON

Angle de visualisation :	140°		
Puissance :	rouge = 2,2 W	bleu = 3,55 W	vert = 3,55 W
Courant :	350 mA max pour chaque couleur		
Longueur d'onde :	rouge = 625 nm	vert = 530 nm	bleu = 470 nm
Luminosité :	rouge = 30 lumen	vert = 30 lumen	bleu = 10 lumen
Prix (pièce) :	14,50 €		

le +12 V est inférieur à 6 V. Il n'est pas prévu d'avoir du 5 V si le 12 V n'est pas présent ou présente une valeur ne garantissant pas un fonctionnement stable.

Les LED d'indication

Le boîtier comporte 3 LED d'indication :

- La LED « POWER OK », D17, tient compte de la présence simultanée des tensions 12 et 5 V.
 - La LED « OVER-VIDEO », D18, indique un niveau vidéo trop élevé, et l'enclenchement de la temporisation.
 - La LED « PROTECTION », D19, signale la limitation du courant. Elle s'allume lorsque les FETMOS commutent. Il peut y avoir 2 raisons à cela : soit une sécurité temporisée du plan lumineux, soit une défaillance d'alimentation.
- Après toutes ces considérations théoriques nous en arrivons maintenant à l'aspect le plus intéressant...

La réalisation mécanique

Nous avons dessiné une paire de platines pour ce projet, la platine principale (figure 3) et la platine des LED (figure 4). Ces figures en donnent les sérigraphies, le dessin des pistes étant téléchargeable depuis notre site. Les 2 platines (EPS070491-1 et -2) sont disponibles auprès des adresses habituelles.

On commencera par la réalisation de la platine principale. Souder les composants dans l'ordre suivant : résistances, diodes, transistors, condensateurs, selfs, circuits intégrés, transistors FETMOS.

Vérifier l'absence de court-circuit au multimètre sur les alimentations, ainsi que la continuité entre alimentation et la broche d'alimentation positive des circuits IC1 et IC2.

La carte terminée, s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit, d'erreur de composant. Assurez-vous d'une bonne conduction thermique entre les transistors FETMOS et le LM2592 et leurs plans de cuivre respectifs.

Passons maintenant à la réalisation de la platine des LED dont on trouve une photo en figure 5. Pour assurer un refroidissement correct des LED, la carte LED est fixée sur le radiateur avec un assemblage en compression.

- Découper une tôle d'aluminium de l'épaisseur de la platine (1,2 mm) de 20 x 7 mm de manière à ce que cette languette puisse se glisser dans l'interstice de la platine des LED.

- Préparer le radiateur en y perçant les orifices taraudés permettant la fixation de la platine des LED dotée de ses LED et de l'intercalaire en aluminium

- Préassembler sans serrer la barre de dissipation des LED et souder les LED aux îlots prévus.

- Fixer lâchement l'ensemble ainsi réalisé sur le radiateur à l'aide de vis de la taille requise. On pourra envisager de placer un mica sous les LED. Les parties communes des tôles-support peuvent (recommandé) être enduites de graisse thermique pour maximiser le contact.

Une fois les LED correctement positionnées avec leur mica, serrer les vis de fixation à force moyenne pour ne pas endommager les LED. Attention à ne pas les solliciter mécaniquement durant cette opération. Attention éga-

lement à leur lentille de diffusion, très fragile.

- Souder les 4 conducteurs (3 x couleur + +5 V) sur les 4 plots carrés ; leurs extrémités libres seront soudées à une fiche DIN-5 en respectant le brochage donné sur le schéma de la figure 2.

Installation et réglage

- Placer le Surround Light dans sa demi-coquille de plastique afin de ne pas risquer que la platine n'entre en contact avec un matériau conducteur pouvant provoquer un court-circuit.
- Placer les potentiomètres de réglage RV1 et RV2 en position médiane.
- Relier la platine à LED via le connecteur prévu.
- Disposer la platine à LED derrière l'écran du PC.
- Brancher l'alimentation de Surround

Light

- Relier l'écran du PC (VGA) au Surround Light.

Il est temps maintenant de passer au réglage des ajustables RV1 et RV2.

Pour la connexion à un PC il faudra faire appel à un *splitter* de signal VGA.

Le réglage de Surround Light avec un PC se fera de la façon suivante :

- Exécuter une image blanche en plein écran, mesurer le courant aux bornes des résistances de détection. (maxi 700 mA) en s'assurant que la sécurité n'est pas enclenchée (tension 12 V en broche 14 de IC1, si besoin retoucher RV1 pour désarmer la sécu).
- (Ré)exécuter une fenêtre blanche plein écran (image ou document texte/Word) afin de régler la sécurité sur appli bureautique.
- Chauffer artificiellement la carte du Surround Light (sèche-cheveux) à

35/40 °C et agir sur RV1 en mesurant la tension sur la broche 14 de IC1.

- Fixer le réglage au point de basculement de tension (passage de 0 à 12 V ou allumage de la LED « PROTECTION »).

- Vérifier le basculement de la tension entre le passage d'une image à un programme de traitement de texte plein écran.

Nous voilà à la fin de notre aventure ! Nous vous souhaitons de nombreuses heures de plaisir au cours de vos loisirs (ou votre travail) avec Surround Light.

(070491-I)

Liens Internet :

[1] Fiche de caractéristiques du

LM2592 : <http://cache.national.com/ds/LM/LM2592HV.pdf>

L'approche numérique TV Light


Steffen Schütte

Après avoir vu, récemment un téléviseur couleur de Philips équipé du système Ambilight, un éclairage par l'arrière dont la couleur varie en fonction du contenu de l'image l'idée folle me pris d'imaginer qu'il ne devait pas être très sorcier de réaliser son propre système d'éclairage d'ambiance. Et chose dite, chose faite, voici TV-Light, un système proche du légendaire Ambilight™.

Avant d'entreprendre la réalisation de mon projet (utopique ?) j'ai bien entendu commencé par me plonger dans les spécifications des différents signaux vidéo. Cela ne devrait pas être trop

compliqué me disais-je, les seules embases concernées étant cette fameuse « prise Chinch jaune » et le câble Péritel (Péritel). Il ne restait plus qu'à découvrir quel était le type de signal vi-

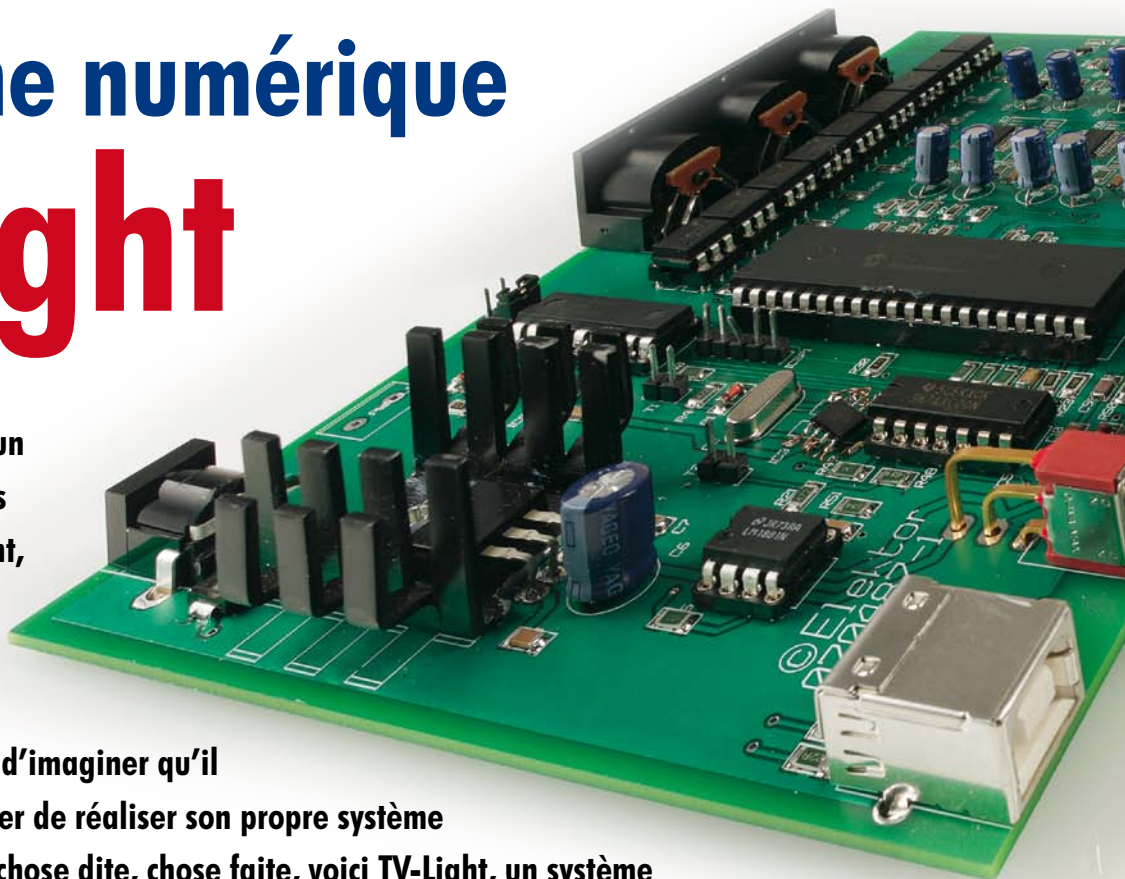déo transmis pour décider comment mener à bonne fin le projet éclairage d'ambiance pour TV le plus rapidement, le plus simplement mais aussi le plus économiquement possible.



Au cours de ces examens il apparut que la norme Péritel ne définit en fait qu'un brochage de prise devant rassembler tous les signaux requis pour l'interconnexion d'appareils vidéo de tout plumage à un téléviseur. S'il existe une norme indiquant quel conducteur doit ou peut véhiculer un signal donné, dans la réalité quotidienne, il s'avère que le brochage de l'embase Péritel peut varier d'un appareil à un autre. Ne tournons pas autour du pot et mettons les points sur les i : le montage décrit ici fonctionne lorsque l'on dispose d'une sortie Péritel-RGB (à vérifier sur la documentation de votre appareil).

En raison de la complexité du signal concerné, il n'est pas possible d'envisager une connexion directe à la « prise Cinch jaune » (qui, soit dit en passant, ne véhicule que le signal vidéo FBAS présent lui aussi sur la prise Péritel, broche 19). Il est bien plus facile, dans la situation présente (c'est-à-dire

en qualité de non-expert de la théorie complexe du traitement de signal) de procéder à un traitement du signal RGB et d'en expliquer les tenants et les aboutissants. On trouvera un panorama des normes vidéo à l'adresse suivante [1].

Considérations préliminaires

Avant de nous lancer à corps perdu dans la conception du matériel épaulé par son progiciel, il nous a fallu voir comment résoudre le problème posé par les LED. Quelques recherches sur Internet donnèrent deux types de LED utilisables :

1. LED Superflux [2] (1,20 € pièce environ)
2. Des barres comportant 9 LED CMS (à quelque 24 ¢ par règle).

Bien qu'avec leurs 10 000 mcd les LED Superflux aient une luminosité suffisante (il n'en faudrait pas plus de 6 par section) elles présentent l'inconvénient de ne pas permettre un mélange de couleur homogène.

Un tour sur Internet pour trouver une solution à ce problème fournit quelques trucs & astuces (utiliser par exemple du papier sulfuré et de la thermocolle) mais cela se traduit par une réduction sensible de la luminosité. La mise en

oeuvre de barres de LED CMS est une meilleure approche (mais aussi plus chère). Elles sont alimentées en 12 V (anode commune), permettent un mélange de couleurs homogène à 100% et se caractérisent par une luminosité encore plus importante que les LED Superflux.

Le synoptique

L'examen du synoptique de la **figure 1** nous montre que nous utilisons, en entrée, 4 signaux disponibles soit sur la prise Péritel du lecteur de DVD, soit sur la prise VGA_IN du PC : Rouge (R), Vert (G), Bleu (B) et Vidéo Composite (C). Quelle que soit la solution adoptée, le traitement est similaire. Les 3 premiers signaux véhiculent les informations couleur individuelles contenues par chacune des lignes constitutives de l'image, le dernier signal, C, servant « uniquement » à extraire les informations de synchronisation hori-

zontale de plus de 1 000 pixels par ligne (1 120 très exactement). Épaulé par le signal de synchronisation en provenance du LM1881, un microcontrôleur PIC18F4550 de chez Microchip traite les données numériques et calcule par intégration une valeur moyenne pour les couleurs des parties gauche, supérieure et droite de l'image visualisée à l'écran. Ces valeurs sont alors transmises à un second microcontrôleur, un PIC16F628, autre rejeton de chez Microchip qui, lui, génère des signaux PWM pour les 9 LED du système (1 LED de chaque couleur, R,V,B, pour chacune des 3 sections, Gauche, Haut et Droite). Le synoptique ne nous en dit pas plus, il est donc temps de plonger dans...

...Le schéma

Le schéma de la **figure 2** n'est en fait qu'une reprise, en plus détaillé, du synoptique de la figure 1 dont il respecte

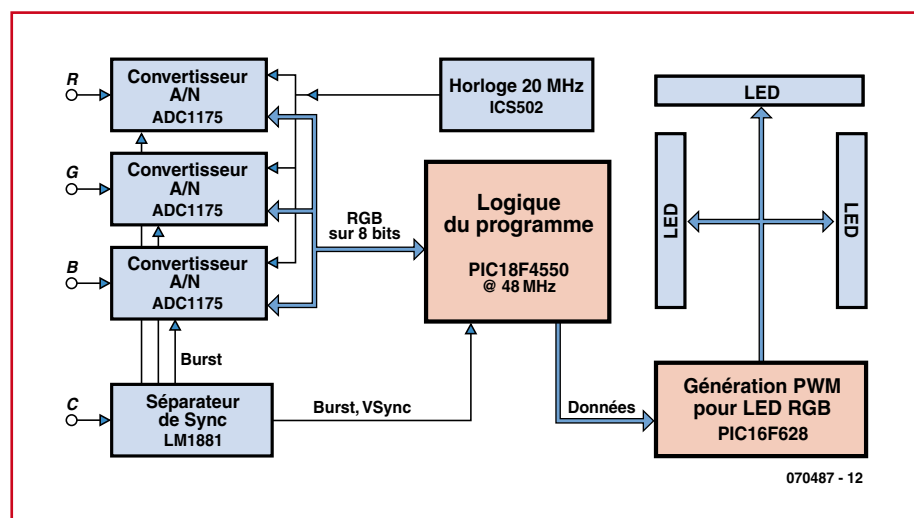


Figure 1. Synoptique de TV-Light. L'approche numérique de notre système d'éclairage d'ambiance compte 2 (!) microcontrôleurs.

zontale et verticale. On fait appel, pour cela, à un circuit intégré très souvent utilisé à cet effet, le LM1881 [3]. Comme la transmission des informations de couleur individuelles se fait en analogique, il faut commencer par les convertir en signaux numériques. C'est là qu'entre en jeu le CAN (Convertisseur Analogique/Numérique) d'Analog Devices, le ADC1175 [4], un composant conçu spécifiquement pour la numérisation de signaux vidéo.

Comme vous le savez sans doute, une ligne d'image TV dure quelque 56 µs. Il est possible dans ces conditions, théoriquement, d'atteindre une réso-

lution de plus de 1 000 pixels par ligne (1 120 très exactement). Épaulé par le signal de synchronisation en provenance du LM1881, un microcontrôleur PIC18F4550 de chez Microchip traite les données numériques et calcule par intégration une valeur moyenne pour les couleurs des parties gauche, supérieure et droite de l'image visualisée à l'écran. Ces valeurs sont alors transmises à un second microcontrôleur, un PIC16F628, autre rejeton de chez Microchip qui, lui, génère des signaux PWM pour les 9 LED du système (1 LED de chaque couleur, R,V,B, pour chacune des 3 sections, Gauche, Haut et Droite). Le synoptique ne nous en dit pas plus, il est donc temps de plonger dans...

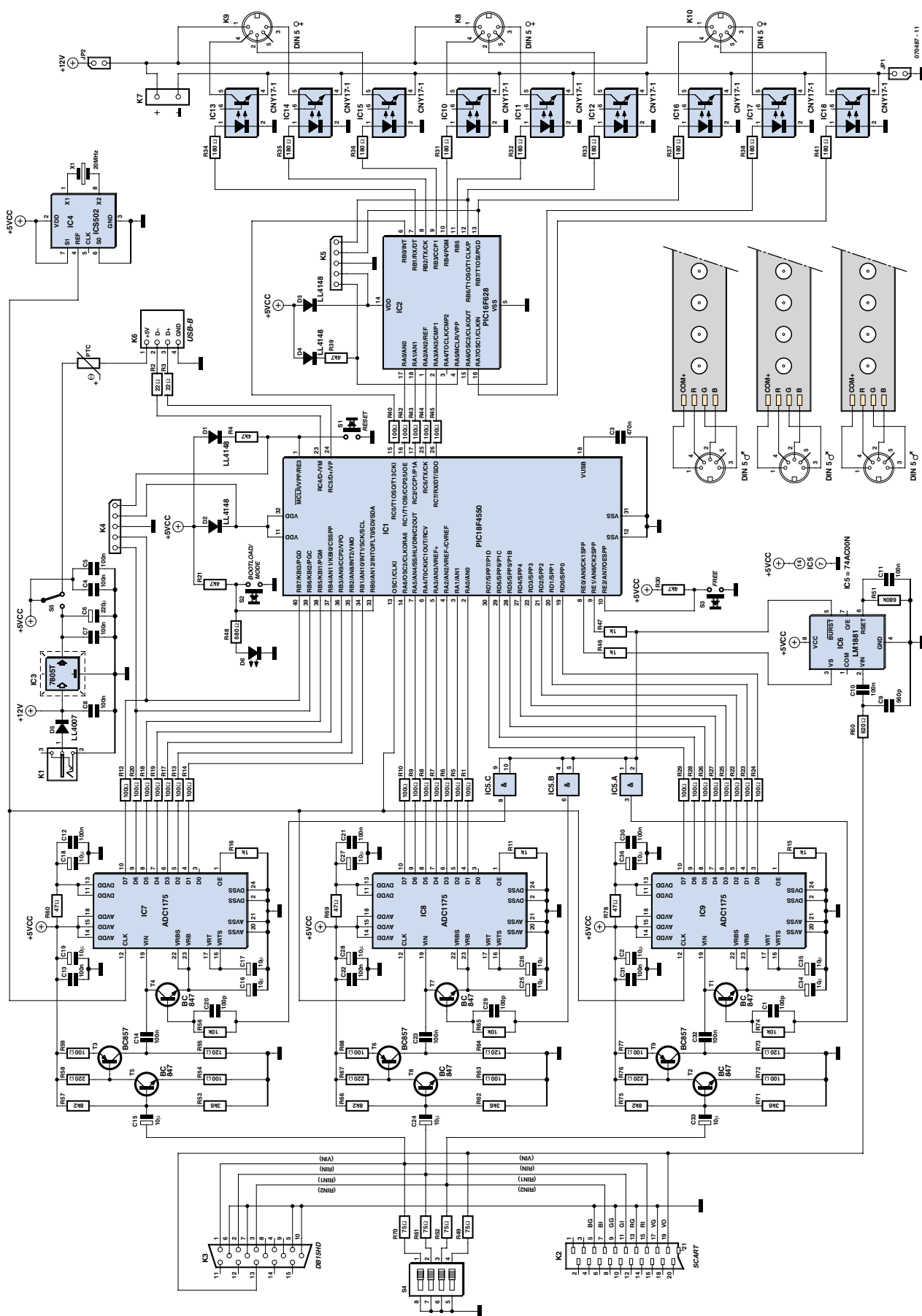


Figure 2. Schéma détaillé de TV-Light. Il est facile de retrouver et d'identifier ici les sous-ensembles fonctionnels du synoptique.

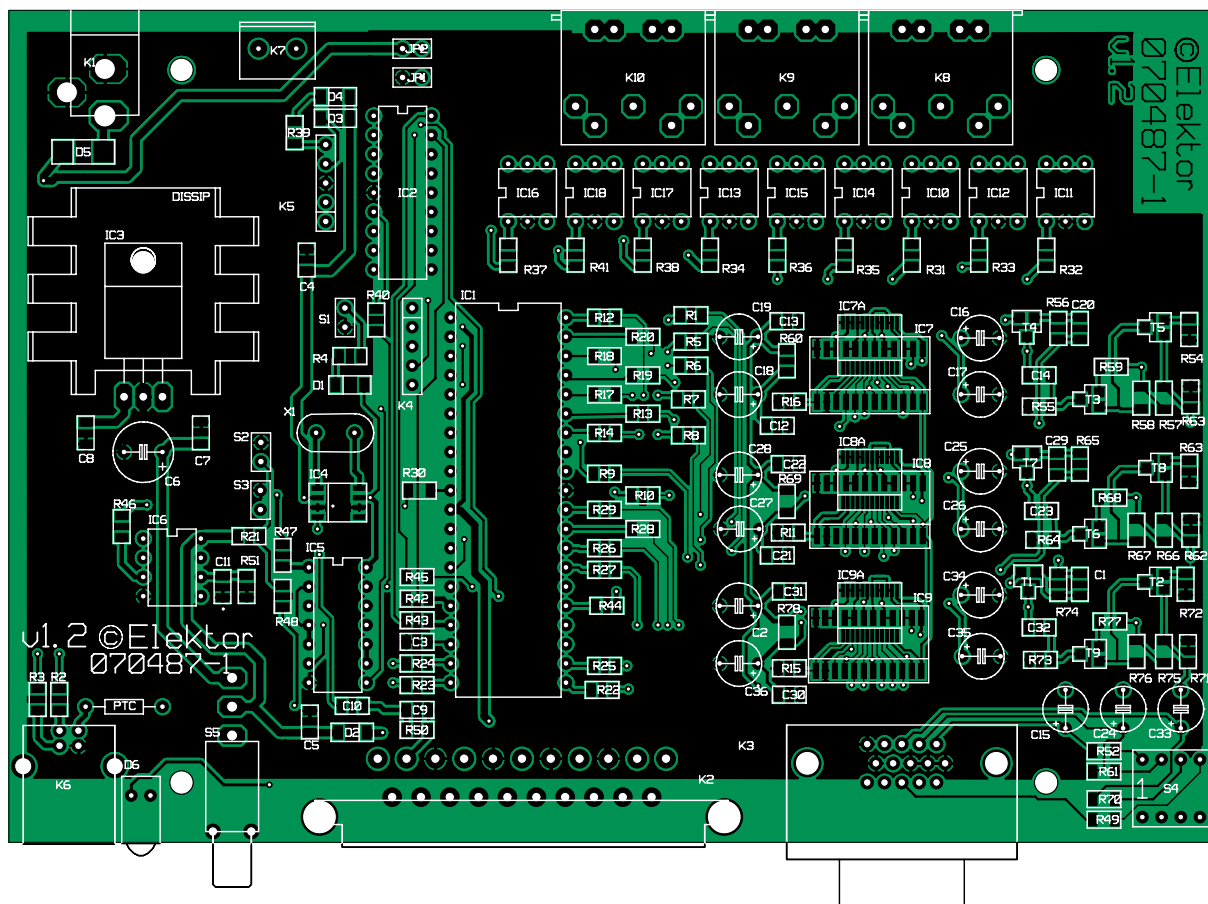


Figure 3. Sérigraphie de l'implantation des composants de la platine du TV-Light. On notera la double forme pour IC7 à IC9.

dit l'auteur. Cette carte rassemble tous les modules et en assure l'interconnexion. Il ne reste plus qu'à assurer l'interconnexion des 3 convertisseurs

A/N au PIC18F4550 par le biais d'une section de câble multibrin à 10 conducteurs (1x Clock, 1x Enable et 8 bits de données).

La version Elektor a elle rassemblée la totalité du schéma sur une seule et même platine ce qui permet d'éviter la présence de câbles d'interconnexion

Liste des composants

Résistances :

R1, R5 à R20, R22 à R29, R40, R42 à R47, R54, R59, R63, R68, R72, R77 = 100 Ω
 R2, R3 = 22 Ω
 R4, R21, R30, R39, = 4k Ω
 R31 à R38, R41 = 180 Ω
 R48 = 680 Ω
 R49, R52, R61, R70 = 75 Ω
 R50 = 620 Ω
 R51 = 680 k Ω
 R53, R62, R71 = 3k Ω
 R55, R64, R73 = 120 Ω
 R56, R65, R74 = 10 k Ω
 R57, R66, R75 = 8k Ω
 R58, R67, R76 = 220 Ω
 R60, R69, R78 = 47 Ω

Condensateurs :

C3 = 470 nF
 C4, C5, C7, C8, C10 à C14, C21 à C23, C30 à C32 = 100 nF
 C9 = 560 pF

C1, C20, C29 = 100 pF
 C2, C15 à C19, C24 à C28, C33 à C36 = 10 μ F/25 V
 C6 = 220 μ F/25 V

Semi-conducteurs :

D1 à D4 = LL4148
 D5 = LL4007 (SOD-106)
 D6 = LED 5 mm rouge
 T3, T6, T9 = BC857
 T1, T2, T4, T5, T7, T8 = BC847
 IC1 = PIC18F4550-I/P (programmé **EPS070487-41**)
 IC2 = PIC16F628-20/ (programmé **EPS070487-42**)
 IC3 = ICS502 (SO8)
 IC4 = 7805
 IC5 = 74AC00N (DIP14)
 IC6 = LM1881 (DIP8)
 IC7 à IC9 = ADC1175
 IC10 à IC18 = CNY17-1
 X1 = 20 MHz

Divers :

S1 à S3 = embase autosécable à 2 contacts

(bouton-poussoir)
 S4 = interrupteur DIL quadruple
 S5 = interrupteur unipolaire (Farnell : 9575502)
 K1 = embase jack d'alimentation encartable
 K2 = embase SCART femelle
 K3 = embase VGA femelle
 JP1, JP2 = embase autosécable à 2 contacts avec cavalier
 K4, K5 = embase autosécable à 1 rangée de 5 contacts
 K6 = embase USB-B
 K7 = bornier (facultatif)
 K8 à K10 = embase DIN 5 points
 PTC = Protection en courant (PTC660 ou pont de câblage)
 boîtier tel que, par exemple, VERO 16-3638089
 platine **EPS070487-1** disponible auprès des adresses habituelles
 le code-source et le fichier .hex sont téléchargeables depuis le site Elektor sous la dénomination EPS070487-11.zip

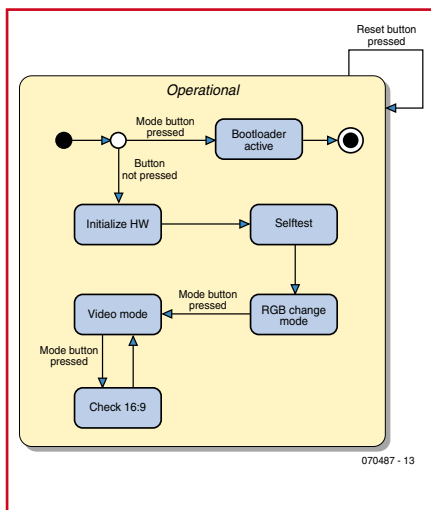


Figure 4. Carte d'état des modes de fonctionnement de TV-Light.

avec tous les risques de génération de parasites inhérente à cette solution. Le signal utile arrive soit par l'embase Péritel (K2) ou VGA (K3). Balayons le schéma en zigzag de la droite vers la gauche, du haut vers le bas.

L'horloge système est calée sur un ICS502 [5], IC4, un circuit de PLL oscillant à 20 MHz grâce au quartz X1. Le transfert « inter-PIC » se fait par le biais d'un quintet de lignes, 1 ligne d'horloge et 1 ligne pour chacun des 4 bits de données. On émet ainsi 18 signaux d'horloge pour les lignes des 9 LED. Le dernier signal d'horloge est maintenu au niveau haut pendant une durée un peu plus longue de manière à assurer une synchronisation.

Le LM1881, IC6, assure la fonction pour laquelle il a été conçu, à savoir extraire le signal de synchro. Le signal qu'il fournit en sortie attaque le premier PIC, IC1, le cœur et le cerveau de ce projet complexe.

Le quadruple interrupteur DIL S4 sert à mettre en jeu ou non l'adaptation d'impédance intercalée entre les deux embases (Péritel et VGA) sur la gauche du schéma. Leur mode de fonctionnement est le même que dans le cas du schéma de Surround Light proposé quelques pages plus avant. S'ils restent ouverts, il n'y a pas d'adaptation d'impédance. S'ils sont fermés, on établit une adaptation à 75 Ω.

TV Light est doté d'une prise Péritel (connexion à un téléviseur) et d'une embase VGA (connexion à un PC).

L'alimentation, à base d'un 7805T classique, IC3, n'appelle pas de commentaire particulier. Lorsque l'appareil se trouve alimenté la LED D6 montée en

face avant s'allume. L'inverseur S5 permet de choisir le mode d'alimentation. On peut ainsi, de par la présence de S5, également envisager d'alimenter le montage par le biais de son embase USB en cas d'utilisation du TV-Light avec un PC. La ligne d'alimentation passe alors par une PTC (résistance à coefficient de température positif) qui interrompt l'alimentation au cas où le courant deviendrait trop important.

Les règles de LED RGB viennent se connecter au système par le biais d'embases DIN-5 baptisées K8 à K10. Cette technique garantit une connexion fiable.

L'ensemble des connexions vers les règles de LED se fait au travers d'optocoupleurs, IC10 à IC18.

La platine

Un coup d'oeil à la platine (figure 3 dessinée sous Layo 1 PCB) permet de constater qu'il est beaucoup fait appel aux composants CMS. En ce qui concerne les ADC1175, il a été prévu de pouvoir, en fonction des disponibilités, utiliser l'une ou l'autre version CMS (JM ou TC) de ce composant. Les emplacements correspondants sont identifiés par un « A » pour la version la plus compacte, dite TC. Comme nous avons affaire à des signaux HF, le côté « Composants » est doté d'un plan de masse sur l'ensemble de sa surface, le côté « Pistes » l'étant aux alentours des embases de connexion.

La réalisation

La réalisation de ce projet demande une certaine expérience au niveau de la manipulation de composants CMS. Pour ceux d'entre nos lecteurs souhaitant tenter l'aventure, nous proposons une platine (EPS070487-1) ; il restera à la doter de ses composants CMS, des embases et autres organes de commande. Les PIC programmés sont également à votre disposition auprès des adresses habituelles (070487-41 et -42).

Exception faite de quelques circuits intégrés et embases de connexion vers le monde extérieur, une grande partie des composants sont des CMS. Il est donc particulièrement important de bien vérifier ce que l'on fait au cours de chacune des étapes de la réalisation. Attention à bien orienter les circuits intégrés CMS, toute erreur à ce niveau peut entraîner, en cas de tentative de dessoudage, une destruction des pistes. La soudure de la version la

plus petite des CAN demande un minimum de soin si l'on veut éviter de créer des courts-circuits délicats à éliminer plus tard.

Les embases S1 et S2 sont reliées à 2 boutons montés sur la face arrière entre le jack d'alimentation 12 V (K1) et l'embase K10. Ces 2 boutons baptisés respectivement Reset (S1) et Mode/Bootload (S2) servent à paramétrer le mode de fonctionnement de l'appareil. Nous en reparlerons dans le paragraphe « Modes de fonctionnement ».

Important : les cavaliers JP1 et JP2 doivent être implantés si l'on veut assurer l'alimentation des LED par l'embase POWER (K1).

Modes de fonctionnement


Le PIC PWM sera programmé à l'aide d'un programmeur de PIC classique. Le second PIC, le 18F4550, peut quant à lui être programmé par le biais de l'interface USB ce qui est très pratique lorsque l'on envisage de développer un (nouveau) logiciel pour TV-Light. Il peut rester sous tension et être programmé (à l'aide d'un ordinateur portable) directement tout près du téléviseur. Il va sans dire qu'il aura, auparavant, fallu programmer une amorce de chargement (*bootloader*), cf. un peu plus loin.

Le premier bouton-poussoir sert à la réinitialisation (S1, Reset) et un second (S2, Mode/Bootload) pouvant servir, lors d'une réinitialisation, à la programmation. On pourra utiliser ce dernier, lors d'une réinitialisation, pour activer l'amorce de chargement (*bootloader*) USB et reprogrammer le système TV-Light ou, en mode de fonctionnement normal, basculer entre les aspects 4:3 et 16:9.


La figure 4 donne un panorama structuré des modes de fonctionnement décrits et explique comment passer de l'un à l'autre.

Pour entrer dans le mode d'amorce (*bootload*) il faut maintenir enfoncé le bouton Mode lors de la mise sous tension ou d'une action sur le bouton Réinitialisation. Une fois la programmation par le biais du port USB terminée, il faut à nouveau appuyer sur le bouton de Réinitialisation (sans agir cette fois sur le bouton de Mode). TV-Light initialise alors le matériel (E/S, temporisateurs, etc.).

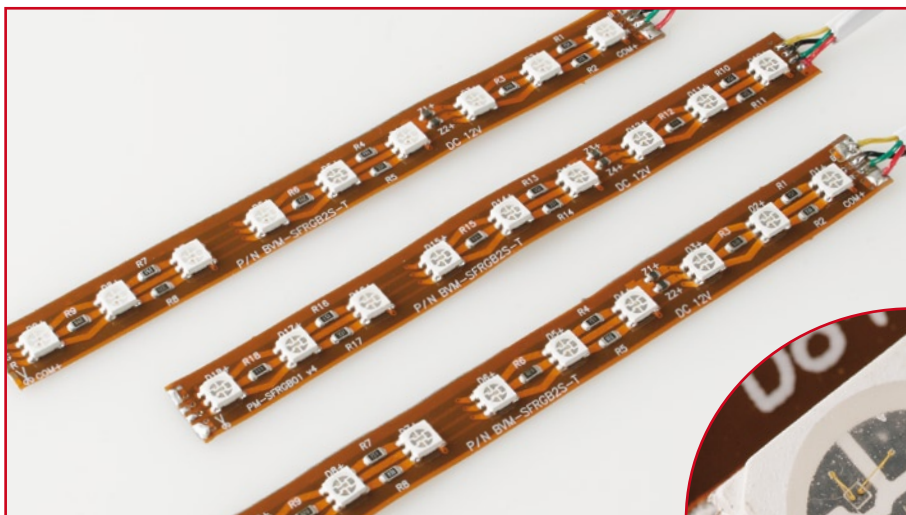On a ensuite exécution d'un test qui prend la forme d'une activation suivie d'une coupure séquentielle de chacune des 9 sorties de LED. Il est possible ainsi de s'assurer du positionnement



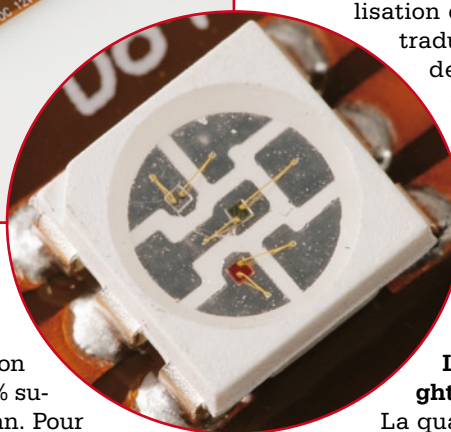Voici à quoi ressemblent les règles de LED utilisées ici.



correct des LED tout autour du téléviseur. Ce test constitue une excellente aide pour un premier essai de fonctionnement après réalisation vu qu'il ne requiert ni la présence de CAN ni l'application de signaux Péritel.

Une fois le test effectué, TV-Light passe en mode « passage en revue » des couleurs RGB. Ce mode passe en revue le spectre arc-en-ciel de toutes les 9 LED se répétant au bout de 45 s. Cette vitesse lente permet de se faire une bonne idée des couleurs.

Il suffit d'appuyer sur le bouton Mode pour sortir du mode RGB. À partir de cet instant TV-Light opère en mode de fonctionnement normal, utilisant les signaux Péritel en tant qu'entrée.

Dans le cas de films proposés en mode

16:9 il n'est pas bon d'analyser les 10% supérieurs de l'écran. Pour cela on appuiera à nouveau sur le bouton Mode ce qui amène le programme à rechercher la première ligne qui ne soit pas noire (ce noir ne signifiant pas un 0 en provenance des CAN, mais un certain seuil faible). Cette ligne fait alors office de ligne supérieure (cf. variable startLine et la procédure detectTop du source).

Trucs & Astuces de développement

Il nous est souvent demandé de donner un peu plus de détails quant au trajet de conception suivi par l'auteur d'un projet tout au long de son développe-

ment. Voici donc de quoi alimenter votre soif de connaissance.

Générateur RGB (PIC16F628A-I/P)

Il est recommandé d'inhiber le BrownOut-Reset lors de la programmation du PIC16F628.

Il y a en outre une tension distincte pour les LED en raison de risque de problèmes en cas d'images brillantes.

Il faut utiliser le 16F628A-I/P car l'utilisation d'un 628A classique se

traduit par un scintillement des signaux PWM produits.

L'auteur ignore la raison exacte mais si les I/P sont à utilisation industrielle, il suppose qu'ils sont moins sensibles aux parasites électriques (qui, dans le cas présent, lui sont dus).


Le contrôleur de TV-Light (PIC 18F4550)

La quasi-totalité des broches du PIC sont utilisées et comme l'amorce de Microchip utilisait la broche RB4, je l'ai recompilé pour qu'il utilise plutôt la broche RB0. Ce faisant, l'une des couleurs possède une résolution de 7 bits seulement, mais ceci n'est pas visible à l'œil nu. Si l'on veut recompiler l'amorce il faut disposer d'une version complète de C18 (ou une version Éducation en cours de période de test) en raison sans doute des optimisations faites par le compilateur.

Pour la programmation de l'amorce les bits de configuration furent utilisés [6].

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre TV-Light !

(070487-1)

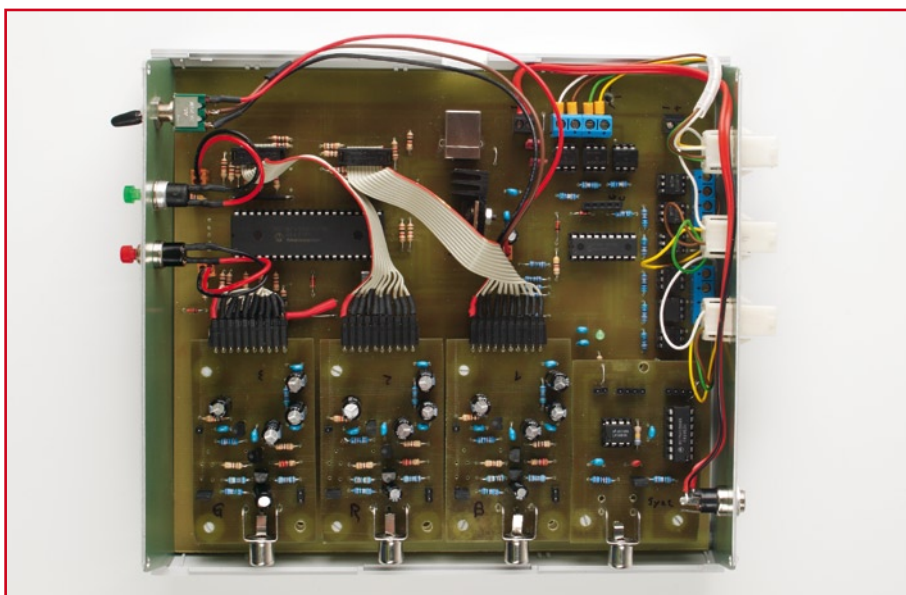

Le premier prototype de l'auteur. On pourra le camoufler derrière son écran plat ! Mais il y a également la solution « meuble ».

Liens Internet :

- [1] www.mediaprofis.net
- [2] Fiche de caractéristiques des LED Superflux : www.lumileds.com/pdfs/DS05.pdf
- [3] Fiche de caractéristiques du LM1881 : <http://cache.national.com/ds/LM/LM1881.pdf>
- [4] Fiche de caractéristiques du ADC1175 : <http://cache.national.com/ds/DC/DC1175.pdf>
- [5] Fiche de caractéristiques du ICS502 : www.idt.com/products/getDoc.cfm?docID=16325487
- [6] www.burger-web.com/Projects/PIC-18F4550USB/en_PIC18UsbBoard.htm.en (anglais)

CAN-Explorer

Interface PC-CAN confortable

Dipl.-Ing.(FH) Fredi Krüger

Le bus CAN n'est pas réservé aux véhicules et à l'automatisation, il peut aussi faire merveille à la maison. L'ennui, c'est que réussir à le faire marcher n'est pas une mince affaire. C'est ici qu'intervient notre carte CAN qui établit la liaison entre votre PC et un bus CAN. Un logiciel convivial et gratuit et vous voilà en mesure de gérer le bus et d'aller y questionner les autres noeuds.

Les réseaux de la famille du bus CAN, on ne les trouve plus uniquement sur automobile ou dans l'industrie, pour l'automatisation ou la commande, mais ils prennent de plus en plus d'extension dans le domaine privé, on en trouve d'ailleurs quantité sur Internet[1]. Les avantages de ce bus à deux fils sont une forte insensibilité aux parasites et un large éventail de composants avantageux. Vous trouverez via les liens [2a] et [2b] une bonne introduction et par [2c] une synthèse des spécifications de ce bus. Les éléments de construction de noeuds disponibles vont du contrôleur isolé jusqu'à des microcontrôleurs à bus CAN intégré. Les difficultés principales rencontrées lors de la réalisation de systèmes à bus CAN se concentrent généralement sur la mise en service de communications fonctionnelles entre les différents intervenants, parce qu'il y a de nombreuses procédures à établir. Et le plus compliqué de tout, c'est quand on démarre un bus de zéro et qu'il faut programmer tous les émetteurs et les récepteurs correspondants. Voilà précisément où notre carte d'interface entre PC et bus CAN pointe le bout de son connecteur.

elle qui peut relier au bus un PC sous Windows. Avec le concours du logiciel gratuit rédigé pour elle, nous pouvons directement surveiller sans peine un de ces bus existants. Mais nous pouvons aussi bien y injecter des informations CAN et en recevoir et dès lors, tester le fonctionnement d'autres noeuds CAN. Bien entendu, il faut d'abord apprendre un certain nombre de choses.


Simple, varié, intéressant

Comme contrôleur CAN, nous avons choisi le MCP2515 de Microchip dont le prix est avantageux. Le logiciel PC correspondant provient aussi de chez Microchip [3] et il est également gratuit. Il permet non seulement de programmer les registres du contrôleur CAN, pour les adapter à chaque application, mais il nous ouvre la voie pour configurer tant les messages à transmettre que des filtres pour en réacheminer. La commande de la carte se fait par l'intermédiaire du port parallèle (pour imprimante) du PC. Bien que ce port soit de moins en moins utilisé pour l'imprimante, beaucoup de PC en dis-

posent encore. Au besoin, on peut lui adjoindre une telle interface à moindre coût (et si vous rencontrez des difficultés avec Windows Vista, voyez ailleurs dans ce magazine notre rubrique « Bruits de labo »). L'interface parallèle doit permettre la communication bidirectionnelle de données.

Pour que le circuit (cf. **figure 1**) puisse servir également avec du logiciel à développer dans le futur, sa construction répond amplement à la description donnée sur le site web de Microchip [3]. Pour protéger le port d'imprimante, toutes les lignes de signaux utilisées sont tamponnées par deux puces 74HCT245 (IC1 et IC2) avant leur liaison au contrôleur de CAN MCP2515 (IC3). La commande s'opère en série par l'interface SPI et les signaux correspondants sont mis à disposition du port d'imprimante par le logiciel du PC. Les autres lignes utilisées servent à commander et à interroger les contrôleurs CAN supplémentaires. La puce MCP2551 (IC4) fonctionne comme pilote de bus pour la liaison au bus CAN lui-même. Mais il en existe d'autres équivalentes, telles que la PCA82C521.

Il existe une platine (EPS060201-1)

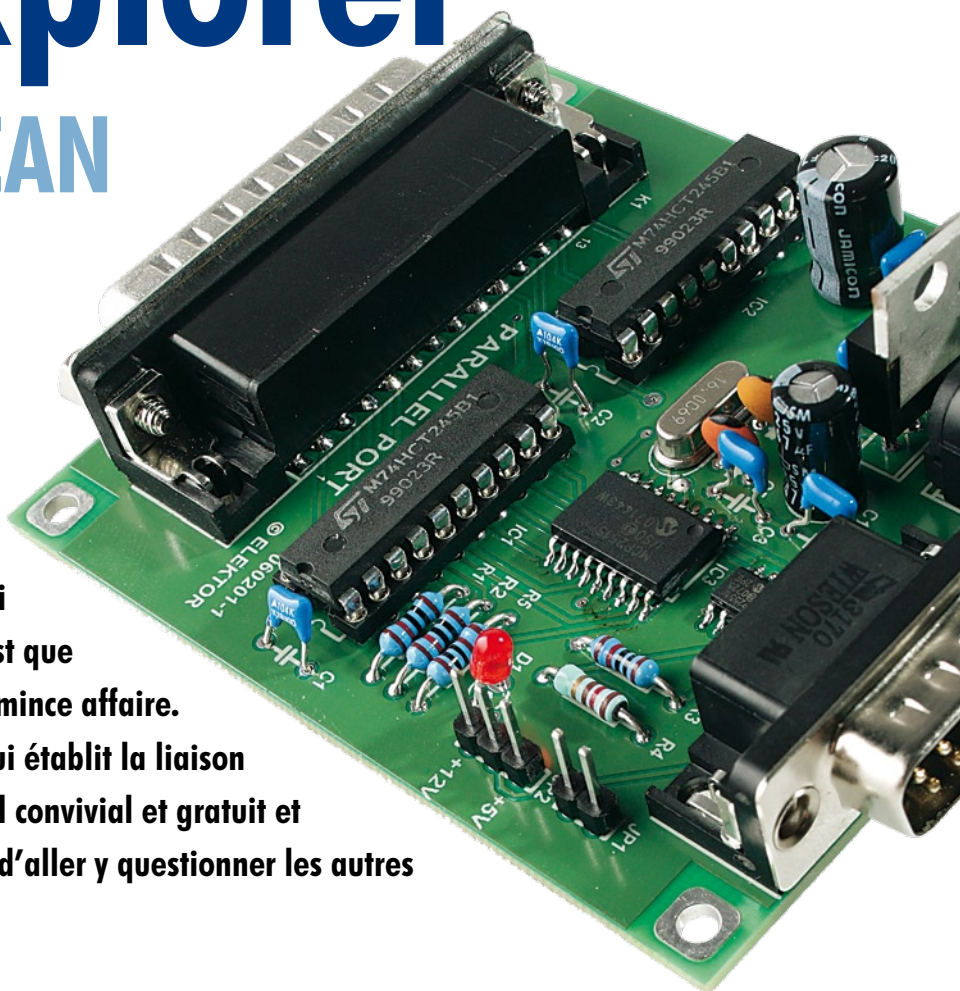

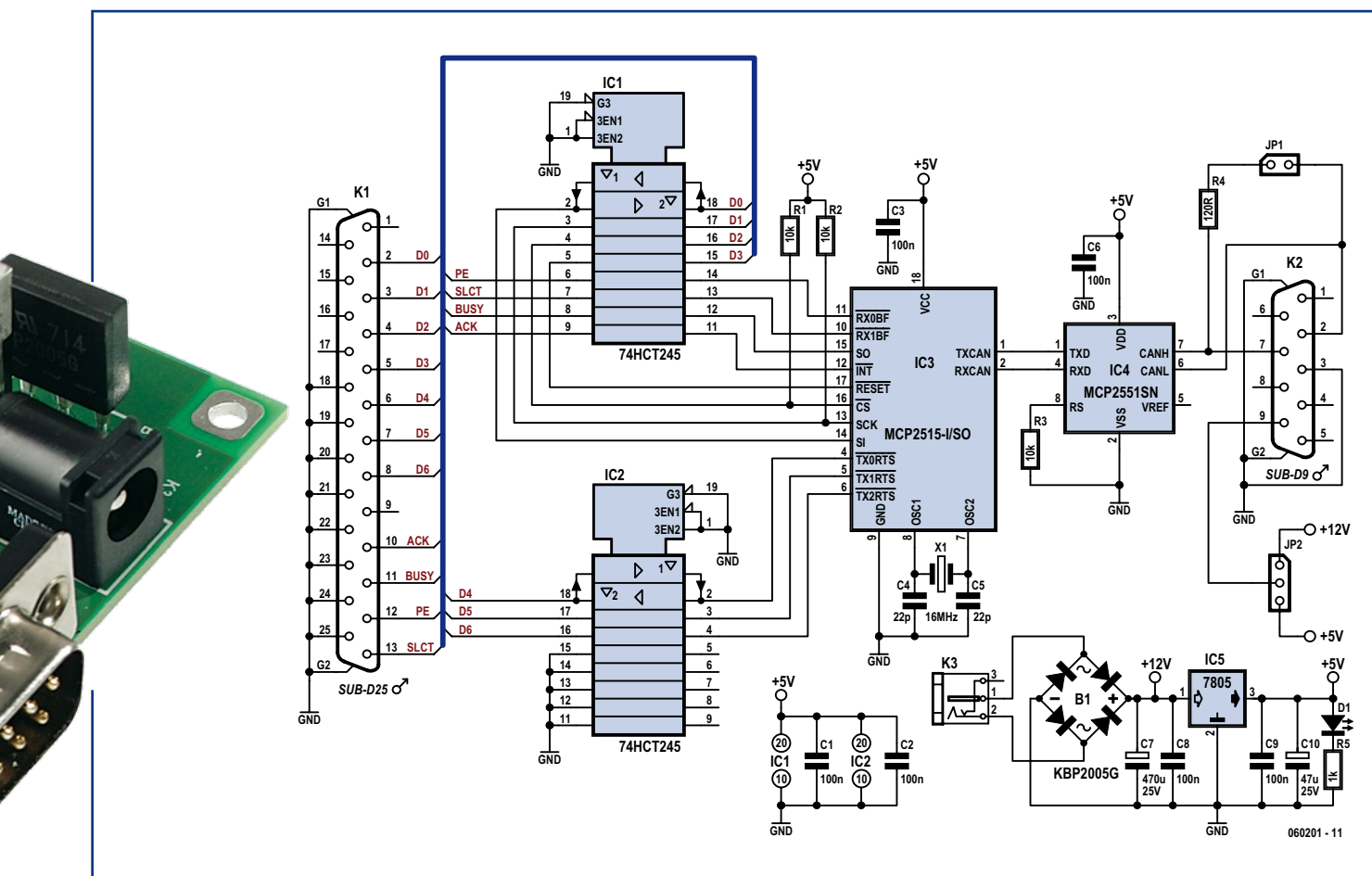


Figure 1. Pour protéger le port d'imprimante, deux puces (IC1, IC2) tamponnent toutes les lignes de signal utilisées avant de les appliquer au contrôleur de bus CAN (IC3). Comme pilote pour la connexion au bus CAN, il y a IC4.

disponible auprès des adresses habituelles. Le cavalier JP1 permet de mettre en circuit une résistance de terminaison de 120 Ω pour atténuer les réflexions en bout de ligne. Question de simplifier le raccordement du bus CAN, il y a sur la carte la place pour un connecteur (K2) à 9 broches. La disposition de ses broches est visible sur le plan de câblage. On a également prévu la possibilité d'utiliser d'autres composants sur cette connexion, avec la mise à disposition d'une tension d'alimentation. Le cavalier JP2 permet d'ailleurs d'y connecter soit le 5 V issu du régulateur de tension de la platine, soit un raccordement à un bloc secteur d'adaptation, y compris la possibilité d'insérer un redresseur en pont comme sécurité contre l'inversion de polarité ou même pour l'utilisation d'une tension alternative à redresser.

Implantation et mise en service

Lors du garnissage de la carte, on commence par y poser les résistances et les condensateurs, les autres pièces viennent ensuite par ordre de taille. Il

faut respecter la polarité des condensateurs électrolytiques (C7 et C10), de la LED (D1) et du redresseur (B1), ainsi que l'orientation des circuits intégrés. Lorsque tous les composants ont trouvé place sur la carte et après une dernière inspection visuelle, on peut appliquer la tension sur K3, elle doit se situer entre 8 V et environ 12 V. La diode électroluminescente s'allume alors. Quand la

carte sera reliée au port d'imprimante du PC et que le logiciel nécessaire sera lancé, elle sera automatiquement reconnue comme Eval-board.

Logiciel

Le logiciel est disponible gratuitement au téléchargement sur le site de Microchip [3]. Il se base sur le logiciel CAN-


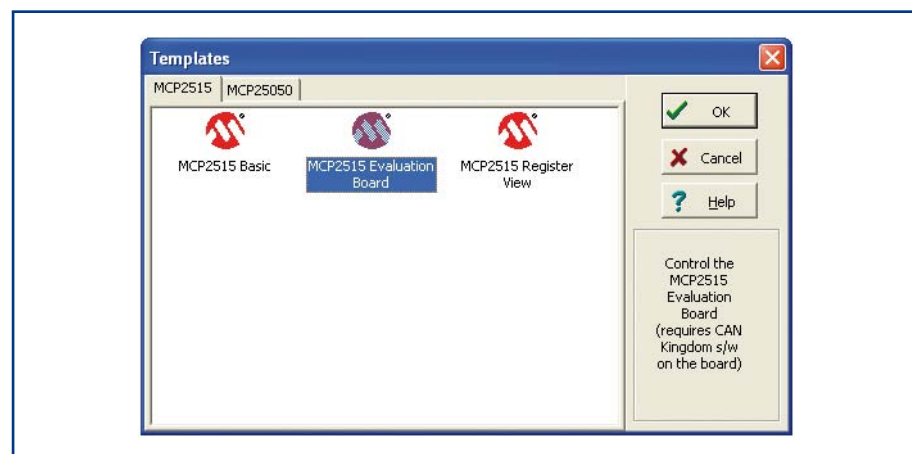


Figure 2. Après l'installation et quelques clics plus tard, voici la fenêtre de dialogue qui apparaît.

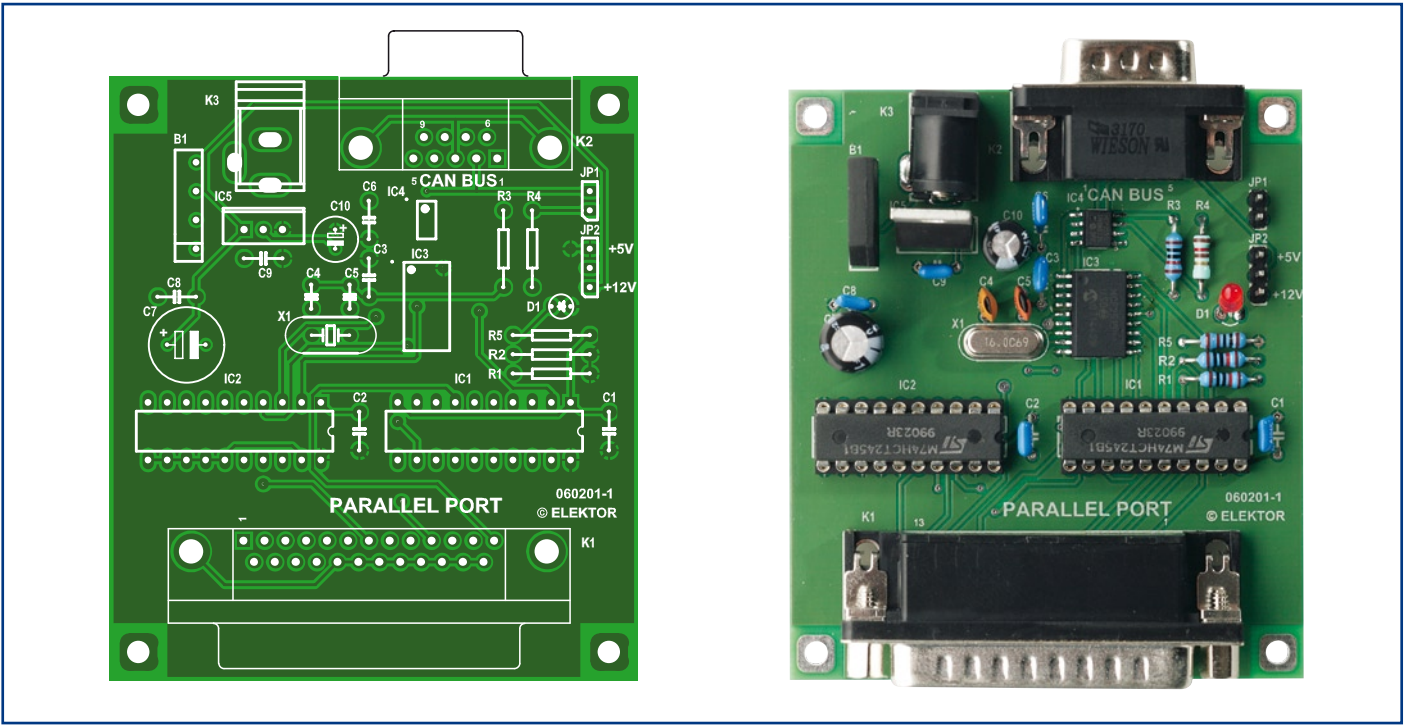

Liste des composants

- Résistances :**
R1 à R3 = 10 kΩ
R4 = 120 Ω
R5 = 1 kΩ

Condensateurs :
C1 à C3, C6, C8, C9 = 100 nF (au pas de 5 mm)
- C4, C5 = 22 pF
C7 = 470 μF/25 V (radial)
C10 = 47 μF/25 V (radial)

Semi-conducteurs :
IC1, IC2 = 74HCT245
IC3 = MCP2515 (SOIC)
IC4 = MCP2551SN (SOIC)
IC5 = 7805 (TO220)
B1 = KBP2005G (pont redresseur)
D1 = LED 3 mm/2 mA

- Divers :**
JP1 = embase à 2 contacts + cavalier
JP2 = embase à 3 contacts + cavalier
X1 = quartz 16 MHz (H49U)
K1 = embase sub-D 25 points encartable en équerre
K2 = embase sub-D 9 points encartable en équerre
K3 = embase jack d'alimentation (HEBW25) en équerre
platine 060201-1 disponible via ThePCBShop

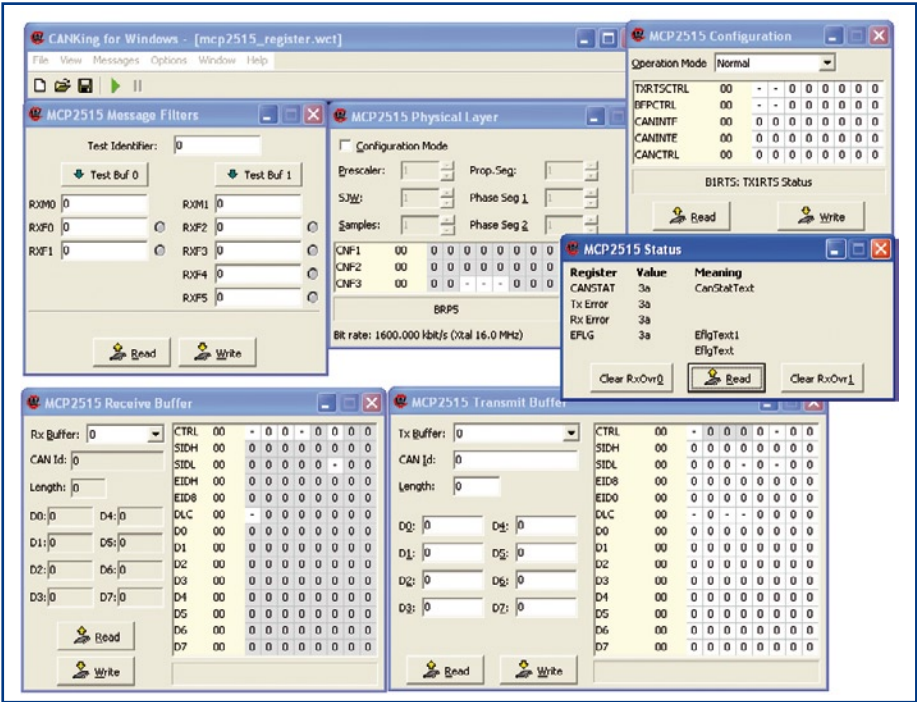


Figure 3. Par l'écran « MCP2515 Register View », on a accès à tous les registres de la puce MCP2515.

king de la firme Kvaser [4], avec toutefois le pilote adapté à la puce MCP2515. Le logiciel est compatible avec tous les systèmes d'exploitation Microsoft depuis Windows 95. Il nécessite encore le pilote « dlportio.sys » qui doit se trouver dans le répertoire « C:\Windows\system32\drivers » ou un équivalent. Si vous n'en disposez pas, il vous reste à le télécharger via [5] et c'est gratuit. Il reste alors à installer le logiciel sur l'ordinateur. Au lancement, vous verrez, après quelques clics, une fenêtre de dialogue comme celle de la figure 2. Sur l'un ou l'autre PC, le pilote *dlportio.sys* ne démarre pas automatiquement, on obtient alors un message d'erreur et il faut faire démarrer le pilote manuellement. Il y a encore une condition à remplir pour réussir la liaison, il faut que la bonne adresse de l'interface d'imprimante utilisée soit inscrite dans le logiciel. Vous trouverez de plus amples informations sur ces deux points dans le document « Fehlerquelle_Test.pdf » que vous pouvez télécharger du site Elektor [6].

Si l'on choisit « MCP2515 Register View », on a accès à tous les registres de la puce MCP2515. À chaque fonction correspond une fenêtre (figure 3). En choisissant « MCP2515 Evaluation Board » ou « MCP2515 Basic », le logiciel vous servira de moniteur du bus CAN et affichera toutes les activités qui se déroulent sur le bus (figure 4). Il est aussi possible de télécharger une documentation détaillée [3] du logiciel sur le site de Microchip.

(060201-1)

Liens Internet :

- [1a] www.mikrocontroller.net/articles/CAN_als_Hausbus (allemand)
- [1b] www.isysbus.org (allemand)
- [1c] www.canathome.de (allemand)
- [1d] www.iuse.org (allemand)
- [2a] www.me-systeme.de/canbus.html (allemand)
- [2b] www.hehlhans.de/bilder/autos/cdi270/can.htm (allemand)
- [2c] http://fr.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
- [3] www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GETPAGE&nodeId=1406&dDocName=en531891 (anglais)
- [4] www.kvaser.com (anglais)
- [5] www.driverlinx.com/download/dlportio.htm (anglais)
- [6] www.elektor.fr/canbusF

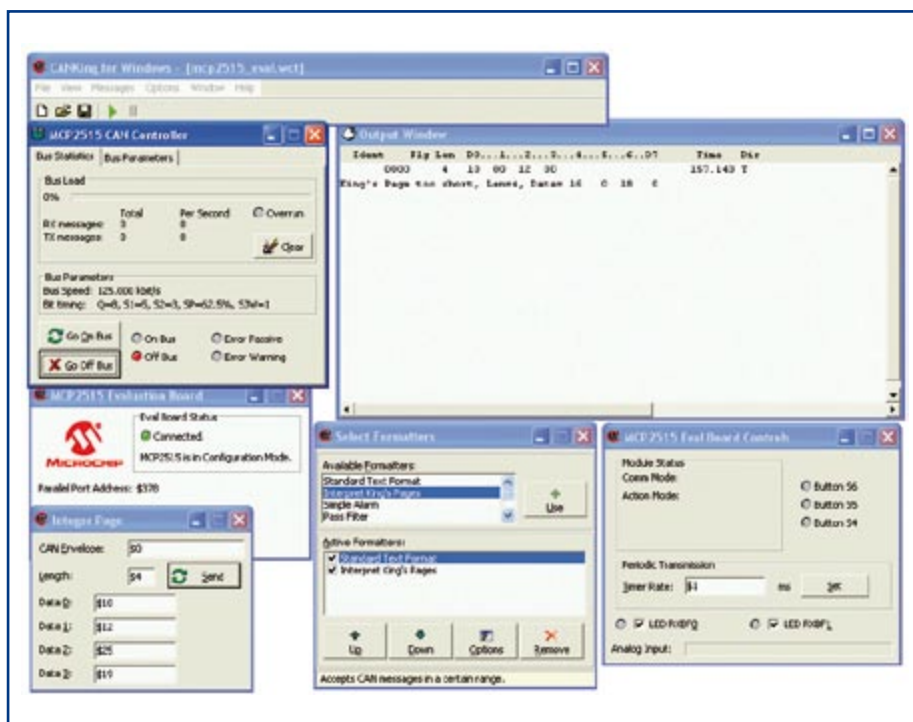


Figure 4. Choisissez dans la fenêtre de dialogue de la figure 2 « MCP2515 Evaluation Board » ou « MCP2515 Basic », le logiciel vous servira de moniteur du bus CAN et affichera toutes les activités qui s'y déroulent.

Publicité

PCB-POOL®

Prix très concurrentiels pour les PCBs prototypes

1 EUROCARD
+ Outils
+ Photoplots
+ TVA

€49,-

*Ce prix ne comprend pas les frais de port.

Appel Gratuit
0300-903 330

ROHS / WEEE
conform

Sans Plomb
Pb, Cd, Pt, Ni

Calculez votre devis immédiatement en ligne
Outils / Set-up inclus
Aucun montant minimum
Livraison ponctuelle garantie
Garantie de qualité ISO 9001

WWW.PCB-POOL.COM

e

weekly

elektor-hebdo

Recevez gratuitement chaque semaine dans votre boîte à lettres électronique la lettre d'information d'Elektor

L'abonnement est **libre** et **gratuit**, et vous donne accès aussi aux échanges entre lecteurs et praticiens **sur le forum d'Elektor**.

La page d'accueil du site d'Elektor est mise à jour régulièrement par une équipe de rédacteurs spécialisés, curieux de l'évolution des techniques, de leurs accidents de parcours qu'on passe sous silence ailleurs, des bizarreries sur lesquelles d'autres ne s'interrogent pas, et des nouveautés les plus prometteuses.

L'ensemble de ces nouvelles constitue **elektor-hebdo** pour vous aider à rester au fait de l'actualité l'électronique.

Naviguez sur www.elektor.fr et abonnez-vous !

L'électronique est morte

Entre le rêve et la réalité

Guy Raedersdorf et divers interlocuteurs

Personne n'en doute, l'électronique est le moteur de notre société et de notre industrie depuis plus d'un demi-siècle, donnant du travail à des millions de personnes dans les pays développés. Depuis une bonne décennie les choses ont beaucoup (bien ?) évolué. Les pays émergents en Asie ont pris les rênes en main en ce qui concerne la production de masse, ne laissant que des secteurs extrêmement « pointus » aux mains de l'Occident.



L'intention de cet article est de faire en quelque sorte le « tour des popotes » pour voir ce qui mijote et ce que nous réserve l'avenir en interrogeant quelques personnes-clé du monde de l'Industrie, des Universités, de la Presse et en demandant l'avis de quelques ingénieurs (en devenir). Il n'existe guère de domaine où l'évolution a été, et reste, plus rapide que l'électronique. S'il s'est écoulé des dé-

cennies entre la découverte du tube (Thomas Alva Edison (1847-1931) avait lui mis au point la lampe à incandescence en octobre 1879) et l'apparition du transistor (premier transistor bipolaire inventé par les laboratoires Bell en 1947), il en fallu tout juste une entre le transistor et la naissance de la première puce (en 1958, c'est à l'Américain Jack Kilby (1923-2005), alors employé par Texas

— vive l'électronique !

Instruments, qu'est attribuée l'invention du circuit intégré). Depuis, chaque lustre s'est pratiquement illustré par une apparition d'un nouveau produit marquant comme le microprocesseur en 1971 présenté par Intel, le microcontrôleur un peu plus tard, encore que la distinction entre microprocesseur et microcontrôleur soit extrêmement floue (sans même parler ici de la logique du même nom).

Nos intervenants

Il est temps maintenant de nous effacer et de laisser la parole à nos intervenants. Nous allons vous présenter, dans cet ordre, l'opinion de deux jeunes ingénieurs venant tous deux d'entrer dans le monde du travail, Cyril Lippi et Antoine Authier ; ils se sont bien évidemment posé la question de savoir à quelle sauce ils seraient mangés.

Nous aurons ensuite une page développant la stratégie de la réalité par le biais de laquelle s'exprimera un Directeur des Ressources Humaines de l'un des plus grands employeurs en l'électronique de France, Texas Instruments. Quelques pages encore seront consacrées aux perspectives qu'envisagent certains responsables des filières « Électronique » de quelques-unes des Universités des plus réputées de l'Hexagone, au nombre desquelles Nice-Sophia, Paris UPMC, Supélec, Toulouse, Rennes. Mais il existe aussi d'autres chemins menant à Rome... Ces enseignants nous donnent leur opinion sur leur façon de percevoir l'évolution de l'électronique sachant que cette technologie change à une vitesse qui paraît tenir de l'hyperbole.

Nous terminerons cette série d'interventions par un volet « Auteurs » vous donnant l'opinion de deux auteurs spécialistes de l'électronique et fort habitués aux ouvrages à succès. Tout en fin de cet article nous vous proposerons quelques points de repères.

Les jeunes diplômés

Cyril Lippi, jeune diplômé IUP Microélectronique de l'UPS

Mon parcours dans le Supérieur et mes choix :

J'ai commencé mes études supérieures à l'IUT GEII de Toulouse-Ponsan. Pas certain de vouloir faire des études longues, cette formation me donnait l'opportunité d'obtenir une formation professionnelle solide et adaptée au monde du travail, tout en laissant la voie ouverte à une éventuelle poursuite d'études étant donné son bon niveau académique.

Après l'obtention de mon DUT en 2001, j'aurais pu profiter de la forte croissance industrielle que la région Toulousaine connaissait pour intégrer un monde industriel plutôt accueillant. Cependant, j'ai pris goût au plaisir d'apprendre, et j'ai donc choisi de prolonger mes études à l'IUP GEII mention AISEM (Architecture et Ingénierie des Systèmes Électroniques et Microélectroniques). Cette formation, nouvelle à l'époque, s'est révélée très complète, et m'a fait découvrir et maîtriser les nombreuses facettes de l'ingénierie électronique et microélectronique. J'ai ensuite terminé mes études par un Master 2 Ingénierie des Systèmes Embarqués à l'IMA de Bordeaux-Mérignac (Institut de Maintenance Aéronautique).

Mon regard sur la formation, aujourd'hui, par rapport à mon activité au sein de THALES AVIONICS Toulouse [1]

Quand je regarde en arrière, je me rends compte que la formation IUP GEII fut très bénéfique pour mon intégration dans le monde de l'industrie en tant qu'ingénieur ; elle m'a permis de devenir solide techniquement mais aussi d'appréhender les difficultés du métier Ingénieur/Cadre dans sa globalité. En effet, de nombreux cours et séminaires nous ont sensibilisés sur les aspects tels que la gestion financière, le management, les techniques de communication et d'expression, la gestion du temps et du stress... Aujourd'hui encore, cela m'aide beaucoup pour m'exprimer pleinement dans mon métier, et savoir maîtriser les difficultés de l'industrie moderne.

Ma dernière année d'études à l'IMA (IUP de Bordeaux) a été pour moi l'occasion de réaliser l'objectif que je m'étais fixé : intégrer rapidement le secteur aéronautique grâce à une école disposant de solides relations avec l'industrie aérospatiale, sur la base des connaissances solides acquises à l'IUP AISEM.

La professionnalisation à l'université Paul Sabatier : Apport du CNFM [2]

L'IUP est une formation adaptée à la nouvelle entreprise et répond aux vraies attentes des industriels. Les cours théoriques et pratiques, dispensés par des enseignants-chercheurs et des professionnels du secteur nous permettent de découvrir des outils, des techniques et des connaissances que les entreprises les plus modernes telles que THALES utilisent, et qui sont en cours de validation. Cette compétence, pour une grande partie supportée plutôt par les moyens professionnels issus du CNFM nous permet d'apporter une réelle valeur ajoutée à l'entreprise. En effet, dans cette formation, une forte coloration Technologie, CAO et TEST peut être donnée dès l'année de Licence 3, puis en M1 et ensuite en M2 (pour ce qui me concerne à l'Université de Bordeaux) et ceci grâce à l'utilisation systématique par nos responsables des outils du pôle CNFM de TOULOUSE. En particulier les ateliers de conception donnent à l'étudiant, outre la connaissance de supports de conception les plus avancés, une méthodologie générale et une faculté d'adaptation à ce jour incontournable et qu'il faut faire perdurer.

De plus, l'IUP AISEM m'a offert l'opportunité d'effectuer des stages professionnels au cours de chaque année de formation (1 an de formation professionnelle en 3 années), ce qui est primordial pour développer l'esprit de compétitivité et d'innovation. Ceci est un réel atout quand on entreprend la recherche d'emploi.

Mon avenir :

Je dois maintenant le construire au quotidien en renforçant mon image de professionnel efficace. Je voudrais par la suite mettre à profit mon expérience de terrain dans l'intégration des systèmes embarqués, en remontant le process, dans la définition des systèmes, les études avancées ou la conception.

Conseils pour les étudiants :

Le choix du cursus universitaire est difficile, et je conseillerais aux étudiants de bien réfléchir avant de faire leur choix. Il ne faut pas hésiter à prendre des risques, mais il faut avant tout se fixer des objectifs en fonction de ses

goûts, sa motivation, et le type de formation qui semble le plus adapté.

Ne négligez pas les cours transverses comme les langues, les sciences sociales ou la communication, qui font souvent la différence dans l'industrie.

N'hésitez pas à choisir les formations professionnelles de l'université car elles sont très formatrices, et peuvent se révéler aussi performantes que les écoles d'ingénieur si l'on fait preuve de motivation si l'on peut y suivre de façon soutenue les formations mises à disposition par les centres de microélectronique.

NdlR : suite à une proposition de Mr Cazarre. Mr Cyril Lippi travaille chez Thales Avionics

Antoine Authier Ingénieur Supélec

Quels étaient vos objectifs lorsque vous avez opté pour la filière Électronique à l'Université.

Je suis passé par l'Université, mais ce n'était pas mon but. Cependant cela m'a permis d'étudier dans l'École qui m'intéressait depuis toujours.

L'Université a plutôt mauvaise réputation en France. À ma connaissance elle n'a jamais délivré de diplôme d'ingénieur. Or depuis l'âge de raison je voulais être ingénieur. Je suis toujours resté le garçon, curieux qui, il y a une vingtaine d'années, lors de l'exploration du grenier familial, est tombé dans une marmite de composants électroniques. Je n'oublierai jamais l'odeur des plaques de bakélite, l'éclat des transistors en boîtier métallique...

Mon instituteur du cours élémentaire, un pionnier, avec son Thomson TO7-70, avec lecteur de cassette et crayon optique, nous initiait à la programmation et à l'algorithmique, non sans nous distraire aussi avec une sorte de psychédélique à transistors bipolaires et à quatre LED qui me fascinait. Il a suscité ma vocation d'ingénieur. Merci Monsieur Augé !

Le jour où j'ai reçu la confirmation de mon admission à Supélec, début été 2000, je tondais la pelouse dans le jardin de mes parents. La nouvelle m'a fait un tel effet que j'ai lâché l'engin qui est parti dans un superbe massif d'hortensias.

Le bagage que vous aviez acquis à l'Université correspondait-il à ce qu'attendait votre premier employeur ?

Mon premier employeur (dans l'industrie) n'avait que faire de mes études. Bien entendu le label Supélec l'a impressionné beaucoup plus qu'une maîtrise EEA mention bien ! Ce qui m'a servi dans mon premier emploi, c'est mon savoir faire acquis depuis l'enfance notamment à travers la lecture d'Elektor. Je n'y comprenais pas grand chose, mais ces lectures m'ont inconsciemment familiarisé avec des concepts et montages de base.

Les connaissances acquises et consolidées pendant mes études supérieures comptent, bien sûr, mais je pense que ce qui m'aide surtout c'est ma passion et ma rigueur dans ces disciplines. Au lycée je me suis orienté vers un bac général scientifique, où l'option de biologie était remplacée par de l'électronique et de la mécanique à raison de huit heures par semaine. Après le bac, je suis entré en classe préparatoire T¹ qui allait disparaître l'année d'après. Au concours, l'oral qui s'était plutôt bien passé, m'avait été fatal en physique. Pour réaliser mon rêve, il m'aurait fallu redoubler dans une classe qui n'existait plus.

Admissible au concours, je suis entré directement en Licence EEA à l'Université Paul Sabatier Toulouse III, suis passé sans difficulté en Maîtrise que j'ai validée brillamment.

À l'issue de mon parcours universitaire, je suis entré à Supélec Paris.

À l'Université puis à Supélec, j'ai côtoyé le monde de la recherche fondamentale et des labos d'expérimentation. Échanger et discuter avec de brillants chercheurs a été une expérience très enrichissante. J'ai aussi validé un DEA en parallèle avec mon cursus d'ingénieur, dans l'optique de me lancer dans un doctorat, de préférence à l'étranger. Le bagage en langues étrangères, atout indéniable, ne doit être, en aucun cas négligé.

Ce qui est important pour décrocher un premier emploi, c'est paradoxalement de faire valoir tout ce qui peut passer pour de l'expérience alors qu'on n'en a presque pas. Grâce à l'intérêt que depuis ma jeunesse je porte à l'électronique et à l'informatique, j'ai beaucoup d'expérience, plus que bien des personnes qui sont dans la vie active depuis bien plus longtemps que moi.

Quelles furent les exigences de votre employeur à votre égard pour que vous puissiez obtenir la place que vous envisagiez ?

Accepter un salaire pourri.

Comment voyez-vous l'avenir de l'électronique dans le futur proche (5 ans et plus lointain 20 ans) ?

J'espère que l'Europe saura conserver ou plutôt retrouver un rôle moteur dans tous les domaines de l'électronique, mais avec ou sans la contribution des Européens, l'électronique progressera. Elle n'est certainement pas morte. Elle s'est immiscée dans pratiquement tous les appareils qui permettent à notre monde de fonctionner.

Du point de vue de la technique, il reste tellement à améliorer, optimiser, miniaturiser. Et que de problèmes à résoudre...

Du point de vue de la science, d'innombrables pistes à explorer, de mélanges inédits à tenter

Du point de vue de la pratique, il faut simplifier, clarifier, inventer...

NdlR : Antoine Authier est maintenant le responsable du laboratoire d'Elektor

Les capitaines de l'industrie

Christian Tordo (Texas Instruments)

1. Votre point de vue sur le marché électronique en France

Si on se réfère aux chiffres bruts édités par notre syndicat (Sitelec), ils montrent une tendance à la baisse en 2007 essentiellement dans les domaines Télécom, Automotive et distribution. Cependant, l'activité de design reste stable voire à la hausse et devient plus importante que l'activité de production.

On assiste encore à des délocalisations de production, à la disparition des sous-traitants mondiaux sur notre territoire mais, en contrepartie, à la montée de la sous-traitance locale pour répondre au besoin de proximité de leurs clients.

De manière générale, le marché se découpe en 2 catégories d'acteurs, les grands groupes à dimension multinationale (ALU, Schneider, Thales, Sagem,... ou les petites sociétés dynamiques et innovatrices (Free, Archos,...) mais le tissu industriel des grosses PME (1-10k) reste faible en particulier en comparaison avec la situation que connaît l'Allemagne.

De très bonnes initiatives (pole de compétence, les 100 000 emplois de la FIEN,...) sont mises en place pour dynamiser.



ser le marché de l'électronique en France.

De plus, les nouvelles modalités du crédit d'impôt R&D prévues par la loi de finances 2008 devraient contribuer à une amélioration de la compétitivité des activités de R&D en France.

En termes d'emploi, confirmant la tendance rencontrée dans de nombreux autres

pays, l'industrie électronique attire de moins en moins d'ingénieurs et la demande est supérieure à l'offre dans de nombreux domaines tels que par exemple l'analogique. Pour conclure, la situation de l'électronique en France n'est pas au meilleur de sa forme pour 2007 mais les perspectives restent bonnes à moyen terme car la demande finale en produits électroniques dans le monde continue à être en croissance.

L'innovation technologique, une plus grande flexibilité de l'emploi, couplée à une amélioration de la fiscalité, le dynamisme de nos principaux donneurs devront être dans le futur, les principaux moteurs de la marche de l'électronique en France.

2. Quelles qualifications et talents sont nécessaires pour un jeune ingénieur diplômé en électronique pour être recruté chez TI ?

TEXAS INSTRUMENTS [3] est une société internationale de semi-conducteurs, leader mondial du traitement du signal tant pour sa partie numérique qu'analogique. TI, leader dans le domaine de la téléphonie mobile, est en recherche permanente de profils pouvant contribuer à son développement.

Sachant que le profil plus général et les qualités personnelles attendues sont les suivantes :

- formation Ingénieur en Électronique/Télécommunications ou équivalent
- Bonne compréhension et connaissance des solutions systèmes de la téléphonie mobile, composants et architecture
- Anglais, français courant indispensable
- Très bon sens relationnel, motivation et pro activité
- Esprit d'équipe
- Capacité à convaincre et à établir de solides relations avec les clients,
- Capacité à travailler dans un environnement dynamique en constante évolution, et à composer multiculturelle et diverse très forte.

Quelques exemples de profils recherchés :

- Ingénieurs d'applications :

résoudre et apporter un support technique à nos clients dans l'utilisation de nos produits pour développer leurs propres solutions. Le profil d'ingénieur type devra avoir une connaissance approfondie en électronique et aimera travailler en équipe pour résoudre rapidement des problèmes techniques complexes. Une expérience en processeurs d'applications de signaux numériques ou de design analogique serait un avantage.

- Spécialiste Produits DSP :

En charge de projets de Recherches et Développement pour des nouveaux algorithmes destinés à des processeurs de signaux numériques, Les ingénieurs spécialistes produits DSP devront être à l'aise avec les mathématiques.

- Spécialiste Systèmes :

En charge de projets de Recherches et Développement dans le domaine de nouvelles architectures de processeurs de signaux numériques et de circuits supports dédiés au développement de solutions correspondants aux besoins futurs de l'industrie électronique.

Vous aurez pour responsabilité la définition d'architectures DSP spécifiques, la spécification de nouveaux logiciels, la définition d'interfaces et l'optimisation des mémoires.

- Ingénieur de développement logiciels :

Vous développerez des logiciels spécifiques en C ou en assembleur pour les DSP de Texas Instruments intégrant des contrôleurs embarqués RISC. Les ingénieurs utilisent des outils de développements avancés pour créer des logiciels sûrs et efficaces. Les applications types incluent le développement de systèmes de compression vidéo avancés pour la vidéo des téléphones, la compression audio pour les lecteurs MP3, les terminaux multimédia sans fil 3G...

- Ingénieur d'applications logicielles :

Vous travaillerez en lien avec les clients européens pour leurs permettre de mieux comprendre les produits de TI et leur fournir un support technique. L'ingénieur devra avoir une connaissance approfondie en électronique et devra également s'intégrer rapidement au sein d'une équipe afin de résoudre rapidement des problèmes complexes.

- Ingénieur de design de circuits intégrés :

Vous utiliserez des outils CAD correspondant à l'état de l'art pour concevoir et valider des circuits intégrés numériques ou mixtes complexes. Le profil d'ingénieur de design requiert une excellente compréhension des principes fondamentaux de l'électronique du niveau transistor aux éléments plus haut niveau du design. Une connaissance et expérience des langages haut niveau de design (exemple VHDL) et SPICE serait un avantage.

NdlR : Mr Christian Tordo, est Managing Director chez Texas Instruments France depuis novembre 1994

Lycées professionnels

Thierry Teulier & collègues

1) En lycée professionnel, la manipulation des systèmes (centrale d'alarme, ensemble home cinéma, réseau informatique) se résume le plus souvent à leur mise en oeuvre : décryptage des notices d'installation et d'utilisation, d'un algorithme de dépannage, installation et configuration adaptée à une situation définie. L'élève ne voit plus le composant électronique. La connectique, les normes utilisées pour le transport de l'information sont, par contre, bien développées.

À l'issue d'un BAC professionnel, un élève pourra envisager un métier d'installateur, agent de maintenance et de dépannage (informatique, audio, vidéo, domotique...) ou poursuivre ses études.

Un bachelier STI poursuivra ses études dans l'enseignement supérieur.

Pour un étudiant de BTS Systèmes Électroniques, le système servira de support à un ensemble de mesures « sur site », nécessitant l'utilisation de matériel spécifique et l'exerci-



ce d'un jugement critique.

L'épreuve de « thème », objet de l'examen, se fait en partenariat avec une entreprise.

Le BTS Systèmes Electroniques permet l'accès à des licences professionnelles variées.

2) Certes, les BAC PRO, les BTS comportent des périodes de formation en entreprise profitables aux étudiants : mises en situation et orga-

nisation du travail spécifiques au milieu professionnel.

Mais la difficulté croissante en STS dans la mise en œuvre de réalisations impliquant des composants de plus en plus petits, avec l'utilisation d'outillage particulier, nous éloigne des réalités industrielles : la sous-traitance des fabrications impose un coût important (les cartes ne sont souvent faites qu'à l'unité), un délai de fabrication excessif, une rigueur peu conforme à celle de nos étudiants.

Par ailleurs, les filières de l'électronique rencontrent des difficultés de recrutement assez importantes. Les jeunes élèves issus de troisième hésitent à « s'embarquer » dans des études trop pointues et à tort réputées difficiles. Le métier « d'électronicien » devient difficile à décrire. L'informatique fait beaucoup rêver, la programmation (de jeux vidéo !) fascine mais l'étude théorique du fonctionnement d'un ordinateur intéresse peu. Les jeunes « bricoleurs » n'existent plus (à notre grand désespoir d'ailleurs) ! Nous nous efforçons donc de séduire par l'intermédiaire de modèles prestigieux dans le monde de l'électronique : l'aérospatiale, les métiers du son, l'électronique automobile, la technologie militaire. Cependant, tous ces domaines imposent souvent des niveaux de formation très élevés pour lesquels nos élèves ne sont pas tous potentiellement « armés ».

3) Une évolution de cette filière s'impose ! Il manque souvent à l'électronicien bachelier des connaissances minimales en électrotechnique (courants forts, moteurs,...) ainsi qu'en mécanique, domaines qui mériteraient d'être intégrées au bac STI électronique. Cette pluridisciplinarité est indispensable pour l'emploi futur de nos étudiants. Le concept d'un bac STI plus généraliste paraît souhaitable ; la spécialisation relevant de l'enseignement supérieur.

En outre, un partenariat plus étroit avec les industriels, afin de (re)définir leurs besoins en termes de compétences professionnelles nous semble nécessaire.

Ndlr : Thierry Teulier & ses collègues sont, enseignants en électronique au Lycée Saint Joseph à Rodez

Les Universités et Grandes Écoles

Gilles Jacquemod (Nice-Sophia)

1) Quels objectifs visés par les responsables de la filière électronique des Universités au regard des étudiants qui l'adoptent ?

Notre formation en électronique au sein de Polytech'Nice-Sophia vise un double objectif quelque peu contradictoire :

– D'une part donner aux élèves-ingénieurs une formation généraliste aussi bien dans les domaines des sciences et techniques, que dans ceux des langues et des sciences humaines et sociales,

– D'autre part les spécialiser dans un domaine « high tech » de la microélectronique et des télécoms.

L'évolution permanente de la technologie et des métiers de l'ingénieur impose à nos jeunes diplômés de posséder une formation de base solide afin de pouvoir s'adapter à cette évolution. Maîtriser certaines technologies les plus avancées et acquérir des compétences « pointues » leur permet de s'intégrer très rapidement dans le monde du travail.

2) Disposez-vous des moyens de faire correspondre la réalité à vos aspirations ?

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, nous travaillons en étroite collaboration avec les industriels (grands groupes et PME/PMI) et nos collègues universitaires à travers différents réseaux ou association, que ce soit :

– À l'international (dans le cadre d'échanges Erasmus, ...)

– Au niveau national (CNFM, ou réseau Polytech),

– Au niveau régional (CNFM PACA, CIM-PACA ou du pôle de compétitivité SCS)

– ou encore local (technopole de Sophia-Antipolis, l'association SAME ou TV).

Par l'intermédiaire du CNFM nous disposons des outils de conception de circuits et systèmes électroniques les plus performants utilisés par les grands groupes industriels. Nos étudiants ont accès à la technologie microélectronique en salle blanche et au test, grâce à la mutualisation d'équipements extrêmement coûteux.

Dans le cadre du projet CIM-PACA, nous partageons également avec les industriels de la région des moyens logiciels et matériels co-financés entre recherche publique et privée pour le développement de projets novateurs. Dans le cadre de travaux pratiques, mais surtout de projets « tutorés », nos étudiants collaborent à ces développements en partenariat avec les industriels ou à des projets communs avec des élèves-ingénieurs de Polytech'Marseille par exemple.

Dans le cadre de la commission formation du pôle SCS ou du CNFM, nous réalisons des enquêtes métiers, afin d'adapter nos formations aux besoins des industriels. Il convient de noter que des ingénieurs de l'industrie interviennent directement dans le cursus de formation que ce soit sous forme de cours magistraux ou de séminaires en dernière année.

3) À quoi ressemble l'avenir de l'électronique dans le futur proche (5 ans et plus lointain 20 ans)

Au-delà de la téléphonie mobile, les communications sans fil d'objets de confiance et les systèmes de traçabilité ou d'authentification (de type RFID) sont en train de révolutionner notre vie privée et



professionnelle. Les options que nous proposons à nos élèves-ingénieurs permettent de couvrir les champs de développement et d'applications de tels systèmes.

Les quatre grandes thématiques du pôle SCS : mobilité, traçabilité, identité et connectivité, avec sous jacents les problèmes de sécurité, résument les enjeux stratégiques (techniques et économiques) sur lesquels nos futurs ingénieurs devront travailler.

Prévoir l'évolution de l'électronique à 20 ans relève de la gageure, mais nous pouvons d'ores et déjà supposer que la nanotechnologie modifiera profondément la façon même de concevoir les futurs produits. L'interaction avec le monde du vivant deviendra également un domaine d'application important. L'existence d'un département de génie biologique au sein de notre école est un atout supplémentaire indéniable.

NdlR : Gilles Jacquemod est Directeur du département Electronique de Polytech'Nice-Sophia (Université de Nice-Sophia Antipolis) [4]

Olivier Romain (Université Paris 6)

1) De nos jours, les métiers liés à la conception et au développement de systèmes mixtes et hétérogènes (systèmes intégrant des blocs analogiques, numériques, radio-fréquences, programmables, système d'exploitation, traitements du signal, etc.) nécessitent que les ingénieurs possèdent, au-delà d'une culture scientifique générale, des compétences spécifiques en électronique et en informatique.

Pour répondre à ce besoin, la première ambition de la filière ELI (Électronique et Informatique) de Polytech'Paris UPMC (École Polytechnique Universitaire de l'Université Pierre et Marie Curie) est de donner à ses étudiants un « savoir-faire scientifique » équilibré entre électronique et informatique associé à une large culture scientifique.



2) Les avancées scientifiques et techniques dans les secteurs de la recherche et de l'industrie électronique montrent que les méthodes et les outils sont en constante évolution, pouvant même pour certains

changer chaque année. De ce fait, la seconde ambition de la filière ELI est de renouveler régulièrement les programmes pédagogiques pour être toujours plus près des besoins des industriels. Un des objectifs de la formation est de procurer aux jeunes diplômés un « savoir-faire technique » à jour qui lui permette d'avoir une approche plus fine et actuelle des applications que ce soit dans les domaines des transports, des télécommunications ou des systèmes embarqués.

Pour cela, le renouvellement régulier des programmes pédagogiques s'accompagne d'une actualisation des outils technologiques comme par exemple des cartes d'évaluation ou des solutions de prototypage. Même si certains de ces outils sont rendus attractifs par des programmes universitaires, il convient d'insister sur le rôle fondamental que les fabricants de matériels doivent jouer afin de rendre leurs produits accessibles à une structure de formation. Les partenariats que nous développons avec certaines entreprises

permettent aussi de faire travailler nos étudiants dans des contextes technologiques adaptés.

3) En électronique, les évolutions sont rapides. En cinquante ans, on est passé de quelques transistors à plus d'une centaine de millions de transistors sur la même surface de silicium. Dans les dernières années, l'organisation du travail a beaucoup changé. L'activité de production a laissé place à des métiers de conception. D'ici 5 ans, on peut espérer que les évolutions technologiques n'engendrent que des changements superficiels des programmes pédagogiques scientifiques et techniques. Par contre, à l'horizon 20 ans et plus, l'électronique avec les nanotechnologies connaîtra des changements de fond rendant les connaissances actuelles obsolètes. Seul l'avenir nous le confirmera.

NdlR : Olivier Romain (Université Paris 6) est mMaître de Conférences à l'École Polytech'Paris UPMC - Groupe SYEL - Université Pierre et Marie Curie, UPMC, Paris 6 [5].

Jacques WEISS (Supélec)

1) Supélec [7] est une grande école, généraliste dans le domaine des Sciences de l'information, de l'énergie et des systèmes qui diplôme environ 480 ingénieurs par an. L'admission des élèves se fait majoritairement par le concours Centrale-Supélec à l'issue de



leurs classes préparatoires ; la plupart d'entre eux n'a pas d'idée précise du domaine de leur future carrière et ce n'est qu'à la fin de leur 2^{ème} année qu'ils doivent faire un choix d'orientation, et non pas de spécialisation, dans un domaine technique ; le choix s'effectue parmi l'une des 14 options de 3^{ème} année que propose l'école ou une 3^{ème} année à l'étranger, couvrant les domaines scientifiques suivants : électronique, télécommunications, traitement du signal, énergie, automatique et informatique.

2) Ils font ce choix en fonction des éléments scientifiques dont ils disposent (cours et informations sur le domaine) et d'éléments plus conjoncturels, liés aux tendances industrielles et aux possibilités de carrière ; ce choix est un indicateur de la vision qu'ont les élèves. L'école dispose d'un autre indicateur, moins conjoncturel : celui fourni par les industriels, avec qui l'école est en étroite partenariat, que ce soit par l'intermédiaire de conseils scientifiques ou par les embauches. Ceci permet à l'école de répondre efficacement aux attentes de l'industrie.

Pour ce qui est de l'électronique, cinq options (sur les 14) traitent ce domaine, chacune avec une vision ou une orientation ciblée (microélectronique, systèmes embarqués, communications, radiofréquences et optronique).

L'option dont j'ai la responsabilité, ECS pour Électronique, Communications et Systèmes (Web Option ECS [8]) vise à donner un éclairage sur les systèmes dits « électroniques em-

barqués », des possibilités offertes par la technologie jusqu'aux applications (télécommunications, télévision numériques, ...). La formation ne vise pas à faire des développeurs mais à donner aux élèves une approche systémique, à tous niveaux, de la spécification jusqu'à la réalisation, que le système soit électronique ou non.

Au fil des ans, cette option s'est progressivement détachée de la technologie pour aborder la conception des systèmes électroniques à « plus haut niveau », sans pour autant faire une totale abstraction de la réalité physique.

3) La tendance actuelle est à la délocalisation de l'activité vers les pays émergents qui, concernant au départ essentiellement la production, s'est généralisé aujourd'hui en concernant désormais la conception et les services. Pour autant, l'activité dans le domaine est florissante, grâce à une percée de l'électronique dans tous les secteurs, notamment l'automobile, et à des applications nouvelles (télévision mobile, télécommunications, navigation, ...). Le secteur électronique n'est donc pas mort mais le contexte évolue constamment et il faut alors s'adapter et se préparer aux futures mutations ; c'est dans cette optique que Supélec forme ses ingénieurs, pour qu'ils puissent répondre aux demandes du marché actuel et puissent s'adapter à ses évolutions.

NdlR : Jacques Weiss, Professeur, Responsable de l'option de 3ème Année ECS (Electronique, Communications et Systèmes) – Supélec [6], Campus de Rennes [7]

D'autres options ?

Il est bien entendu difficile de faire le tour de toutes les possibilités. Les quelques interventions proposées ici n'éclairent que quelques-unes des facettes de l'enseignement de l'Électronique dans le monde universitaire. La publication de notre Plan Rédactionnel sur Internet a déclenché quelques contributions spontanées dont voici un florilège.

J-F Excoffier

Je me permets de vous écrire pour porter à votre connaissance la formation [8] que j'ai suivie en 2003, pour éventuellement étoffer votre article de février 2008.

Diplômé au début des années 80 comme Tech en électronique, ma carrière m'a entraîné vers l'électricité industrielle ; mais les aléas ont fait que j'ai eu l'opportunité de suivre la formation CDSE à Grenoble (Le Pont de Claix). Je crains de dépasser la capacité de mon FAI pour les éloges de cette formation professionnelle adulte les pièces jointes vous la décriront mieux que moi. Cette formation d'un an (nourri logé pour les demandeurs d'emploi) est reconnue en FRANCE et dans le reste du monde (http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/iscled_1997.htm)

Je ne peux que vous solliciter pour faire connaître cette formation très complète et son diplôme officiel, hélas trop peu connu des employeurs. Merci.

Mr X

Je vous informe sur l'existence d'une formation d'IUP en Électronique (de la micro-électronique aux systèmes embarqués) créée en 2002 sous le nom de AISEM et remaniée en 2007 sous le nom de ISME. Cette formation se déroule sur 3 ans (L3 partiellement avec la licence EEA) et M1, M2 avec un stage en entreprise (avril-juillet) en M1 et mi-juillet-juillet en M2.

Les diplômés s'insèrent aisément, l'un d'eux a fait un article dans le journal « la puce à l'oreille » du GIP CNFM. Connaissez-vous ce GIP créé en 90 (cnfm.fr) ?

Les auteurs à succès

Nous leur avons laissé la bride sur le cou pour éviter de trop les circonscrire.

Patrick Gueulle

1) Votre carrière d'auteur repose en grande partie sur des ouvrages ayant trait à l'électronique. votre futur dans ce secteur ne court-il pas de danger, dans un avenir proche ou à moyen terme

Aucun doute pour moi, le métier d'auteur d'ouvrages techniques, et tout particulièrement d'électronique, est en profonde mutation : une activité toujours capable de susciter des vocations, mais plutôt pour asseoir sa notoriété que pour en vivre...

La raison ? Internet ! À force de prendre l'habitude d'y trouver gratuitement tout ce que l'on cherche, on achète de moins en moins de documentation « papier ». Pire, les ouvrages dont il n'existe pas d'équivalent gratuit sont quotidiennement pillés, photocopiés, scannés, et mis en ligne en toute impunité.

La presse académique nous montre peut-être ce qui nous attend sous peu : des publications de qualité, accessibles gratuitement sur le web et non plus sous forme d'abonnement payant à un support papier.

Comme les éditeurs doivent évidemment gagner leur vie et que la publicité se fait rare, ce sont les auteurs qui paient (très cher) pour faire publier leurs travaux !

Ce principe dit « Open-access » peut être viable si les universités prennent en charge les frais de publication de leurs chercheurs, assurant ainsi la visibilité de leurs travaux avec l'aval de leurs pairs.

Il est, par contre, totalement inadapté au cas de l'auteur libre et indépendant qui, malgré la complexité croissante des technologies, a plus que jamais son mot à dire s'il est expert dans sa partie.

À l'heure où il est presque question de remettre en cause les notions mêmes de droit d'auteur et de propriété intellectuelle, c'est un tout nouveau modèle économique qu'il faudrait inventer et faire vivre.

Faut-il instaurer une « licence globale » analogue à celle qui fut un temps envisagée pour les oeuvres audiovisuelles ?

Faut-il fonctionnariser les auteurs et qu'un organisme à définir leur verse un salaire forfaitaire en contrepartie de l'abandon de tout droit sur leurs créations ?

Faut-il plutôt que les auteurs se passent d'éditeurs et mettent eux-mêmes leurs ouvrages en ligne moyennant un « micro-paiement » à la page consultée ?

2) Comment voyez-vous l'avenir de l'électronique dans le futur proche (5 ans et plus lointain 20 ans)

C'est à la génération montante qu'il appartiendra de développer la bonne solution, et je lui fais confiance car c'est la survie même de la profession qui est en jeu.

Christian Tavernier

Être auteur d'ouvrages consacrés à l'électronique relève presque aujourd'hui du sacerdoce. En effet, si les tirages de tels ouvrages ne permettaient déjà pas à leurs auteurs de faire fortune par le passé (un « bon » ouvrage tire péniblement à quelques milliers d'exemplaires – on est très loin d'Harry Potter !) ; c'est de moins en moins le cas aujourd'hui en raison de la concurrence féroce d'Internet. Dans la jungle des sites médiocres, ou qui se contentent de



plagier des articles ou des livres existants, quand ils ne les proposent pas en téléchargement après avoir scanné les ouvrages « papier », il existe tout de même en effet de très bons sites offrant de l'initiation totalement gratuite pour peu qu'on se donne la peine de les lire ; sites qui réduisent donc de plus en plus la clientèle potentielle d'un certain nombre d'ouvrages « papier ». L'avenir des auteurs d'ouvrages consacrés à l'électronique est donc relativement sombre sauf à se consacrer à des thèmes très pointus, et donc peu abordés par ailleurs. Ce n'est cependant qu'un pis aller car, plus le thème abordé par un ouvrage est pointu, plus le nombre d'exemplaires vendus est faible... Ceci étant, et si malgré cette triste introduction l'aventure vous tente, voici quelques conseils tirés de trente ans d'expérience en ce domaine.

Pour écrire un « bon » ouvrage, et plus encore que les connaissances en électronique, qu'il faut bien sûr posséder mais qui n'imposent pas nécessairement d'avoir fait des études supérieures, il faut avant tout aimer expliquer. Aimer expliquer ne veut pas dire, comme on le voit hélas trop souvent, se borner à « relire » un schéma (la résistance R2 est reliée au condensateur C3 et à la base de T2...) mais au contraire expliquer POURQUOI le schéma est réalisé de telle ou telle façon, POURQUOI cela fonctionne comme cela et pas autrement, etc. Si on ne l'a pas soi-même conçu, cela nécessite au moins de l'avoir bien compris au préalable car, comme vous le savez, « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ».



Il faut ensuite accepter de se remettre sans cesse en question.

L'électronique est en effet une discipline où les nouveautés se succèdent à un rythme de plus en plus effréné et le livre que l'on écrit aujourd'hui a de grandes chances d'être dépassé demain.

Si l'on souhaite écrire des livres décrivant des réalisations originales, il faut aussi être créatif car c'est surtout en ce domaine que la concurrence d'Internet est féroce. D'un seul coup d'œil elle permet en effet d'appréhender tout ce qui existe dans tel ou tel domaine, et faire des ouvrages « papier » qui ne sont que de pâles reprises de montages déjà vus des dizaines de fois sur le net est le meilleur moyen de tuer ces derniers.

Enfin, même si les livres sont relus par un correcteur chez l'éditeur, il est souhaitable, pour rédiger un ouvrage agréable à lire, de manier correctement la langue française. Point n'est besoin bien sûr de maîtriser l'imparfait du subjonctif mais parler d'afficheur au lieu de display, d'interrupteur au lieu de switch, de circuit imprimé au lieu de PCB... est tout de même un minimum.

Lien Internet :

www.tavernier-c.com

Qu'en est-il dans les autres pays


La lecture des articles de mes collègues de Grande-Bretagne, des Pays-Bas et d'Allemagne nous donne à penser que la situation n'y est guère différente, nos différents pays européens se trouvant dans le même bateau. Il est impossible de donner ici un résumé de ces 3 autres articles à l'approche fort différente, mais si le sujet vous intéresse, ils sont disponibles au téléchargement (gratuit) sur les sites de leurs pays respectifs (www.elektor.de, www.elektor.nl ou www.elektor.com). Il faut cependant constater que la situation de l'ancien monde

diffère du tout de celle dans laquelle se trouvent les pays dits émergents.

En guise de conclusion

À la lecture de ces différentes interventions on constate combien il est difficile de faire correspondre le rêve (du futur diplômé) à la réalité (de l'industriel). Mais les différents acteurs qui ont pu donner leur opinion ici prouvent si besoin en était que les différents acteurs font de leur mieux pour « accorder leurs violons » car il en va de l'avenir du secteur, de leur avenir... S'il faut en croire les plus optimistes, et pourquoi ne le ferions-nous pas, il y a encore de beaux jours en perspective pour l'électronique.

(071010-I)

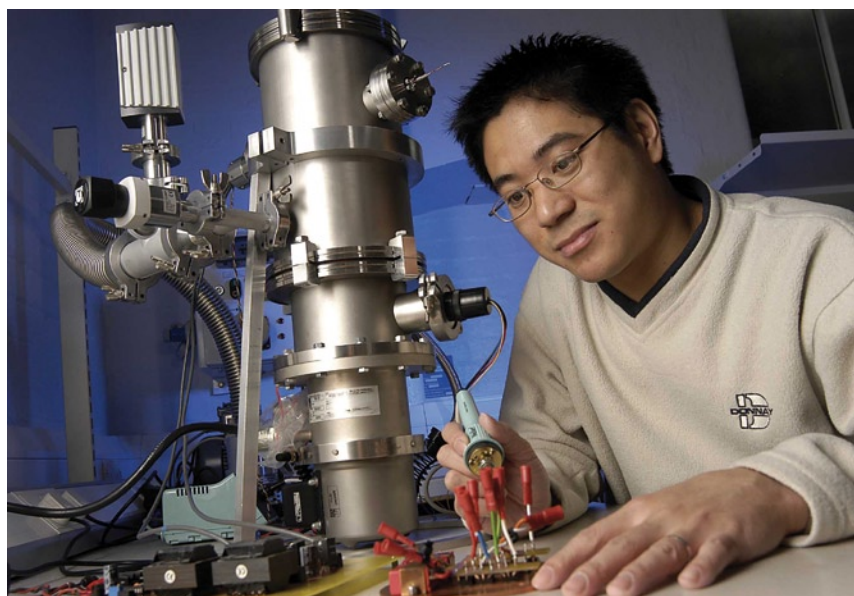

Liens Internet

- [1] www.thalesonline.com
- [2] www.cnfm.fr
- [3] www.ti.com
- [4] <http://same-conference.org/>
- [5] www.polytech-reseau.org
- [6] www.supelec.fr
- [7] www.rennes.supelec.fr/ren/fi/ecs
- [8] Les documents .pdf cités dans l'article sont téléchargeables depuis notre site depuis la page de cet article.
www.elektor.de (RFA)
www.elektor.nl (Pays-Bas)
www.elektor.com (Grande-Bretagne)

Autres liens Internet utiles

- www.polytech.unice.fr/elec
- www.polytech.upmc.fr
- www.cnfm.fr
- www.arcsis.org
- www.pole-scs.org
- www.telecom-valley.fr
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Transistor_bipolaire/

Flash annulaire à LED

Bernie de Fortcalquier

Pour faire plus que des ronds dans l'eau



La mise sur le marché d'appareils photo numérique de plus en plus performants et à des prix de moins en moins élevés, a amené nombre de personnes à s'intéresser de plus près à la photo et aussi à la macro-photographie. Si les conditions d'éclairage ne sont pas idéales, on sera forcé de faire appel à un flash avec les risques d'ombres que cela implique. La solution : un flash annulaire et pourquoi pas à LED tant que nous y sommes...

C'est là le défi auquel s'est trouvé confronté l'auteur. Comment réaliser un flash spécialement conçu pour faire de la macro-photographie ? Une telle mission requiert bien entendu une réflexion préliminaire qui s'est traduite par la définition d'un...

Cahier des charges

Un cahier des charges n'est pas une liste de vœux pieux mais un catalogue d'exigences auxquelles doit répondre l'appareil fonctionnel.

Prenons la plume :

- Réaliser un flash adapté à la prise de photos en macro
- Produire une lumière diffuse (pas de risque d'ombre dure)
- Utiliser des LED blanches de puissance suffisante (20 000 mcd)
- Disposer les LED en cercle (absence d'ombre)
- Mettre le maximum de LED sur l'anneau (32 si possible)
- Avoir une maîtrise de la durée du

flash, indépendamment de la durée de l'obturation de l'appareil photo.

- Pouvoir faire, par exemple, des photos d'impact de goutte d'eau.

Il est bien beau de coucher ses souhaits sur papier, le respect d'un cahier des charges implique la résolution d'un certain nombre de...

Problèmes

Le premier obstacle auquel on se trouve confronté sur la route menant non pas à Rome mais à la réalisation d'un accessoire répondant à tous les sou-



Photo : Huib Theunissen

haits formulés dans le cahier des charges est celui de l'alimentation des LED. Si le nombre des options disponibles n'est pas très grand, parallèle ou série, les implications sont elles plus contraignantes (Cf. le **tableau 1**).

Solutions sous forme de schéma

Rarement un schéma publié dans Elektor a été plus simple que celui de notre flash annulaire. Pour faire à la fois compact et simple, il n'y a en effet, qu'une option : un microcontrôleur.

Voici les fonctions qui lui sont dévolues :

- Détection du déclenchement du flash de l'appareil photo
- Affichage d'un choix de durée du Flash par des LED
- Commutation du flash annulaire

L'auteur a opté pour un montage des LED en série et plutôt que de réinven-

ter la roue, a choisi d'utiliser une carte électronique de flash extraite d'un appareil jetable car c'était en effet la seule électronique aisément disponible capable de délivrer une tension largement supérieure aux 64 V nécessaires.

Le schéma de cette électronique (**figure 1**), de source Kodak, peut être trouvé sur nombre de sites Internet, dont celui donné en référence [1]. Il est important de noter qu'il s'agit ici d'un schéma-type, les différents modèles d'appareils photo jetables pouvant comporter des

électroniques variées, le principe restant le même.

Le choix d'une telle carte présente des avantages indéniables : elle existe toute faite, fonctionne très bien et facile à obtenir. On pourra voir chez son photographe du coin s'il n'a pas un appareil photo jetable démonté pour cause de développement de pellicule et s'il veut bien vous en faire cadeau. Sinon, il vous restera toujours encore l'option achat.

Tableau 1. Parallèle ou série, that's the question.

Montage	Courant	Tension	Résistance de limitation
en parallèle	fort $32 * 40 \text{ mA}$ $= 1,28 \text{ A}$	faible $\sim 2 \text{ V}$	Soit toutes les LED sont en , d'où 1 résistance Mais : Aura-t-on une bonne luminosité de toutes les LED ? Soit chaque LED a sa propre résistance de limitation Mais : Cela implique un grand nombre de résistances
série	faible $\sim 40 \text{ mA}$	forte $> 32 * 2$ $\dots > 64 \text{ V}$	1 seule résistance

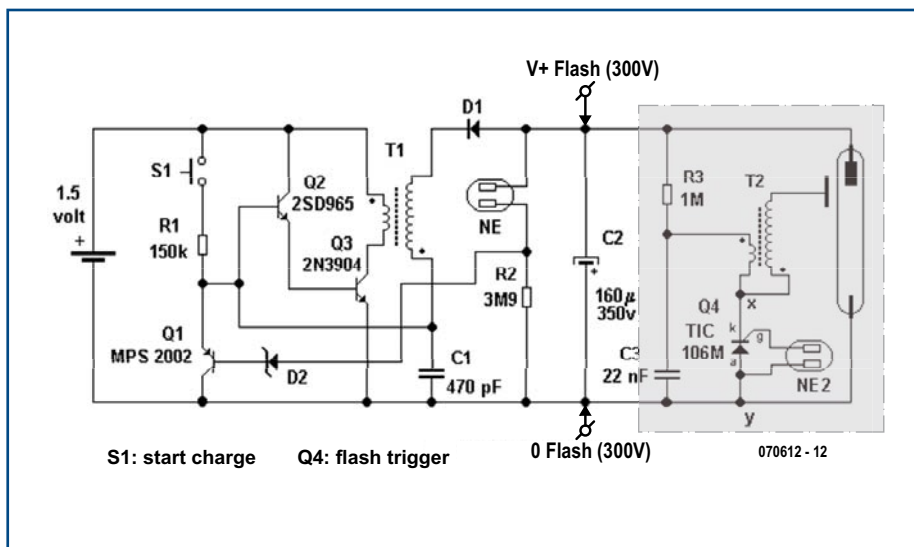


Figure 1. Schéma-type de l'électronique de Flash d'appareil jetable (source Kodak).

Une fois que l'on disposera de l'électronique d'une carte d'appareil photo jetable il restera à en séparer la partie utile pour ce projet, à savoir tout ce qui se trouve en amont du condensateur C2. En effet, la haute

tension sera récupérée aux bornes de C2 (attention à bien décharger l'électronique, une décharge du condensateur C2 dans les doigts surprend désagréablement). Passons à l'électronique de la carte

de commande du flash représentée en figure 2.

Le coeur et le cerveau du flash annulaire prend la forme d'un PIC de l'écurie Microchip, un PIC16F628 [2]. Les entrées du port B du PIC16F628 sont dotées d'une résistance de forçage au niveau haut (*pull-up*) interne. La ligne RB0 sert à la détection du déclenchement. La ligne RB3 sert à déclencher le FETMOS, un IRFBF20 [3] commutant à 5 V et possédant une caractéristique $V_{(BD)DSS}$ (*Drain-to-Source Break-Down Voltage*) de 900 V; cette ligne est prévue pour calibrer le temps de déclenchement.

La ligne RB4 ne sert à rien de plus qu'à choisir un temps de commutation prédéterminé. Par défaut, la première sélection correspond à une durée identique à celle de l'appareil photo (à quelques instructions du PIC près). La partie visualisation de la sélection se fait par le biais d'un commutateur analogique du type 4051. Les sorties de ce circuit intégré attaquent une série de 8 LED dont toutes les cathodes ont été reliées à la masse. Il est prévu

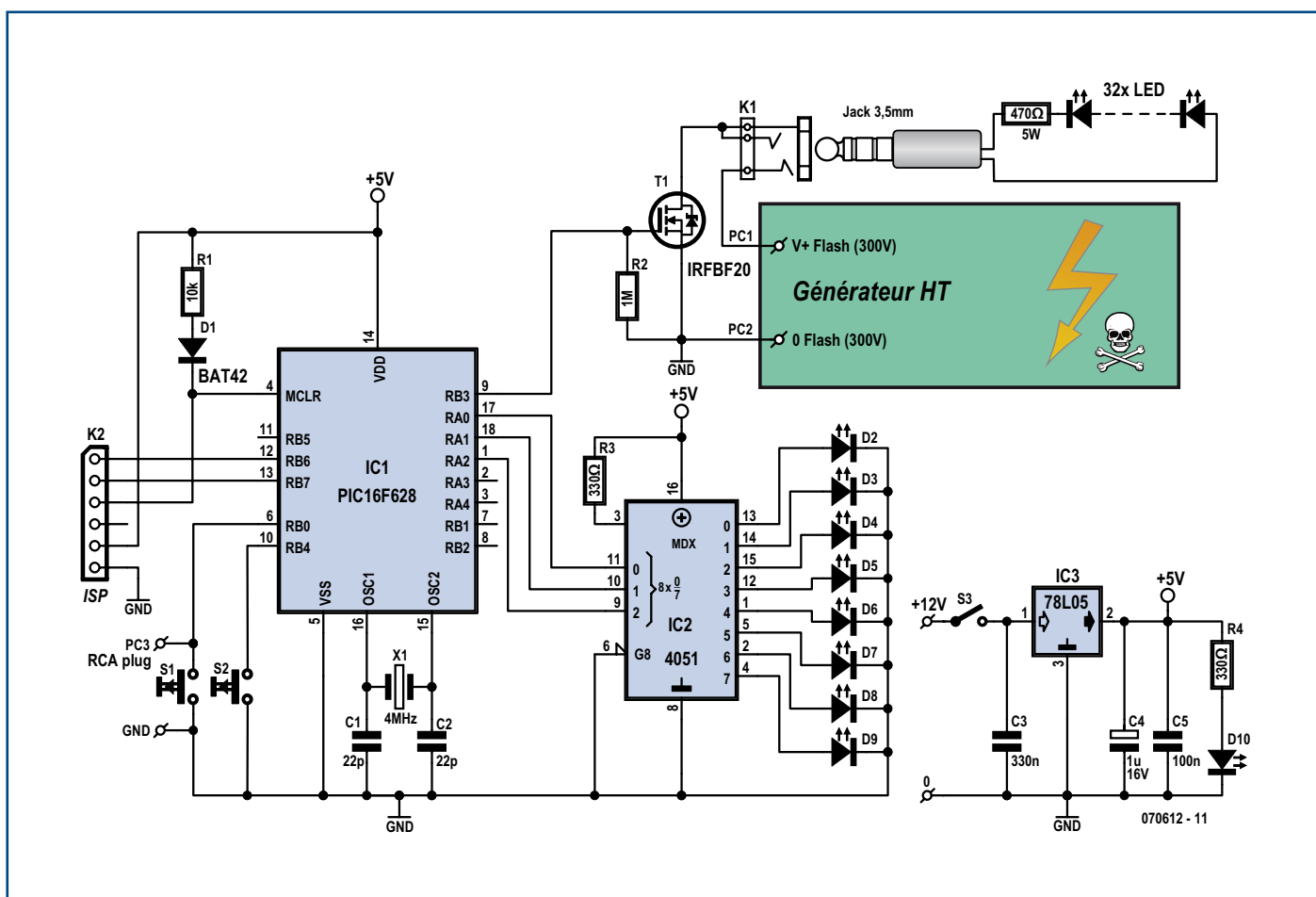


Figure 2. Schéma de l'électronique-maison, la platine de commande, du flash annulaire.

8 durées définies par le biais des lignes RA0 à RA2.

Les boutons-poussoirs miniatures S1 et S2 servent respectivement au test du flash et au paramétrage de la durée du flash. Chaque nouvelle action sur ce bouton-poussoir se traduit par une incrémentation de cette durée, illustrée par l'allumage de la LED suivante du barre-graphe.

Le connecteur K2 a été prévu pour permettre une programmation éventuelle du microcontrôleur. Le bloc disposé à proximité des points V+ Flash (300V) et 0 Flash (300V) représente le module à condensateur récupéré mentionné tout au long de cet article.

Le module haute tension vient se brancher entre les points PC1 et PC2 (GND). Attention à la polarité du module condensateur lors de sa connexion à la platine de commande.

L'alimentation du système est double : une pile 9 V pour l'électronique de commande à base de PIC et une pile de 1,5 V pour l'électronique du flash (lors du début de charge du condensateur C2 de 160 μ F/350 V, la pile délivre facilement plus de 2,5 A). L'alimentation est classique : la tension de 9 V fournie par la pile est lissée et abaissée à +5 V par le régulateur 78L05, IC3. La LED D10 s'allume pour indiquer la présence de la tension d'alimentation.

Pour finir, le module le plus important de cette réalisation, l'anneau, doté de 32 LED et la résistance de limitation, vient se connecter à la platine principale par le biais d'un jack 3,5 mm mono.

La réalisation

Cette étape comporte deux aspects : la réalisation de l'électronique et celle de l'anneau.

L'étape « électronique » se décompose elle en deux étapes : la « récup » de la platine du flash. Comme le montre la photo de la **figure 3**, ce sous-ensemble n'a pas de quoi impressionner. Sur certains modules la mignonnette Néon est remplacée par une LED. Il faut, d'une façon ou d'une autre, préparer ce module en remplaçant son bouton-poussoir de commande de charge du condensateur par un interrupteur ou, solution proposée par l'auteur, par un double relais ILS (afin d'éviter un appui intempestif sur l'interrupteur).

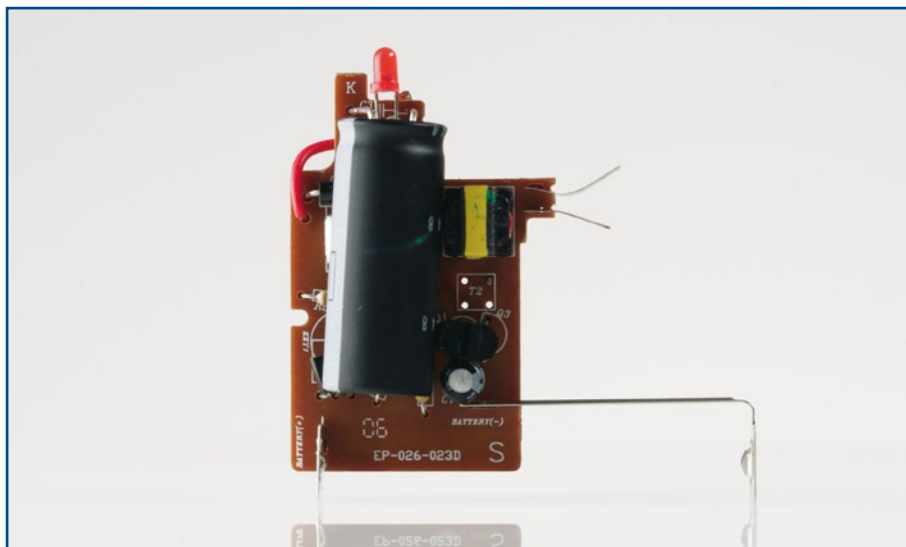


Figure 3. Photo de la partie active du flash récupérée sur une platine d'appareil photo jetable

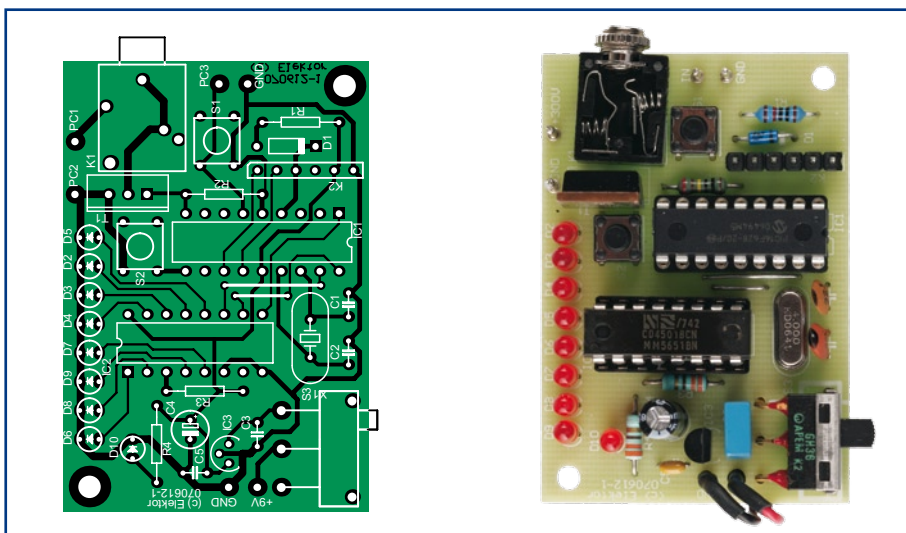


Figure 4. Sérigraphie de l'implantation des composants et photo de la platine de commande du prototype.

Liste des composants

Résistances :

R1 = 10 k Ω
R2 = 1 M Ω
R3, R4 = 330 Ω

Condensateurs :

C1, C2 = 22 pF
C3 = 330 nF
C4 = 1 μ F
C5 = 100 nF

Semi-conducteurs :

D1 = BAT42
D2 à D10 = LED 3 mm rouge
T1 = IRF8F20
IC1 = PIC16F628 (programmé EPS070491-41)
IC2 = 4051
IC3 = 78L05

Divers :

X1 = quartz 4 MHz
S1, S2 = interrupteur miniature encartable
S3 = interrupteur marche/arrêt
K2 = barrette autosécable à 1 rangée de 6 contacts
K1 = embase-jack 3,5 mm 6 picots
platine EPS070612-1 disponible auprès de The PCB Shop
les fichiers de code-source et .hex sont disponibles au téléchargement depuis le site Elektor (EPS070612-11-F.zip)

Pour l'anneau à LED


Semi-conducteurs :

32 LED 5 mm blanches HLMP-CW11-X1000 (Avago, chez Farnell)


Divers :

anneau de support à faire soi-même (Cf. encadré « Réalisation de l'anneau »)


Réalisation de l'anneau

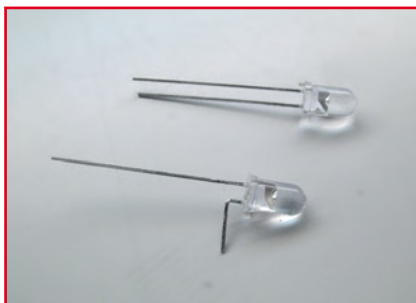

Il y a plusieurs options pour réaliser l'anneau destiné à recevoir les 32 LED. L'auteur a choisi un anneau à base d'ERTALON et réalisé à l'aide d'un tour. Comme tout le monde ne possède pas un tel outil, nous nous sommes mis à la recherche d'une autre solution. Un tour dans plusieurs magasins de matériaux de construction nous a permis de mettre la main sur un raccord eau de pluie vers tout à l'égout 110-80 (celui se trouvant en arrière-plan de la photo de la figure 5) qui paraît conçu spécialement à l'opération que nous envisageons de lui faire subir. Nous allons découper la partie supérieure à une hauteur de 17 mm environ. Une fois cet anneau joliment égalisé et poncé, il est temps de s'attaquer à l'opération de perçage des orifices pour la mise en place des LED. On commence à dessiner un cercle à

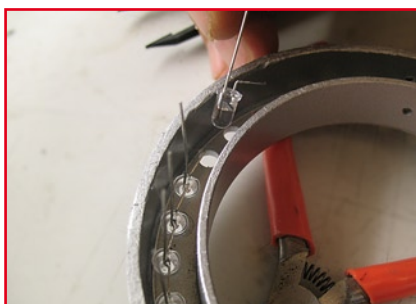

égale distance des deux circonférences (intérieure et extérieure) de l'anneau. On pourra, pour se simplifier le travail, découper l'anneau en 4 secteurs de 90° dans lequel on placera 8 LED. Les coeurs des LED sont espacés de 9,8 mm. Une fois que les 32 points sont parfaitement répartis sur le cercle au centre de l'anneau, il restera à percer les 32 orifices de 5 mm pour les LED. Les LED pourront être fixées à la thermocolle et interconnectées, anode de l'une à la cathode de l'autre jusqu'à la dernière paire dont l'anode et la cathode restées libres seront reliées au câble de connexion vers le jack K1.

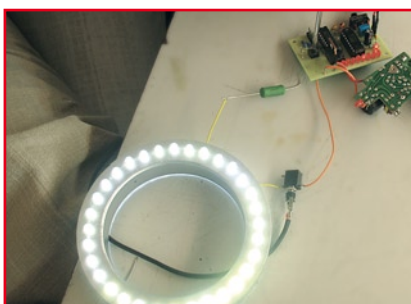

Une fois que l'on dispose du chargeur de flash, il est temps de passer à la réalisation de la platine de commande dont on retrouve le dessin de l'implantation des composants en **figure 4**.

L'implantation des composants se fait dans l'ordre classique, composants

de petite taille (strap, résistances, condensateurs, diodes en veillant à leur polarité) d'abord, les composants plus encombrants, boutons-poussoirs, transistor, interrupteurs, quartz, circuits intégrés) ensuite. Les circuits intégrés prendront place sur un support (de bonne qualité). L'implantation des

LED et des organes de commande, S1 à S3, dépend de ce que l'on prévoit de faire pour une mise en boîtier du montage. Il est fortement recommandé en effet de mettre le tout dans un coffret, auquel on connectera l'anneau de LED (l'encadré « Réalisation de l'anneau » explique la réalisation de ce dernier. Il ne s'agit pas de se prendre « une châtaigne » suite à une mauvaise manip. Si l'on choisit cette solution, il faudra placer les différentes LED de visualisation sur le boîtier ainsi que les interrupteurs marche/arrêt et boutons-poussoirs S1 et S2.

L'extrémité libre du câble de liaison allant vers le connecteur flash de l'appareil photo vient se brancher sur les picots PC3 et GND (RCA plug) situés tout près de S1. *À noter qu'il y a eu des modifications esthétiques entre le prototype de la photo (figure 4) et la version définitive du circuit imprimé.*

Utilisation pratique

Le fonctionnement du module à condensateur peut varier d'un modèle d'appareil photo jetable à un autre. Sur certains d'entre eux, il faut appuyer en permanence sur le bouton jusqu'à ce que la LED s'allume indiquant la pleine charge du condensateur, sur d'autres, comme celui que nous avons utilisé, il suffit d'appuyer brièvement sur la touche et d'attendre que la LED du module condensateur s'allume : le condensateur est fin prêt (à se décharger...).

Expériences

L'auteur se sert de ce flash annulaire depuis plus de 6 mois ; il est devenu indispensable pour faire de la macro. La pratique a appris qu'il était très intéressant pour des macros à moins de 40 cm de l'appareil photo. Comme le définissait le cahier des charges, les LED agencées en anneau permettent de fournir une gentille lumière diffuse.

Cependant, les LED de 20 000 mcd chacune ne suffisent pas à diminuer de beaucoup le diaphragme (de f/2.8 à f/8 par exemple) donc à augmenter la profondeur de champ.

Les LED, même blanches, sont plutôt de couleur bleue. Donc, penser avant de faire de la macro, de faire une balance des blancs. Ou bien atténuer le bleu avec un logiciel de retouche photo, (« photoshopper » est, ces der-



Figure 5. Notre anneau à LED est né d'un tuyau d'interconnexion à trouver dans de nombreux magasins de bricolage.

niers temps, devenu un terme on ne peut plus huppé dans le monde de l'édition de magazines à forte distribution...).

La commande des LED étant indépendante du boîtier, il est préférable de rester en mode « manuel » et de trouver un compromis diaphragme/temps d'obturation acceptable.

Comme la luminosité des LED n'est pas trop puissante (c'était bien le but recherché), il n'a pas été nécessaire de changer le temps de durée du flash sur le boîtier de commande (indépendamment de l'obturateur photo).

L'auteur qui recharge le condensateur du flash par le biais d'un aimant (relais ILS), a constaté que le système à LED ne consommait que relativement peu. Il est possible de faire une dizaine de déclenchements au 1/100^{ème} de seconde avant de penser à recharger le condo.

Cette réalisation présente un fort potentiel d'évolution. Vu la haute tension générée par le module du flash jetable, il pourrait être intéressant d'essayer d'utiliser d'autres types de LED, du genre Luxeon à 1 W voire 3 W (les photographes souhaitant


toujours plus de lumière pour se rapprocher du mieux possible de l'éclairage naturel). Ni l'auteur ni nous n'avons essayé cette approche, mais laissons la bride sur le cou de l'imagination de nos lecteurs. Bonnes macros ! N'hésitez pas à nous envoyer les meilleurs de vos chefs d'oeuvre.

(070612-1)

Liens Internet :

- [1] www.geocities.com/lemagicien_2000/elecpage/maxflash/maxflash.html
- [2] Fiche de caractéristiques du PIC16F628 : www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/I/C/1/PIC16F628.shtml
- [3] Fiche de caractéristiques du IRFBF20 : www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/R/F/B/IRFBF20.shtml
- [4] Fiche de caractéristiques du 4051 : www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4051BC.pdf

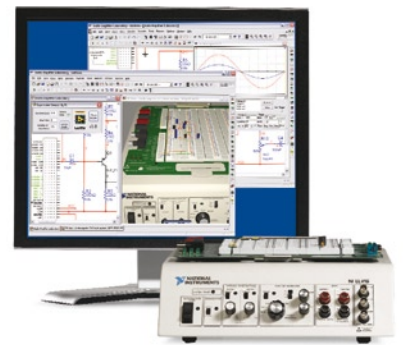Une solution complète pour les TP d'électronique



Simuler, prototyper et tester des circuits avec une seule plate-forme.

NI Multisim, NI ELVIS et NI LabVIEW permettent d'illustrer concrètement la théorie électronique. Les étudiants peuvent utiliser le logiciel NI Multisim pour simuler les circuits électroniques et analyser leur comportement de façon interactive, la station NI ELVIS pour créer des prototypes physiques, et le logiciel de développement graphique NI LabVIEW pour tester les circuits avec les 12 instruments intégrés à la station. Ainsi, le comportement simulé peut être comparé aux résultats des tests.

>> Présentations multimédias et tutoriaux sur ni.com/academic/f/circuits

01 57 66 24 24



Electronics
WORKBENCH

devient



NATIONAL
INSTRUMENTS™
ELECTRONICS WORKBENCH GROUP

© 2007 National Instruments Corporation. Tous droits réservés.
Electronics Workbench, LabVIEW, Multisim, National Instruments, NI et ni.com sont des marques de National Instruments. Les autres noms de produits et de sociétés cités sont des marques ou des noms commerciaux appartenant à leurs propriétaires respectifs. 2007-8978-901-112-0



Thermomètre-thermostat

Prenons la température... et gardons-là

Jean-Paul Brodier

Les applications précédentes ont mis en oeuvre des modes élémentaires d'entrée et sortie des données : interrupteurs ou barrières photo-électriques en entrée, LED en sortie. Il s'agissait toujours d'informations binaires, tout ou rien, abrégées en « TOR » par les automaticiens.

Le thermomètre décrit ici mesure la température comme grandeur analogique et l'affiche sous forme de texte sur l'écran à cristaux liquides. Le thermostat agit en tout ou rien sur une sortie, pour activer ou arrêter un élément chauffant.

Matériel

L'écran à cristaux liquides est celui du module E-blocks EB-005-00-2. Il s'enfiche dans la prise du port B de la platine *Multi-programmer*. Son alimentation est assurée par un fil entre les bornes +V de la platine afficheur et celle de la platine *Multi-programmer*. Le fil négatif est superflu car la masse du module est raccordée à celle du *Multi-programmer* par la fiche SubD.

Le microcontrôleur choisi est le PIC16F877. Il faut pour cette application un modèle qui comporte un convertisseur analogique-numérique (CAN). Celui-ci a une résolution de 10 bits avec huit entrées multiplexées sur les broches du port A. L'écran est inclus dans le montage en un clic sur le symbole LCD dans la barre verticale de gauche. Pour chacun des composants ainsi ajoutés, il est possible de cliquer sur la flèche de la barre supérieure pour afficher le menu *Propriétés* et modifier par exemple le point de connexion.

L'afficheur est connecté par défaut au port B. On opère de même pour le thermomètre sur l'entrée analogique ADC0 et le potentiomètre de consigne connecté à l'entrée analogique ADC1. La forme de représentation choisie est le curseur, il est possible d'opter pour un bouton classique et de choisir les couleurs.

La LED de sortie est connectée à la broche 3 du port A. En effet, les broches du port A peuvent être configurées à volonté en entrées analogiques ou en entrées-sorties binaires, le tout mélangé en cas de besoin.

Macro-commandes liées au matériel

Le programme prend en compte le matériel au moyen de bibliothèques logicielles qui sont chargées au fur et à mesure des appels de macro-commandes. Commençons par l'afficheur. Cliquer sur le carré (bords hachurés, dans la barre de symboles) que la bulle d'aide annonce par *Routine Composant* et l'amener en place dans l'organigramme en maintenant la pression. Un clic droit sur *Propriétés* permet de choisir le composant (LCD), la macro à exécuter pour l'initialiser (Init) et de renommer la case.

L'interface de l'écran fonctionne en huit ou quatre bits. Il faut pour le configurer lui envoyer une séquence d'instruc-

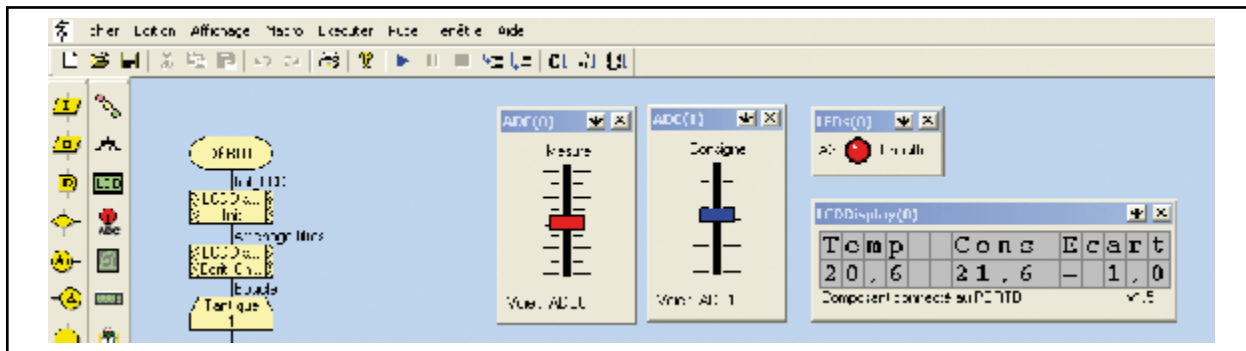


Figure 1.
L'écran du PC présente tous les composants du système pour la simulation du fonctionnement.

tions au format de quatre bits, séparées par des pauses de durées calibrée. C'est le travail de la macro-commande *Init*, qui prend en compte la fréquence du quartz dans l'écran de configuration du microcontrôleur pour fixer la cadence. Elle fixe d'office le format à quatre bits, ce qui est utile pour économiser les broches d'entrée-sortie, voire indispensable avec les petits modèles de contrôleurs.

Un appel de la macro *Ecrit_Chaine* pour le même composant affichera le texte passé en paramètres. La chaîne doit être encadrée des doubles apostrophes, faute de quoi les caractères seront considérés par le compilateur comme un nom de variable. La table de caractères de l'afficheur standard ne comporte pas de caractères accentués. Le compilateur les accepte, le simulateur les affiche à l'écran de l'ordinateur, mais ils n'apparaissent pas sur l'afficheur, ou avec un aspect différent. Il est possible, par une série de commandes à l'afficheur, de créer jusqu'à huit caractères spéciaux qui seront stockés en RAM à côté de la ROM.

Dans notre application, la première ligne de l'écran indique la signification des nombres qui seront affichés sur la deuxième. On affiche trois grandeurs, deux mesurées, une calculée. L'intérêt de l'écran LCD est d'afficher beaucoup plus d'informations que les afficheurs numériques à LED. Rien n'empêche d'adapter l'affichage aux circonstances et de présenter les données intéressantes à un instant donné, par exemple une alarme et sa cause.

Boucle

Après l'initialisation de l'écran, le programme entre dans la boucle principale. Les mêmes opérations se répètent à intervalle d'une seconde, réglé par la case *Pause* (*Delay* en anglais).

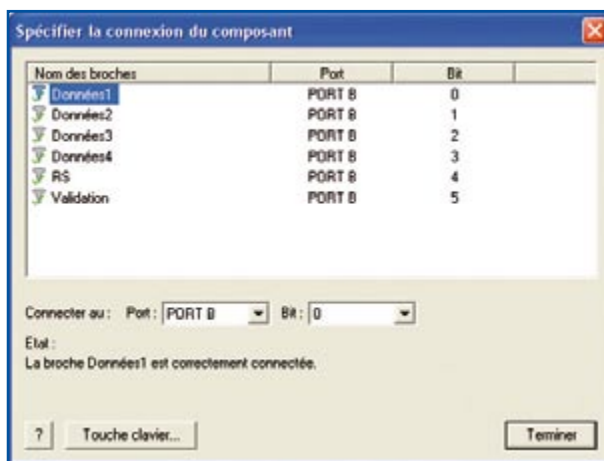


Figure 2.
Le raccordement de l'écran à cristaux liquides se fait par défaut sur le port B.

On commence par effacer la ligne inférieure (ligne 1) en y écrivant 16 espaces à partir de la première position (0). Viennent ensuite les mesures, calculs et affichages.

Mesure et mise à l'échelle

Les deux grandeurs mesurées résultent de la lecture du convertisseur analogique-numérique, par la macro *Ech_ADC*, une fois pour la température, une fois pour le potentiomètre de consigne. La mesure est suivie par une mise à l'échelle. Nous voulons faire correspondre les 1 024 points (10 bits) de la mesure à une plage de 10 à 30°C, soit une amplitude de 20°C et un décalage (*offset*) de 10°C. D'où la suite de calculs dans la macro *Echelle* :

L'offre pertinente pour vos Circuits Imprimés professionnels



On-line: calculez vos prix
On-line: passez vos commandes
On-line: suivez vos commandes
On-line: 24/24H et 7/7J

Verified

- "Standard pooling" à prix très attractifs
- jusqu'à 6 couches
- de 1 à 1000 pièces
- délais à partir de 3 jours ouvrés

Une équipe novatrice à votre écoute: +33 (0)3 86 87 07 85

www.eurocircuits.com


A la carte

- "Technologie pooling" à prix attractifs
- jusqu'à 8 couches
- de 1 à 1000 pièces
- délais à partir de 3 jours ouvrés

On demand

- "Technologie particulière" au juste prix
- jusqu'à 16 couches
- à partir de 1 pièce
- délais à partir de 3 jours ouvrés

Figure 3. Chaque composant offre un certain nombre de macro-commandes qui lui sont propres. L'écran à cristaux liquides peut afficher un caractère à la fois, une chaîne ou un nombre. Il accepte également des commandes de déplacement du curseur etc.

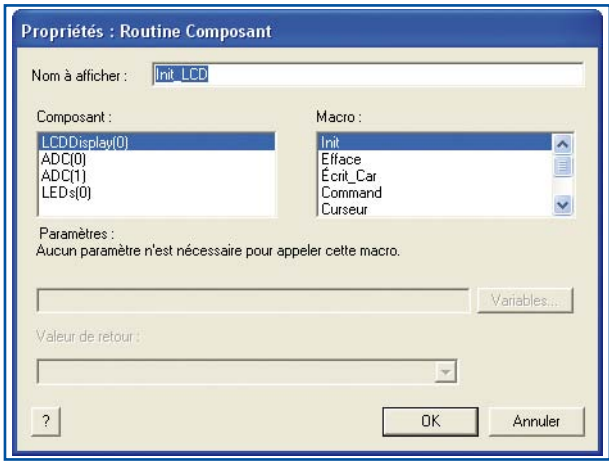

```
MESURE = MESURE * 20
MESURE = MESURE / 102
MESURE = MESURE +100
```

Les facteurs de la règle de trois sont choisis dans le rapport 200/1024, de façon à ne pas donner de résultat intermédiaire supérieur à 32767, la valeur maximale que peut prendre un nombre entier dans le système FlowCode. L'erreur introduite par ces facteurs approchés est un peu inférieure à 4 pour mille, soit 0,4%, deux fois moins que la tolérance sur des composants de précision. Elle est parfaitement acceptable. Le résultat est exprimé par dix points pour un degré, nous devons recourir à un artifice pour l'affichage des dixièmes de degré.

Affichage

Les routines de pilotage du composant LCD n'affichent que des nombres entiers entre -32768 et +32767. C'est donc

à nous qu'il incombe d'organiser les données de façon à tirer profit de la résolution des convertisseurs. Nous affichons les dizaines si leur chiffre n'est pas nul, les unités, la virgule, puis les dixièmes de degré. Nous utilisons les opérations division et modulo (reste de la division). Si le résultat de la mesure est inférieur à 100 (dixièmes de degré) le chiffre des dizaines est remplacé par un espace. S'il est supérieur ou égal à 100, on obtient le chiffre à afficher en divisant la valeur mesurée par 100. Ce qui reste à afficher est obtenu par l'opération modulo, le reste de la division par 100. On procède de même pour les unités (dizaines de dixièmes). Le reste de la division par 10 représente les dixièmes de degrés.

Comme ces routines de calcul et d'affichage sont utilisées trois fois, pour la température mesurée, la consigne et l'écart, elles constituent deux macros, *Echelle* et *Affichage*. Entre les affichages, on procède aux mesures, mais aussi au recalage du curseur sur la ligne. Les lignes (y) et les caractères (x) sont comptés à partir de zéro, l'affichage de la consigne commence sur la ligne 1, caractère numéro, le septième.

Thermostat

La fonction du thermostat consiste à actionner un relais dans le cas où la température mesurée est inférieure à la consigne. L'action sur le relais est matérialisée par l'allumage de la LED connectée au port A.

Calcul de l'écart

La grandeur qui décide de l'action du thermostat est l'écart entre la valeur de consigne et la valeur mesurée. La valeur absolue est le résultat de la soustraction

ECART = TEMPERATURE - CONSIGNE

ou l'opposé si la température est inférieure à la consigne. La méthode utilisée est plus simple que le calcul de la valeur absolue et la détermination du signe. Si l'écart entre la température mesurée et la consigne est négatif, la LED s'allume pour signaler que le relais colle. Du fait de la basse fréquence de la boucle et de la division effectuée pour la mise à l'échelle, on ne risque pas de voir le relais vibrer à cause du bruit des convertisseurs. L'effacement périodique de la ligne inférieure a l'avantage de montrer que le système fonctionne. Si on trouve ce clignotement gênant, on peut le supprimer complètement, ou bien le faire plus discret en ramenant par exemple à quatre le nombre de caractères effacés. De toutes façons, tous les caractères, espaces compris, sont remis à jour à chaque passage dans la boucle.


Le temporisateur (*Pause*) de la fin de la boucle est programmé au choix en secondes ou en millisecondes. C'est le compilateur qui se charge ensuite de calculer le nombre de cycles d'attente ou la valeur de rechargement des compteurs en fonction de la fréquence du quartz.

(070852-1)


Liens Internet :

Mise à niveau (update) de FlowCode 3 vers la version v3.2.2.40 (nécessaire pour un fonctionnement correct du programme du thermomètre/thermostat) www.matrixmultimedia.com/Flowcode3a-X.php

Figure 4. La macro d'affichage maison découpe le nombre en chiffres et intercale le signe décimal. Comme le format est fixe, elle est beaucoup plus économe que la macro FlowCode, qui doit prendre en compte tous les cas possibles, avec les dizaines de milliers, milliers, le signe et les nombres hexadécimaux.

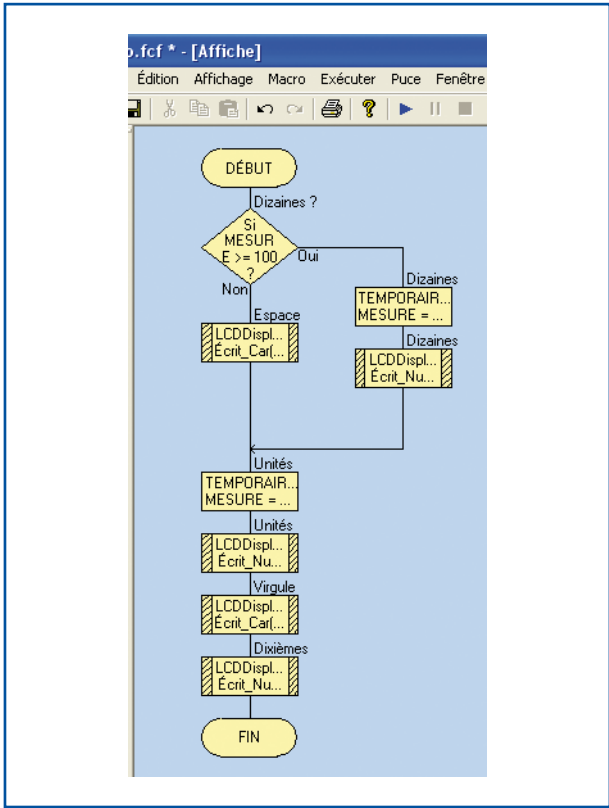

Fréquence à base de AT89C2051

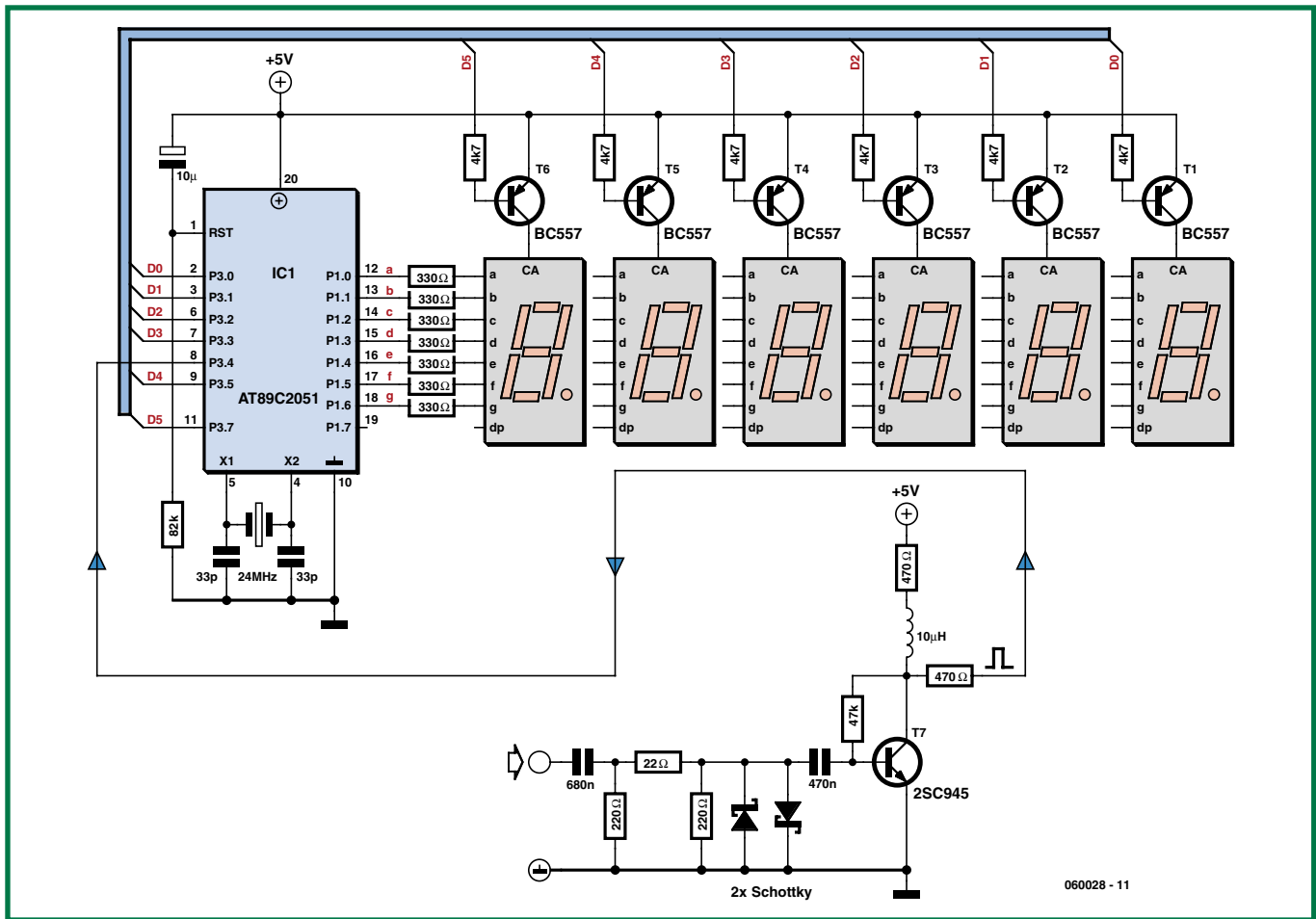

Sajjad Mosavi

L'électronique extrêmement simple présentée ici est capable de mesurer des fréquences allant jusqu'à 1 MHz à une résolution de 1 Hz sans nécessiter de circuit diviseur ou prédiviseur additionnel. Le cœur du montage est un microcontrôleur d'Atmel, un AT89C2051-24XX.

Le signal appliqué en entrée devra être rectangulaire avec des niveaux TTL (+5 V en maximum et 0 V en minimum). Si vous voulez appliquer des signaux non-TTL vous pourrez faire appel au convertisseur centré sur le transistor T7, il se chargera de donner à votre signal une forme d'onde TTL rectangulaire tout en protégeant le système de comptage contre des excursions de signal trop importantes. On pourra, si l'on a besoin de traiter des fréquences plus élevées, utiliser des circuits de division (on parle de *prescaler* = prédiviseur) tels que les SAB6456 ou SP8704. Il faudra, dans ce cas-là, multiplier la valeur affichée par le facteur de division si l'on veut avoir la vraie fréquence en hertz. Tant que l'on ne travaille pas dans les

gigahertz, des diviseurs TTL tels que nos bons vieux 74LS93 et 74LS90 qui proposent des facteurs de division de 2, 4, 5, 8 ou 10, feront parfaitement l'affaire. À noter qu'il est possible en outre de monter de tels diviseurs en cascade pour créer des facteurs de division plus élevés, mais il faudra veiller à ce que la fréquence d'entrée ne dépasse pas la valeur maximale indiquée dans la fiche de caractéristiques du composant concerné.

Le AT89C2051 d'Atmel est un microcontrôleur 8 bits à 20 broches doté d'une mémoire Flash de 2 Koctets, de 128 octets de RAM et de 2 blocs temporisation/comptage 16 bits. Il a été choisi ici en raison de son excellent rapport performances/prix, sa compatibilité avec les produits de la famille MCS-51, son faible nombre de broches et également, l'expérience de l'auteur avec son langage de programmation !

La mesure de fréquence se fait par comptage du nombre de flancs montants du signal d'horloge entrant pendant une seconde. Le programme se sert du temporisateur/compteur 0

(*timer/counter0*) programmé en mode de comptage 16 bits pour cette opération et le temporisateur/compteur 1, en mode 16 bits lui aussi, pour définir l'intervalle de porte de 1 seconde. La routine de calcul de la fréquence stocke le résultat dans la série de registres 0, de R2 à R7. La routine d'affichage visualise alors le résultat sur les afficheurs 7 segments à LED à anode commune. De manière à éviter les zéros non significatifs, le programme examine les registres à la recherche de contenu « zéro » avant de procéder à l'affichage. Lors de l'affichage de fréquence, chacun des 6 chiffres (afficheurs) du système de visualisation est activé individuellement, tous les autres étant coupés pendant que le microcontrôleur place, un bref instant, le chiffre correspondant destiné à l'afficheur concerné sur son port P1. Le microcontrôleur active alors l'afficheur concerné qui visualise alors le chiffre correspondant. Ces opérations se font si rapidement qu'il n'y a pas le moindre scintillement de l'ensemble de l'affichage. Les afficheurs sont disposés en bus sur le port P3, la résistance

de 4k7 prise dans la ligne de base de chacun de transistors pilotes PNP servant à limiter le courant.

Il faudra utiliser le AT89C2051-24XX car ce composant est destiné à travailler avec un quartz de 24 MHz. Le programme pour le AT89C2051 téléchargeable gratuitement depuis la page de notre site Internet consacrée à ce projet (**060028-11.zip**) pourra être assemblé avec n'importe quel assembleur pour la famille 8051 tel que ASM51 et éditeur de liens OHS51 par exemple. Le résultat de cette opération sera un fichier .hex qui pourra être programmé dans le microcontrôleur l'aide d'un programmeur connaissant ce type de composant.

Il est judicieux, lors de la réalisation de ce projet, de monter l'affichage sur sa propre platine de manière à pouvoir placer cette dernière sur la face avant d'un boîtier, la platine principale venant se fixer sur le fond du coffret.

La tension d'alimentation régulée de 5 V sera fournie par un régulateur classique du type 7805.

(060028-1)

Le système LEDBUS

Avec plusieurs pilotes

Jörg Prim

Tout le monde connaît la possibilité de piloter des LED par le biais de résistances de limitation. Pourquoi un éclairage innovant anéantirait-il le rendement élevé des LED par l'implantation de résistances de limitation ? Il est intéressant en outre de disposer d'une fonction de gradateur et de pouvoir utiliser une télécommande.

Ce projet baptisé LEDBUS répond exactement à ce cahier des charges étant de plus en mesure de piloter un nombre quasi-illimité de LED. Il est en outre possible de mémoriser un maximum de 10 programmes d'éclairage qu'il est possible d'appeler par action sur une touche d'une télécommande IR courante. Un programme d'éclairage contient le paramétrage de la luminosité des différents modules à LED. On peut ainsi avoir un programme donnant la lumière suffisante pour lire, un autre tirant plus au rouge pour se décontracter.

Principe

Le montage comporte deux platines : une unité centrale et un module de puissance (figure 1). Une telle unité

centrale est en mesure, au travers du « LEDBUS », de piloter plusieurs modules de puissance capables chacun d'alimenter jusqu'à 6 LED de 1 W. La luminosité de chaque module de puissance se laisse régler en 256 pas. Le LEDBUS fonctionne comme un registre à décalage. Il n'est pas nécessaire, par conséquent, d'entrer d'adresse. L'unité centrale peut, outre la luminosité, piloter d'autres paramètres.

La figure 1 illustre, à titre d'exemple, une unité centrale attaquant une chaîne de 3 modules de puissance. L'unité centrale comporte un registre de décalage en entrée et un autre en sortie, chacun des modules de puissance disposant lui d'un registre à décalage en entrée. En sortie on a transfert du signal en aval, ce qui implique la présence d'une fiche de terminaison de ma-

nière à pouvoir renvoyer le signal.

Normalement, un registre à décalage requiert des signaux d'horloge, de données et d'échantillonnage (*strobe*). Dans le cas du LEDBUS la transmission des signaux se fait en sériel sur une seule ligne, le logiciel se chargeant de leur décodage.

On voit, dans le bas de la **figure 1**, la transmission d'un octet. Le bit de départ long d'un demi-bit en premier, puis un signal « 0 » de même taille. On a ensuite le bit de commande de la longueur d'un bit suivi des bits 7 à 0. Le bit de commande indique s'il s'agit d'une instruction (1) ou de données (0). En sortie, une instruction est envoyée immédiatement de manière à attendre tous les modules de puissance quasi-simultanément. Dans le cas de données, on transmet le contenu du registre à décalage interne. On ne procède pas alors à une saisie complète du registre à décalage, mais les données sont retransmises à la sortie immédiatement après le bit de départ. Ceci se traduit par un décalage de la durée d'un bit par module de puissance, situation expliquée dans l'encadré « Bits au détail ».

Les électroniques

On retrouve en **figure 2** le circuit de l'unité centrale. Un LCD à 2 lignes de 20 caractères (2x20) donne des informations sur l'état du système et du programme en cours d'exécution. Un menu permet d'accéder à toutes les fonctions. La présence d'une embase I²C permet une extension facile du montage (l'auteur travaille sur une pla-

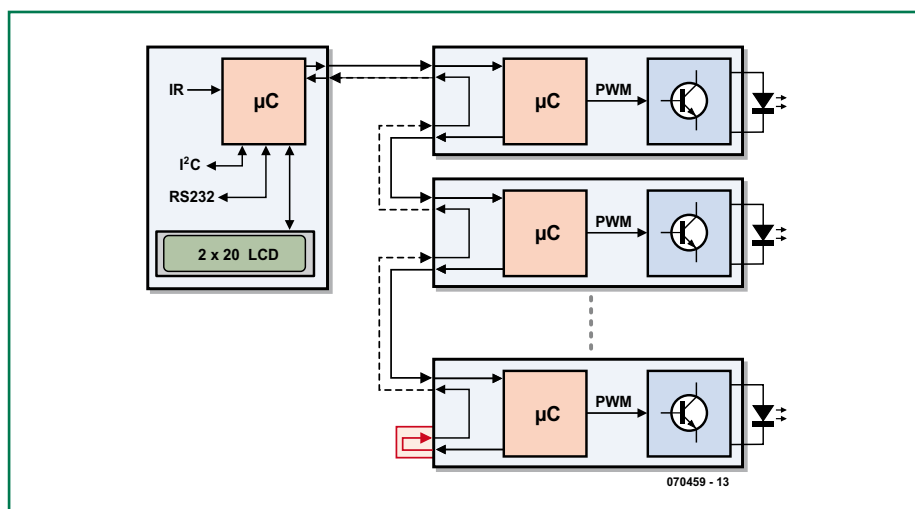


Figure 1. Synoptique d'un système complet. Une triplette de modules de puissance est reliée à une unité centrale.

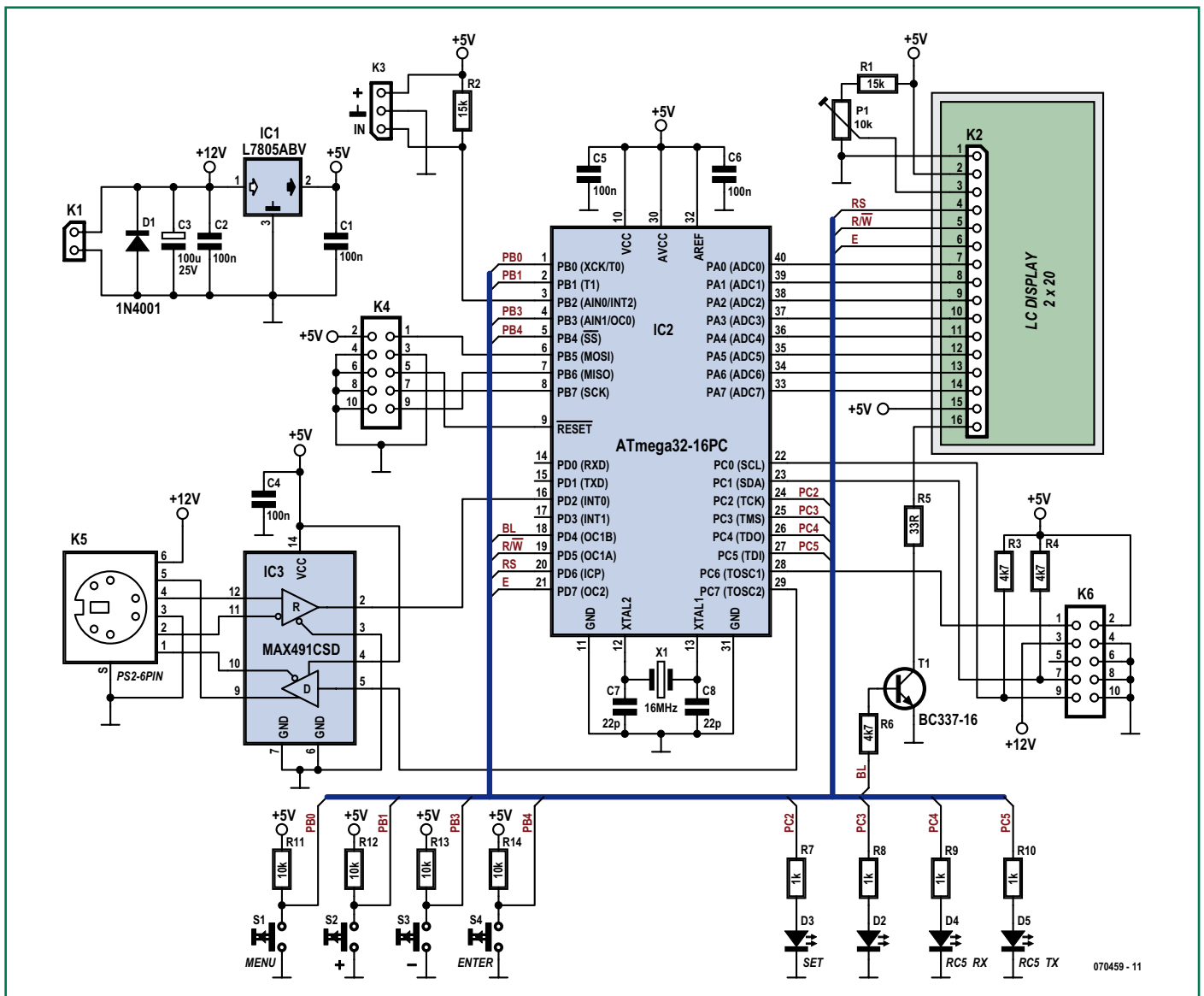
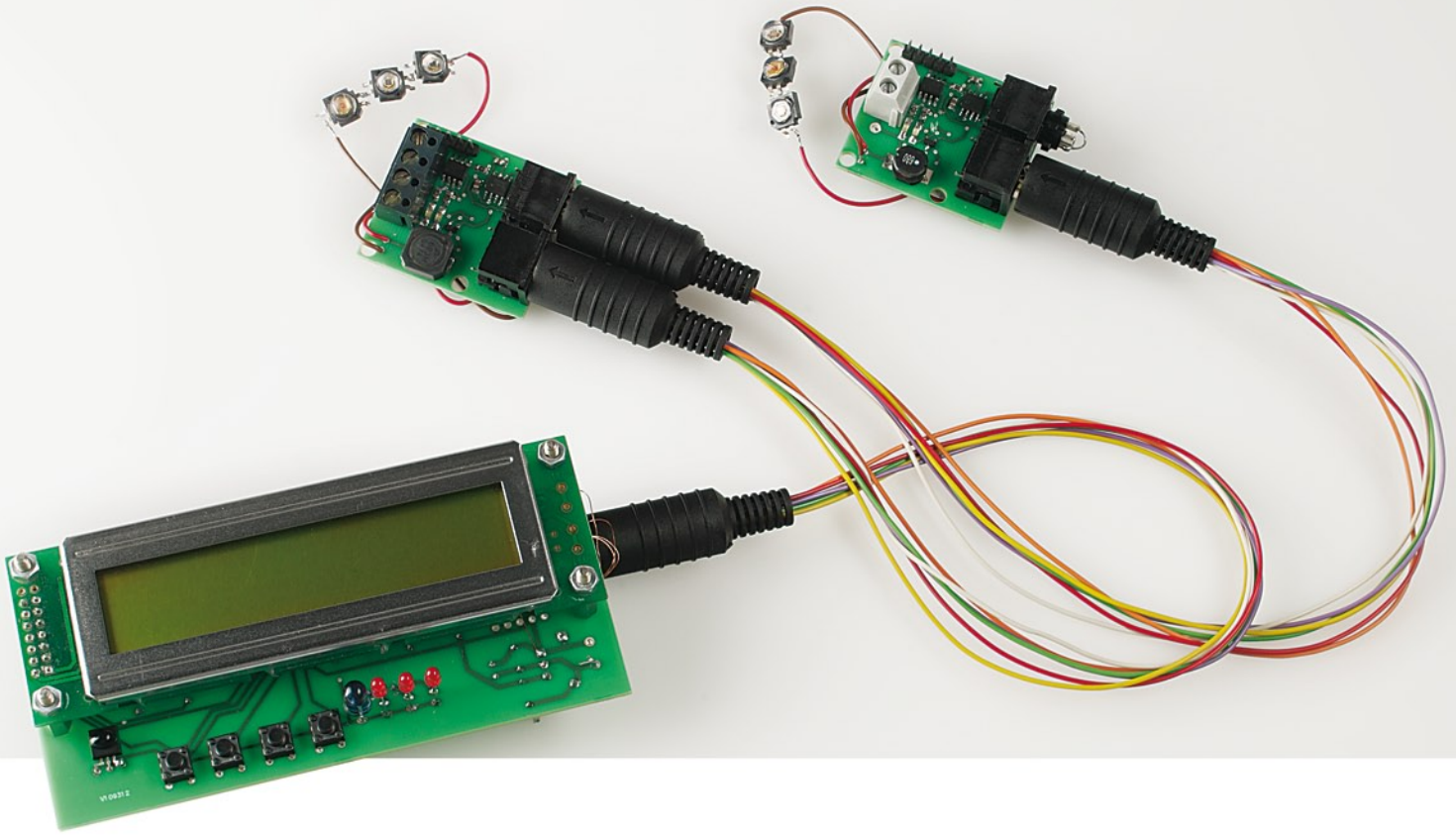


Figure 2. L'électronique de l'unité centrale régie par un ATmega32.

Bits au détail

Un octet de commande se subdivise en deux quartets (nibble) de 4 bits chacun. Le quartet de poids fort différencie les 16 groupes d'instructions :

- 0 : Groupe 0 Cf. plus loin
- 1 : Écriture du registre, quartet de poids faible = adresse
- 2 : Lecture du registre, quartet de poids faible = adresse
- 3 à F : non implémentés

Instruction du groupe 0 :

- 0: Effacer registre à décalage de données
- 1 : Sélection de périphérique : si registre de données = 0 le périphérique est désélectionné, sinon il est sélectionné
- 2 : Activation du périphérique
- 3 : Sélection de demande : le registre de données passe à 1 en cas de sélection
- 4 à E : non implémentés
- F : Sauvegarde permanente

Un périphérique (= module de puissance) est sélectionné ou ne l'est pas. S'il l'est la LED verte s'allume et il participe à l'échange de données. S'il ne l'est pas, il ne participe pas à l'échange de données sur le LEDBUS, la sortie étant identique à la sortie. Lorsqu'un périphérique n'est pas sélectionné, seules sont exécutées des instructions du groupe 0.

L'instruction 02 (Device Activate) active toujours un périphérique - l'instruction 01 (Device Select) ne le fera qu'à condition que la valeur du registre à décalage de données soit différente de 0. Ceci permet à l'unité centrale de différencier les différents périphériques et d'échanger des données, il est superflu ainsi d'avoir à cadencer la totalité du LEDBUS.

Les groupes d'instructions 1 et 2 permettent la lecture et l'écriture de 16 registres :

0:	Aktuelle Helligkeit: Beim Schreiben wird die Helligkeit sofort umgeschaltet.
1:	vitesse de commutation : 0 = rapide, 1 = lente
2:	Luminosité actuelle : en cas d'écriture le changement de luminosité se fait progressivement (à la vitesse de commutation du registre 1.
3...12	non utilisées
13:	0 : 0 = éteint, FF = luminosité maximale, 1 : inversion
14:	Luminosité minimale
15:	Fréquence MLI : 0 = 8 kHz, 1 = 2 kHz, 2 = 500 Hz.

Si l'on veut mettre un module de puissance à sa luminosité maximale il faut commencer par écrire FF dans le registre de données, l'instruction 10 recopiant alors la valeur dans le registre 0, le PIC mettant ainsi le module de puissance à pleine luminosité.

Si l'on veut passer doucement à mi-luminosité, ce sera la valeur 80 qu'il faudra écrire dans le registre de données avant d'envoyer l'instruction 12. Le signal MLI varie alors lentement (en fonction du registre de données 1) pour une luminosité de 80.

Il est possible de calibrer le PIC pour pouvoir l'utiliser avec toutes sortes de pilotes de LED de puissance. Lorsque le registre 13 est à 0, FF représente la pleine luminosité et 0 une extinction complète. T1 inversant le signal MLI, il faut que l'on ait un « 1 » à cet endroit.

Le registre 14 définit la luminosité minimum. Selon le module de puissance utilisé, la LED ne s'allumera qu'à partir de 05 environ alors qu'elle devrait s'allumer à 01. Pour cette raison on peut paramétrer par le registre 14 la luminosité minimale.

Le registre 15 paramètre la fréquence MLI à 500 Hz, 2 ou 8 kHz.

Il n'est pas nécessaire d'effectuer des calculs de bits la centrale pilotant l'ensemble des modules de puissance par le biais d'instruction simples.

Pour éviter d'avoir à refaire le paramétrage après chaque coupure de la tension d'alimentation, il est possible, par l'instruction 0F, d'enregistrer tous les paramètres dans l'EEPROM interne du PIC. Après une réinitialisation (reset) le PIC recharge les valeurs de l'EEPROM dans les 16 registres, définissant ainsi la luminosité à la mise en fonction.

tine à relais pour le secteur). Le coeur de l'unité centrale est un AT-MEGA32. On découvre, tout autour de lui une interface LCF, un bus I²C, 4 LED d'état, 4 touches, le LEDBUS, un récepteur IR et l'interface de programmation. L'affichage LCD attaque le PortA sous forme de bus de données. Les lignes

PD5 à PD7 fournissent les signaux R/W, RS et E(nable). Le transistor T1 pris dans la ligne PD4 permet au contrôleur de commander le rétro-éclairage, P1 servant au réglage du contraste. On retrouve, sur l'embase I²C K6, les lignes (SCL), PC1 (SDA) et PC6 du contrôleur. On y trouve également l'alimentation 5 V et la tension non régulée

de 12 V pour pouvoir attaquer des relais. PC6 sert en outre de signal d'activation additionnel. Si vous n'avez que faire d'extension par le bus I²C inutile de monter K6, R3 et R4. Le logiciel actuel ne supporte pas (encore) le bus I²C. PC2 à PC5 pilotent les LED d'état. D5 sera une LED IR vu que l'unité centrale

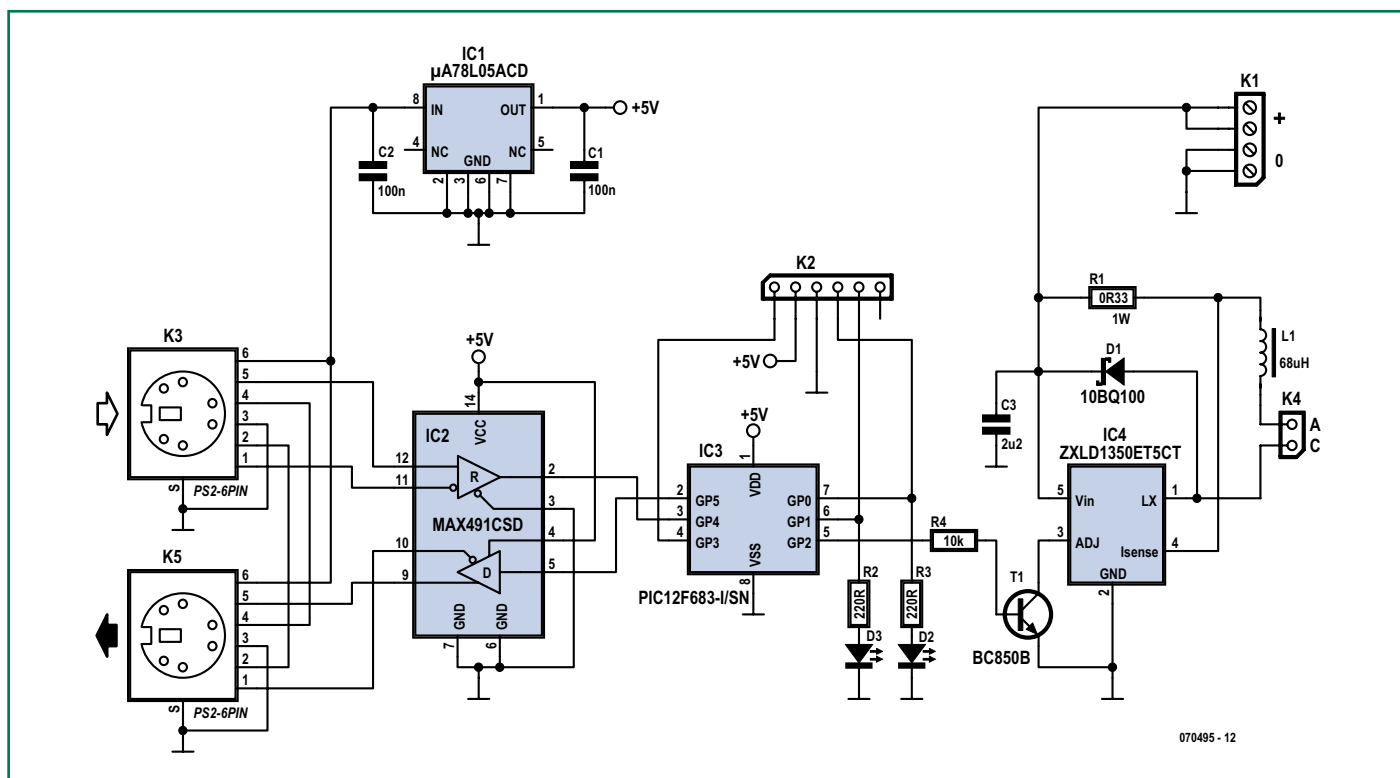


Figure 3. L'électronique du module de puissance. Ici encore, un microcontrôleur (PIC12F683) se charge du traitement des informations.

peut générer des signaux de télécommande RC5 utilisables pour la programmation de télécommandes intelligentes (lire programmables). PB0, 1, 3 et 4 sont reliés à des touches qui restent inutilisées en fonctionnement normal. Elles permettent de choisir la langue ou de configurer le code RC5. Le reste des fonctions est activé par le biais de la télécommande. Le LEDBUS prend la forme d'un MAX491, IC3, qui convertit les signaux à la norme RS-422, la transmission différentielle étant moins sensible aux parasites. Le LEDBUS véhicule égale-

ment le 12 V non régulé de manière à pouvoir, dans la foulée, alimenter les PIC des modules de puissance. L'entrée télécommande prend la forme d'un TSOP1736 relié à PB2 et chargé de convertir en impulsions les signaux IR à 36 kHz. Ce circuit pourra être monté directement sur la platine mais, si besoin en était, être relié à la platine par câble. Sur notre prototype, le signal passe par un jack stéréo. On peut ainsi placer l'unité centrale dans un tiroir pour le voir que le récepteur IR. L'utilisation d'un jack 2,5 mm permet de se servir d'un capteur IR récu-

péré sur une carte TV Hauppauge. Sur le prototype, un capteur de ce type est connecté simultanément (alimentation découplée par diode) à l'unité centrale et à la carte TV, pilotant ainsi l'une et l'autre, mais on peut également utiliser un TSOP1736 et un rien de gaine thermorétractable. L'embase ISP à 10 broches K4 est compatible avec le standard Atmel et par conséquent également avec USBprog. Le module de puissance (figure 3) utilise, pour le pilotage des LED, un ZXLD1350, IC4, de Zetex, un convertisseur abaisseur à régulation de cou-

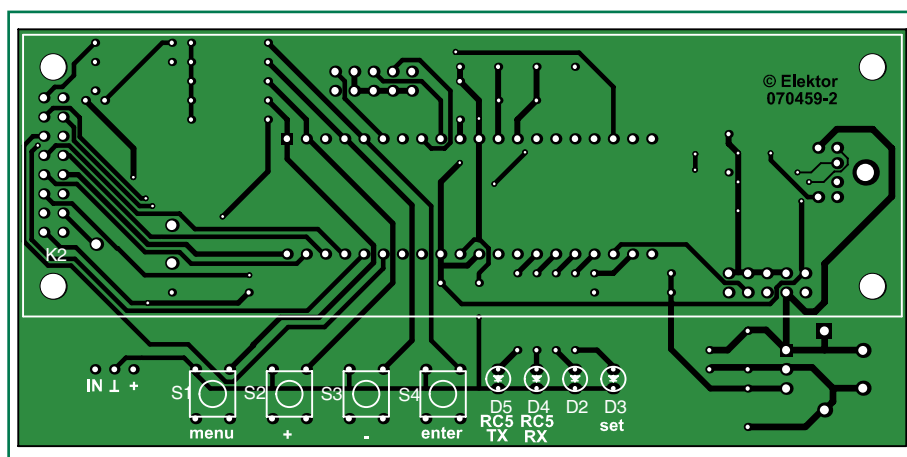


Figure 4. Sérigraphie de l'implantation des composants de la platine de l'unité centrale.

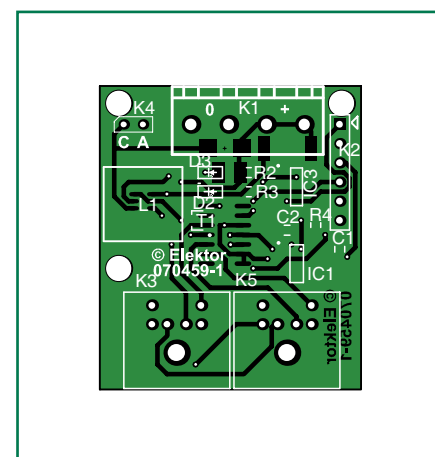


Figure 5. Sérigraphie de l'implantation des composants de la platine du module de puissance.

Liste des composants

du module de puissance 070459-1

Résistances :

R1 = 0Ω33/1 W (CMS 2515)

R2,R3 = 220 Ω (CMS 0805)

R4 = 10 kΩ (CMS 0805)

Condensateurs :

C1,C2 = 100 nF (CMS 0805)

C3 = 2μF2 (CMS 1210, diélectrique X7R ou X5R)

Semi-conducteurs :

D1 = 10BQ100 (Schottky)

D2,D3 = LED CMS (CMS 1206)

T1 = BC850

IC1 = μA78L05ACD

IC2 = MAX491CSD

IC3 = PIC12F683-I/SN (programmé : EPS070459-41)

IC4 = ZXLD1350ET5CT

Divers :

L1 = self CMS 68 μH 10x10; telle que, par exemple, B82464G4683M (Epcos)

K1 = bornier à vis encartable à 4 contacts au pas de 5 mm

K2 = embase autosécable à 1 rangée de 6 contacts

K3,K5 = embase Mini-DIN encartable à 6 contacts

jusqu'à 6 LED de puissance telles que, par exemple, Luxeon type 1 W (Cf. texte)

platine EPS 070459-1

logiciel et fichiers .pdf des platines via

www.elektor.fr

de l'unité centrale 070459-2

Résistances :

R1,R2 = 15 kΩ

R3, R4, R6 = 4kΩ7

R5 = 33 Ω

R7 à R10 = 1 kΩ

R11 à R14 = 10 kΩ

P1 = ajustable 10 kΩ

Condensateurs :

C1,C2,C4 à C6 = 100 nF

C3 = 100 μF/25 V radial

C7,C8 = 22 pF

Semi-conducteurs :

D1 = 1N4001

(pas de D2)

D3,D4 = LED 3 mm faible courant

D5 = LD271 (LED IR)

T1 = BC337

IC1 = 7805

IC2 = ATmega32-16PC; CMS (programmé : EPS070459-42)

IC3 = MAX491CSD

Divers :

S1 à S4 = bouton-poussoir 6x6 mm

X1 = quartz 16 MHz

K4,K6 = embase HE-10 à 2 rangées de 5 contacts

K5 = embase Mini-DIN encartable à 6 contacts

récepteur RC-5 tel que, par exemple,

SFH5110-36 (à K3)

module LCD à 2 lignes de 20 caractères tel que, par exemple, Displaytech 202A (à K2)

platine EPS 070459-2

logiciel et mode d'emploi via

www.elektor.fr

rant. R1 définit le courant maximal passant dans les LED, 0,33 Ω se traduisant par un courant de 300 mA. Il est possible, avec une tension d'alimentation de 24 V, de piloter un maximum de 6 LED 1 W prises en série. En raison du rendement élevé de IC4, l'échauffement est insensible. Un PIC12F683 se charge du traitement des instructions.

Le modulation de puissance dérive sa tension d'alimentation séparément, seul le PIC est alimenté par le LEDBUS au travers d'un 78L05. Le microcontrôleur génère un signal MLI (PWM) servant, par le biais de T1, de gradateur pour le circuit de commande, signal pouvant prendre 256 durées d'impulsions différentes soit autant de degrés de luminosité.

Le programme de l'unité centrale a été écrit sous la houlette d'AVR Studio 4 d'Atmel et du compilateur gratuit C/C++ WinAVR. Les routines d'interruption sont elles en assembleur, les

En cas d'utilisation d'un PICKit2 pour la programmation du PIC par le biais de K2, la broche 1 (repère triangulaire) doit être orienté vers le coin de la platine. Si vous achetez un contrôleur pré-programmé, inutile d'implanter K2. Il faudra, pour la programmation, garder K1 suffisamment libre pour permettre la connexion de l'interface de programmation. On réalisera autant de modules de puissance que nécessaire.

L'unité centrale ne comporte qu'un seul CMS, IC3. Attention : les touches, les LED, l'embase de l'affichage ainsi qu'un éventuel récepteur IR viennent s'implanter côté « pistes » !

Après mise en place des composants l'ATmega sera doté de son progiciel à l'aide de USBprog ou d'un autre programmeur adéquat. Nous mettons à votre disposition tous les fichiers de ce projet (EPS070459-11), mais le microcontrôleur programmé est également disponible auprès des adresses

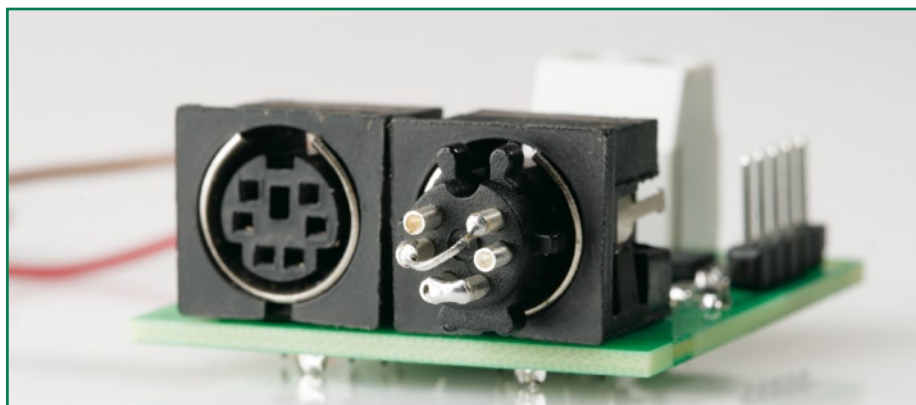


Figure 6. Une paire de platines en action.

fonctions de « haut niveau » étant écrites en C. Le programme du PIC a été réalisé sous MPLAB, un environnement gratuit proposé par Microchip. L'embase K5 permet la programmation du PIC. Le programme utilise des interruptions pour le traitement des signaux RS-232, infrarouge et LEDBUS, leurs routines ne comportant que des indicateurs (flag) que traite le programme principal.

Réalisation

On voit, sur les figures 4 et 5, les platines de l'unité centrale et du module de commande, ce dernier à base de CMS. Le pilote de LED surtout est minuscule. Son soudage requiert un fer à souder à pointe fine et de la patience.

habituelles.

Tous les modules de puissance sont interconnectés par le biais de connecteurs Mini-DIN à 6 broches. Le premier câble relie l'unité centrale à l'embase K3 du premier module de puissance, un autre câble relie lui l'embase K5 du module à l'embase K3 du module de puissance suivant. Sur le dernier module, K5 est doté d'un connecteur de terminaison tel que le montre la figure 7.

L'auteur a rédigé un document concernant l'utilisation et la programmation de cet appareil. De par son embonpoint, il vous est proposé sous forme de fichier .pdf à télécharger depuis notre site.

(070459-1)

Lumières disco à gogo (1984)



Jan Buiting

C'est quelque part au tout début des années 80 que s'est manifestée la propension à ajouter des effets lumineux et un personnage appelé « disc jockey » dans les surbours qui, jusque là, consistaient surtout à boire, rencontrer des copains et s'inonder les oreilles de musique à tout casser. Le « Disco » était là et avec lui une ambiance déjantée, pas uniquement à coup de boîtes à rythme ou de synthés électroniques, mais aussi de vêtements brillants pour toutes catégories de jeunes, d'habitude de moins de vingt ans.

En 1984, Elektor a trouvé un créneau pour un contrôleur de lumières disco inhabituel et novateur parce que non limité à d'ennuyeuses configuration fixes. En d'autres termes, l'amateur passionné par l'ambitieux projet publié dans le numéro d'Elektor de février 84, baptisé du joli nom de « Disco-lights », a vraiment pu magnétiser l'assistance avec des effets chatoyants bien

plus dans le vent qu'un simple jeu d'orgues, une paire de projecteurs colorés et naturellement l'inévitable boule miroitante au plafond.

Le projet Elektor offrait pas moins de 32 programmes en mémoire pour commander jusqu'à 30 lumières individuellement. L'unité de pilotage des triacs séparée a été décrite, vous l'aviez deviné, dans l'édition du mois suivant, en mars 1984.

La commande Disco-lights utilisait quatre RAM statiques de 2 K x 8 du type 6116 ou 5517 comme mémoire. Les compositions lumineuses étaient « programmées » en se servant d'interrupteurs à bascule et de LED en face avant. Une paire d'afficheurs à sept segments à LED servait à lire les adresses, les banques et les programmes. Il est amusant de constater que ces trois mêmes mots ont survécu jusqu'à l'ère des microcontrôleurs et autres FPGA dont nous profitons aujourd'hui.

On avait ajouté au circuit une adroite commande de vitesse (clock) pour aider le DJ ou le


MC à ajuster la vitesse des effets lumineux au rythme (en bpm, coups par minute) de la musique jouée. On pouvait remettre en cadence les figures lumineuses et il y avait même un temporisateur de répétition dont l'échelle s'étendait de 1/8^e à 16 minutes. Comme tout cela semble primitif aujourd'hui, en comparaison de l'asservissement auto-bmp sur les appareils de son et lumière disponibles aujourd'hui !

Pour avoir toutes garanties que les nombreuses heures passées à une programmation minutieuse des effets lumineux dans les quatre banques ne se transforment en temps perdu dès qu'on on éteint l'appareil, une batterie de secours était prévue qui continuait à alimenter la RAM CMOS. Elle consistait en trois accumulateurs AA au CdNi ou des piles alcalines de 1,5 V dans un support en plastique à l'écart de la platine (une bonne idée pour éviter une corrosion de la platine !). En cas d'utilisation de piles sèches, il fallait couper une résistance pour empêcher de les charger.

L'appareil au grand connecteur sub-D fut impeccablement construit par Jan Visser, qui d'ailleurs travaille toujours chez nous. Sur son conseil, j'ai retiré les trois accus CdNi du support, ils étaient certainement irrécupérables, après un bon quart de siècle.

La grande platine imprimée bleue est du style typiquement Elektorien, à simple face (!) et remplie de composants tels que des résistances d'1/4 de watt au carbone, de hauts supports pour les circuits intégrés, des électrolytiques bleus, des ponts de câblage, des cosses à souder et bien entendu ces horribles condensateurs MKT gris argenté tout nus. Avec ses quelque 3 kilowatts d'illuminations sous commande de triacs, le Disco-light complet a dû représenter souvent un vrai cauchemar de CEM, mais à l'époque personne ne se souciait plus des directives européennes que de retrouver son lit, à la maison, après la fermeture de la discothèque !

(070856-1)

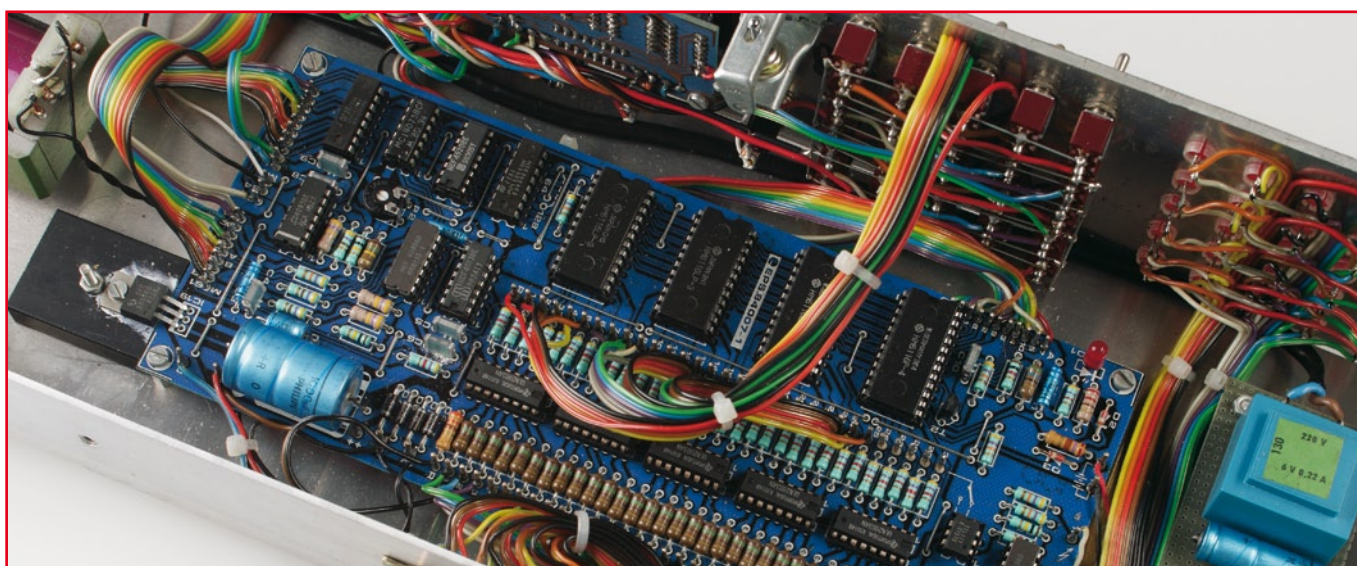


Rétronique est une colonne mensuelle s'intéressant à l'électronique du siècle dernier y compris des montages de légende décrits dans Elektor. Nous sommes ouverts à toutes les contributions et suggestions. N'hésitez pas à nous envoyer un Email à : redaction@elektor.fr, sujet : Rétronique Elektor.

Lumière d'ambiance

MSP430 réchauffe l'atmosphère

Dirk Gehrke et Christian Hernitschek

Les **DEL High-Brightness** apparaissent toujours plus fréquemment dans le domaine de l'éclairage. Nous présentons ici un luminaire d'ambiance reposant sur un nombre restreint de composants. Chacune des 3 DEL est alimentée à courant constant par un régulateur à découpage. Un microcontrôleur MSP430, fonctionnant comme un générateur triple de signal PWM, commande la luminosité. La carte peut être montée par exemple dans une lampe de table avec volume en verre dépoli ou comme lampe projecteur à DEL pour l'éclairage indirect.

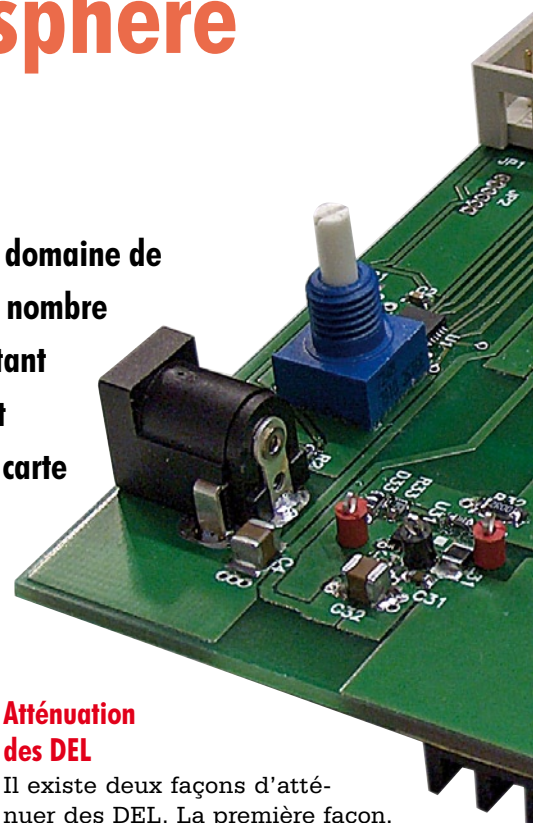

Les DEL actuelles sont généralement alimentées à courant constant, quelle que soit leur puissance. La raison en est que l'efficacité lumineuse (mesuré en lumens) est proportionnelle au flux de courant. Tous les fabricants de DEL spécifient donc les paramètres comme l'efficacité lumineuse (désigné aussi par « rendement lumineux »), l'angle de rayonnement et la longueur d'onde en fonction du courant à l'état passant I_F et non, comme on pourrait le penser, de la tension directe V_F . Ce projet est donc aussi basé sur des régulateurs à courant constant qui répondent à cette condition.

Courant constant pour DEL à haute puissance

La plupart des convertisseurs à découpage répandus sur le marché n'assurent pas une alimentation à courant constant mais à tension constante. Une modification très simple du circuit permet de transformer un convertisseur de ce genre en source de courant constant. Il suffit que le diviseur de tension généralement utilisé qui fixe la tension de sortie fasse place à une résistance de mesure du courant. La chute de tension de cette dernière détermine le flux du courant. La **figure 1** illustre une forme simplifiée du circuit.

Atténuation des DEL

Il existe deux façons d'atténuer des DEL. La première façon, et aussi la plus simple, est la régulation analogique qui permet de varier le flux de courant passant par la DEL : une baisse de courant entraîne une baisse de la luminosité. Cette approche souffre malheureusement de deux inconvénients majeurs. Premièrement : la luminosité de la DEL n'est pas proportionnelle au courant la traversant. Deuxièmement : la longueur d'onde de la lumière émise par la DEL, donc sa couleur, varie selon la diminution du flux de courant (par rapport au cou-

Attention aux DEL brillantes !

Ne jamais regarder directement/fixer les LED ! Le rayonnement très brillant des LED n'est pas seulement désagréable, il est aussi dangereux pour les yeux car il peut endommager la rétine. C'est pourquoi nous recommandons de n'utiliser la carte avec les DEL que dirigée vers une paroi blanche pour effectuer un éclairage indirect.


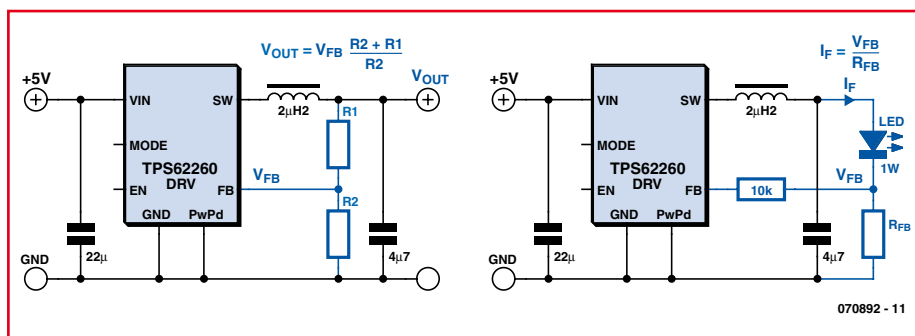
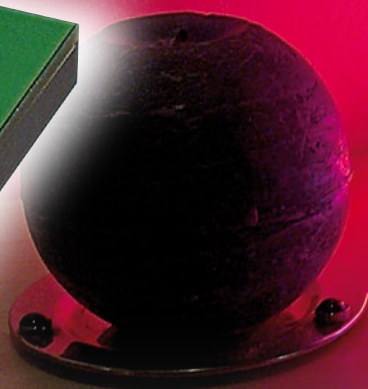


Figure 1. Convertisseur à découpage configuré comme source de tension ou de courant.

par DEL RGB

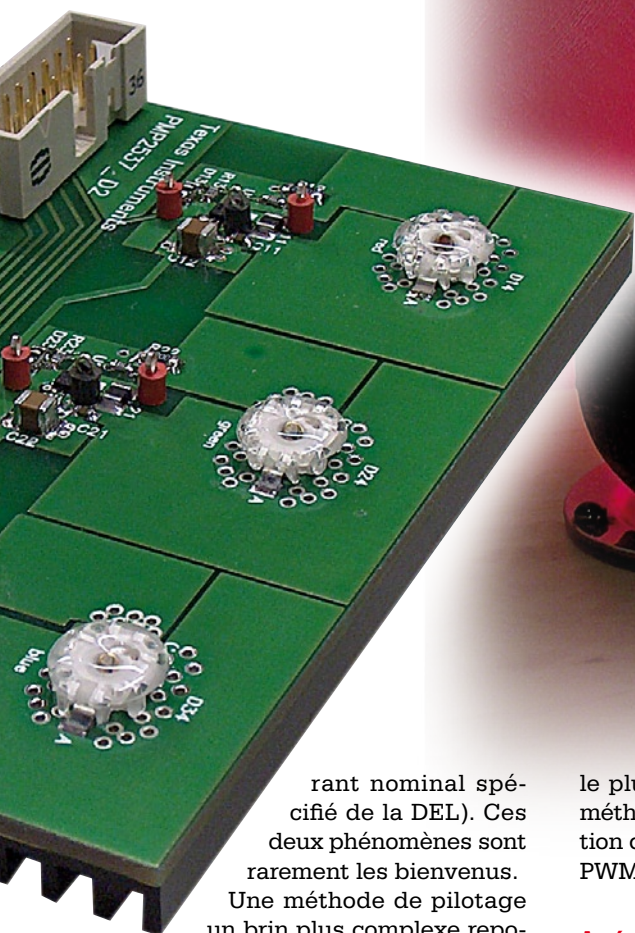

rant nominal spécifié de la DEL). Ces deux phénomènes sont rarement les bienvenus.

Une méthode de pilotage un brin plus complexe repose sur une source de courant constant qui excite la DEL à la valeur du courant nominal spécifié. Un circuit supplémentaire permet d'atteindre le but visé en allumant et éteignant rapidement la DEL avec le rapport cyclique approprié. Moins de lumière en moyenne = sensation optique d'une diminution de la luminosité. La modification du rapport cyclique permet d'ajuster la luminosité de la DEL

le plus simplement du monde. Cette méthode est connue comme « modulation d'impulsions en largeur » (anglais PWM = *Pulse Width Modulation*).

Atténuation par PWM

Les différentes possibilités d'implémentation de la technique PWM sont illustrées en se basant sur le régulateur à découpage TPS62260. Le TPS62260 est un convertisseur dévolteur synchrone intégrant des éléments de commutation et fonctionnant à une fréquence de commutation de 2,25MHz. Le signal PWM, relié à la broche EN (Enable) dans le circuit en noir de la

figure 2, active ou désactive complètement le convertisseur à découpage au rythme du rapport cyclique. Cette technique permet d'engendrer une fréquence d'atténuation de 100 Hz dans des conditions de laboratoire. Ce mode de pilotage présente l'avantage de ne nécessiter qu'un nombre minimum de composants supplémentaires pour la fonction d'atténuation. C'est aussi l'implémentation présentant le meilleur rendement énergétique car le convertisseur à découpage ne consomme presque pas de courant propre pendant les pauses de commutation. Il est seulement regrettable que la DEL réagisse avec léthargie lorsqu'une tension est appliquée à la broche Enable. Ce léger délai est dû à la fonction de démarrage progressif du régulateur à découpage.

Le courant de sortie qui suit le démarrage augmente selon une rampe pour atteindre finalement la valeur nominale du courant de la DEL. Cette augmentation peut causer des problèmes dans de nombreuses applications. Si le courant augmente lentement de la valeur minimale à la valeur nominale, la longueur d'onde de la lumière émise par la DEL variera aussi. Cela pourrait causer des problèmes d'excitation de

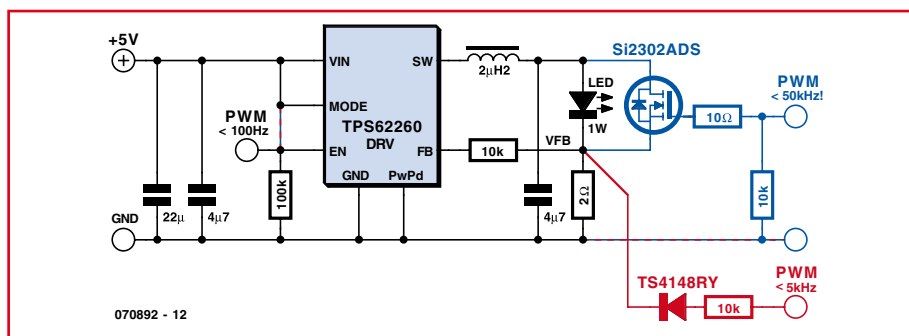


Figure 2. Trois possibilités d'implémentation de la fonction d'atténuation.

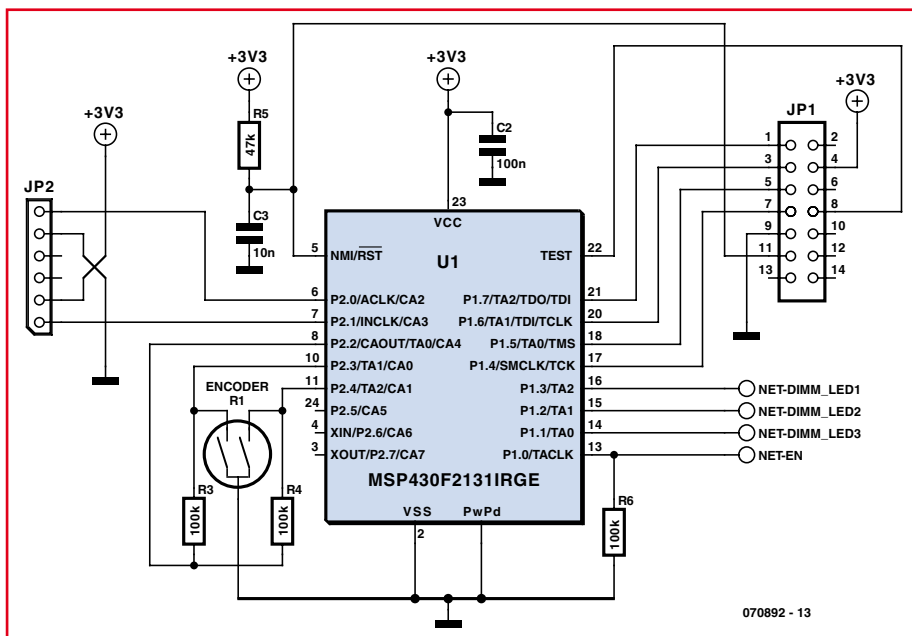


Figure 3 : Circuit de la partie de commande comprenant le microcontrôleur MSP430 et la connexion JTAC (JP1), la connexion EZ430 (JP2) et le codeur incrémental (R1).

DEL dans un projecteur à traitement numérique de la lumière (DLP) ou de rétroéclairage DEL dans une télé LCD. Cet effet n'est par contre presque pas perceptible optiquement avec le circuit

de démonstration réalisé ici. Dans la seconde variante (partie en rouge de la figure 2), le circuit PWM est découplé par une diode à faible signal et raccordé à l'entrée de l'amplifi-

cateur d'erreur du TPS62260. Dans cette implémentation, l'application d'une tension positive de 600 mV ou plus à l'entrée de l'amplificateur d'erreur peut saturer celle-ci et donc éteindre la DEL. Ce circuit d'atténuation élimine le délai de commutation de l'entrée « Enable » et le démarrage « en douceur » : la DEL peut être très rapidement activée et désactivée. La variation de la longueur d'onde mentionnée plus haut, due à l'augmentation lente du courant, est presque complètement éliminée par ce circuit. En outre, il a été possible d'augmenter la fréquence d'atténuation jusqu'à 5 kHz dans des conditions de laboratoire.

Il existe une troisième possibilité indiquée en bleu dans la figure 2. Le signal PWM est appliqué à un MOSFET raccordé en parallèle sur la DEL. Ce MOSFET court-circuite la DEL et permet de la commuter encore plus rapidement. Dans ce cas en effet, le régulateur demeure en régime à courant constant, celui-ci passant soit par la DEL soit par le MOSFET. Cette solution présente deux inconvénients : le coût supplémentaire du MOSFET et la perte de rendement due à la puissance de 180 mW dissipée constamment dans la résistance $2\ \Omega$ de mesure de cou-

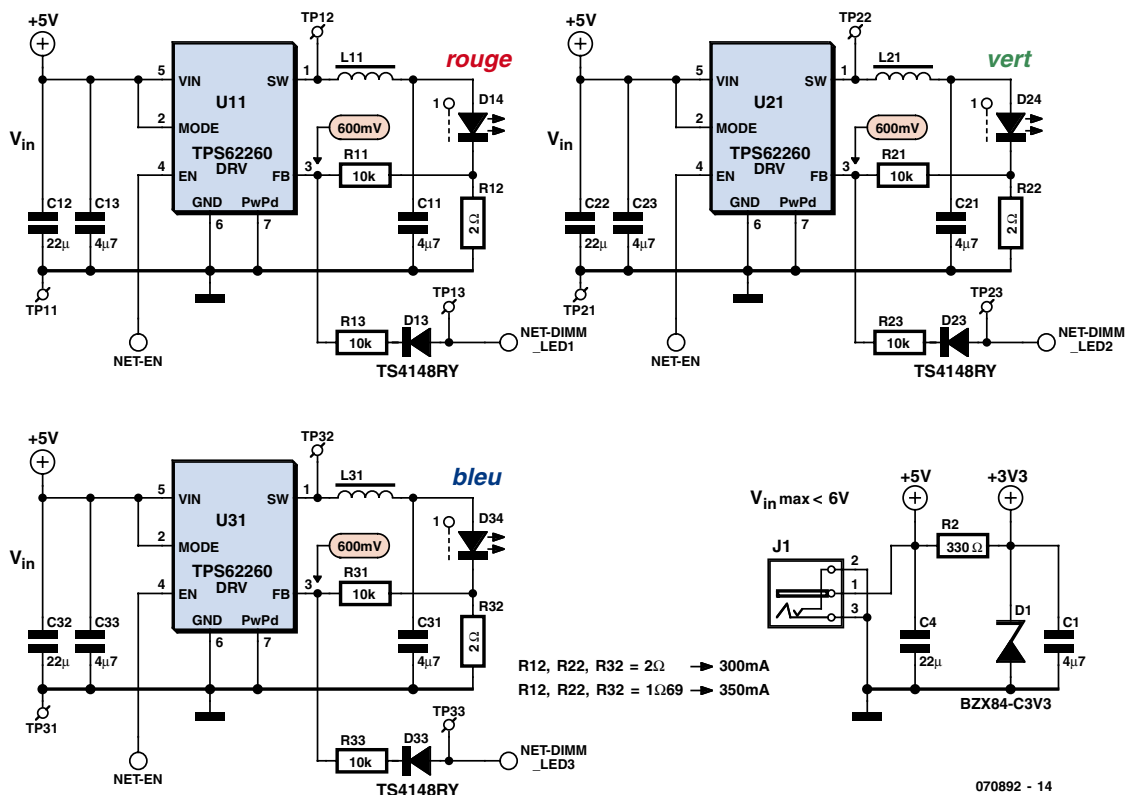


Figure 4. Partie du circuit avec les 3 régulateurs à découpage comme source de courant constant et la stabilisation 3,3 V en composants discrets.

Petite histoire de la DEL

L'histoire de la « Light Emitting Diode » (LED), c'est-à-dire diode électroluminescente (DEL), lumineuse ou simplement lumineuse commence en 1962 chez General Electric (GE). C'est là que la première DEL rouge a vu le jour et a été commercialisée. Les clients devaient toutefois se contenter d'une bien maigre efficacité lumineuse. Une DEL n'avait alors qu'une efficacité lumineuse de 0,1 lm/W, soit un rendement de 0,1% seulement. Ces DEL étaient faites d'une solution solide d'arséniure de gallium et de phosphure de gallium. Le marché des DEL a bien évolué depuis. De nombreux fabricants ont commencé à « pousser » la technique des DEL et à accroître la luminosité sans augmenter la consommation.

Pour que l'emploi de la DEL comme source lumineuse se généralise, il a fallu augmenter encore l'efficacité ainsi que la puissance de dissipation électrique et thermique. La baisse marquée subie d'autre part par le prix des diodes lumineuses a permis de généraliser leur emploi. La recherche et le développement se sont poursuivis dans cette direc-

tion pendant plus de 40 ans.

Le résultat ? Des diodes très lumineuses fabriquées par (entre autres) – Osram Opto Semiconductors (ex-Infineon) sous le nom Golden Dragon, Lumiled (Philips Semiconductors) sous le nom de Rebel LED et Cree sous le nom de X-Lamp, toutes à des prix modérés et offrant une efficacité lumineuse respectable. Il existe bien entendu un grand nombre d'autres fabricants de « High-Brightness LEDs », mais il a été impossible de tester à temps leurs produits pour cette contribution.

L'efficacité lumineuse des DEL actuellement disponibles dans le commerce a atteint 20 lm/W (parfois même 40 lm/W). Cela correspond à un rendement de 5% ou 10%. Ce rendement est sensiblement plus élevé que celui d'une lampe à incandescence du commerce type Edison. L'efficacité lumineuse de celle-ci n'est que de 10 lm/W, ce qui correspond à un rendement de 2% seulement. Les DEL très brillantes actuelles ont déjà dépassé les lampes halogènes (environ 25 lm/W) et talonnent actuellement les lampes économiques (environ 60 lm/W).

rant. La vitesse de commutation élevée constitue par contre un avantage. Une fréquence d'atténuation de 50 kHz (!) a pu être atteinte avec le TPS62260 dans des conditions de laboratoire.

Le circuit en pratique

Un microcontrôleur MSP430F2131 constitue le cœur du circuit (**figure 3** et **figure 4**). Il est programmé comme un générateur triple PWM et évalue

le codeur incrémental (R1). Le codeur incrémental sert à choisir dans un tableau les rapports cycliques des DEL pour le rouge, le vert et le bleu. Les signaux PWM définis de cette façon sont disponibles aux sorties TA0, TA1 et TA2 et sont produits à la fréquence de commutation d'environ 122 Hz. On évite ainsi que la lumière des DEL soit perçue comme vacillante car notre œil effectue la moyenne des impulsions individuelles.

On a finalement opté pour la variante en rouge de la figure 2 pour effectuer la commande PWM. C'est un bon compromis entre quantité de matériel et performances. Chaque DEL (rouge/D14, verte/D24 et bleue/D34) est excitée en courant constant par son propre convertisseur DC/DC TPS62260. La résistance de 2 Ω détermine le courant nominal de 300 mA passant par DEL. Il est possible d'utiliser aussi un courant plus élevé pouvant atteindre 1 A.

Génération de la fréquence d'horloge

Les microcontrôleurs MSP430 possèdent plusieurs sources de fréquence intégrées. Le logiciel du MSP430 permet donc de choisir entre des oscillateurs à quartz externe et des oscillateurs RC complètement intégrés. Dans un souci d'économie, on a renoncé à des composants externes et utilisé l'oscillateur RC intégré et calibré. « Calibré » signifie

que des paramètres de calibrage contenus dans la « mémoire d'information » (mémoire flash) du MSP430 sont simplement copiés dans les registres de contrôle du module horloge prévus à cet effet. Ces paramètres de calibrage permettent à l'oscillateur RC d'atteindre une précision de fréquence de $\pm 2,5\%$ dans une plage de température de 0°C à 85°C. L'oscillateur RC peut fonctionner dans la plage de fréquence de 7,8 MHz à 8,2 MHz. La fréquence choisie sert d'horloge du CPU et du compteur du module Timer_A.

Réalisation du générateur triple PWM

Le module Timer_A du MSP430 est constitué d'un bloc de comptage et de divers blocs « Capture&Compare ». La fréquence des signaux PWM est définie par le dépassement de capacité du compteur. Comme le compteur Timer_A comporte 16 bits, la fréquence PWM est donnée par :

$$f_{PWM} = \frac{f_{input}}{2^{16}} = \frac{8\text{ MHz}}{65536} = 122,07\text{ Hz}$$

f_{PWM} : PWM – fréquence signal

f_{input} : fréquence Timer_A – cadence entrée

En répétant ce calcul avec les limites de fréquence indiquées plus haut (7,8 MHz/8,2 MHz), on obtient l'écart maximum de la fréquence PWM.

$$119\text{ Hz} < f_{PWM} < 125\text{ Hz}$$

La génération du signal PWM est assurée par les unités de sortie (Output Units) disponibles dans chaque bloc « Capture&Compare ». Dans le cas du MSP430F2131, le module Timer_A possède en tout 3 blocs « Capture&Compare » et donc aussi 3 « Output Units ». Chaque bloc « Capture&Compare » est constitué d'un comparateur numérique qui compare une valeur pouvant être définie pour chaque bloc (TACCR0, TACCR1 et TACCR2) au contenu du compteur. Si les valeurs sont identiques, la sortie du comparateur déclenche l'unité de sortie, ce qui se traduit par l'activation (« 1 ») de la sortie PWM correspondante. La remise à zéro de toutes les sorties PWM est effectuée par logiciel. Un dépassement du compteur 16 bits provoque une interruption. Le sous-programme d'interruption remet successivement toutes les sorties PWM à « 0 ».

Comme la réinitialisation de tous les signaux de sortie PWM est effectuée par logiciel, la plage utilisable du rapport cyclique est soumise à une contrainte. L'exécution du sous-programme Timer_A nécessite environ 100 cycles. C'est pourquoi les valeurs utilisées dans les 3 tableaux des tables de couleurs sont comprises entre 100 et 65 535.

Codeur incrémental



L'ajustement manuel du rapport cyclique de la PWM est effectué avec un codeur incrémental (générateur rotatif d'impulsions) ressemblant à un potentiomètre. La piste résistante est toutefois remplacée par 2 contacts fournissant un code Gray numérique de 2 bits lors d'une rotation de l'axe. La structure du codeur incrémental est très simple. Un curseur muni de deux contacts frotteurs est positionné sur 2 anneaux conducteurs mais isolés l'un de l'autre. Les 2 anneaux sont partiellement recouverts d'un matériau isolant. Celui-ci agit comme un commutateur lors de la rotation continue du curseur. Ce dernier engendre un code Gray de 2 bits aux deux broches de sortie.

La figure supérieure montre le schéma de principe du raccordement du générateur rotatif d'impulsions au microcontrôleur. La figure inférieure représente le signal de sortie lors d'une rotation continue du codeur incrémental.

Les 2 signaux A et B permettent de détecter un mouvement de rotation ainsi que sa direction. Les états récurrents a, b, c et d sont indiqués dans le diagramme impulsionnel. Le pointeur de la table des couleurs LEDptr (LEDptr = LED Pointer) est incrémenté si le logiciel détecte une transition de a à b dans le logiciel MSP430. Une transition de b à a cause un décrémentation du pointeur LEDptr.

Un aller-retour perpétuel entre les états a et b provoquerait plusieurs incréments et décréments se traduisant par un scintillement des DEL dû à la modification des réglages. Pour cette raison, ainsi que pour adapter la résolution du codeur incrémental, le pointeur LEDptr est divisé par 4 lors de la lecture du tableau (de la table des couleurs).

Pour terminer, encore un conseil sur le montage du codeur incrémental : Dans le schéma de la figure 3, les résistances de charge aux contacts ne sont pas raccordées à Vcc, mais à P2.2 (broche 8) du MSP430. Il n'y a aucune contradiction car P2.2 est commutée par le logiciel comme sortie à niveau haut et se trouve donc à 3,3 V (Vcc). Il va sans dire qu'on pourrait aussi raccorder directement les résistances de charge à Vcc (3,3 V). P2.2 serait alors disponible pour d'autres fonctions.

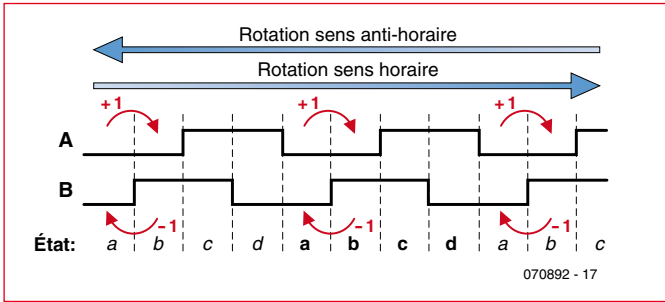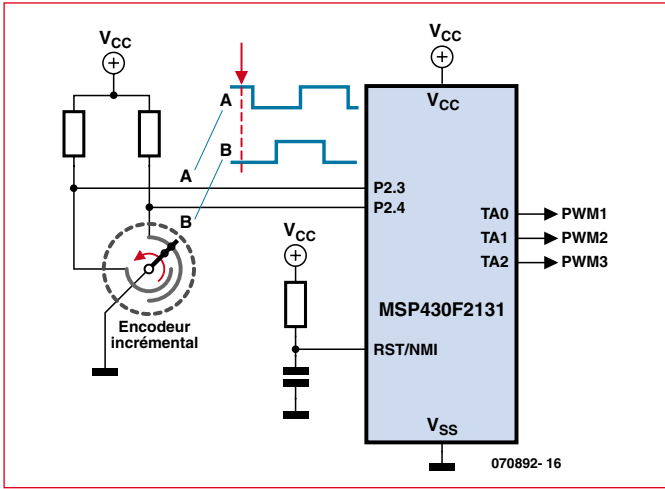

Liste des composants

Résistances :

(CMS 0603, sauf mention contraire)
R2 = 330 Ω
R3,R4,R6 = 100 kΩ
R5 = 47 kΩ
R11,R13,R21,R23,R31,R33 = 10 kΩ
R12,R22,R32 = 2 Ω (CMS 1206)

Condensateurs :

C1,C11,C13,C21,C23,C31,C33 = 4μF/6,3
forme X5R CMS 0603
C2 = 100 nF CMS 0603
C3 = 10 nF CMS 0603
C4,C12,C22,C32 = 22 μF CMS 1210

Semi-conducteurs :

D1 = BZX84-C3V3 CMS SOT23

D13,D23,D33 = TS4148 RY CMS 0805
D14 = LED 1 W Golden Dragon rouge (Osram)*
D23 = LED 1 W Golden Dragon verte (Osram)*
D33 = LED 1 W Golden Dragon bleue (Osram)*
U1 = MSP430F2131RGB (TI)
U11,U21,U31 = TPS62260DRV CMS SON-6 (TI)

Selfs :

L11,L21,L31 = 2μH/2/1,1 A, 110 mΩ, CMS 2 x2,5 mm (MIPSA2520D2R2 de FDK)

Divers :

R1 = encodeur rotatif (Bourns 3315-001)
JP1 = embase à 2 rangées de 7 contacts avec détrompeur

JP2 = embase à 6 contacts (Samtec : TMS-106-XX-X-S-RA)
TP11 à TP13,TP21 à TP23,TP31 à TP33 = picot de test tel que, par exemple, Keystone 5001
radiateur SK477-100 (Fischer)
film autocollant thermocouple WLFT404-R25 (Fischer)
platine 070892-2**

***Autres LED possibles :**

LED REBEL (Lumiled) en association avec la platine 070892-1**
LED XLAMP (CREE) en association avec la platine 070892-3**
**Dessin des pistes et possibilités de commande via www.elektor.fr

Table des couleurs

La table des couleurs est mémorisée sous forme de tableau dans MSP430 (LookUpTable). La structure de la table permet de lui ajouter à tout moment des valeurs de modulation d'impulsions en largeur pour les DEL des 3 couleurs rouge, vert et bleu. Lors de chaque rotation du codeur, les valeurs pour rouge, vert, bleu placées dans leurs espaces réservés sont lues et utilisées pour la génération des 3 signaux de sortie PWM. Le nombre actuel de valeurs mémorisées est de 252, mais il

peut être modifié selon besoins. Une valeur décimale de 100 éteint la DEL et une valeur de 65 535 lui fournit la valeur maximale correspondant à un rapport d'impulsion de 100%.

Le MSP430 se met en mode de démonstration lorsque la tension de fonctionnement de 5 V est appliquée. Une boucle sans fin lit et envoie consécutivement à la sortie toutes les valeurs du tableau. La rotation du codeur incrémental du circuit permet de choisir un mélange particulier de couleurs qui sera alors reproduit en régime continu.

On fait appel au TPS62290, le « grand frère » du TPS62260. Le boîtier est identique.

Le signal PWM est découplé par une diode à faible signal (D13, D23, D33). Son flanc positif dépasse les 600 mV du seuil de l'entrée de l'amplificateur d'erreur du régulateur à découpage correspondant. Le niveau haut écrase la valeur d'entrée de l'amplificateur d'erreur et la DEL s'éteint. Le flanc descendant du signal PWM fait repartir le convertisseur et la DEL avec lui.

Le circuit complet est alimenté en tension continue par un bloc d'alimentation secteur 5 V/1 A. Une stabilisation de tension composée simplement d'une résistance et d'une diode Z réduit de 5 V à 3,3 V la tension destinée au fonctionnement du microcontrôleur MSP430.

Le circuit est monté sur la carte de la **figure 5**. Il en existe 3 exécutions. Elles ne diffèrent que par le schéma de raccordement (empreinte des plots) des différents modèle de DEL. Les options d'assemblage des DEL sont indiquées dans la liste de pièces.

Images thermiques

La température de fonctionnement des DEL à haut rendement est un facteur très important. Elle influence très fortement leur longévité, la tension directe, la longueur d'onde du rayonnement et leur luminosité. Plus la température de fonctionnement des DEL est élevée et plus leur durée de vie moyenne s'en ressent. C'est pourquoi les dimensions de la carte expérimentale sont telles qu'elles permettent de coller un dissipateur thermique type SK477100 (Fischer) sur l'autre face. La feuille adhésive sur les deux faces assure le transfert de chaleur. La température lors de l'excitation maximale de toutes les 3 DEL est réduite de 61 °C sans dissipateur thermique à 54 °C avec dissipateur thermique. La présence du dissipateur thermique améliore aussi fortement la distribution de chaleur sur la carte. L'image thermique donnée comme exemple a été obtenue avec la carte équipée de DEL CREE. La **figure 6** montre très concrètement le « degré » d'échauffement des DEL sans dissipateur thermique (moitié gauche) et avec dissipateur thermique (moitié droite).

Logiciel

Le code source du logiciel pour cette application du MSP430 peut être téléchargé à partir du site Web d'Elektor.


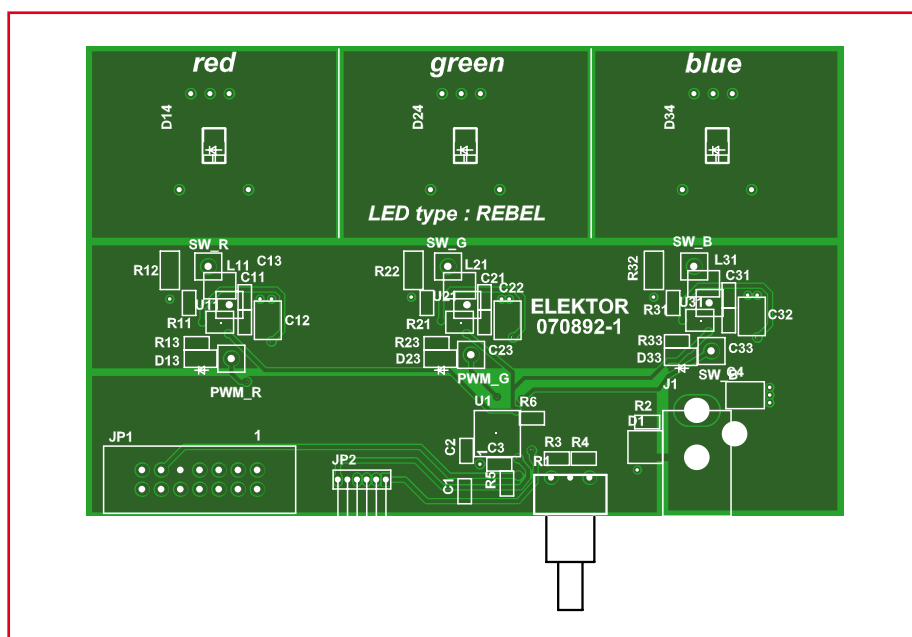
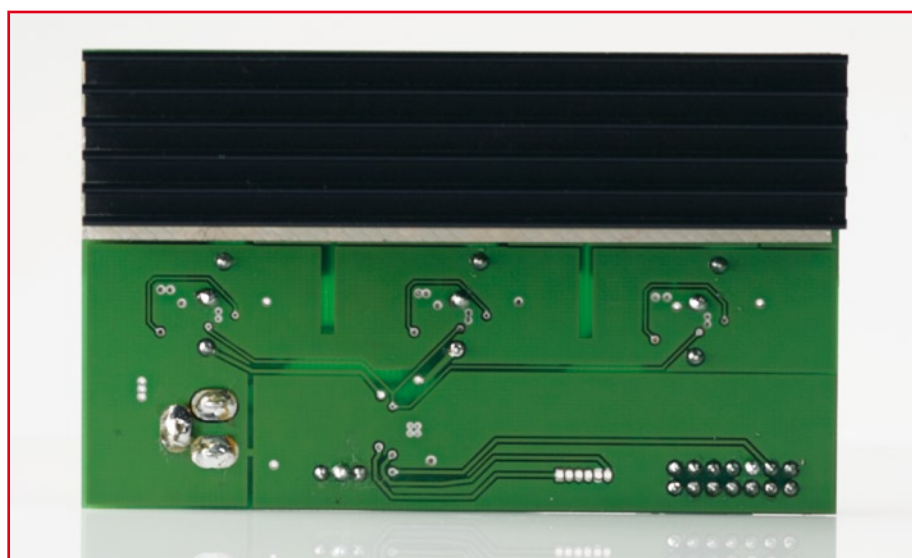


Figure 5 : La carte permettant de réaliser les circuits des figures 3 et 4. Il existe 3 versions différentes à télécharger permettant d'utiliser 3 modèles différents de diodes DEL.

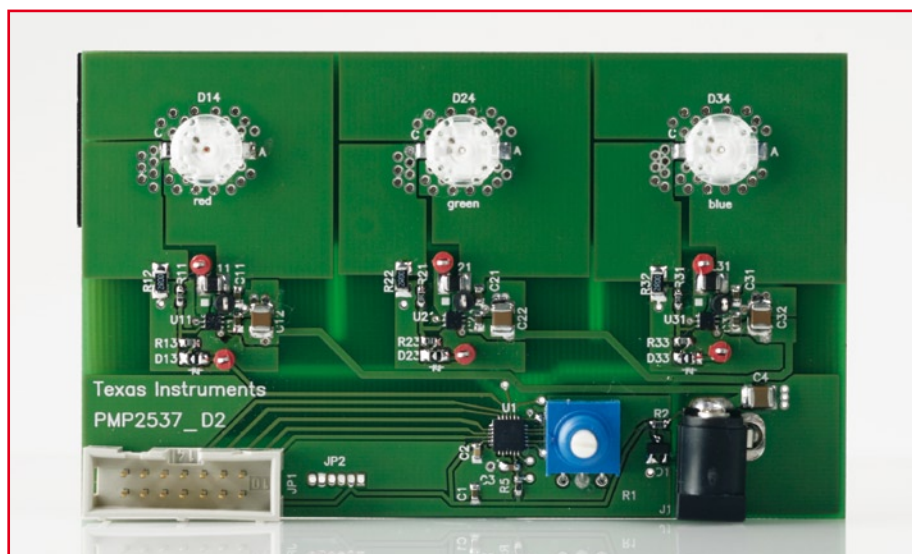

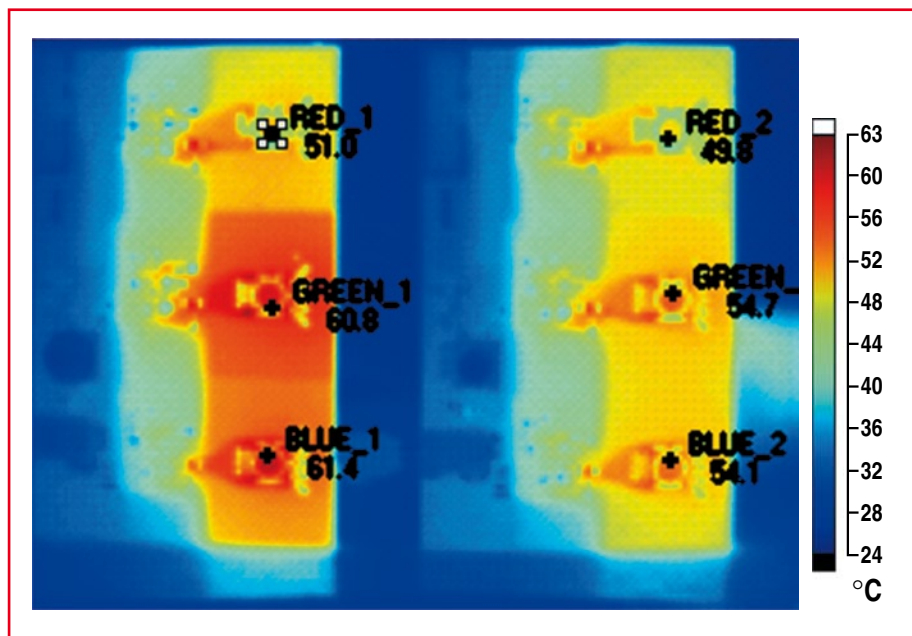


Figure 6. Image thermique de la carte équipée des DEL de CREE. À gauche sans refroidissement et à droite avec dissipateur thermique collé.

Le fichier « MSP430F21x2.h » est inclus au début du fichier. Il contient les noms de tous les registres de contrôle ainsi que ceux de leurs bits de contrôle selon

la description du MSP430. La longueur de la table des couleurs est indiquée ensuite. Attention ! LED_TabLength doit être défini comme 4x la longueur

de la table. La table des couleurs suit immédiatement après. Chaque DEL possède son propre tableau (array). Le pointeur LEDptr sert à lire la valeur du rapport cyclique PWM pour toutes les 3 sorties à partir de la représentation des tableaux de la table des couleurs (voir aussi l'encadré « Table des couleurs »).

Le microcontrôleur est initialisé au début du programme principal « main ». Le minuteur de surveillance (watchdog timer) est désactivé ; les valeurs de calibrage de l'horloge du système sont chargées ; le module Timer_A est configuré et les E/S numériques multiplexées sont initialisées. La boucle principale est constituée de 2 boucles « while ». Le pointeur LEDptr de la table des couleurs est incrémenté dans la première boucle « while », provoquant un changement continu du rapport cyclique PWM, donc de la couleur sélectionnée. L'ajustement temporel des modifications du rapport cyclique est effectué dans 2 boucles « for » imbriquées. La première boucle « while » est parcourue jusqu'à ce que le codeur incrémental provoque un changement à une de ses sorties. La deuxième boucle « while » définie comme une boucle sans fin est alors traitée. Le pointeur de la table des couleurs est incrémenté ou décrémenté selon la rotation du codeur incrémental.

Perspectives

La carte permet d'implémenter des fonctions supplémentaires. On a prévu par exemple un connecteur pour le module hertzien du eZ430-RF2500 de Texas Instruments. Le kit eZ430-RF2500 est fourni avec 2 modules hertiens. On peut équiper un de ces modules d'un codeur incrémental (on peut utiliser les broches de test du microcontrôleur du module hertzien) et établir ainsi une liaison sans fil avec la carte des DEL.

La carte présentée ici doit être considérée en premier lieu comme une carte expérimentale et d'évaluation. Comme le code source du MSP430 est disponible, il est aussi possible de s'en servir pour d'autres projets. On peut aussi récupérer les convertisseurs à découpage utilisés ici pour d'autres applications. Bon bricolage !

(070892-1)

Les auteurs

L'Ingénieur Diplômé (I.U.T.) Dirk Gehrke

Dirk Gehrke, né à Münster (Westphalie), a étudié les télécommunications à l'I.U.T. de Dortmund. Il est entré chez Texas Instruments en 1998 et a été FAE (Field Application Engineer) en Angleterre, en France et aux USA. À partir de 2000, il a été FAE dans le domaine des produits de « Power Management » à Freising. Il est responsable depuis janvier 2006 des produits analogiques en tant que Business Development Manager EMEA (Europe, Middle East and Africa). Contact : www.ti.com/europe/csc



L'Ingénieur Diplômé (I.U.T.) Christian Hernitscheck

Christian Hernitscheck a étudié l'électronique avec spécialisation microélectronique à l'I.U.T. de Landshut. Il est FAE pour toute l'Europe chez Texas Instruments depuis 1998, en particulier pour la gamme de produits basée sur le microcontrôleur MSP430. Contact : www.ti.com/europe/csc



Détecteur de crête ultrasensible

Stephen Bernhoeft

Le détecteur de crête présenté ici répond à des changements d'amplitude du signal d'entrée au cours d'une moitié de cycle. Comme il ne faut pas de résistance stabilisatrice sur le condensateur de sortie, la décharge n'est limitée que par la résistance de blocage d'un interrupteur CMOS. Notez que ce circuit se définirait mieux comme *détecteur d'amplitude*, puisque son niveau de sortie est égal à la moyenne des valeurs absolues des amplitudes positives et négatives. Pour une forme d'onde sinusoïdale à l'entrée, ceci correspond à la fonction de détection de crête. Les crêtes positives et négatives se mesurent séparément. Tandis que la crête positive est en cours d'évaluation, c'est la crête négative qui est affichée et vice versa. À l'instant du passage par zéro vers le positif, le détecteur de crête positive est remis à zéro et réciproquement pour les signaux négatifs. Il y a deux parties maîtresses dans ce circuit. L'une est le détecteur de

crête, l'autre, le détecteur de passage par zéro de la tension [ZCD, *zero crossing detector*]. Chacune de ces parties est reproduite en double, une pour chaque alternance du signal d'entrée. Remarquons que tous les détecteurs (des deux types) fournissent une sortie positive. Quand +ZCD passe au niveau haut, il génère une brève impulsion pour ramener à zéro le détecteur de crête positive. Cette mise à zéro n'influence en rien V_{OUT} , puisque le niveau haut de +ZCD signifie que c'est le détecteur de crête négative qui est branché à V_{OUT} à cet instant. Durant cette alternance (positive) du cycle d'entrée, le détecteur de crête + enregistre en permanence le signal d'entrée le plus positif jusque là, avant d'être remis à zéro. Voyons à présent ce qu'il arrive pendant la totalité de l'excursion négative du signal d'entrée. D'abord, +ZCD devient bas, alors -ZCD devient haut. Dans le court intervalle pendant lequel les deux sont bas, le condensateur de sortie


est isolé. Quand +ZCD devient bas, V_{OUT} est débranché de la sortie du détecteur de crête négative pour se voir connecter à la place en sortie du détecteur de crête positive, puisque ZCD est haut. Le détecteur de crête négative travaille de la même façon que ce qui vient d'être dit pour son homologue, mais comme il voit une copie inversée de V_{IN} , il fournit une sortie positive (la valeur absolue), comme on le lui a demandé. Le circuit présenté convient pour de basses fréquences jusqu'à quelques kHz. Un AD8534 est réputé pour sa stabilité au gain unitaire avec des charges capacitatives jusqu'à 10 nF. Empiriquement, nous avons trouvé qu'un amplificateur opérationnel ordinaire, tel que le LMC6484 ne risquait pas de créer d'oscillations de dépassement de V_{OUT} , sans doute la résistance de conduction de l'interrupteur dans le 74HC4066 aide-t-elle à isoler du condensateur de sortie. Une restriction de vitesse provient de la largeur de l'impulsion de mise à zéro. Il doit être possible

d'utiliser un monostable à la place du réseau RC. S'il s'agit d'assurer de courtes périodes de mise à zéro, les interrupteurs CMOS mis en service ici pourraient se voir seconder par des transistors NMOS à $R_{DS(ON)}$ particulièrement bas, comme le TNO200K. Si nécessaire, on peut utiliser des vrais comparateurs dans les sections ZCD. On peut aussi réduire la consommation. D'abord, par un échange alterné des entrées du comparateur, celui qui travaille à les entrées à haute impédance. Si vous le faites, n'oubliez pas de retourner aussi les diodes BAT54. Bien sûr, on obtient alors une sortie inversée du détecteur de crête, à savoir :

$$V_{OUT} = -V_{PEAK}$$

Enfin, si vous le désirez, vous pouvez changer les résistances de l'étage inverseur à amplificateur opérationnel pour y mettre des 100 k Ω .

(060300-1)

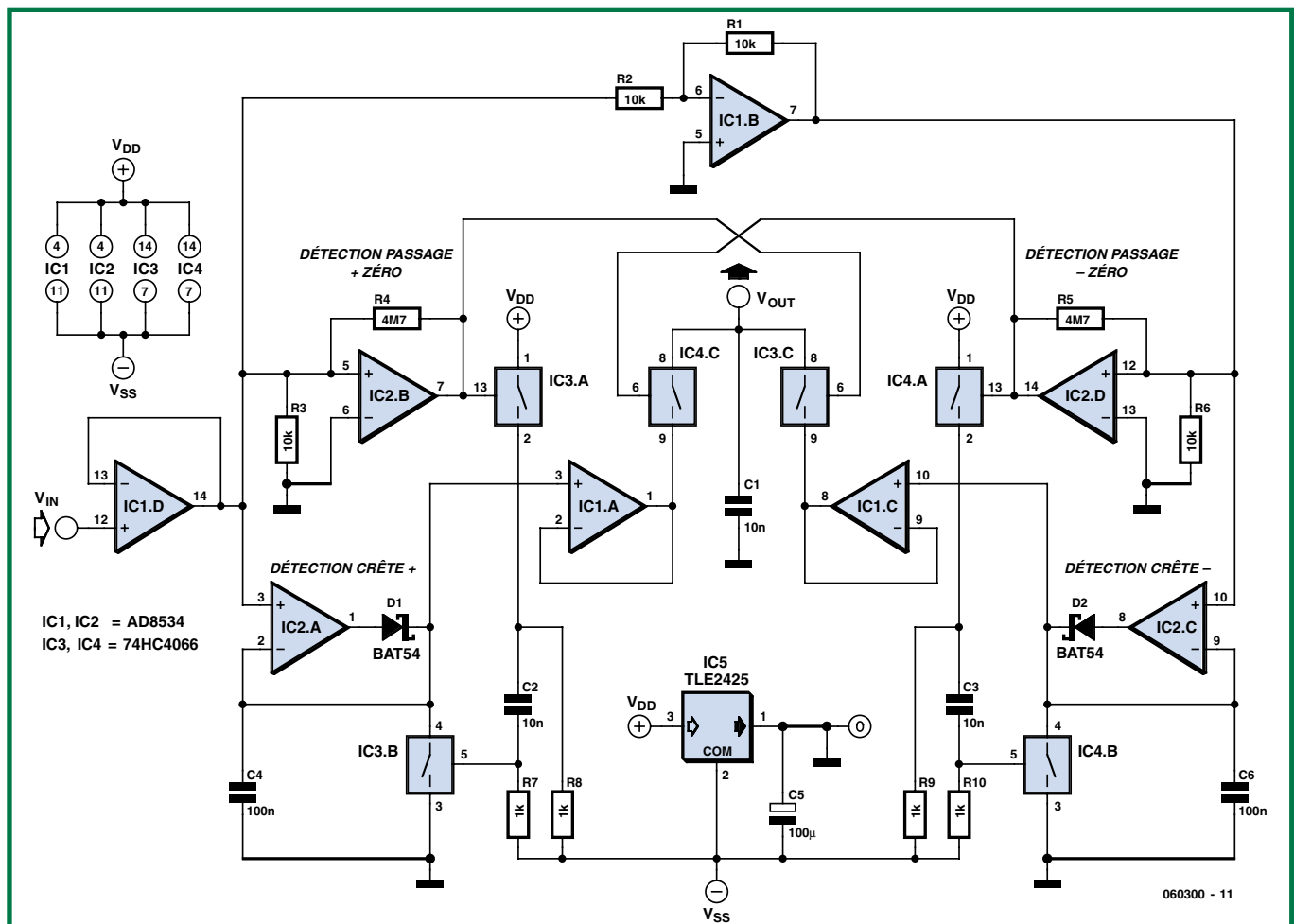

« Pimpez » vos pompes

Décoration pour baskets

Ton Giesberts - D'après une idée d'Antoine Authier

Des chaussures qui en « jettent ». Pas de problème, il est possible aujourd'hui d'acheter (pratiquement) n'importe quoi. Mais pourquoi ne pas se faire plaisir et relever le défi de faire d'une paire de « pompes » une mini-Tour Eiffel qui « éclabousse » en s'aidant d'un rien d'électronique bien pensée pilotant quelques LED.

L'idée de ce mini-projet est de doter une paire de souliers d'une rangée de LED. Nombre de modèles de l'une des marques de chaussures les plus connues, Nike, sont dotés d'un éclairage intégré dans le talon qui s'allume en cas de mouvement suffisamment important du pied. YouTube permet de découvrir plusieurs petits films de possesseurs de ce type de chaussures qui n'en sont pas peu fiers (au nombre desquels

www.youtube.com/watch?v=m46jJupXEic et www.youtube.com/watch?v=z-VHNWyxOOQ).

Transformer une paire de souliers de tous les jours en un arbre de Noël n'est pas un jeu d'enfant mais nous ne serions guère surpris d'apprendre que nos lecteurs soient en mesure de réaliser une telle opération (doter le talon d'une découpe par laquelle la platine dotée de sa pile y est glissée et de percer quelques orifices permettant aux LED d'être visibles de l'extérieur).

Le circuit de base que nous vous proposons permet de réaliser un chenillard à 18 LED. Nous avons même dessiné une petite platine (double face) destinée à recevoir tous les composants CMS à l'exception des LED et de la pile; il s'agit cependant là d'une réalisation pour experts, le soudage de ces minuscules composants demandant en effet un certain doigté.

Les dimensions de la platine permet-

tent de la glisser dans le talon. La pile pourra prendre la forme d'une pile-bouton au lithium collée côté « pistes » et reliée à la platine à l'aide d'une paire de fils. Nous n'avons pas prévu d'interrupteur marche/arrêt sur la platine vu qu'il aurait été délicat d'y accéder depuis le bord de la chaussure. Il va falloir penser à trouver une solution pour cela.

Le schéma


L'électronique fait appel à quelques circuits intégrés de la série 4000 qu'il n'est plus nécessaire de vous présenter. L'intérêt de ces circuits est qu'ils peuvent être alimentés à pratiquement n'importe quelle tension comprise entre 3 et 15 V (il suffit d'adapter la valeur de R4). Un 4017, un compteur décadique à 10 sorties, convient à merveille pour réaliser un chenillard à LED. Les 10 sorties passent successivement brièvement au niveau haut au rythme du signal d'horloge appliqué. La mise en série de deux 4017 permet de piloter un nombre de LED plus important. Cette approche requiert un rien de logique et un signal d'horloge. Nous avons utilisé à cet effet un 74HC132, dans lequel se cachent 4 portes NON-ET (NAND) à entrées à trigger de Schmitt. L'une des NAND, IC1.D, sert à créer un oscillateur RC simple, les 3 portes NAND restantes étant utilisées pour le contrôle des compteurs. En fait, il nous fau-

drait pour cela une paire de portes ET (AND). Nous les avons créées à partir de 3 portes NAND et d'un inverseur constitué d'un transistor, T1 (un BC547 en version CMS, un BC847 donc) épaulé par une paire de résistances.

Le fonctionnement du circuit est on ne peut plus facile à saisir. Après mise sous tension, les portes IC1.B et IC1.C transfèrent au premier compteur, IC2, les impulsions d'horloge produites par IC1.D. Lorsque la 10^{ème} sortie du premier compteur, sa broche 11, passe au niveau haut, la porte NAND IC1.A permet le passage du signal d'horloge destiné au 2^{ème} compteur. La 2^{ème} sortie du second compteur passe alors au niveau haut. La 1^{ère} sortie du 2^{ème} compteur passe au niveau bas bloquant de ce fait, par le biais de IC1.C, le signal d'horloge destiné au premier compteur. Après que le second compteur a fait un cycle complet et que sa 1^{ère} sortie a repassé au niveau haut, l'entrée d'horloge du premier compteur reçoit à nouveau des impulsions; la 10^{ème} sortie du premier compteur se retrouve au niveau bas et le cycle reprend au début.

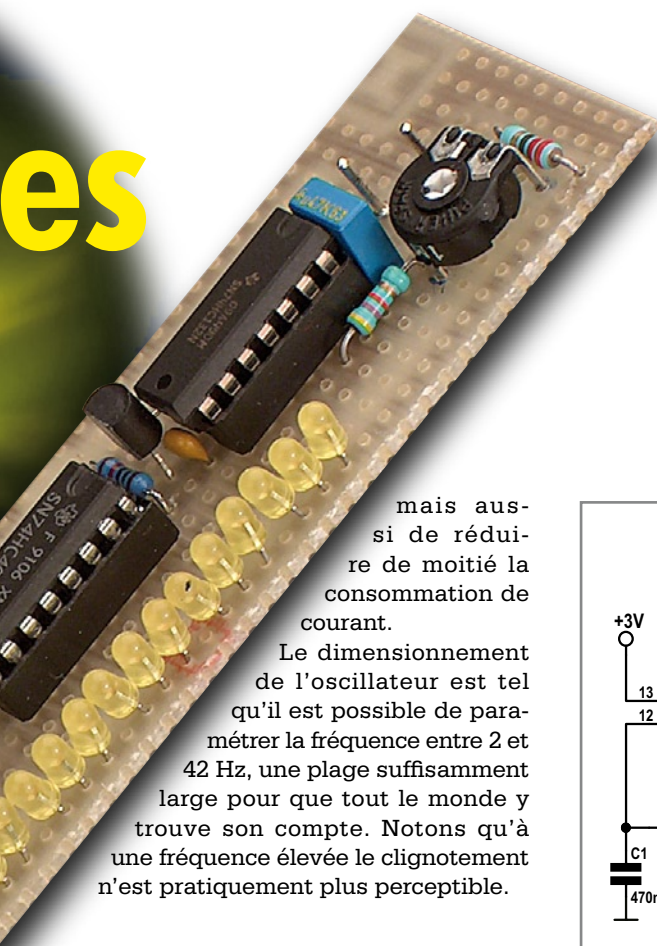Le circuit a été doté d'une fonction de clignotement des LED obtenue par la connexion de leur ligne commune au signal d'horloge au travers de R4. Ce clignotement a pour effet non seulement d'accroître la visibilité des LED





mais aussi de réduire de moitié la consommation de courant.

Le dimensionnement de l'oscillateur est tel qu'il est possible de paramétrer la fréquence entre 2 et 42 Hz, une plage suffisamment large pour que tout le monde y trouve son compte. Notons qu'à une fréquence élevée le clignotement n'est pratiquement plus perceptible.

Aspects pratiques

La photo de l'un des prototypes montre qu'il a été réalisé sur un morceau de platine d'expérimentation. Nous avons utilisé alors des LED jaunes. Sous 3 V, la consommation était de 2,3 mA environ. Si R4 vaut 220 Ω , il circule de l'ordre de 3,5 mA à travers chacune des LED. Il faudra par conséquent impérativement utiliser des LED faible courant. Si l'on utilise une pile CR2032 d'une capacité moyenne de quelque 220 mAh, la durée de vie de la pile est, en fonctionnement continu, de 4 jours environ. Si cette durée est intéressante il n'en est pas moins recommandé de prévoir un petit interrupteur permettant de couper le chenillard lorsque la chaussure n'est pas portée.

(070851-1)

Ndlr : le mot anglais pimp est ici utilisé dans son sens de décorer

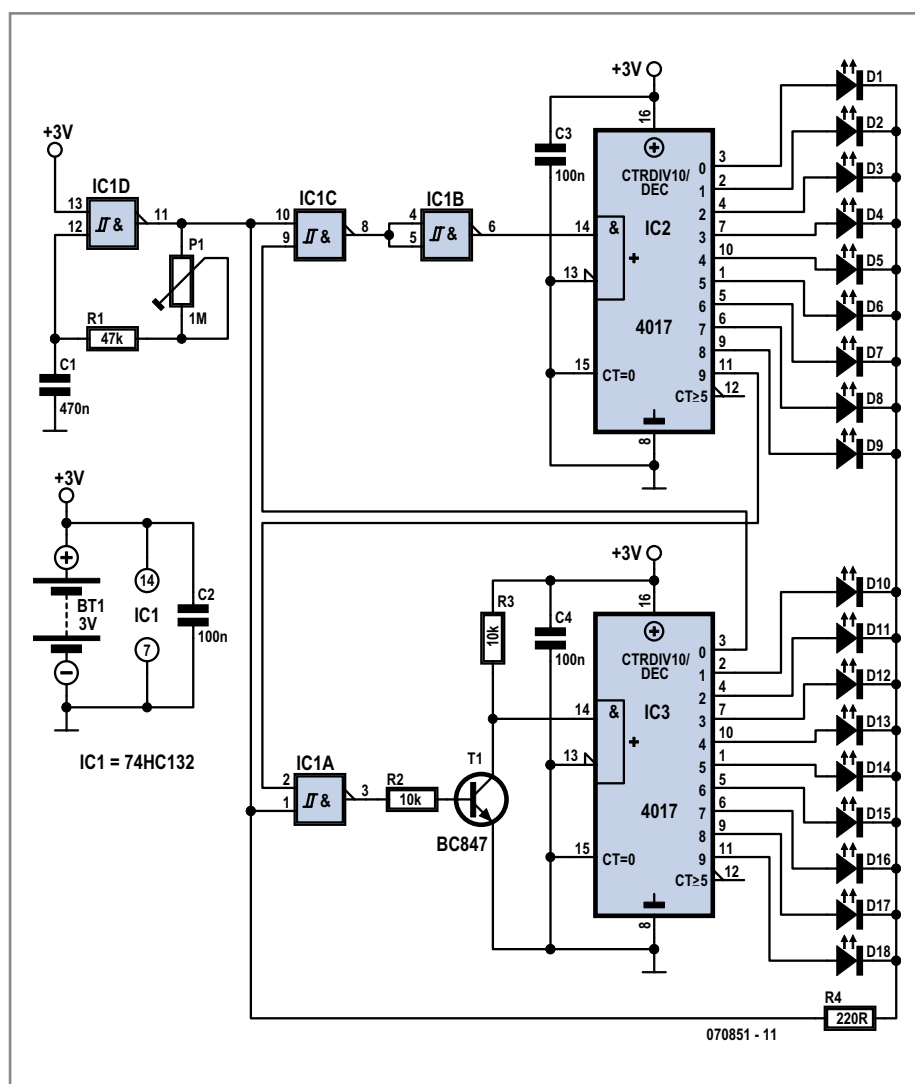


Figure 1. Le schéma de notre chenillard à 18 LED : 3 circuits intégrés, un transistor et quelques composants passifs.

Liste des composants

Résistance :

R1 = 47 k Ω (CMS 0805)
R2, R3 = 10 Ω (CMS 0805)
R4 = 220 (CMS 0805)
P1 = ajustable 1 M Ω

Condensateurs :

C1 = 470 nF (CMS 0805)
C2 à C4 = 100 nF (CMS 0805)

Semi-conducteurs :

D1 à D18 = LED faible courant *
T1 = BC847 (CMS)
IC1 = 74HC(T)132 (CMS SO14)
IC2, IC3 = 74HC4017 (CMS SO16)

Divers :

BT1 = pile-bouton lithium 3 V
dessin des pistes EPS 070851-1 téléchargeable gratuitement depuis www.elektor.fr

* Cf. texte

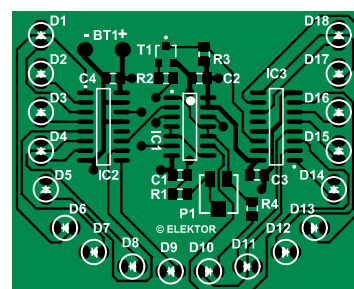


Figure 2. L'ensemble des composants CMS prend place sur la platine double face. Ne vous y trompez pas, un travail d'expert !



La LivingColors de



Luc Lemmens


Il est indéniable que les rédacteurs et les techniciens d'Elektor sont une race étrange dont je suis d'ailleurs moi-même. Il arrive qu'ils aient plus envie de démonter que de monter. Vous ne serez donc guère étonnés de lire que nous étions à 6 autour de la table d'opération lorsqu'il fut suggéré d'utiliser un tournevis en guise de scalpel pour un examen des entrailles d'une LivingColors de Philips. Affaire de DNA sans doute.

Au premier abord, LivingColors - nom intrigant pour une lampe - ressemble un peu à une enceinte Harman Kardon pour le Mac. Un joli boîtier transparent sphérique au cœur duquel pousse un calice qui tient plus d'un haut-parleur que d'un radiateur. Sur commande, la lampe produit des couleurs sur un son couvercle opalescent et éclaire un coin de pièce de la couleur de votre choix. Encore faut-il alors, si l'on souhaite que l'effet soit réussi, que le reste de l'éclairage de la pièce soit bien diminué. Quelques LED de couleur (2 x rouge, 1 x vert et 1 x bleu) permettent de reproduire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en jouant sur la luminosité de chacune d'entre elles. Une belle démo de la physiologie des couleurs. Philips a mis sur le marché, ces derniers temps, un nombre important d'appareils destinés à colorer notre vie quotidienne. Le « bougies musicales à LED » (notons au passage que le pilotage de la LED se fait par une puce musicale) de Philips apparues récemment font un malheur et ce LivingColors deviendra rapidement une vraie rage.

À peine déballée, la voici démontée

On découvre, dans l'emballage de la LivingColors, non seulement la lampe elle-même mais aussi une télécommande, quelques piles et un manuel. Ce n'est pas lui qui intéresse les chirurgiens rassemblés autour de la table, mais ce que cache cette lampe. Avec une précision presque militaire, les spécialistes HF embarquent la télécommande, ceux qui restent tombant rapidement d'accord qu'une certaine violence contrôlée était la seule et unique façon de soulever le couvercle translucide. Moins d'une minute plus tard apparaît une carte électronique sur laquelle sont également montées les 4 LED. En raison de leur dissipation importante, ces LED reposent, par leur dos, sur le radiateur en calice dont est doté la lampe, élément faisant office de refroidisseur. Quelque peu surpris par la quantité d'électronique nécessaire pour faire fonctionner un tel appareil, nous identifions la section HF devant travailler sous la houlette de la télécommande, 4 circuits de commande distincts pour chacune des LED et une électronique centrale attaquant ces 4 sous-ensembles. Au cœur de l'électronique de commande nous nous surprenons à découvrir un processeur MSP430 de Texas Instruments.

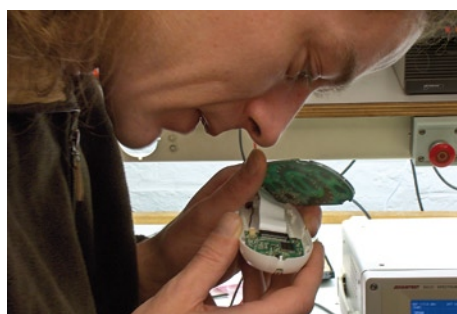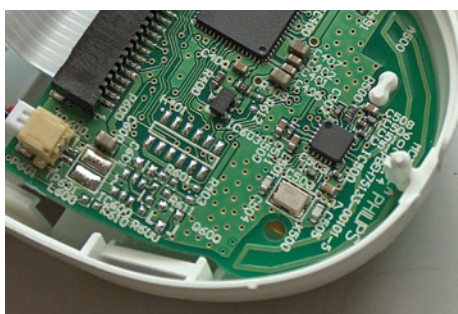

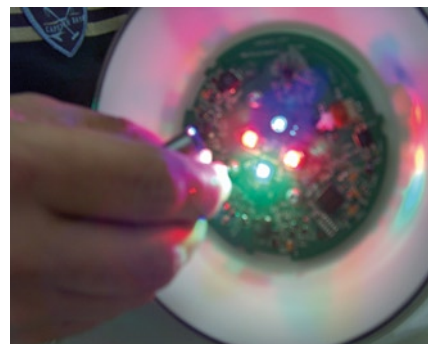

Philips

Sous l'oeil d'un tournevis

Le fonctionnement

La télécommande est radiographique, ce qui fait de cette lampe un accessoire ludique fort intéressant. Elle est dotée sur le dessus d'un anneau coloré dont on pense qu'il permet de passer continûment d'une couleur à l'autre (style iPod), mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. La détection de position se fait par capteur capacitif de sorte qu'il faut placer les doigts à un endroit donné pour avoir la couleur souhaitée. L'analyseur de spectre devrait nous permettre de percer le secret de la forme du signal mais nenni, nous ne « voyons que du bruit ». Après quelques secondes de réflexion et un rien d'enquête (lire un examen de l'inscription du petit circuit intégré) il nous semble que la télécommande doit travailler à 2,4 GHz. Google nous a en effet rapidement renseigné sur ce que cache ce numéro de type, CC2500, un émetteur/récepteur (*transceiver*) de, vous vous en seriez doutés, Texas Instruments. L'antenne correspondante prend la forme d'un dipôle clos gravé sur le circuit imprimé.

La télécommande permet d'activer certaines fonctions spécifiques. S'il faut en croire le manuel, il faut rapprocher la télécommande du logo pour permettre la commande de plusieurs lampes; ce même positionnement permet en outre de démarrer un programme de démonstration. Ne découvrant pas de capteur capable de détecter la position de la télécommande, nous en déduisons qu'il s'agit d'un cas de surmodulation. Le rapprochement excessif de la télécommande entraîne une surmodulation de la section de réception, le signal d'erreur qu'elle génère alors servant à déclencher des fonctions spéciales.

Ce qui nous intéresse le plus sont bien entendu les LED, qui sont de la famille Luxeon K2 de Lumileds. Sur le circuit im-



primé, tout autour des LED mais aussi sous ces dernières, de nombreux via (orifices de métallisation) servent à drainer la chaleur vers des surfaces de refroidissement sur le dos de la platine, surfaces en contact elles avec la « tour aéroréfrigérante ». La quantité de pâte thermoconductrice n'a pas de quoi impressionner...

Hacked & Cracked

Jusqu'à présent, toute cette opération tenait plus d'un « crack » que d'un « hack ». Plus intrigant, la présence d'une embase JTAG sous forme de forme pour un connecteur CMS non implanté sur la platine. Il nous aurait permis d'avoir directement accès au contenu du processeur pour tenter des choses « marrantes »; il est fort probable que Philips a grillé le fusible JTAG ce qui met cette interface hors d'état (d'agir ?). Aurait-il été possible de transformer la LivingColors en une sorte d'Ambilight™ ? Il serait peut-être possible de piloter la télécommande séparément et produire ainsi d'autres effets visuels ? La télécommande pourrait-elle servir à autre chose ? N'hésitez pas à nous faire part de vos idées et suggestions sur le sujet.

La lampe LivingColors fait un tabac actuellement. Les revendeurs se livrent bataille au niveau des prix, les clients se les arrachent. Elle permet de donner de la couleur à votre environnement domestique mais peut également servir à d'autres fins. En tout état de cause, la qualité de présentation, un joli « design » nous a agréablement surpris. Il ne nous reste plus qu'à rassembler les pièces et les morceaux en espérant la refaire fonctionner...

(070956-1)

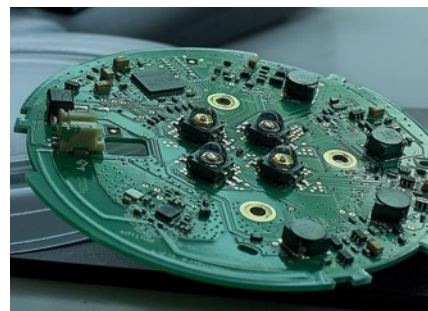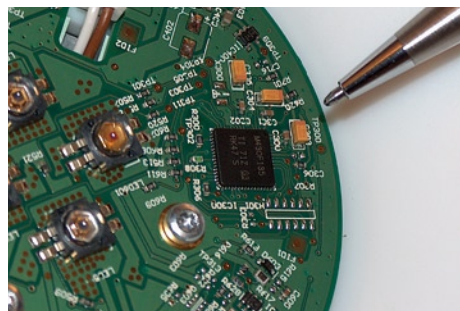

Morceaux choisis

L'e-choppe des passionnés d'électronique




Ecoutez la DRM, c'est magique !

Construire des récepteurs de radio numérique sur ondes courtes

Ce livre d'Elektor dit tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les récepteurs superhétérodynes, à détection directe, pour les bandes amateur ou bien encore à tubes simples (audion), la transmission de données par radio, la radio numérique, les antennes intérieures, les oscillateurs programmables, les techniques de mesure... Mais il ne s'arrête pas là.

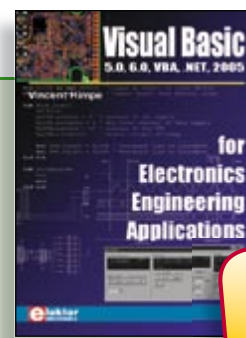210 pages • ISBN 978-2-86661-157-6 • 34,50 €



Un livre ELEKTOR en anglais

La micro au service de l'électronique

Visual Basic

for Electronics Engineering Applications

Ce livre invite à un voyage sans passeport dans le monde plein d'imprévu qui s'ouvre derrière les connecteurs d'interface du PC. Avec ce livre dont le titre aurait pu être *Visual Basic as Rapid Application Development Tool* votre ordinateur devient une Machine Universelle. Pilotez vous-même, en Visual Basic, du matériel existant ou des circuits de votre cru !

476 pages • ISBN 978-0-905705-68-2 • 41,50 €



NOUVEAU
Entièrement en couleurs

Traité de paléoelectronique

Tubes audio anciens & récents

À l'heure des nano-technologies Western-Electric fabrique toujours la triode 300B. Qu'y-a-t-il donc de magique dans ces tubes de verre pour qu'ils continuent de nous enchanter ? Quels secrets les rendent irremplaçables à nos oreilles de mélomanes ?

Rien d'autre que le savoir faire transmis – et enrichi – sur plus de quatre générations d'hommes passionnés.

128 pages • ISBN 978-2-86661-155-2 • 39,50 €


NOUVEAU
Inusable ! Indispensable !

CD Elektor 2007

Ce CD-ROM réunit tous les articles d'Elektor, le mensuel d'électronique et de micro-informatique appliquées, parus au cours de l'année 2007. Il contient non seulement le texte des articles ainsi que les schémas, mais aussi tous les dessins des circuits imprimés, sous forme de fichiers à haute résolution. Ceci permet à l'utilisateur de modifier à sa guise les dessins existants à l'aide d'un programme adéquat.

ISBN 978-90-5381-218-1 • 26,50 €


**Notre CD-ROM
le plus demandé !**
Des outils de pro !

Ethernet Toolbox

Nos lecteurs ont accueilli avec enthousiasme notre précédent CD-ROM « USB Toolbox ». L'USB c'est bien, mais seulement sur les distances courtes et à condition que l'on puisse se passer d'isolation galvanique entre les appareils interconnectés. L'Ethernet ne présente pas ces inconvénients. Il possède lui aussi une fonction d'alimentation (*Power Over Ethernet*). Par ailleurs il ouvre la voie vers les autres bus sériels comme RS232, RS422, RS485 etc.

ISBN 978-90-5381-214-3 • 27,50 €

NOUVEAU

CO₂-mètre

(Elektor janvier 2008)

Ce n'est pas uniquement pour le climat que le CO₂ représente un danger, il constitue également un facteur important de la qualité de l'air des bureaux et habitations, ce que l'on oublie trop souvent. Une concentration de CO₂ trop importante se traduit par des symptômes de fatigue, des pertes de concentration voire de maux de tête. Ce CO₂-mètre permet de déterminer, très facilement, la concentration de CO₂ dans l'air ambiant. Un microcontrôleur garde la valeur à l'œil et peut, en cas de dépassement d'une valeur limite, déclencher une alarme voire mettre en route un système de ventilation.

Kit comportant tous les composants, la platine principale, la platine du capteur + capteur, le contrôleur ATiny26 programmé et l'affichage

070802-71 • 149,00 €

Informations complémentaires et gamme complète sur notre site
www.elektor.fr
flambant neuf !

Elektor / Publitrone SARL

1, rue de la Haye

BP 12910

95731 Roissy CDG Cedex

Tél. : +33 (0)1.49.19.26.19

Fax : +33 (0)1.49.19.22.37

E-mail : ventes@elektor.fr

elektor
CHOPPE



Régulateur de refusion

(Elektor décembre 2007)

Le laboratoire d'Elektor a, comme beaucoup d'entre vous, de plus en plus souvent affaire au brasage de CMS. Sa solution à ce problème, un four (bon marché) de refusion, vous a été présentée, en janvier 2006. L'article a suscité de nombreuses réactions, preuve de votre intérêt. Nous allons maintenant présenter une toute nouvelle version de l'électronique de régulation de ce four de refusion pour CMS.

Kit à réalisation rapide comprenant 2 platines montées, 1 capteur de température, les connecteurs, 1 interrupteur secteur, le câble et le coffret

060234-91 • 249,00 €



Flashboard USB

(Elektor novembre 2007)

Les microcontrôleurs Flash se programment confortablement, c'est pourquoi ils sont tout indiqués aussi bien pour la mise au point rapide d'applications que pour l'enseignement. Notre carte Flash constitue une autre approche. Elle est organisée autour de l'AT89C5131A, une variante améliorée du 8051, avec un noyau 8052 et une interface USB rapide (Full Speed).

Kit complet, comprenant tous les composants et la platine

070125-71 • 52,50 €

F355 janvier 2008

€

CO₂-mètre

070802-1	Platine	19,95
070802-41	Contrôleur programmé ATtiny26	9,95
070802-71	Kit comportant tous les composants, la platine principale, la platine du capteur + capteur, le contrôleur ATtiny26 programmé et l'affichage	149,00
070802-81	CD-ROM avec logiciel	7,50

Interrupteur anti-veille

070797-1	Platine	19,95
070797-41	Contrôleur programmé ATtiny25	7,50

Afficheur pour alimentation DC

070559-1	Platine	12,95
070559-41	Contrôleur programmé ATmega8-16P	12,50

Ballast de lampe économique

070638-71	PCB, FAN7710N et self 2.5mH	19,95
-----------	-----------------------------	-------

F354 décembre 2007

LED's dive !

070011-1	Platine	www.thePCBshop.com
----------	---------	--------------------

Régulateur de refusion

060234-91	Kit à réalisation rapide comprenant 2 platines montées, 1 capteur de température, les connecteurs, 1 interrupteur secteur, le câble et le coffret	249,00
-----------	---	--------

AVR-Webserver

60257-1	Platine	13,95
60257-41	Contrôleur ATmega644 programmé	19,95

i-TRIXX-Collection

010032-91	Kit Composants	5,25
-----------	----------------	------

Commande fûtée de drille

060291-1	Platine	www.thePCBshop.com
----------	---------	--------------------

Magnétomètre

050276-1	Platine	www.thePCBshop.com
----------	---------	--------------------

F353 novembre 2007

Carte d'acquisition de données USB

070148-1	Platine	13,75
070148-41	Contrôleur programmé PIC18F4550 DIP40	22,50
070148-81	CD-ROM avec logiciel	7,50

De fil en aiguille – horloge DCF77 à CPLD

050311-31	CPLD programmé	51,50
-----------	----------------	-------

Flashboard USB

070125-1	Platine	25,95
070125-71	Kit complet, comprenant tous les composants et le platine	52,50
070125-81	CD-ROM avec logiciel	7,50

Commutateur de lignes

060288-1	Platine	www.thePCBshop.com
----------	---------	--------------------

Ampli de casque à ambiophonique

070393-1	Platine	www.thePCBshop.com
----------	---------	--------------------

F352 octobre 2007

Mugen – ampli audio hybride

070069-1	Platine de l'amplificateur	29,95
070069-2	Platine de l'alimentation	27,95

ElekTrack

040161-91	Platine dotée de ses composants + boîtier + antennes	399,00
-----------	--	--------

USBprog

060224-1	Platine	www.thePCBshop.com
060224-71	Kit (platine dotée des composants CMS + reste des composants)	32,00
060224-81	Logiciel sur CD-ROM	7,50

Régulation de chauffage faible coût

060325-1	Platine	13,95
060325-41	Contrôleur ATmega32-16PU programmé	22,95

F351 septembre 2007

Analyseur logique 4 voies

060092-1	Platine	www.thePCBshop.com
060092-41	Contrôleur programmé PIC18F4580-I/P	18,95
060092-71	Kit complet, comprenant tous les composants, la platine, le boîtier et l'affichage LCD graphique	112,50
060092-81	CD-ROM avec logiciel	7,50

vos favoris

livres

- ➡ **Tubes audio anciens & récents**
ISBN 978-2-86661-155-2 39,50 €
- ➡ **309 circuits**
ISBN 978-2-86661-154-5 33,50 €
- ➡ **Visual Basic for Electronics Engineering Applications**
ISBN 978-0-905705-68-2 41,50 €
- ➡ **Construire des récepteurs** de radio numérique sur ondes courtes
ISBN 978-2-86661-157-6 34,50 €
- ➡ **Domotique**
ISBN 978-2-86661-152-1 30,50 €

cd-rom

- ➡ **DVD Elex**
ISBN 978-2-86661-156-9 44,50 €
- ➡ **ECD 4**
ISBN 978-90-5381-159-7 24,50 €
- ➡ **CD Elektor 2006**
ISBN 978-90-5381-207-5 26,50 €
- ➡ **USB Toolbox**
ISBN 978-90-5381-212-9 29,50 €
- ➡ **Ethernet Toolbox**
ISBN 978-90-5381-214-3 27,50 €

kits & modules

- ➡ **Flashboard USB**
070125-71 52,50 €
- ➡ **CO₂-mètre**
070802-71 149,00 €
- ➡ **Analyseur OBD-2 compact (Kit)**
070038-72 79,95 €
- ➡ **Analyseur logique 4 voies**
060092-71 112,50 €
- ➡ **Régulateur de refusion**
060234-91 249,00 €

Commandez tranquillement sur

www.elektor.fr/e-choppe

ou à l'aide du bon de commande encarté à la fin de la revue.

Les commandes en ligne de livres ou de CD-ROM bénéficient

d'une **remise spéciale de 5%.**


Elektor / Publitrone SARL
1, rue de la Haye • BP 12910
95731 Roissy CDG Cedex
Tél. : +33 (0)1.49.19.26.19
Fax : +33 (0)1.49.19.22.37
E-mail : ventes@elektor.fr

Hexadoku

Puzzle pour les électroniciens

Vous avez des problèmes d'insomnie ? Quelques heures d'exercice mental pour y mettre fin peut-être ? Qui sait, notre Hexadoku pourrait s'avérer une excellente médecine. Un peu plus compliqué qu'un Sudoku classique, il vous occupera le temps nécessaire.

Les instructions pour la résolution de ce puzzle sont enfantines. Le Hexadoku utilise les chiffres du système hexadécimal, à savoir de 0 à F. Du tout cuit pour les électroniciens et programmeurs ! Remplissez le diagramme de 16 x 16 cases de façon à ce que **tous** les chiffres hexadécimaux de 0 à F (0 à 9 et A à F) ne

soient utilisés **qu'une seule et unique fois** dans chaque rangée, colonne et carré de 4 x 4 cases (identifiés par une ligne plus grasse). Certains chiffres sont déjà placés dans le puzzle et en définissent ainsi sa situation de départ. La solution de ce puzzle vous permettra de gagner de jolis prix. Il vous suffit de nous envoyer la **série de chiffres** en grisé.

PARTICIPEZ ET GAGNEZ!

Nous tirerons au sort l'une des réponses correctes qui nous seront parvenues; son auteur recevra un

E-blocks Starter Kit Professional

d'une valeur de
€ 365,75

nous offrirons en outre
3 bons Elektor
d'une valeur de **€ 50**
chacun.

Faites vos jeux !



OÙ ENVOYER ?

Envoyez votre réponse (les chiffres de la section grisée) par E-mail, télécopie ou courrier **avant le 1^{er} mars 2008** à :

Elektor c/o Regus Roissy CDG
Le Dôme - 1, rue de la Haye
BP 12910 - 95731 Roissy CDG
Email: hexadoku@elektor.fr

Tout recours est exclu de même que le sont, de ce jeu, les personnels de Segment B.V. et leur famille.

LES GAGNANTS

La solution de l'Hexadoku du numéro 354 (décembre) est :
97C65

Le gagnant du **E-blocks Starter Kit Professional** est :
René Niel (44700).

Les **3 bons Elektor** d'une valeur de **€50** chacun vont à :
Philippe André (38600), **Gilles Leclercq** (35250) et
Olivier Calabro (06110)

Nos félicitations aux lauréat(e)s !


				D	B		9	5	E		8		1	C
	9		7		1	C		8		B	A		4	6
		4		0		8			7	1	3		5	9
	C		8	7	F		A		2	4	B	D		
	7			4		1				5				
4	2					0		B	A	C				1
8		6	A	F		5	2		9				D	
				C	2	8			1		7			9
	A	3						E				5		B
0	8		E	B		C			9	6		1	A	3
D		5					0			A				E
6			1		A		F	5	D	C	2			8
	5	8		3	C					6	4	1	A	D
1	E		6	5	4	2			7	3	D		0	8
B	3				8			1	4					6
2	4	0	D	1	6	F				8				3

(c) PZZL.com

5	7	D	B	E	6	0	F	4	A	1	8	9	2	C	3
3	4	8	A	2	9	B	D	5	C	0	F	1	E	6	7
0	C	F	2	5	1	7	3	6	E	D	9	8	B	A	4
6	9	E	1	4	A	C	8	3	7	2	B	0	D	F	5
1	0	2	E	F	8	4	B	D	9	7	C	6	5	3	A
A	3	5	8	C	0	E	1	F	4	B	6	D	7	2	9
C	F	7	D	9	5	3	6	E	8	A	2	B	4	0	1
9	6	B	4	D	2	A	7	0	3	5	1	F	C	E	8
F	1	4	3	7	B	D	0	A	6	E	5	2	8	9	C
8	E	0	C	3	F	5	2	9	1	4	D	7	A	B	6
7	B	A	5	6	4	8	9	C	2	3	0	E	1	D	F
2	D	6	9	A	C	1	E	8	B	F	7	5	3	4	0
4	A	9	F	B	7	6	5	1	D	C	E	3	0	8	2
B	5	C	7	0	E	9	A	2	F	8	3	4	6	1	D
E	8	3	6	1	D	2	C	7	0	9	4	A	F	5	B
D	2	1	0	8	3	F	4	B	5	6	A	C	9	7	E


Datalogger à carte SD

Le central d'acquisition de données décrit dans le numéro de mars est un bel exercice de développement de produit. Si le matériel est compact, les aspects progiciel et logiciel n'en sont que plus intéressants. Il permet de sauvegarder les informations fournies par 4 voies analogiques, informations prenant la forme d'une tension quelconque comprise entre 0 et 5 V. Cette sauvegarde se fait sur une carte de mémoire du type SD. Le central d'acquisition connaît pas moins de 5 modes de fonctionnement : saisie à la volée, déclenchement sur signal externe, en auto 10 s, en auto 1 mn, à l'atteinte d'une valeur maxi. Ses applications sont multiples.

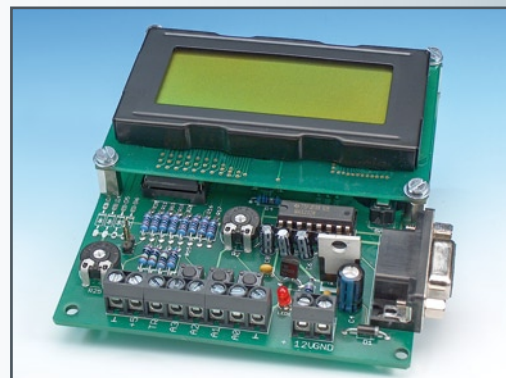

Analyseur de bus I²C...

...À interface USB S.V.P. Le bus I²C est sans doute l'un des bus les plus simples qui soient, ce qui ne l'empêche pas d'être souvent mis à contribution pour interconnecter différents modules d'un système. En dépit de sa simplicité, il arrive qu'il soit sujet à des conflits ; c'est là qu'entre en jeu notre analyseur de bus I²C qui transmet à un PC les informations qu'il recueille permettant ainsi d'analyser ce qui se trame sur la connexion. La présence d'une interface USB en permet une liaison commode à un PC moderne.

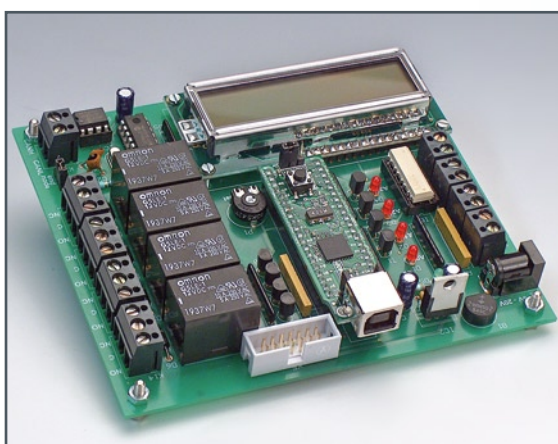

Carte ECIO-PLC

Dans ce numéro de mars nous vous proposerons la première véritable application des modules ECIO, qui font partie du système E-blocks qu'il n'est plus nécessaire de vous présenter et apparus tout récemment dans le numéro d'octobre 2007. Dans l'application décrite, un module ECIO sert de cœur d'une carte d'automate programmable (PLC = Programmable Logic Controller) dotée de relais, opto-coupleurs, embase CAN et d'un affichage LCD. Grâce à la flexibilité du programme Flowcode, cette palette d'options en entrées/sorties rendent cette carte étonnamment universelle. Cette carte pourra également être utilisée pour le pilotage de projets d'automatisation complexe. L'affichage LCD aide l'utilisateur lors du débogage du programme et de « moniteur » lors de l'utilisation du système.

Des raisons rédactionnelles impératives peuvent se traduire par un non-respect à la lettre de cette avant-première du prochain numéro.

Attention le numéro de mars 2008 devrait être en kiosque à partir du 27 février 2008.



Prix au numéro

France	6,15 €
DOM Surface	7,20 €
DOM Avion	9,00 €
Belgique	6,75 €
Suisse	11,70 FS
Canada	8.60 \$Can

Abonnement d'un an standard

France	64,50 €
Belgique	71,00 €
Suisse	120,00 FS
DOM Surface	84,50 €
DOM Surface Priorité	110,00 €

Étudiant -/- 20%

Abonnement de 2 ans standard

France	115,00 €
Belgique	127,50 €
Suisse	217,00 FS
DOM Surface	152,00 €
DOM Surface Priorité	198,00 €

Étudiant -/- 20%

Abonnement PLUS d'un an

France	74,50 €
Belgique	81,00 €
Suisse	143,00 FS
DOM Surface	94,50 €
DOM Surface Priorité	120,00 €

Étudiant -/- 20%

Abonnement PLUS de 2 ans

France	135,00 €
Belgique	147,50 €
Suisse	263,00 FS
DOM Surface	172,00 €
DOM Surface Priorité	218,00 €

Étudiant -/- 20%

Sous réserve de modification de prix.

Abonnements

E-mail : abonnements@elektor.fr

Commandes/Ventes

E-mail : ventes@elektor.fr

Il est possible de faire démarrer un abonnement à tout moment. Nous vous rappellerons en temps utile l'approche de la fin de votre abonnement. La méthode la rapide et la moins chère de vous

abonner est de le faire par le biais de notre site Internet www.elektor.fr/abo, mais vous pouvez également le faire à l'aide du bon de commande se trouvant en fin de magazine. Il est possible de commander d'anciens numéros dans la limite de leur disponibilité (cf. le bon de commande, leur prix est celui d'un numéro à l'unité).

Veuillez SVP nous fournir un changement d'adresse au moins 3 semaines auparavant en mentionnant votre numéro d'abonné (cf. le label accompagnant votre magazine), l'ancienne et la nouvelle adresse.

**Le département Clients est accessible
du lundi au jeudi de 8h30 à 17h00
et le vendredi de 8h30 à 12h30.**

Si vous avez des questions concernant votre abonnement, vous pouvez appeler ce département au numéro 01.49.19.26.19.

Pour le traitement de votre abonnement, Elektor vous demande des données personnelles. Conformément à la loi « Informatique et Liberté », vous bénéficiez d'un droit d'accès à ces données et vous pouvez en demander la rectification. Sauf refus écrit de votre part auprès du service Abonnement, ces informations pourront être utilisées par des tiers.

RUBRIQUE PUBLI-RÉGION

Liste d'annonceurs classés par pays, puis par région
(fabricants, distributeurs, revendeurs, librairies...).

ILE DE FRANCE

LKC ELECTRONIQUE

Logiciels-Kits-
Tous Composants, Matériel informatique, alarme, sonorisation, Pièces TV, Hi-Fi, Vidéo, Electroménager
17, Rue du Renouveau -
78700 Conflans

Tel : 01.39.72.40.09

Fax : 01.39.72.43.95

lkc.electronique@tiscali.fr

FRANCHE COMTÉ (39)

IMPRELEC

NOUVELLE ADRESSE

32, rue de l'Egalité - 39360 VIRY
Tél: 03 84 41 14 93 - Fax: 03 84 41 15 24
E-mail: imprelec@wanadoo.fr

Réalise vos CIRCUITS IMPRIMES de qualité professionnelle SF ou DF, étamés à chaud et percés sur V.E. 8/10° ou 16/10°, Eillets, trous métallisés, sérigraphie, vernis d'épargne. Face aluminium et polyester multicolores pour façade.

De la pièce unique à la série, vente aux entreprises et particuliers. Tarifs contre une enveloppe timbrée, par Tél. ou mail.

Pour tous renseignements sur cette rubrique,
veuillez contacter

SL Régie - Sophie Lallonder

39, Rue Lamarck, 75018 Paris

Tél: 06 98 29 27 04

E-mail: sophie.lallonder@wanadoo.fr

Répertoire des annonceurs

BETA LAYOUT	www.pcb-pool.com	43
EUROCIRCUITS	www.eurocircuits.com	59
IMPRELEC		87
LEXTRONIC	www.lextronic.fr	88
LKC ELECTRONIQUE		87
NATIONAL INSTRUMENTS	www.ni.com/academic/ff/circuits	57
SELECTRONIC	www.selectronic.fr	2

Réservation d'espaces publicitaires

Réservez dès aujourd'hui votre espace publicitaire dans le magazine Elektor du mois de avril 2008 !

Date limite de réservation : **le 26 février 2008**


Pour toute information concernant la publicité aussi bien dans notre magazine que sur notre site internet www.elektor.fr contactez :

SL Régie - Sophie Lallonder
39, Rue Lamarck, 75018 Paris
Tel : 01 53 41 07 55
E-mail : sophie.lallonder@wanadoo.fr

CD-ROM ECD 4

NOUVEAU

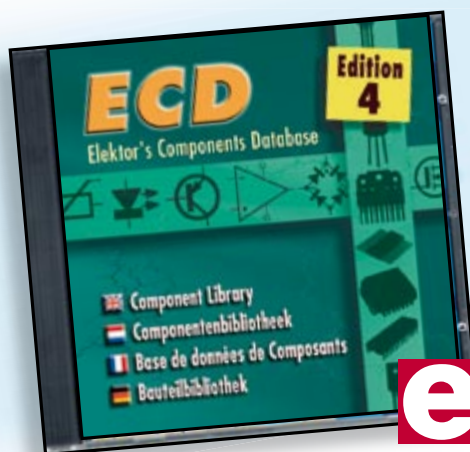Version revue et augmentée de la base
de données de composants électroniques d'Elektor



elektor
CHOPPE

Cet ensemble consiste en une quadruple banque de données complétée par neuf applications satellites, au nombre desquelles on trouvera notamment de quoi calculer la valeur de la résistance associée à une diode zener, à un régulateur, à un diviseur, ou un multi-vibrateur astable, mais aussi le code de couleur de la résistance et de l'inductance.

Avec ce CD-ROM, vous disposez donc de données fiables sur plus de 5000 circuits intégrés, plus de 35000 transistors, FET, thyristors et triacs, environ 25000 diodes et plus de 1800 optocoupleurs.

ISBN 978-90-5381-159-7 • 24,50 €

Elektor / Publitrone SARL
1, rue de la Haye
BP 12910
95731 Roissy CDG Cedex
Tél. : +33 (0)1.49.19.26.19
Fax : +33 (0)1.49.19.22.37
E-mail : ventes@elektor.fr

Informations complémentaires et gamme complète sur
www.elektor.fr/e-choppe

Oscilloscopes "OWON"



Compact et léger le "EDU5022" est un oscilloscope numérique de table doté d'un excellent rapport qualité / prix / performance. Equipé d'un large afficheur LCD couleur 7,8" de type STN avec une résolution de 640 x 480 en 256 couleurs, ce dernier dispose de très nombreuses fonctions: BP: 2 x 25 MHz - Echantillonnage: 100 MS/s - Trigger externe - Mémoire enregistrement: 6 K (points) par canal - Curseurs pour mesure en tension et en durées - 5 mesures automatiques (fréquence, cycle, valeur moyenne, Peak-Peak, RMS...) dont 4 affichables simultanément à l'écran - Addition / soustraction de signaux - Fonction "zoom" - Déclenchement front montant, descendant, source vidéo - Paramétrage de l'affichage en mode persistant, vectorisé, point à point, XY, YT, moyenné - Sauvegarde de 4 signaux pouvant être rappelés à l'écran en même temps que les signaux en cours de mesure - Affichage des paramètres de réglage à l'écran - Réglage manuel ou automatique - Fonction "gel des signaux" à l'écran avec possibilité de modifier la base de temps et l'échelle de tension afin "d'agrandir" le signal - Auto-calibration, sortie USB pour exportation des signaux vers un PC (logiciel et câble livré). L'oscilloscope (livré avec 2 sondes) est garanti 3 ans

"EDU5022" **437 €** Dont 0,15 € d'éco-participation inclus

Idem mais en version 2 x 60 MHz (250 MS/s)

"PDS6022S" **771 €** Dont 0,15 € d'éco-participation inclus



Le "HDS1022M" est un appareil de mesure portable compact et ergonomique intégrant dans un même boîtier les fonctions d'oscilloscope numérique 2 x 20 MHz à écran couleur et de multimètre avec mesure de résistance, test de diode, test de continuité avec indicateur sonore, mesure de tensions AC /DC, mesure de courant AC /CC. Garanti 3 ans, il est livré en mallette avec différentes sondes et accessoires.



"HDS1022M" **695 €** Dont 0,05 € d'éco-participation inclus

Idem, mais en version 2 x 60 MHz

"PDS6022M" **870 €** Dont 0,05 € d'éco-participation inclus

Module "CMUcam3"

Développée par l'université de Carnegie Mellon et fabriquée sous licence par la société Lextronic, la "CMUcam3" est une plate forme de développement vidéo conçue autour d'un processeur ARM™ associé à une mémoire FIFO et à un module caméra couleur. Entièrement programmable en langage "C" via une suite logicielle de type GNU, elle pourra être exploitée soit comme un capteur vidéo intelligent prêt à l'emploi (interfaçable via une liaison série avec n'importe quel microcontrôleur) en émulant les fonctions la "CMUcam2", soit comme une base d'étude qui vous permettra de concevoir vos propres algorithmes de traitements et d'analyses vidéos grâce à une bibliothèque d'exemples et de bibliothèques. Les différents firmwares et descriptions d'applications permettent de pouvoir effectuer un suivi en temps réel d'un objet coloré, de récupérer l'image vue par la caméra via la liaison série, d'obtenir un histogramme et des statistiques sur l'image captée, d'enregistrer des images sur une carte SD™ optionnelle (un connecteur est prévu à cet effet sur la "CMUcam3" en cas de détection de mouvement par la caméra, de consulter des exemples de reconnaissances expérimentales de visages et d'environnement pour le déplacement de robots mobiles... La "CMUcam3" peut également piloter directement 4 servomoteurs (non livrés). CMUcam3 + câble série **150 €**

Modules radiofréquences

Gamme 433 MHz / 868 MHz

> Modem série radio synthétisé 5 canaux - Utilisation ultra-simple

> Modules émetteurs / récepteurs et transceiver bande étroite Fréq.: 433 MHz - Portée 700 m

> Modules émetteurs / récepteurs et transceiver radio synthétisés 52 à 128 canaux bande étroite Fréq.: 433 MHz - Portée 700 m

> Emetteur 868 MHz - **480 mW** portée + de **3 kilomètres**

Modules Bluetooth™

Avec protocole SPP Permet le remplacement transparent d'une liaison RS-232 - Dialogue possible avec d'autres modules Bluetooth™ supportant protocole SPP.

Version en boîtier (48 x 34 x 19 mm). Portée max: 100 m env. **120,80 €**
Dont 0,01 € d'éco-participation inclus

Version "OEM" subminiature (24 x 13 mm) Portée max.: 20 m env. **55 €**

Nouveaux modèles !

Version Bluetooth™ V2.0 + EDR - Puissance HF: +8 dB. Ant. intégrée. Portée 250 m **33,50 €**

Version Bluetooth™ V2.0 + EDR - Puissance HF: +19dB. Sortie pour antenne externe (non livrée) Portée max. 500 m env..... **38,50 €**

Version spécialement conçu pour la transmission full duplex de signaux audios multimédias - Portée max. 150 m env. **51,20 €**

Modules ZigBee™

Nouveaux modems ZigBee™ avec interfacement série. Livrés sous forme de modules OEM subminiatures au format DIL (2,7 x 2,4 cm) Puissance 1 mW. Portée max.100 m env. Alimentation: 3,3 V / 45 mA. Existents en versions avec antenne intégrée (filaire ou Chip) ainsi qu'avec sortie sur connecteur U.FL pour antenne externe Le module seul ... **23 €**

Modules RFID

Starter-kits permettant de tester et d'évaluer rapidement et simplement les "technologies" de la "RFID".

Modules hybrides à associer à une antenne RFID permettant de lire et d'écrire (suivant les modèles) sur des cartes Unique™, Hitag™, Mifare™ - Utilisation très simple via liaison série et commandes ASCII. A partir de **25 €**

Gamme d'antennes et de transpondeurs RFID sous forme de cartes, jetons, ampoules, porte-clés, modules auto-collants... A partir de **1,60 €**

Modules OEM GPS

Récepteur miniature 20 canaux Dim.: 27,9 x 20 x 2,9 mm - SIRF III™ Module seul (prévoir antenne) **75,35 €**

Récepteur miniature 20 canaux Dim.: 30 x 30 x 10,5 mm - SIRF III™ Avec antenne intégrée **89,70 €**

Modules OEM GSM / GPRS

Module QUAD-Band compatible protocoles "voix", "fax", "SMS"... Pilotage via port série au moyen de commandes "AT". Prévoir antenne en sus **104,50 €**

Télécommande radio 433 MHz

Ensemble comprenant 2 émetteurs miniatures anti-scanner + 1 récepteur à sortie relais "M/A" ou temporisée. Portée max.: 30 m env. **49,00 €**
Dont 0,01 € d'éco-participation inclus

Logiciels de C.A.O



- 1) **Splan** Logiciel de saisie de schémas **42,22 €**
- 2) **Loch Master** Aide au prototypage **43,00 €**
- 3) **Sprint layout** Logiciel de réalisation de circuits imprimés **47,72 €**
- 4) **Profilab-Expert** Générateur d'application simulateur graphique **121,99 €**
- 5) **Front Designer** Logiciel de conception de face avant pour boîtier **42,22 €**

Modules spécialisés

SD-COM Module permettant d'écrire et de lire sur une carte SD™ ou MMC™ à partir de votre microcontrôleur ou d'un module PICBASIC ou CUBLOC via des ordres séries très simples (niveaux logiques 0 - 5 Vcc) **67,00 €**

CF-COM Identique pour carte CF™ **67,00 €**

Ajoutez une communication **USB** à votre microcontrôleur grâce à ce module de conversion série <-> USB. Drivers de port virtuel pour Windows™ 98/XP. Dim.: 24 x 16 mm. Module (sans câble) **27,93 €**
Le câble USB seul **3,00 €**

Carte permettant de restituer de 1 à 128 **messages vocaux** et autres enregistrements sonores au format .WAV préalablement stockés sur une carte CF™ (non livrée). Alim.: 12 Vcc. 8 entrées de commande. Amplificateur intégré **117,15 €**

Boussole électronique capable de détecter le nord et de vous indiquer l'orientation (0 à 359,9 °) via une sortie PWM ou I2C™..... **45,99 €**

Accéléromètre 2 axes **24,90 €**
Accéléromètre 3 axes **41,00 €**
Module **gyroscope** **79,00 €**
Gyroscope + accéléromètre 2 axes **105,00 €**

Capteur **ultrason** pour robotique ludique capable de détecter la distance qui le sépare d'un obstacle (1 cm à 3 m). Signal de sortie PWM **26,50 €**

Module avec sorties analogique, PWM et série (0 à 5 Vcc) - Détection 16 cm à 6,45 m **39,00 €**

Circuit intégré DIL 8 broches permettant de transformer une pièce métallique en zone de **détection capacitive** (au touché ou au travers d'une plaque de verre). Le circuit intégré seul **8,95 €**

Capteur de **détection de pluie** à effet capacitif (avec résistance chauffante permettant d'éviter l'effet de la rosée du matin). Nécessite une électronique de commande associée. Le capteur seul **5,45 €**

Modules d'affichages divers



Afficheurs LCD standards (pilotage en mode 4 ou 8 bits suivant modèles). **Rétroéclairage bleu.**

Alphanumérique 2 x 16 caractères **10,45 €**
Alphanumérique 4 x 16 caractères **18,20 €**
Alphanumérique 4 x 20 caractères **23,20 €**
Graphique 122 x 32 pixels **19,50 €**
Graphique 128 x 64 pixels **28,50 €**
Graphique 128 x 128 pixels **45,00 €**

Platine d'évaluation équipée d'un processeur RISC 32 Bits ETRAX™ 100 LX - (100 Mips) - RAM 16 MB - Flash 4 MB - Port Ethernet 2 ports USB 1.1. 62 broches d'E/S (dont 4 ports séries, ports I2C™, 2 ports SCSI, 4 ports IDE : tous les ports ne sont pas utilisables en même temps). La platine est livrée avec Linux ainsi qu'un mini serveur Web pré-installé et un serveur TELNET™ et FTP. Compilateur C GNU dispo en téléchargement. La platine **FOX** seule **166,00 €**

Analyseurs USB / I2C™/ SPI™ ...

AADVARK Boîtier d'interface USB <-> I2C™ / SPI™ Livré avec drivers et DLL Gestion bus maître ou esclave, idéal pour développements **283 €**
Dont 0,01 € d'éco-participation inclus

Beagle I2C™ Analyseur I2C™ / SPI™ non intrusif Monitoring I2C™ @ 4 MHz max. et monitoring bus SPI™ @24 MHz max. **325 €**
Dont 0,01 € d'éco-participation inclus

Beagle USB Analyseur USB non intrusif. Idéal pour debugage, mise au point de drivers, optimisation des équipements **419 €**
Dont 0,01 € d'éco-participation inclus

Documentations complètes sur le www.lextronic.fr

Le montant de l'éco-Participation mentionné pour certains produits est déjà comptabilisé dans le tarif affiché. Bluetooth™ is a trademark owned by Bluetooth™ SIG, INC USA - ZigBee™ is a registered trademark of the ZigBee Alliance. Toutes les autres marques, les technologies, les procédés, les références et appellations commerciales des produits citées dans cette page appartiennent à leur Propriétaire et Fabricant respectif

Développement microcontrôleurs



1) **EasyPIC4** Starter-kit pour développement sur microcontrôleurs PIC™ - Programmeur **USB** intégré, supports pour PIC 8, 14, 20, 28 et 40 broches, livré avec PIC16F877, emplacements pour afficheurs LCD 2 x 16 et afficheur LCD graphique 128 x 64 (**livrés en option**), 32 leds, 32 boutons-poussoirs, 4 afficheurs 7 segments, emplacement pour capteur température DS18S20 (livré en option), connecteur pour clavier PS/2 (non livré), port série, etc..... **129,50 €**
Dont 0,03 € d'éco-participation inclus

Option afficheur LCD 2 x 16 caractères **9 €**
Option afficheur LCD graphique 128 x 64 **28 €**
Option capteur température DS18S20 **3,90 €**

2) **Compilateurs pour PIC** Interface IDE, gestion port série, USB, I2C™, SPI™, RS485, CAN, Ethernet, écriture/lecture sur cartes SD™/MMC™/CF™, affichage LCD alphanumérique/graphique, gestion de clavier, modules radio, calculs mathématiques, signaux PWM, mémoire Flash/ EEPROM interne, temporisations... Existe aussi en Pascal

Tarifs valables si achetés seuls
MikroC™BASIC: **150 €** MikroC™C **215 €**


Tarifs valables si achetés avec platine EasyPIC4
MikroC™BASIC: **115 €** MikroC™C **165 €**

2) **Ouvrage technique** Aborde tous les aspects, théoriques et pratiques de la programmation en BASIC des microcontrôleurs PIC™ **39 €**

Vos connaissances en microcontrôleurs sont limitées (ou nulles) ? Vous avez un budget "serré" et vous voulez développer des applications capables de piloter des afficheurs LCD ou 7 segments, des communications séries, I2C™, SPI™, des signaux PWM, mesurer des valeurs analogiques, piloter des servomoteurs, des moteurs pas-à-pas, des moteurs "cc"... Alors comme des milliers d'utilisateurs, découvrez les **PICBASIC** ! Ces microcontrôleurs se programment en langage BASIC (disponible en libre téléchargement) via un PC grâce à un logiciel qui transférera vos instructions dans sa mémoire par un câble raccordé au PC. Une fois "téléchargé", ce dernier pourra être déconnecté de l'ordinateur pour être totalement autonome. Documentation entièrement en **Français**. Très nombreuses applications, ouvrage technique de formation. Module PICBASIC à partir de **28 €**

Les **CUBLOC™** sont des versions encore plus évoluées (avec fonctions mathématiques, 80 K de Flash, gestion d'interruptions, etc...). Ils sont programmables en langage **BASIC** et **PLC** (mini-auto mate) avec utilisation **simultannée** de part leur structure multitaâches. Documentation et notes d'applications très complète entièrement en **Français**.

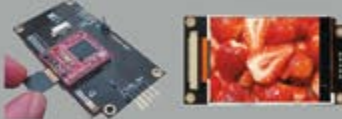CB220 - compatible broches à broches avec module **BS2** (3 K RAM - 4 K EEPROM - 16 E/S) **47 €**
CB280 (3 K RAM - 4 K EEPROM - 49 E/S) **55 €**
CB290 (28 K RAM - 4 K EEPROM - 92 E/S - RTC) **87 €**
CB400 (200 K de mémoire programme Flash + 110 K RAM + 4 K EEPROM + 64 E/S + 4 port séries) **69 €**



Afficheurs graphiques couleur "OLED / LCD" Disponibles en technologie OLED ou LCD, ces afficheurs graphiques couleur d'une résolution de 96 x 64 pixels jusqu'à 240 x 320 pixels sont conçus pour être pilotés par tout microcontrôleur doté d'une liaison série via l'envoi d'une suite de codes ASCII lesquels vous permettront de sélectionner la couleur du fond, de redéfinir des caractères, de dessiner des icônes, des cercles, des lignes, des ellipses, des triangles, des rectangles, des polygones, de modifier la fonte des caractères, etc... Certains modèles disposent d'un connecteur capable de recevoir une carte micro SD™ (non livrée) afin de pouvoir stocker des images pour les rappeler à l'écran via votre microcontrôleur ou en mode automatique (sans microcontrôleur externe). Les afficheurs seuls sont disponibles à partir de **43 €** pièce.